
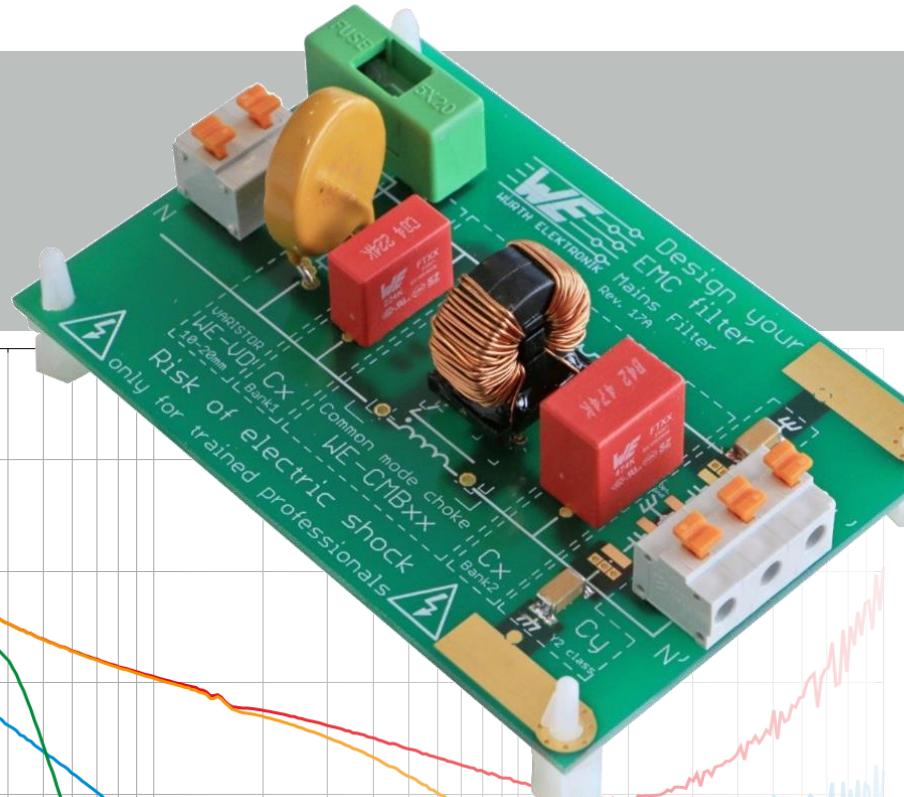



LE FILTRAGE SECTEUR

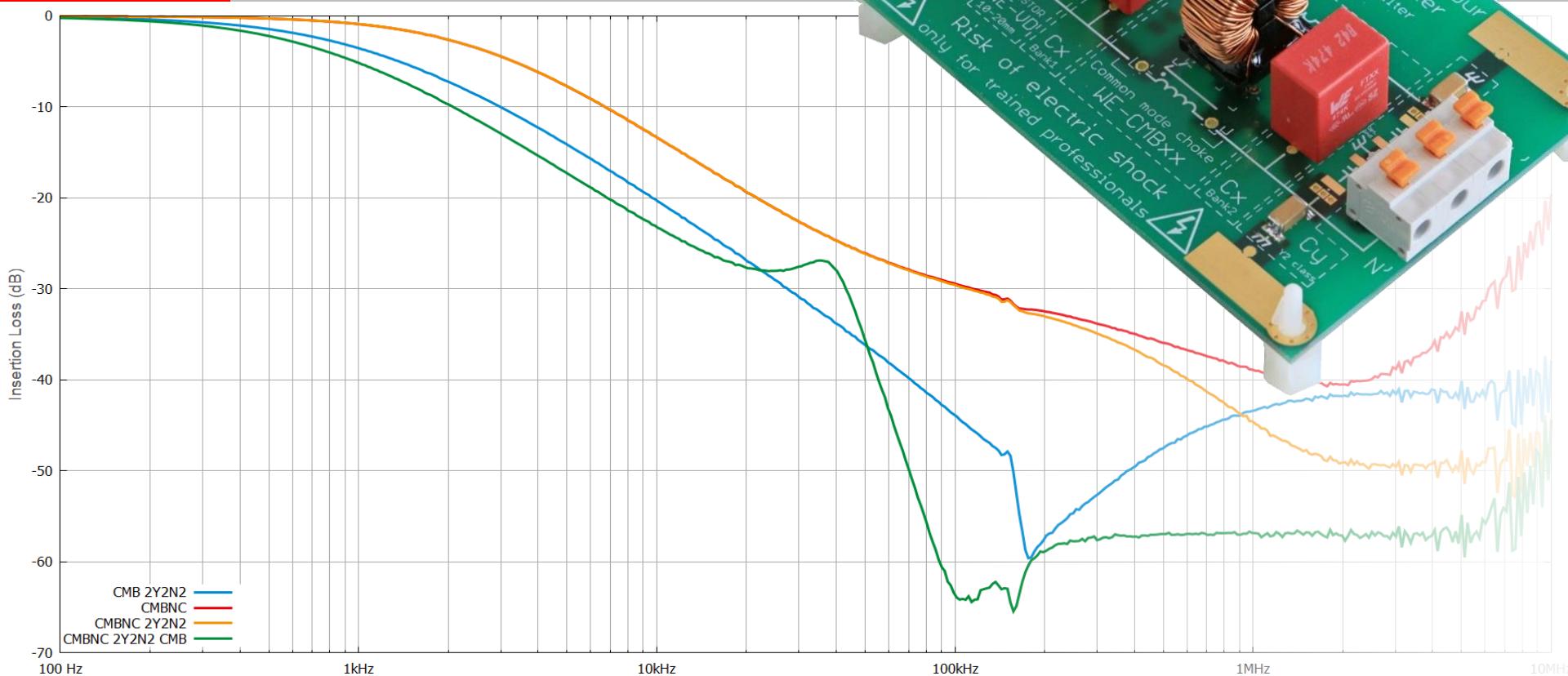


Sylvain LE BRAS
Wurth Elektronik eiSos

Webinaire : le filtrage secteur

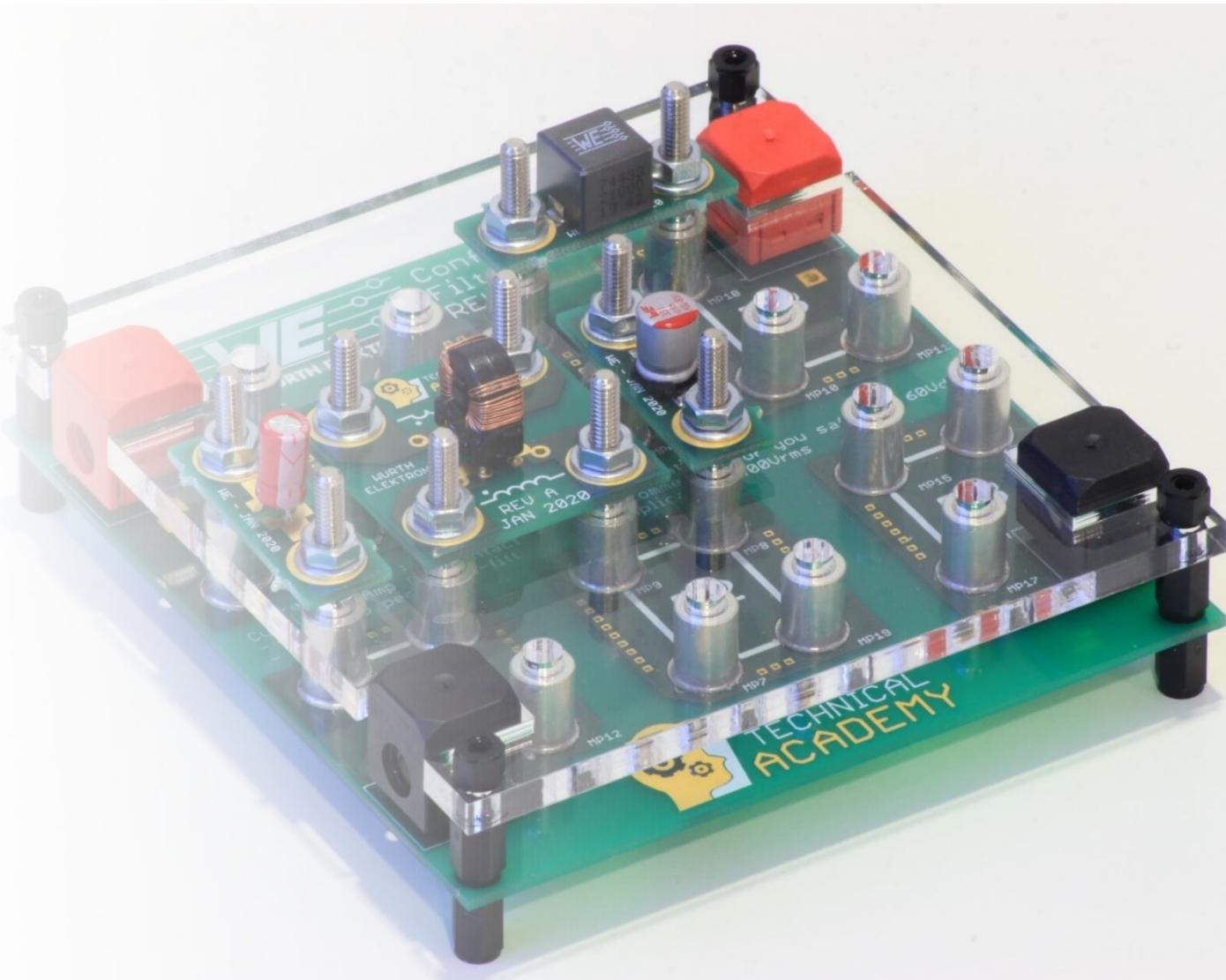
- Emissions conduites
 - La mesure CEM conduit
 - Le système d'impédance
 - Rappels théoriques sur le filtrage
 - Mode commun / différentiel
 - Cas pratiques
- Emissions rayonnées
- Immunité conduite
 - Dualité émission / immunité
 - Essais de surtension



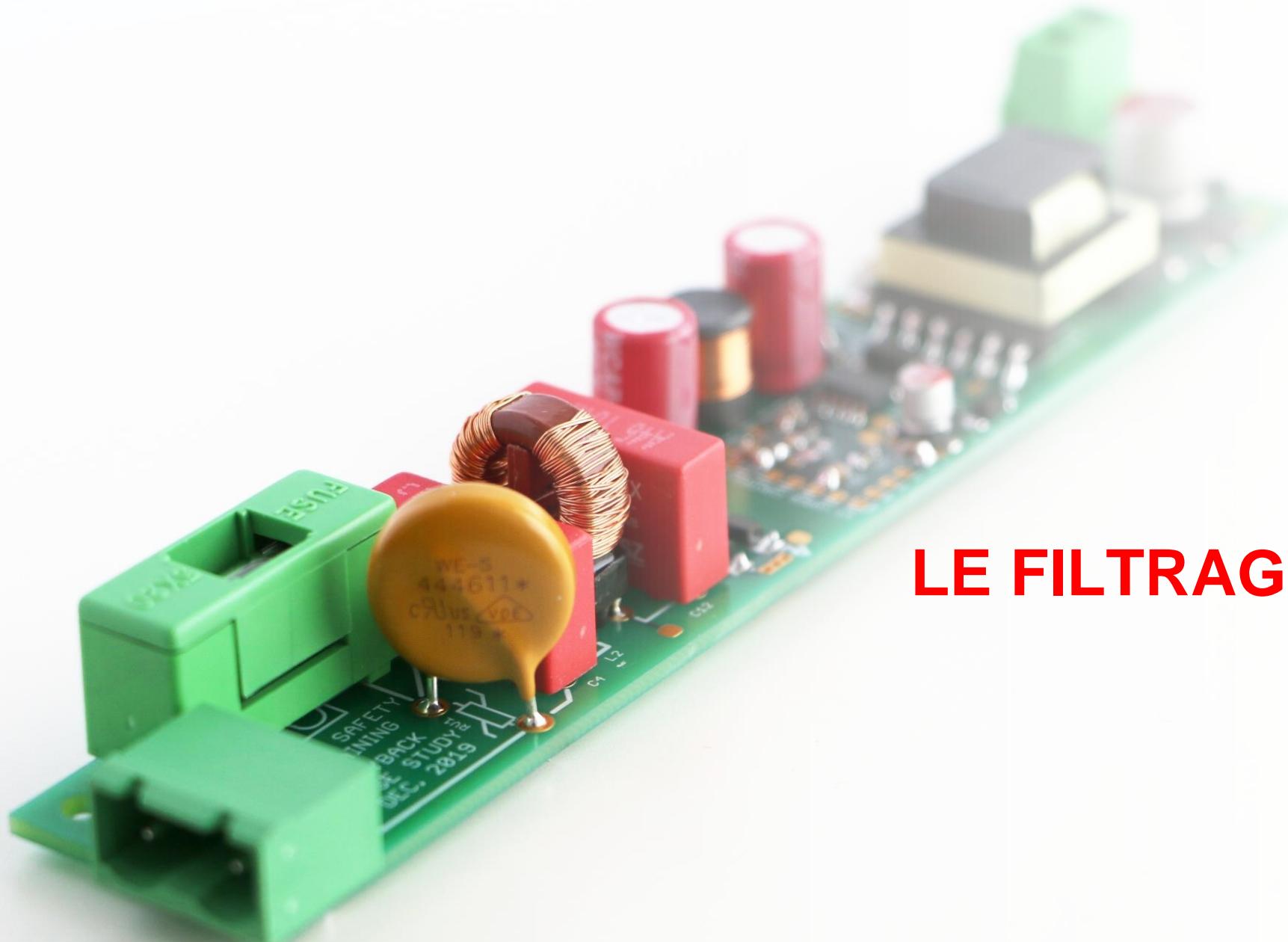


LE FILTRAGE SECTEUR

Que recherchez vous ?

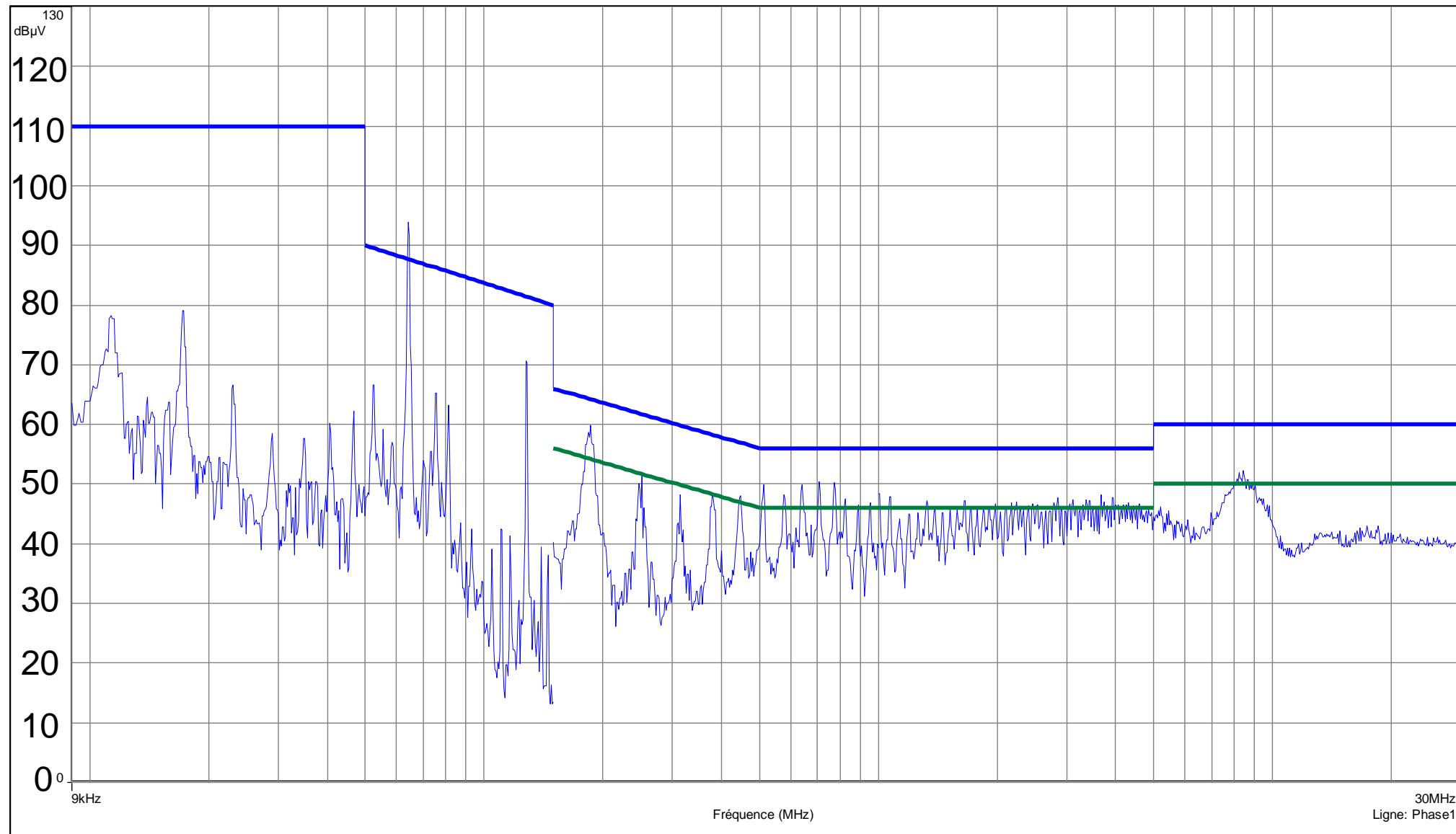


Que recherchez vous ?

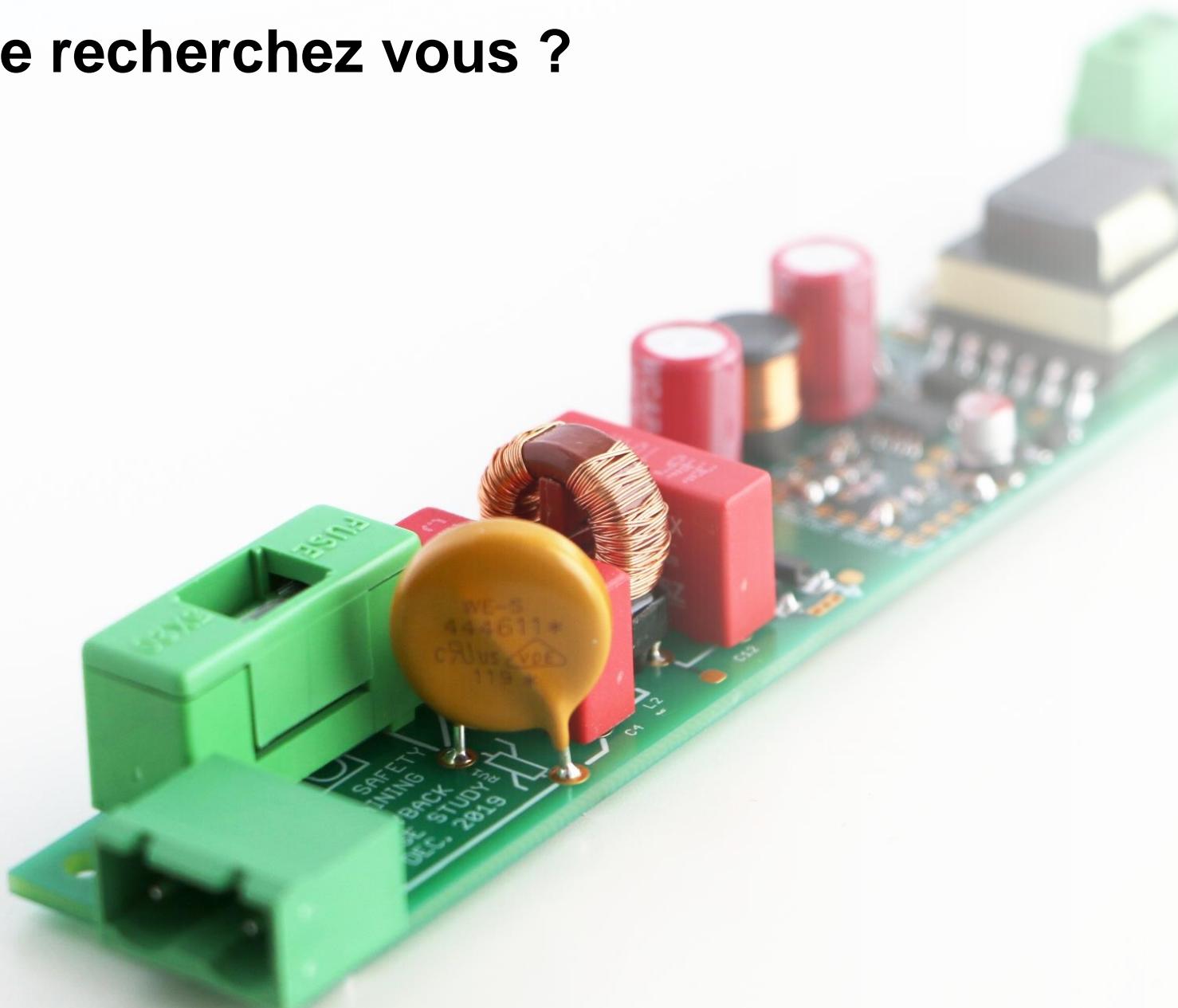


- Attenuation
 - Mode commun
 - Mode différentiel
- Système d'impédance
 - Source
 - Charge
- Tension
 - AC / DC
 - Tenue aux surtensions
- Courant
 - Nominal
 - Rms / Crête
 - En défaut
 - De fuite ?
- Sécurité
 - UL / CSA / VDE / EN


Système d'impédance ?

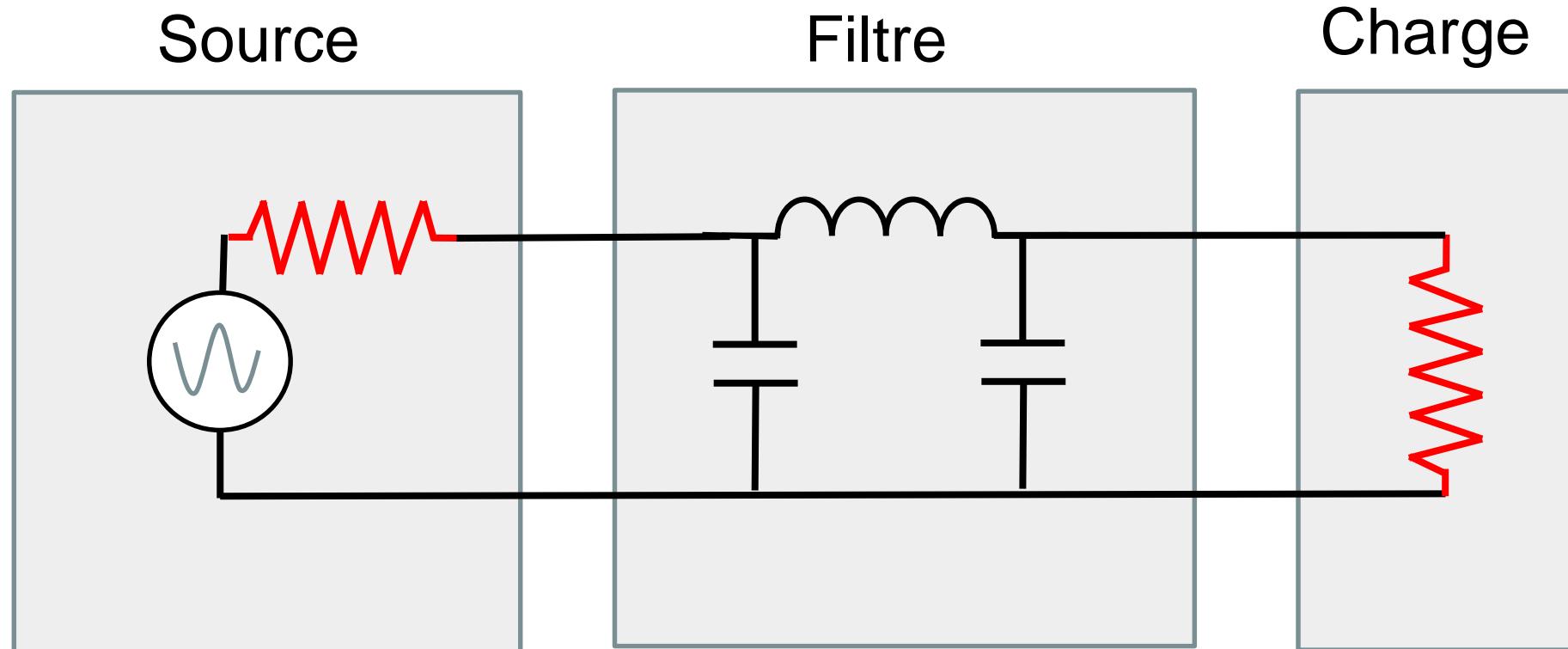

Mesure des émissions conduites

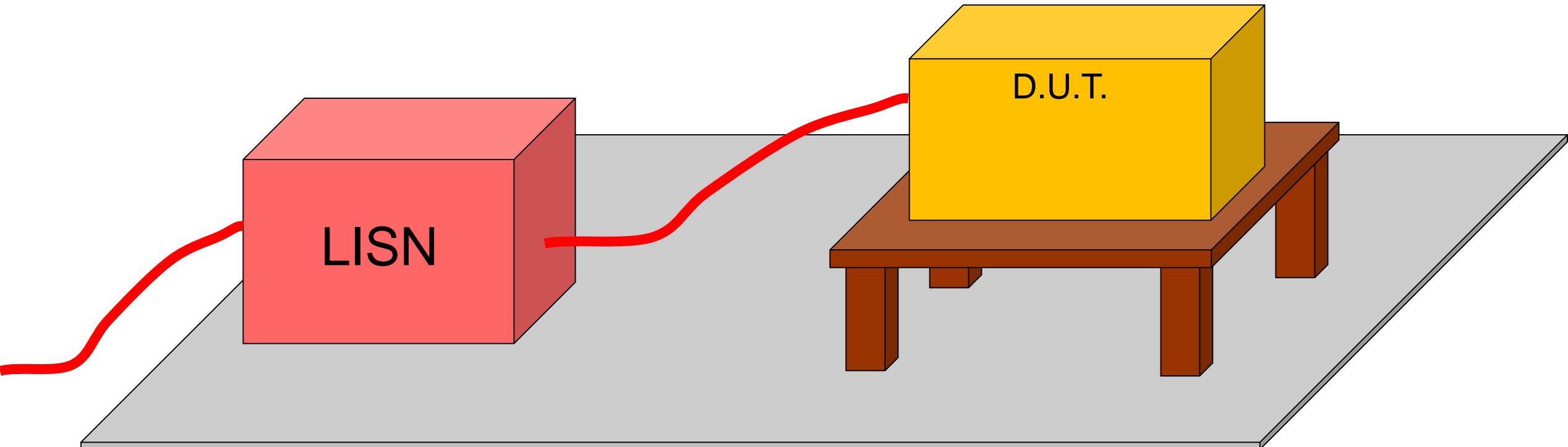

Mesure des émissions conduites

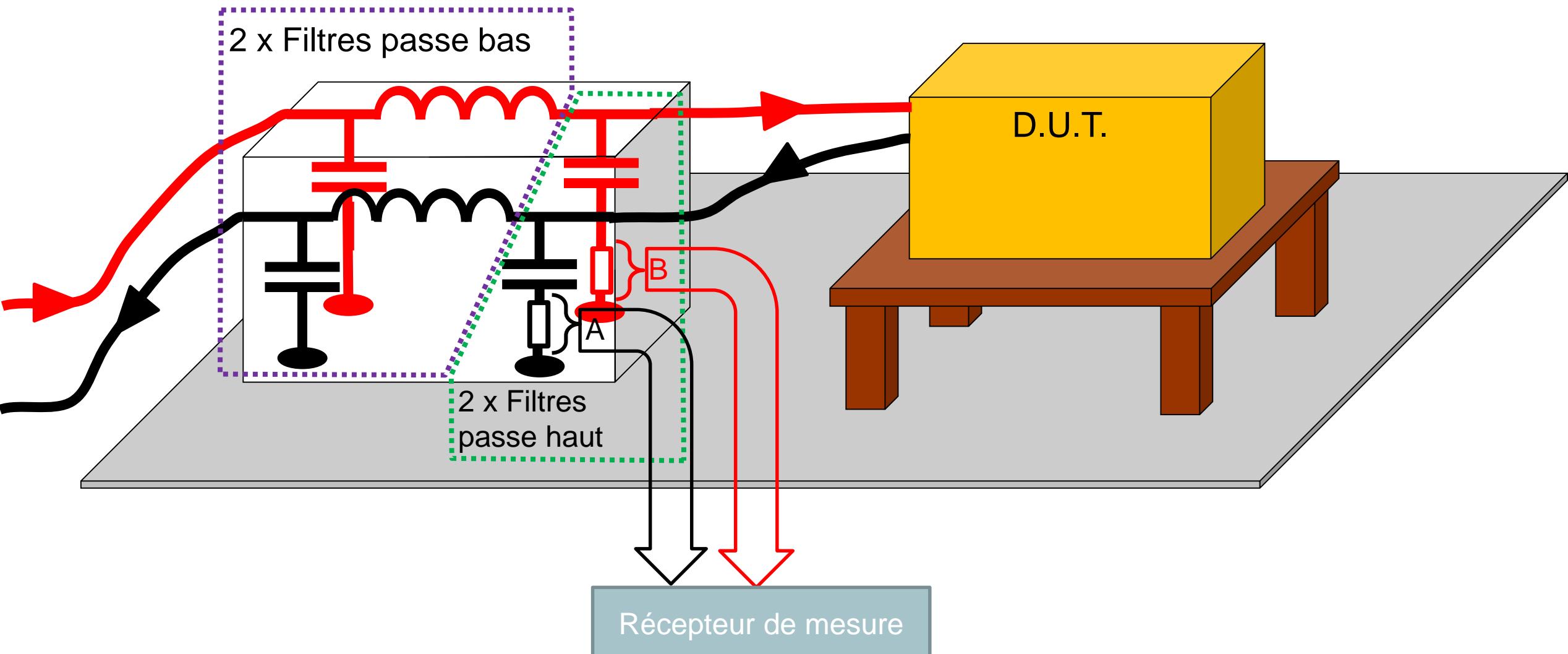


Votre système d'impédance ?



Low


High

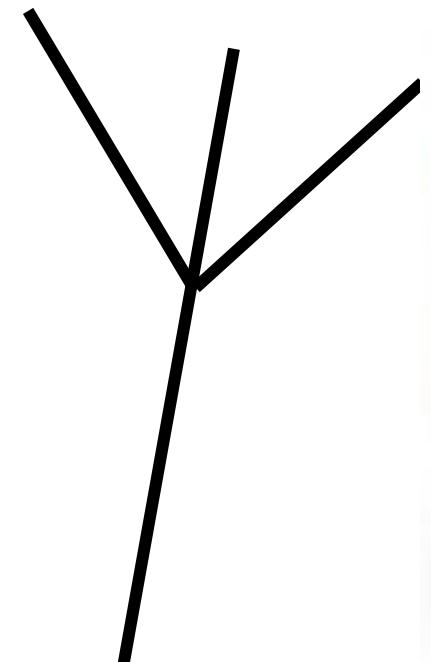


Low

High


Low

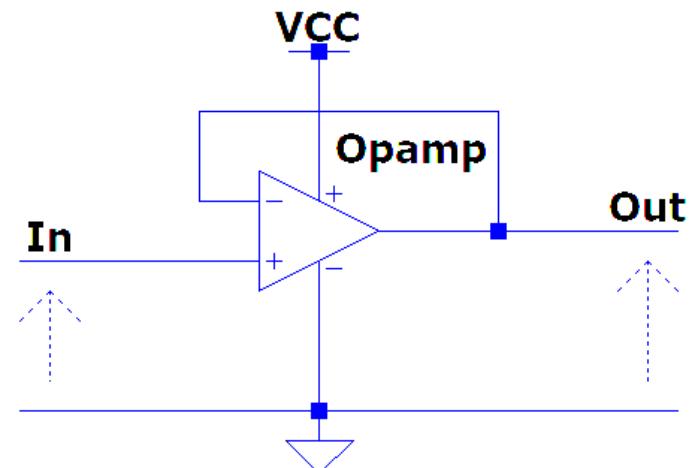



Votre système d'impédance ?

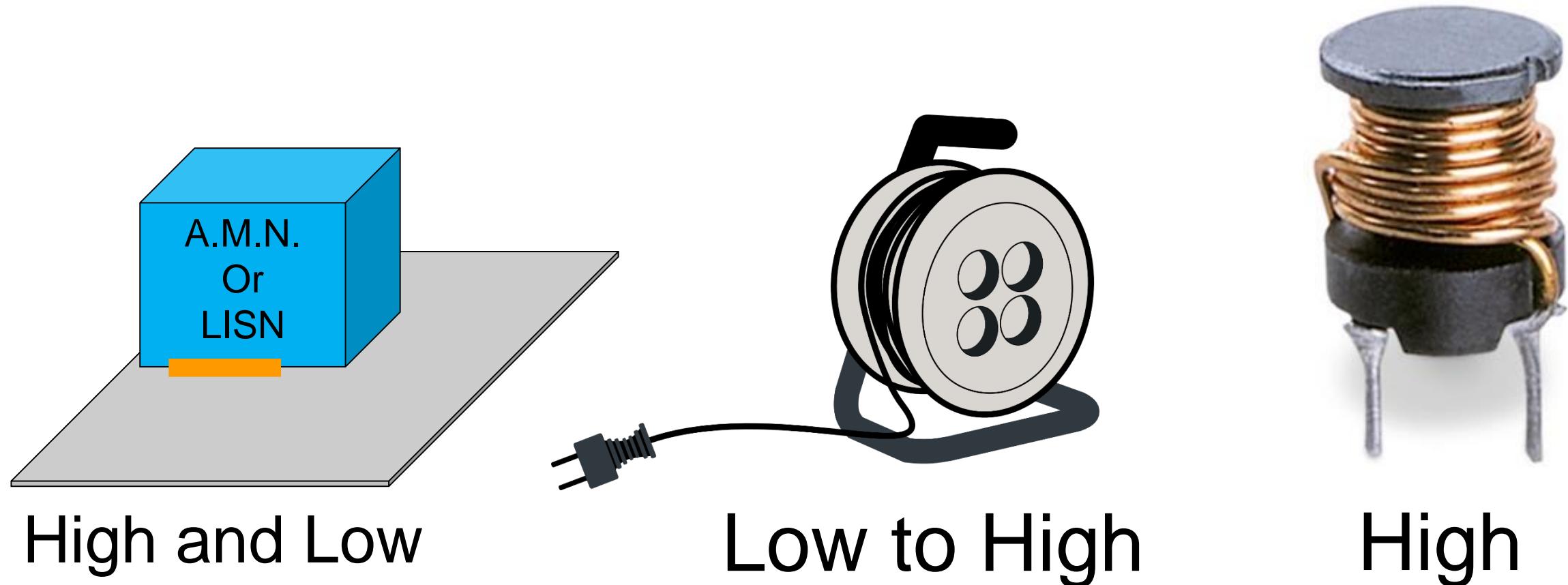



Votre système d'impédance ?

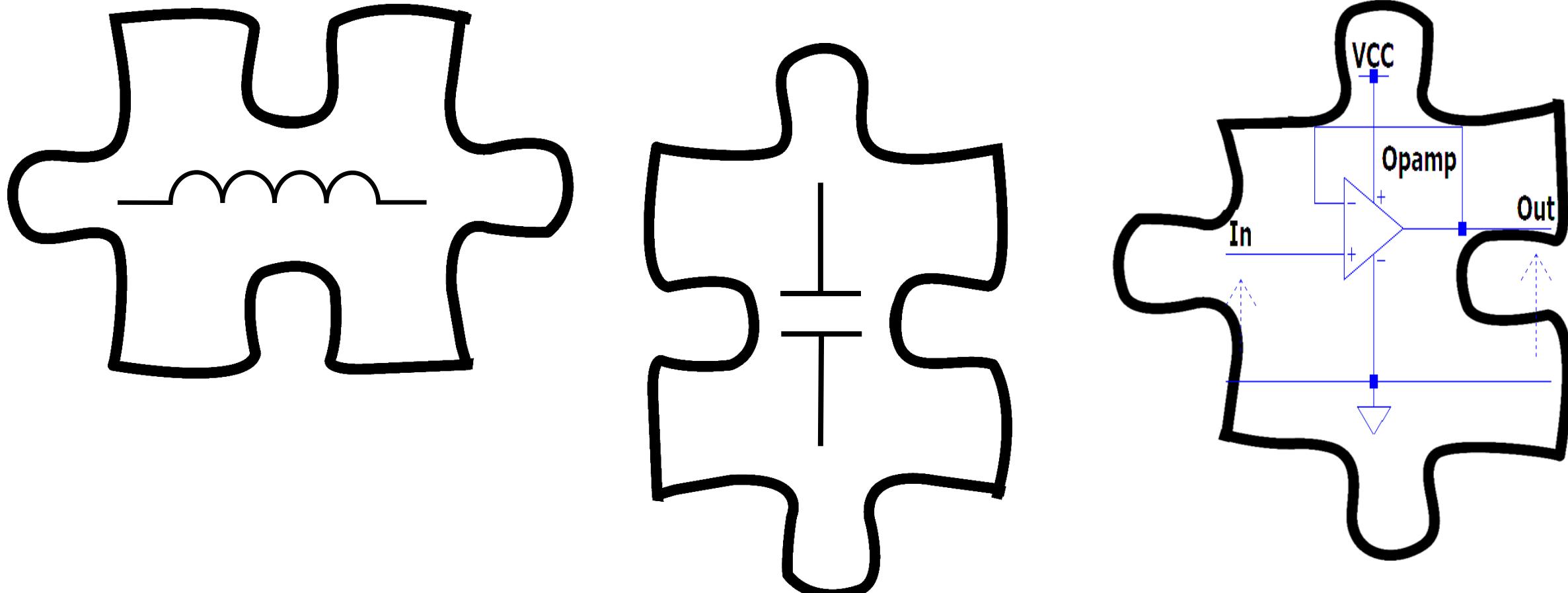


Votre système d'impédance ?

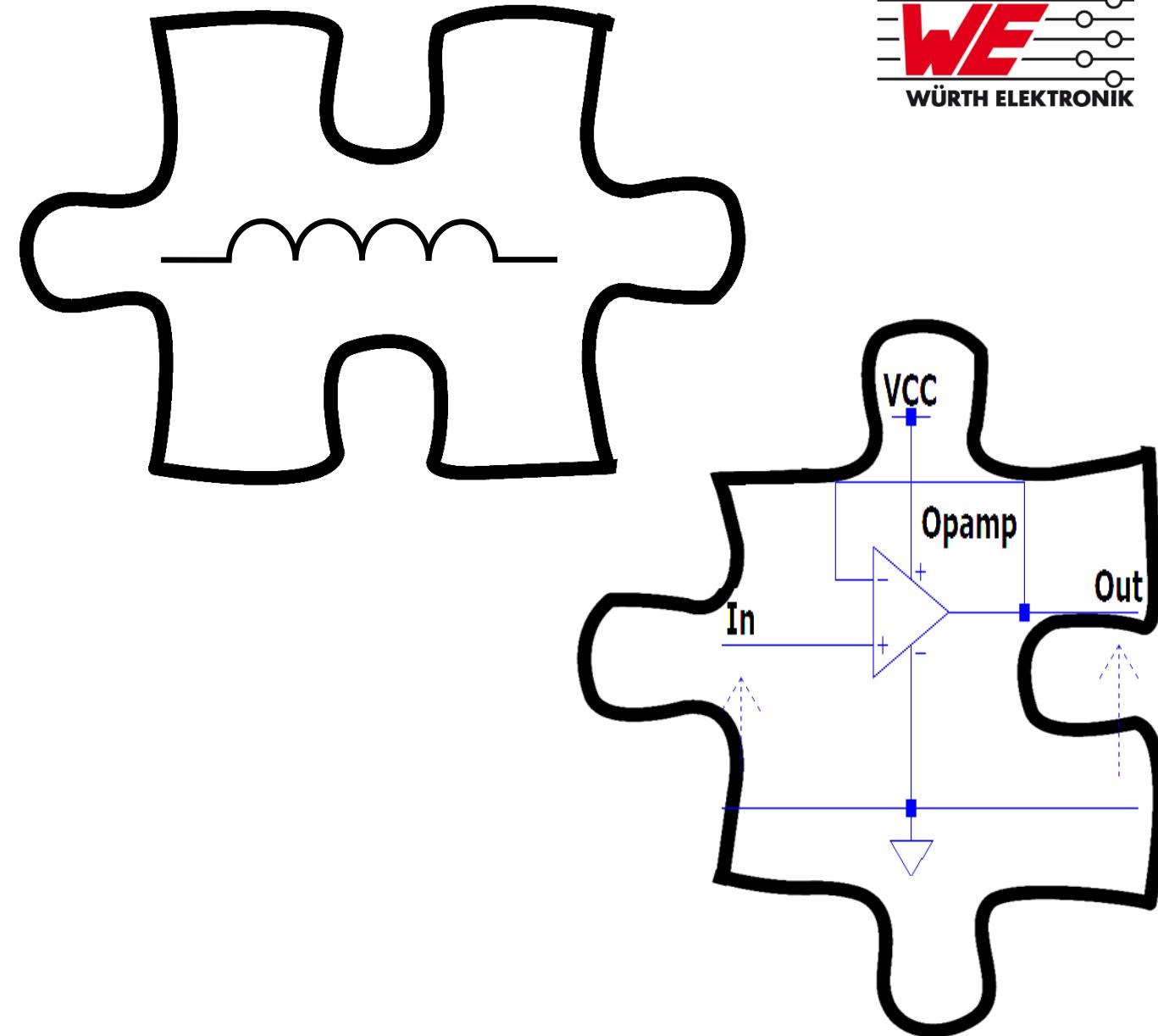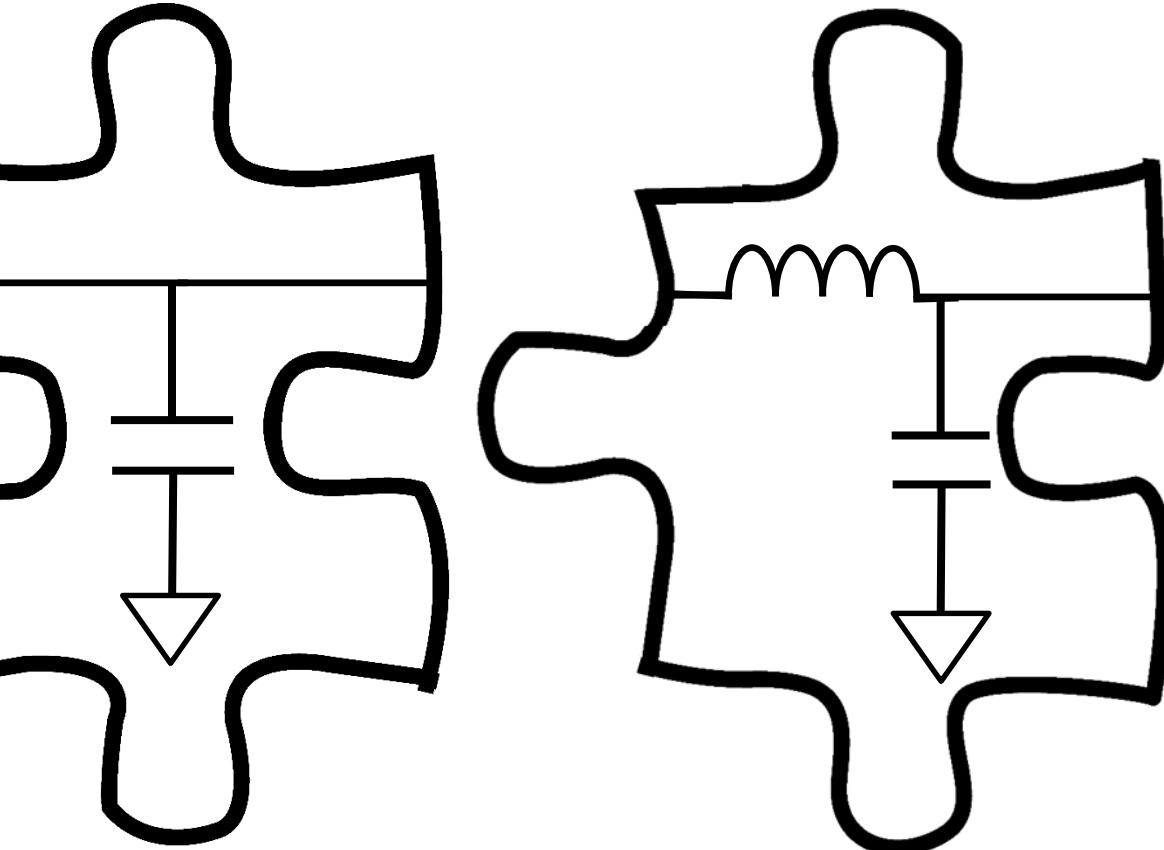

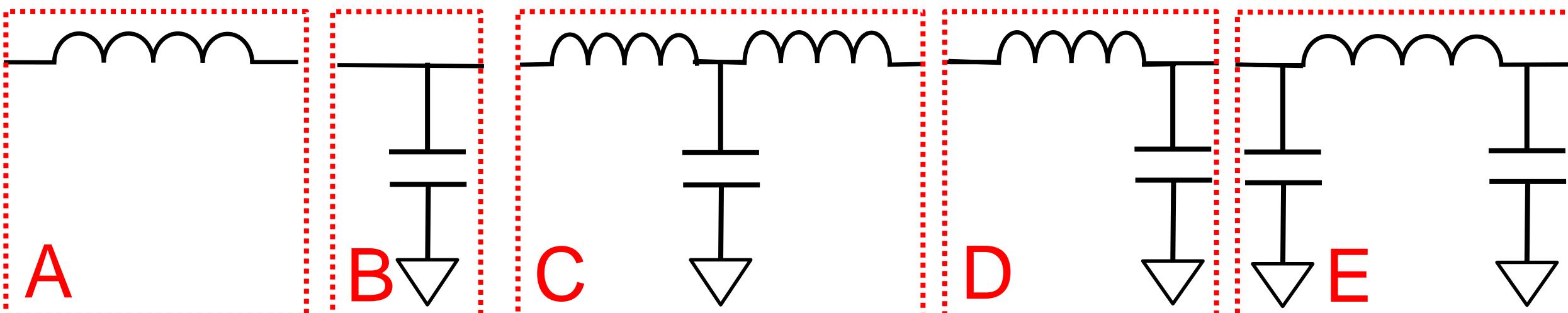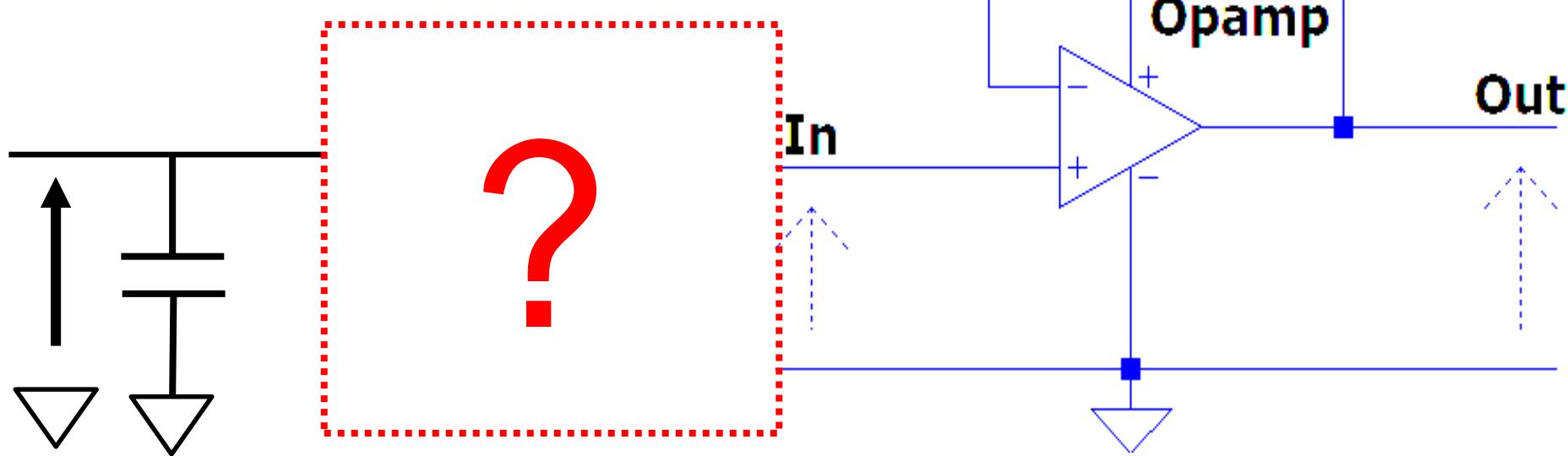
Quelle topologie pour votre système d'impédance ?




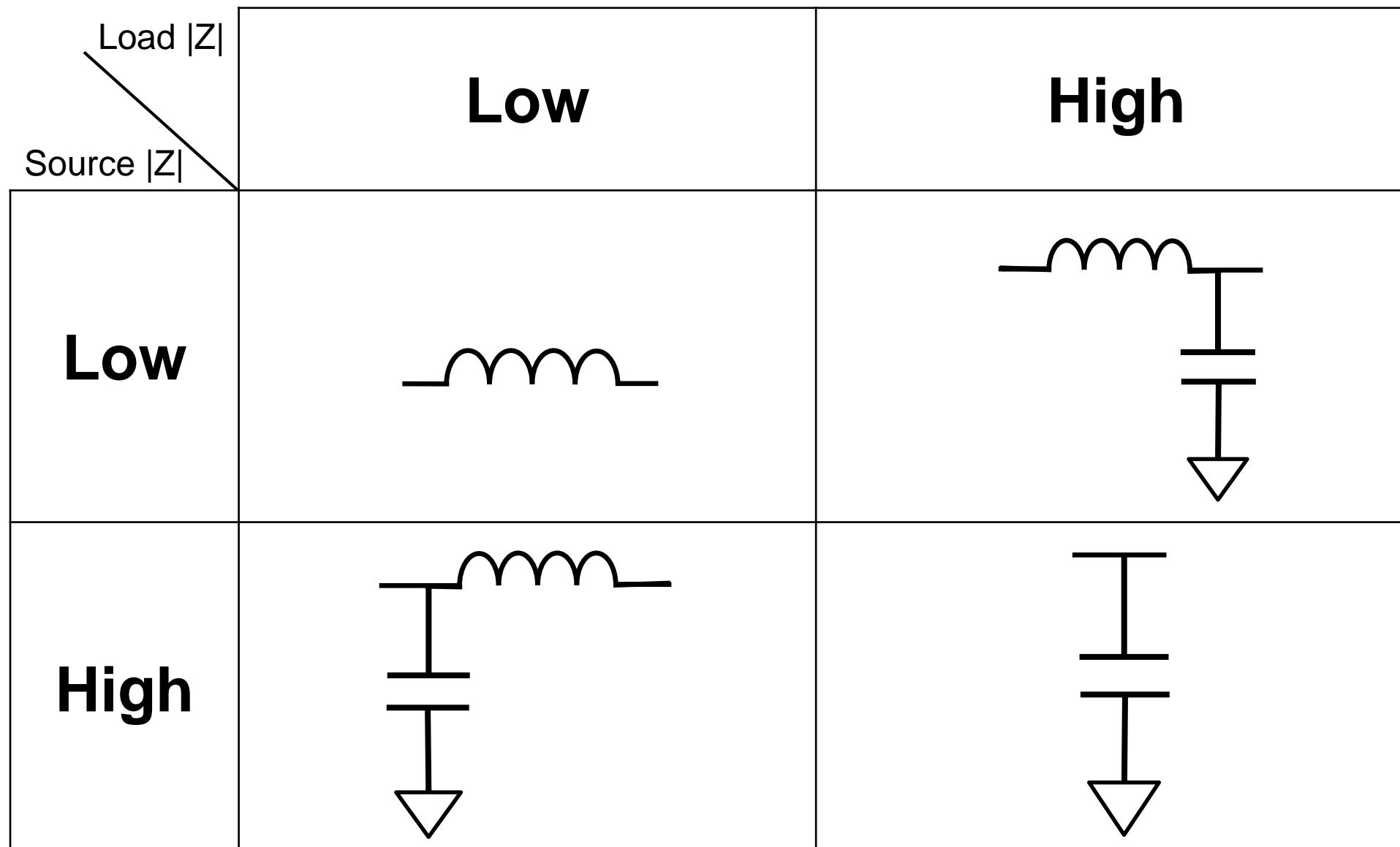
Quelle topologie pour votre système d'impédance ?




Impact du système d'impédance ?

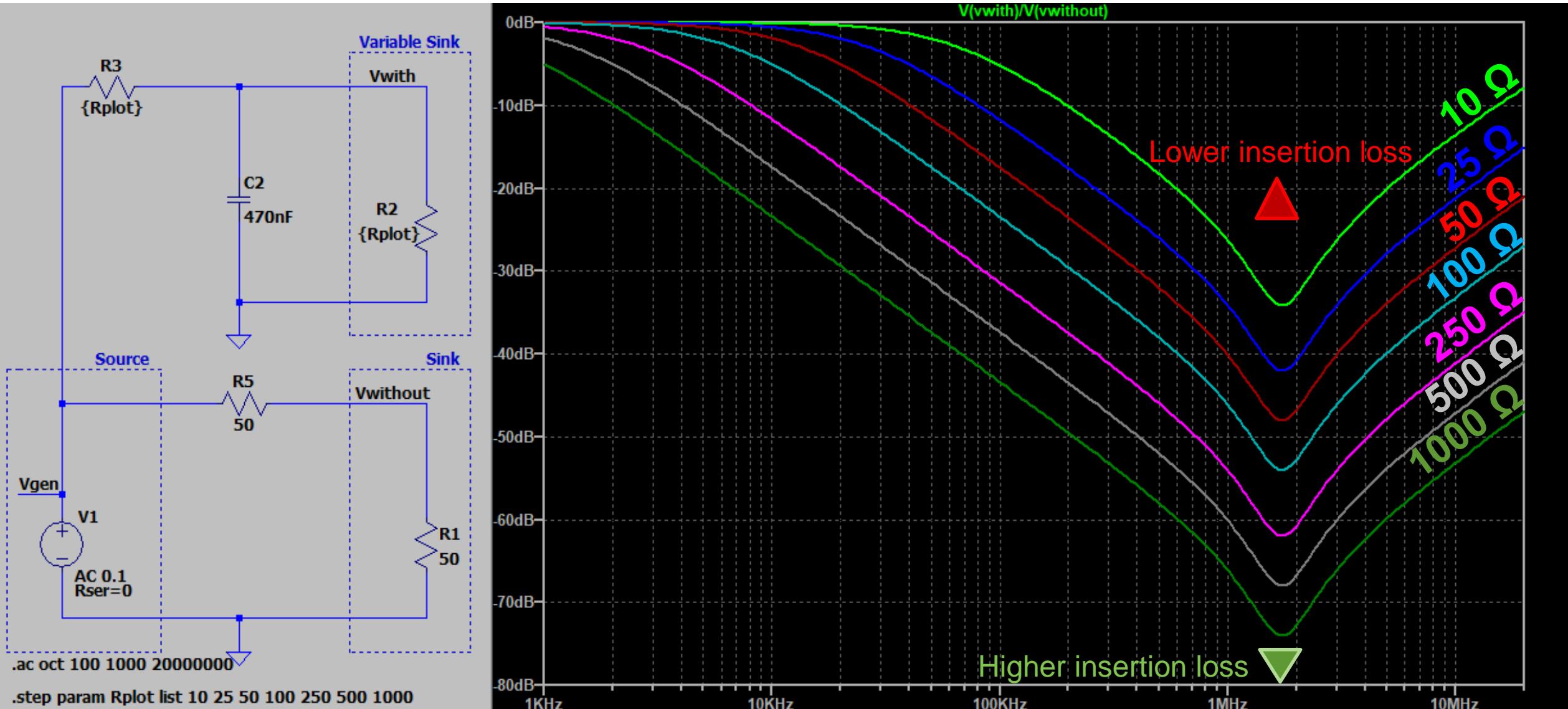


Impact du système d'impédance ?

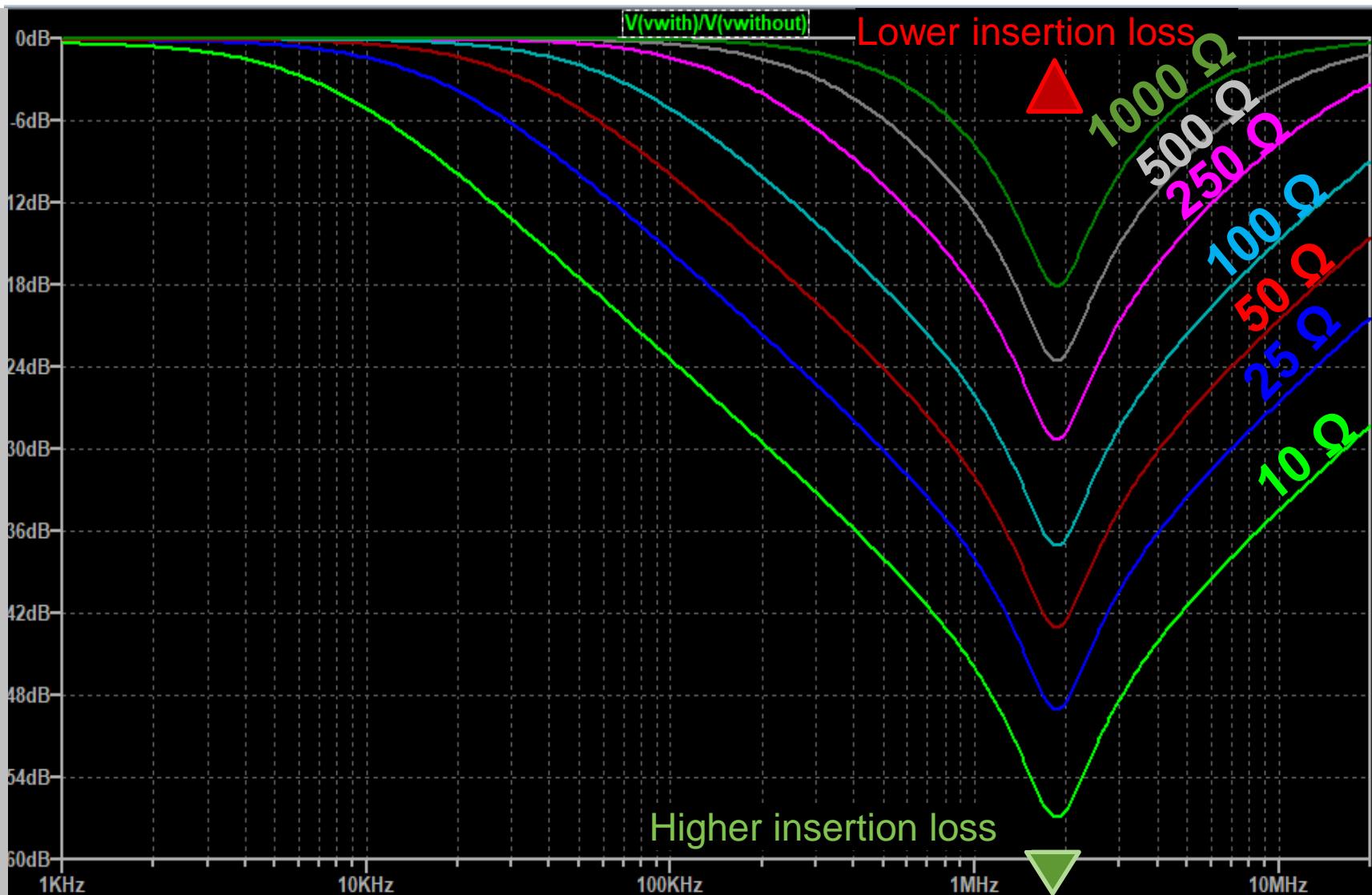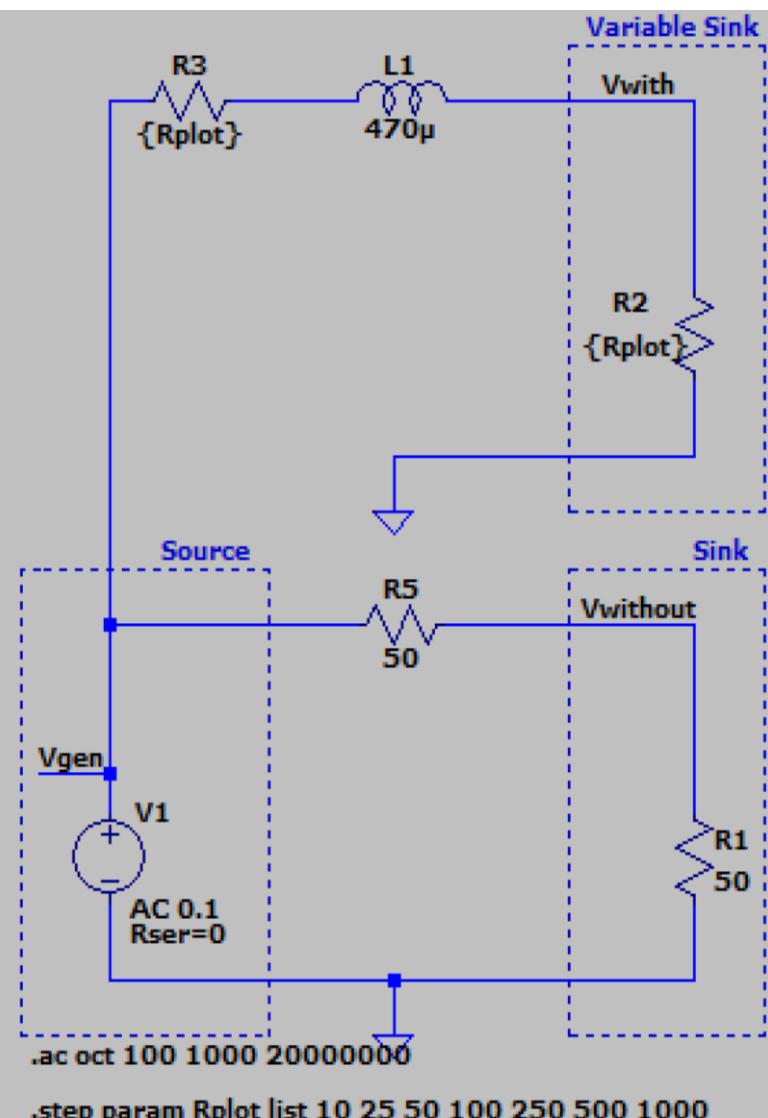

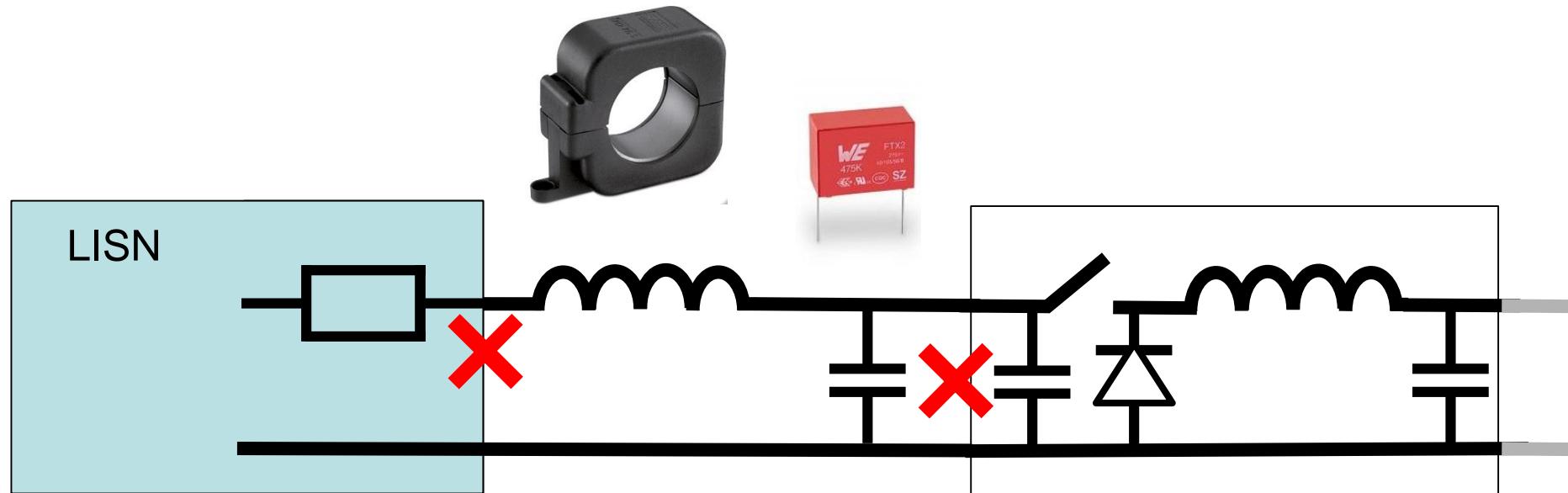
La mauvaise méthode pour les bons composants



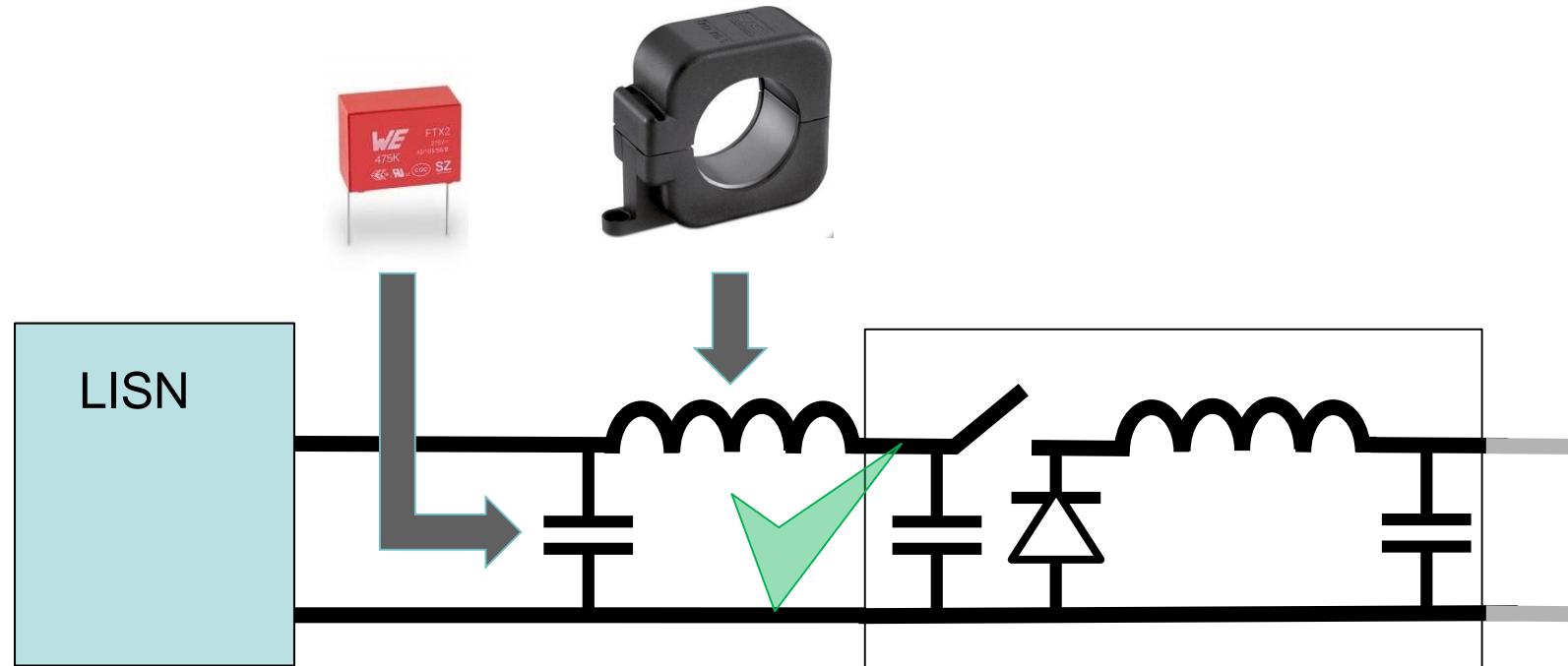La bonne méthode pour les bons composants




Mnémotechnique du “block and bypass”

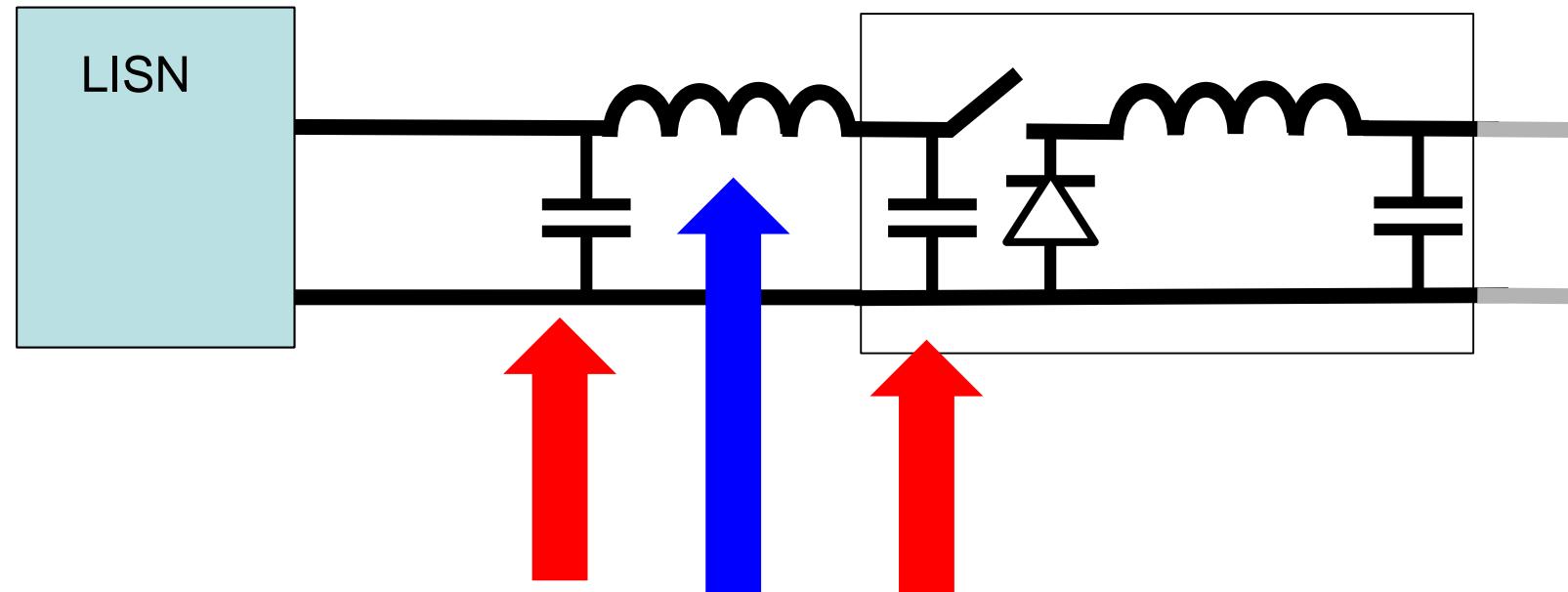


Solution CEM = Inductive + Capacitive

En série En parallèle

“Block and Bypass”

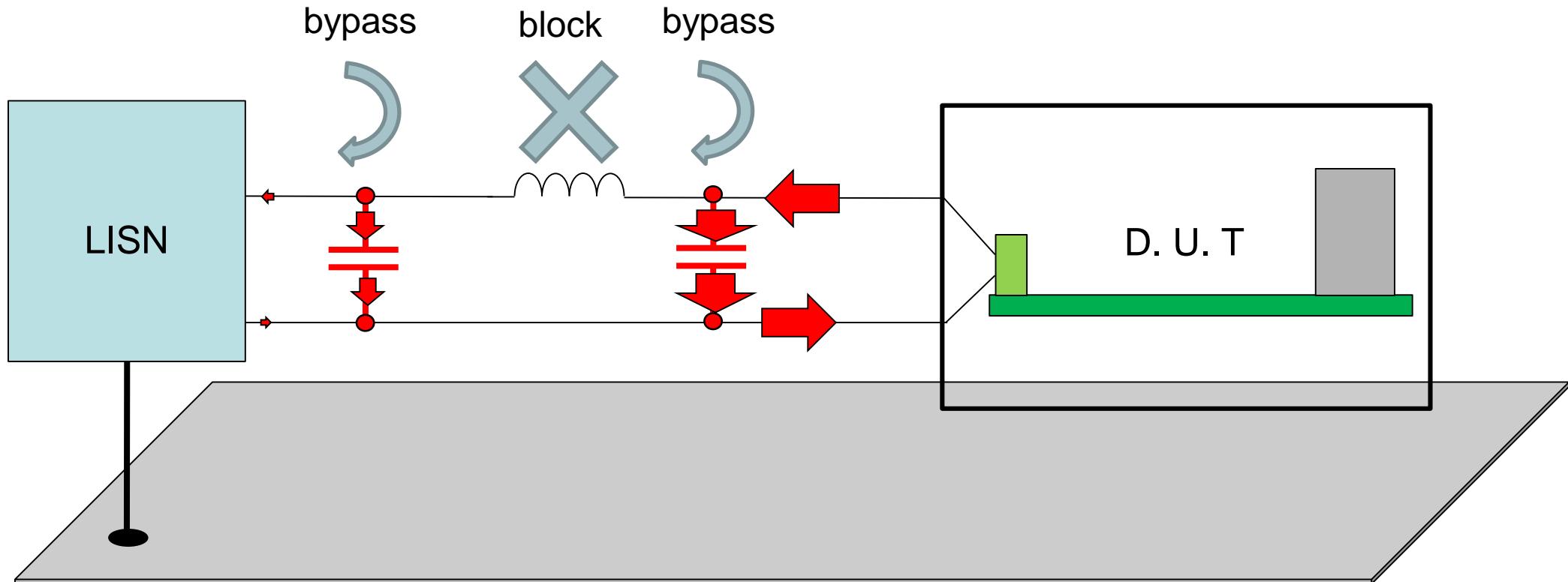

Les filtres d'ordre supérieur

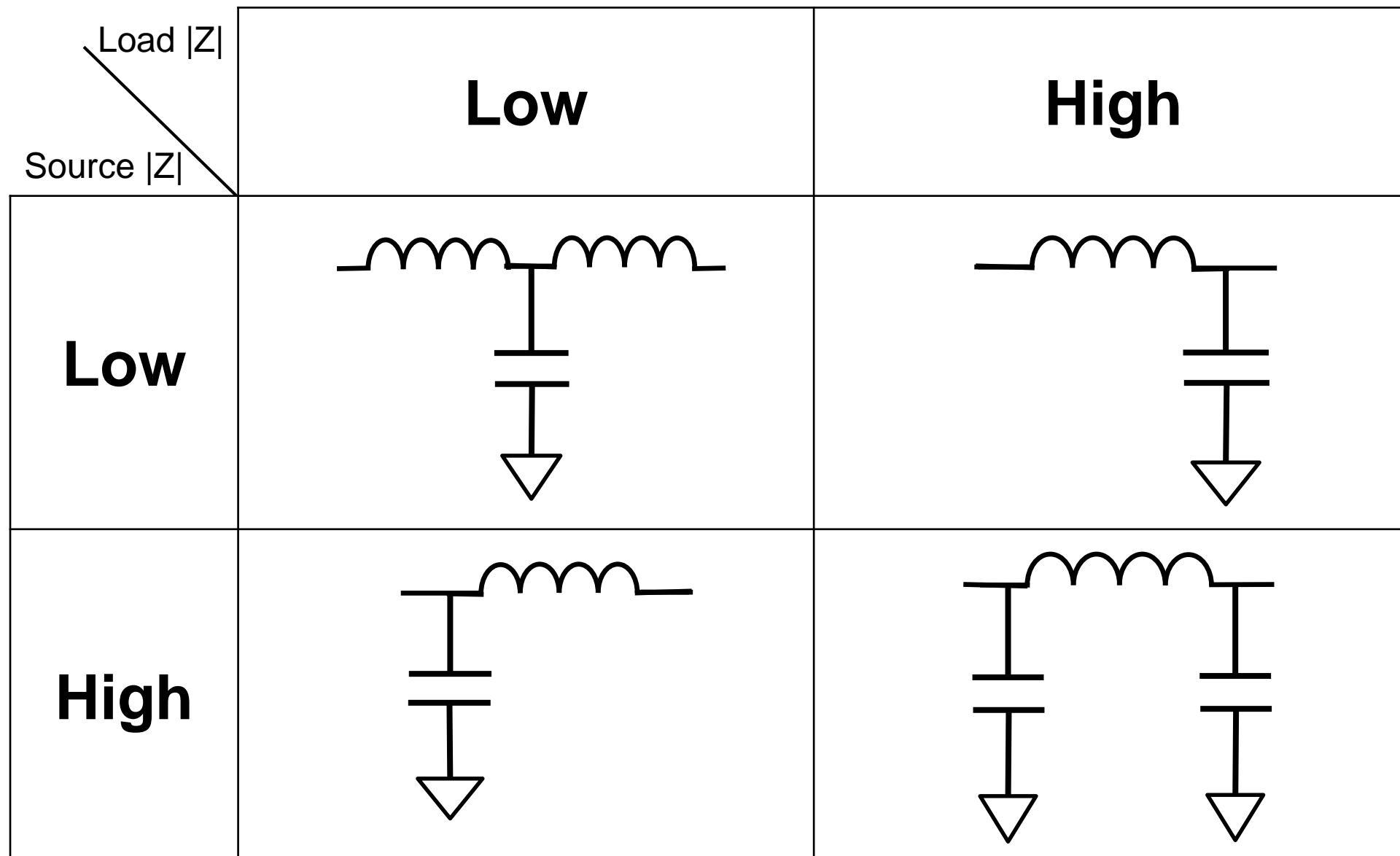

1st Order filter

-20dB per Decade ?

$$10 \left(\frac{-20}{20} \right) = 1/10$$


Amplitude / 10

Frequency * 10

-6dB per Octave

$$10 \left(\frac{-6}{20} \right) \approx 0,5 \approx 1 / 2$$

Amplitude / 2

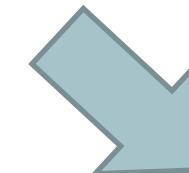

Frequency * 2

2nd order filter

-40dB per Decade

$$10 \left(\frac{-40}{20} \right) = 10^{-2} = 1/100$$

Amplitude / 100

Frequency * 10



-12dB per Octave

$$10 \left(\frac{-12}{20} \right) \approx 0,25 \approx 1 / 4$$


Amplitude / 4

Frequency * 2

Simuler un filtre

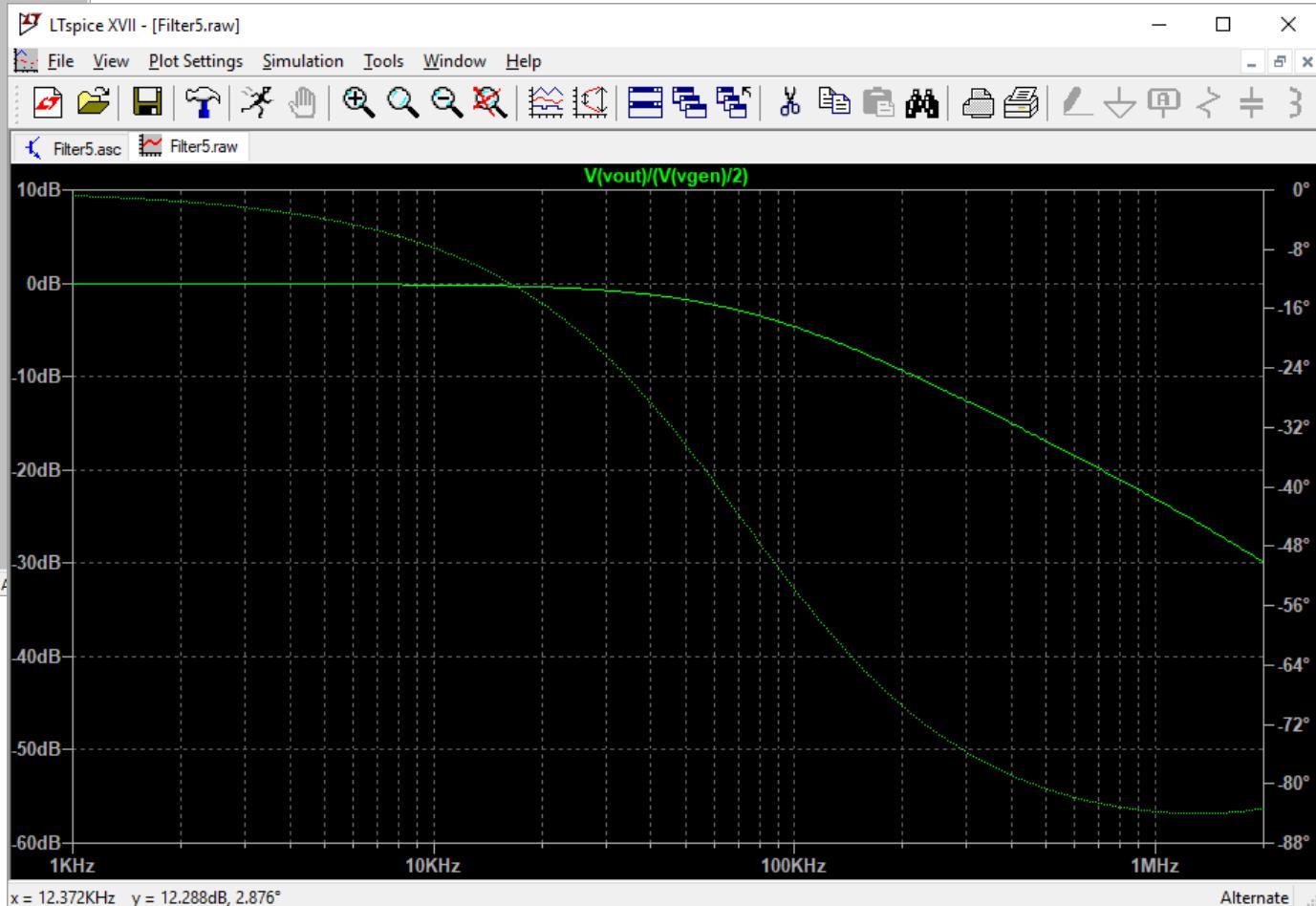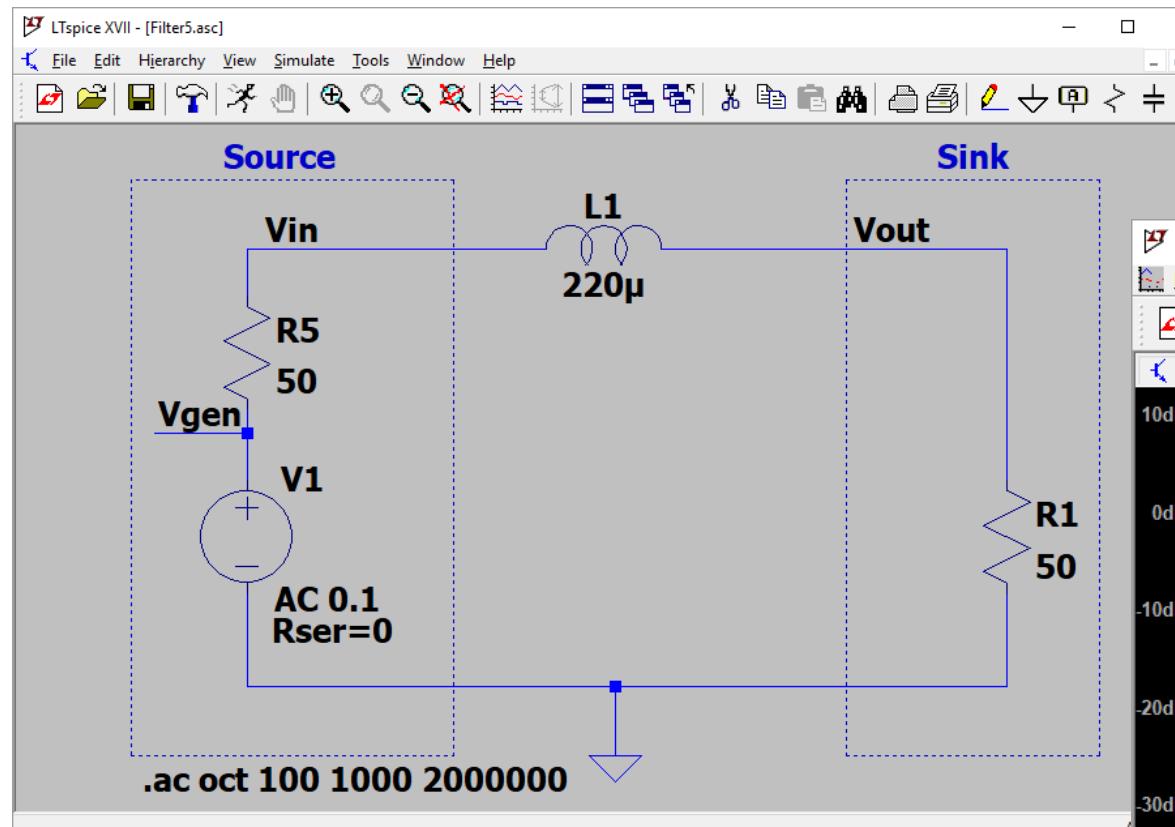

Mesurer un filtre

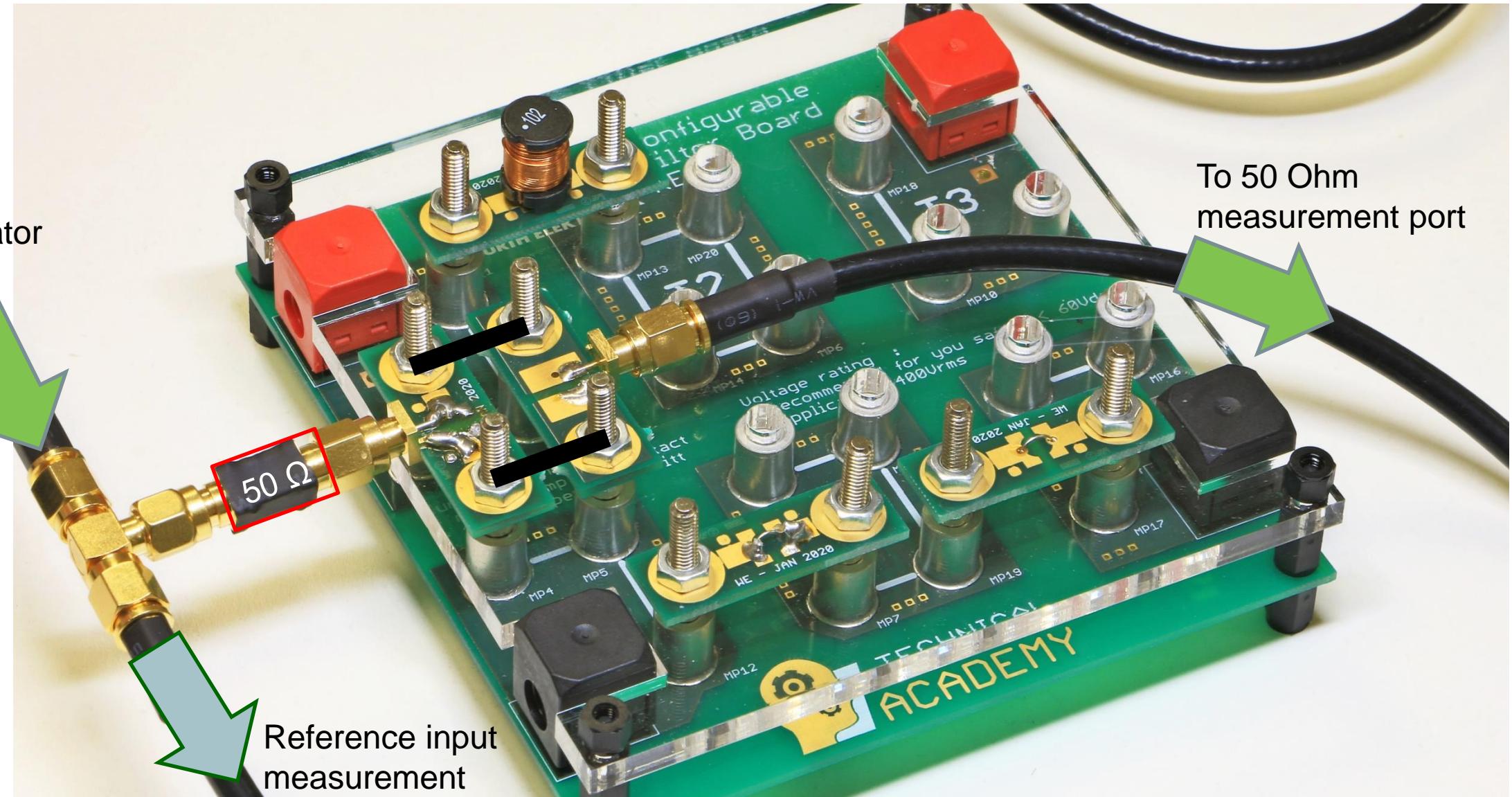


Signal
Generator
output

50 Ω


Reference input
measurement

To 50 Ohm
measurement port


Mesurer un filtre

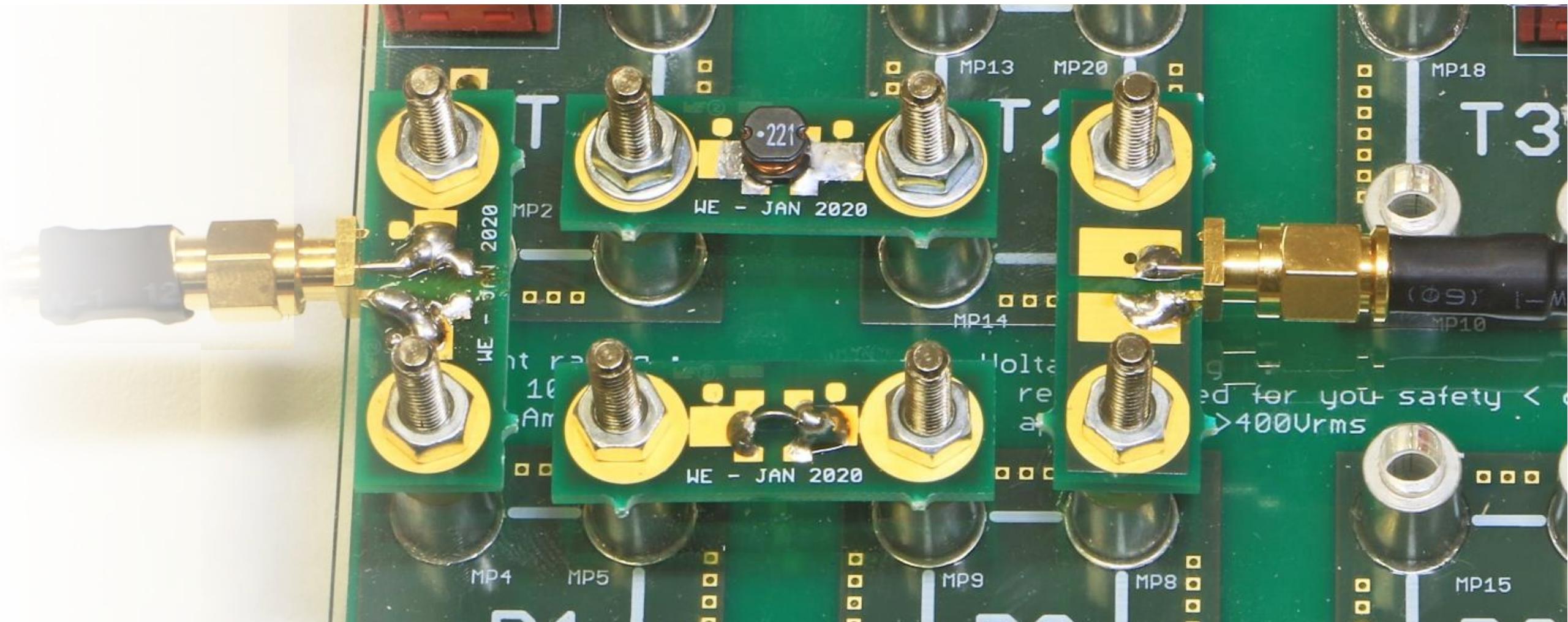

Mesurer un filtre

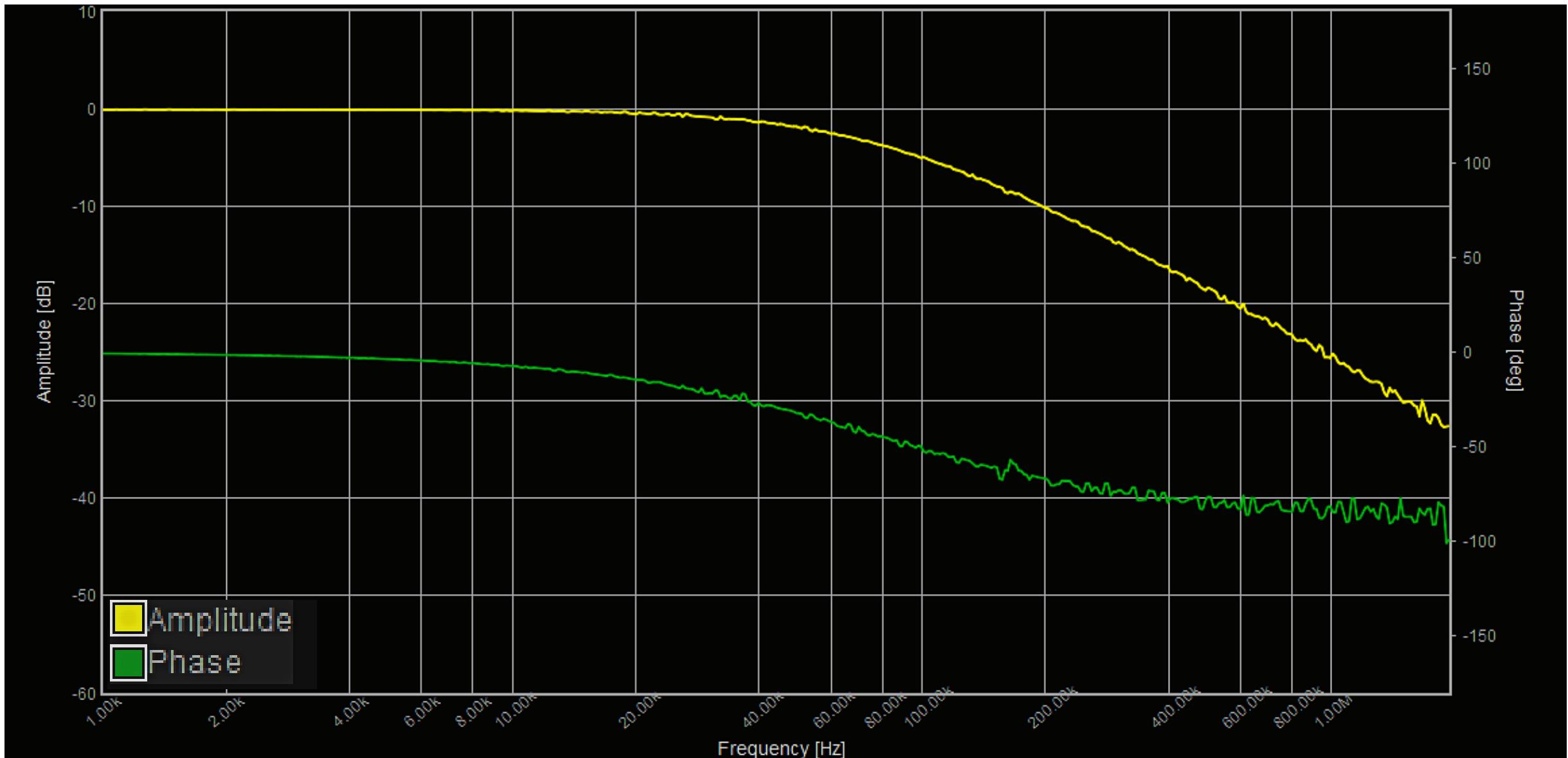


Simulation vs Measurement

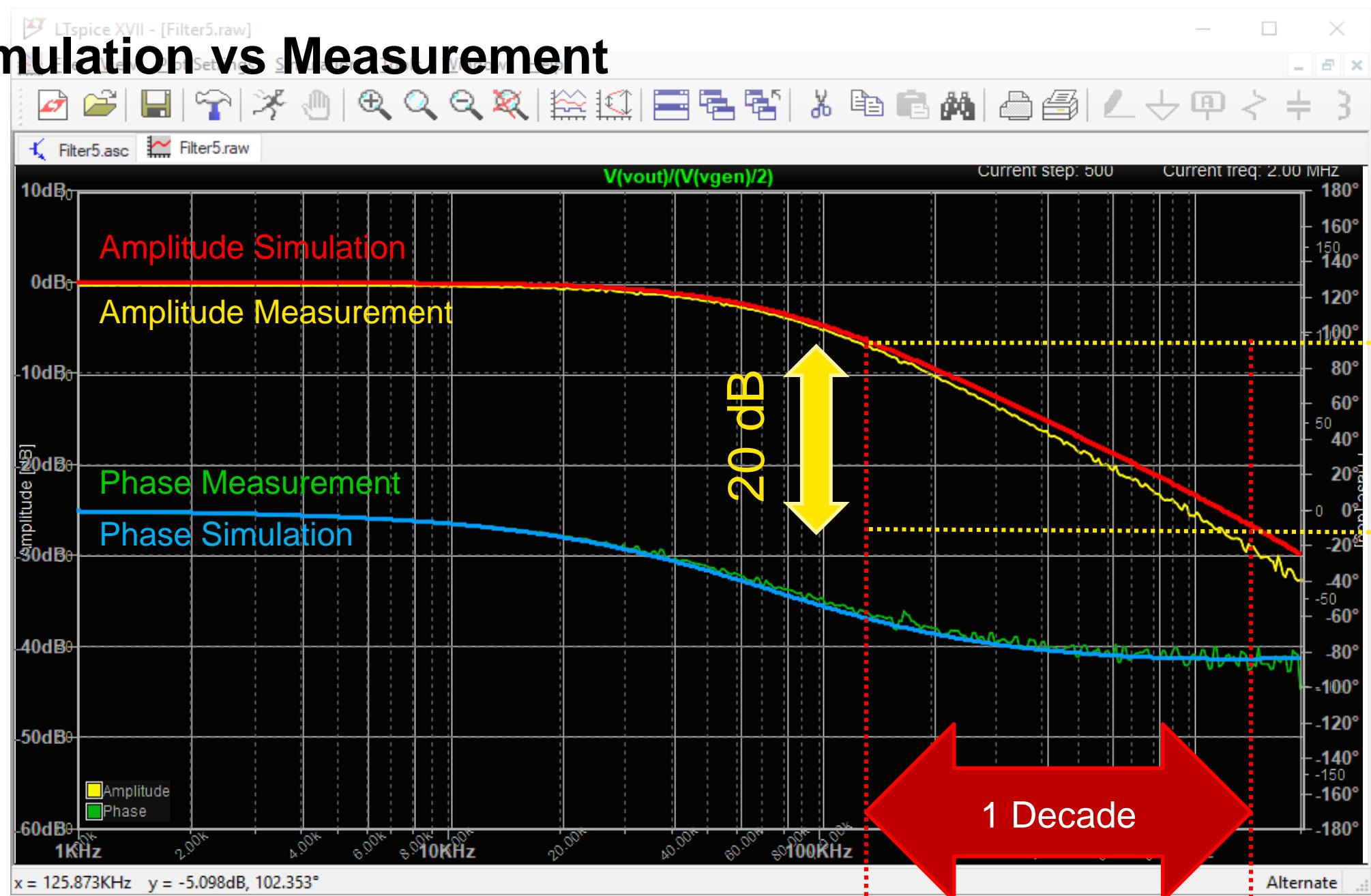


La mesure en CEM

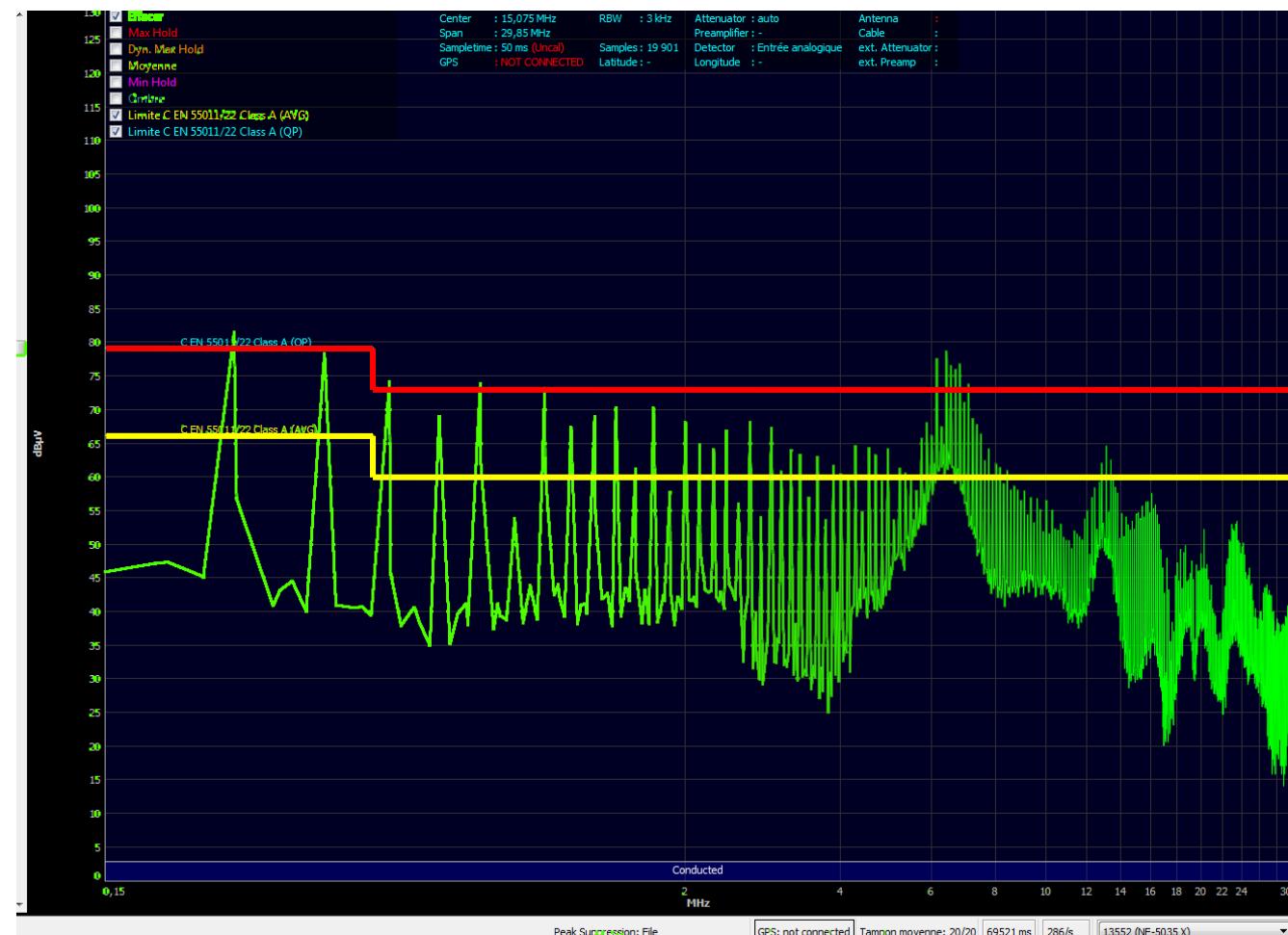
Courbe = Σ (Mode Commun + Mode Differentiel)




Mode commun et mode différentiel

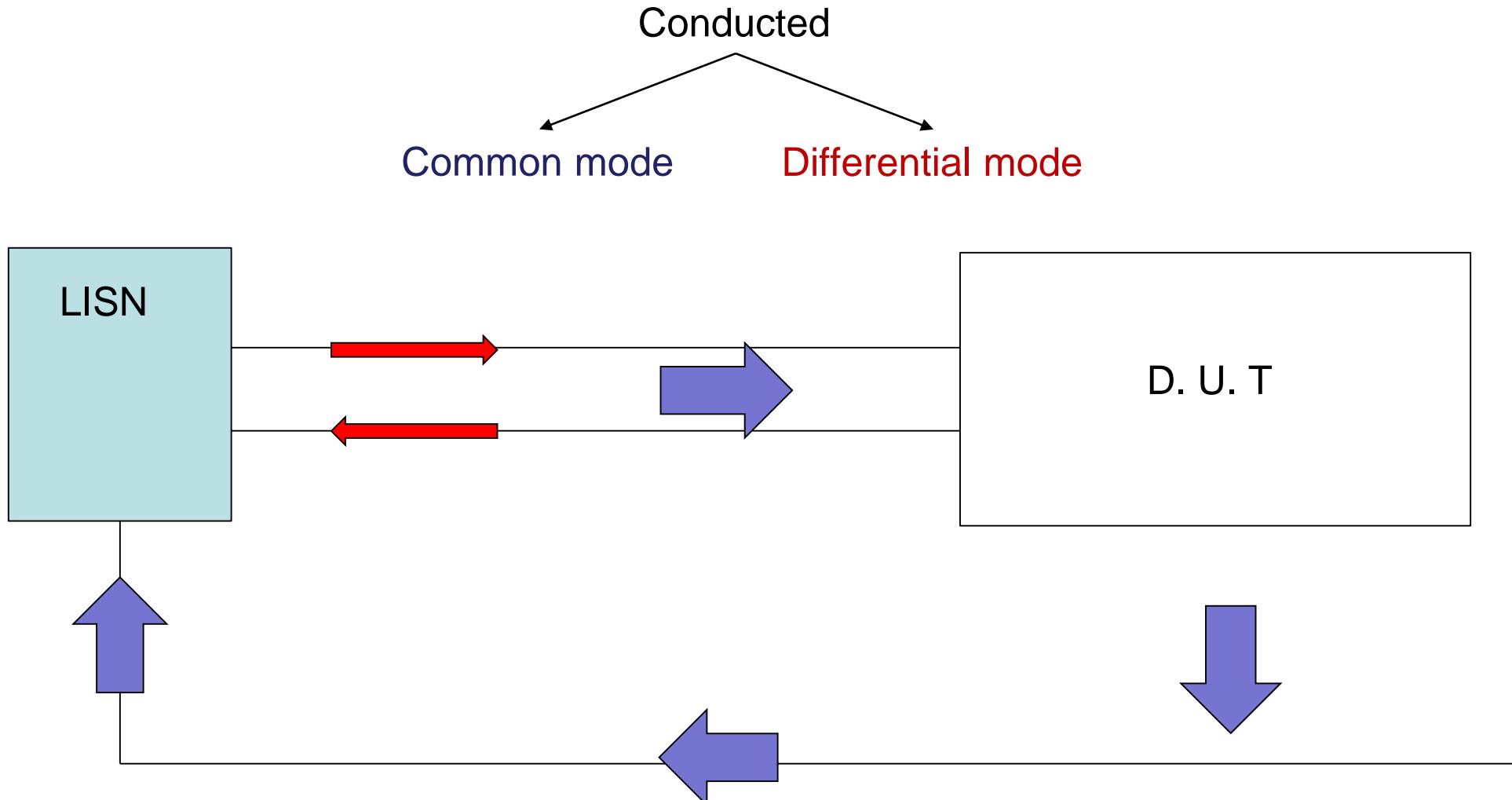

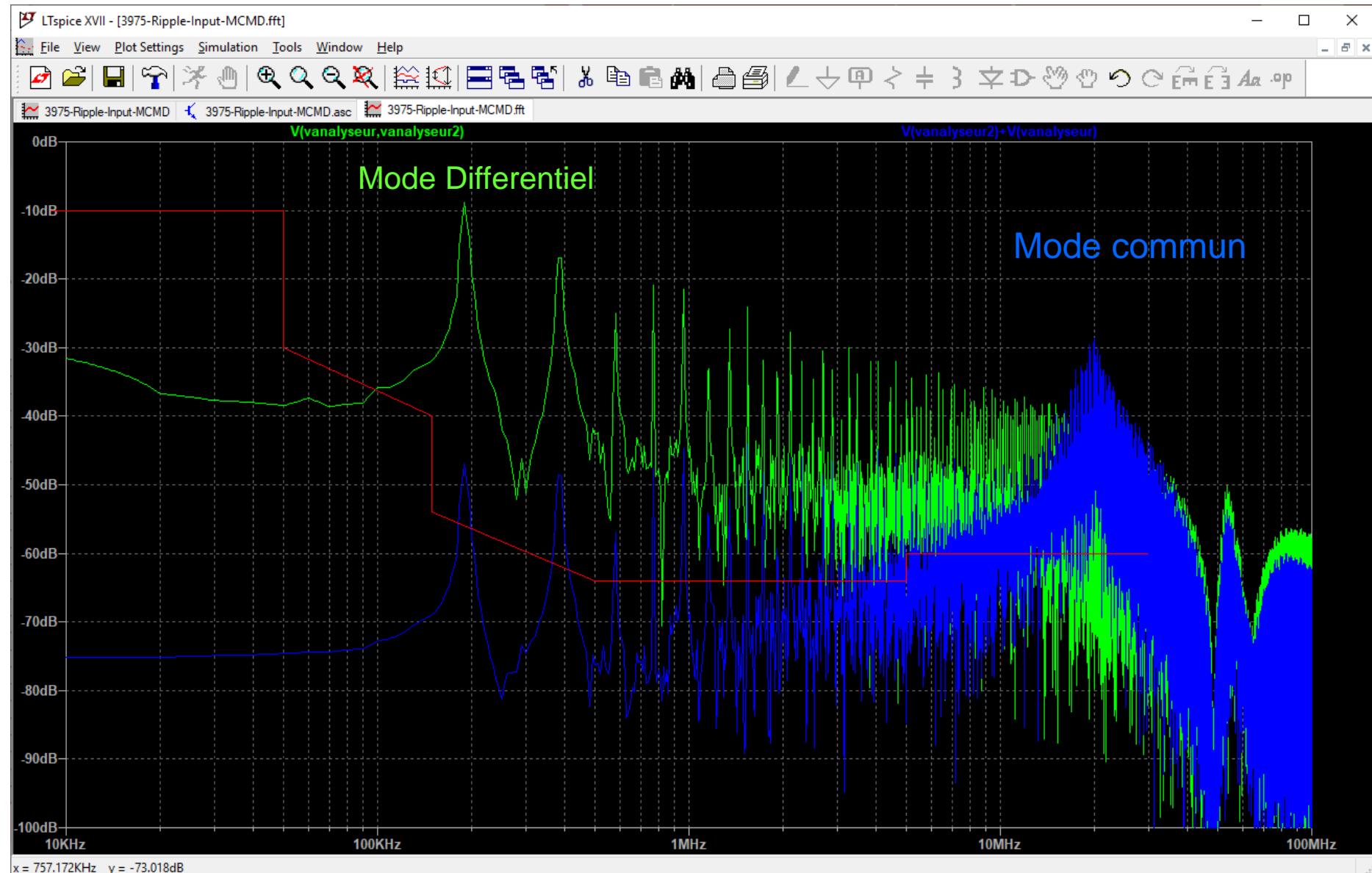
Séparation mode commun mode différentiel ?



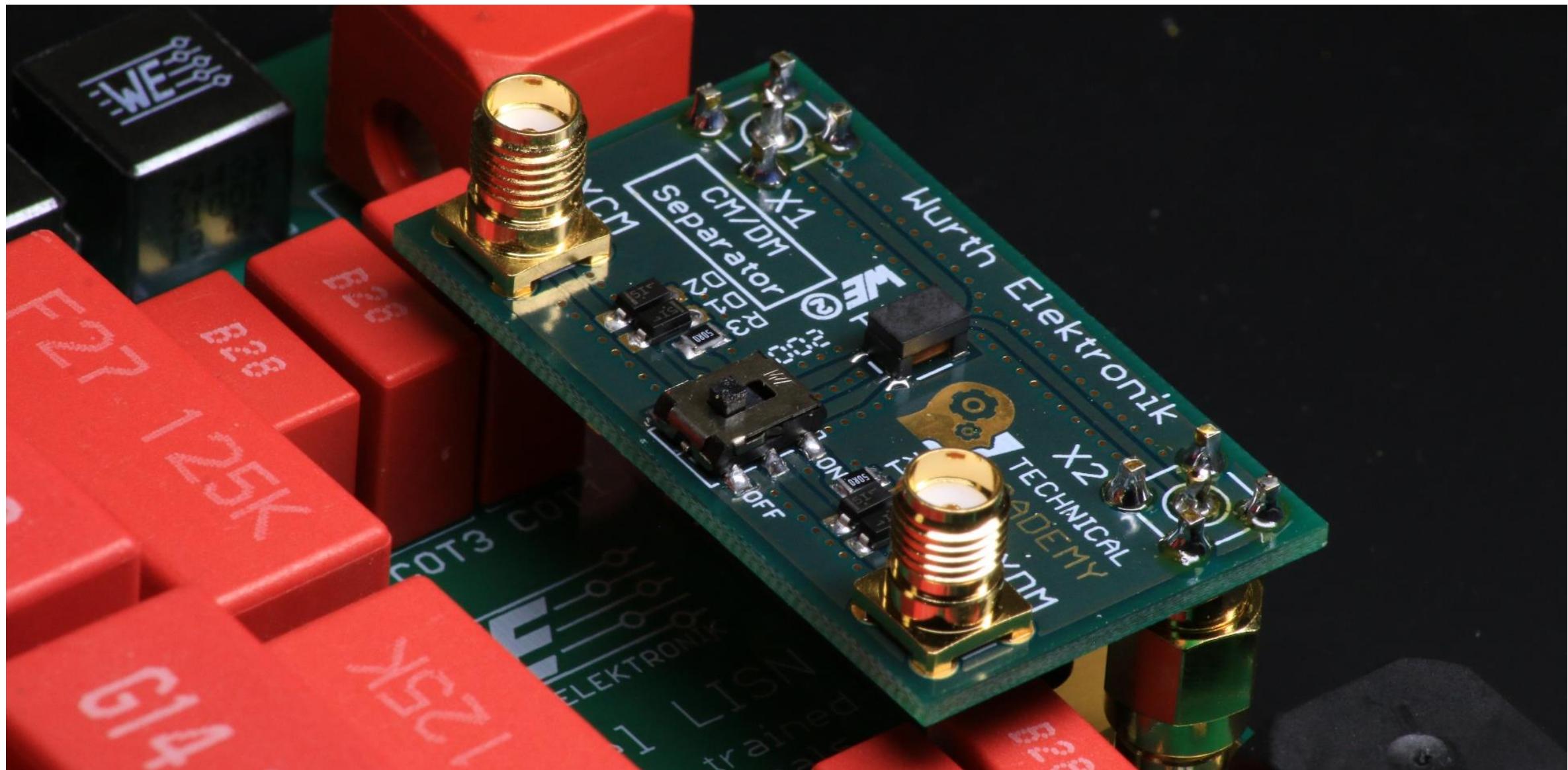
Séparation mode commun mode différentiel ?



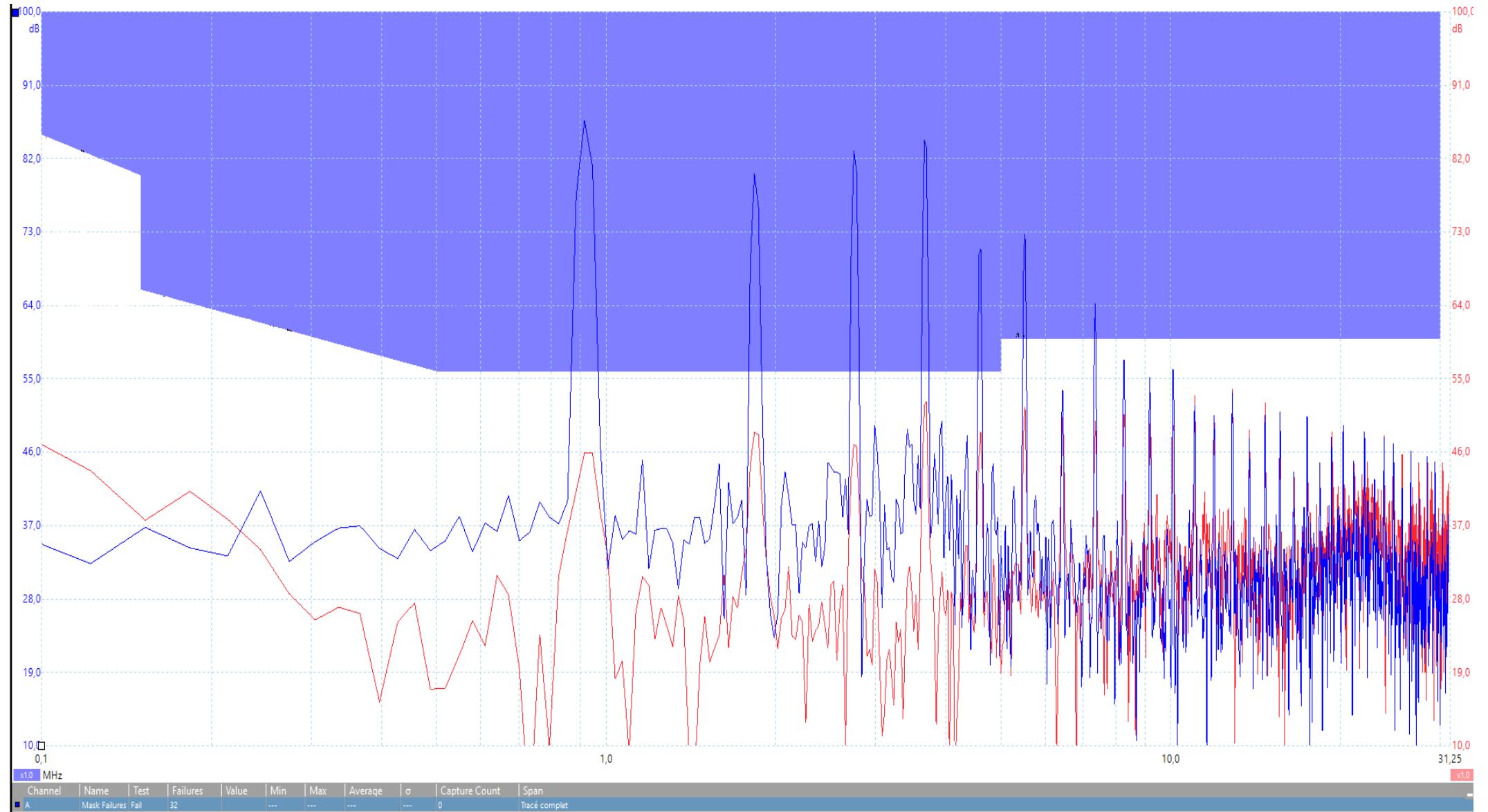
Séparation mode commun mode différentiel ?





Cahier des charges en fonction du mode

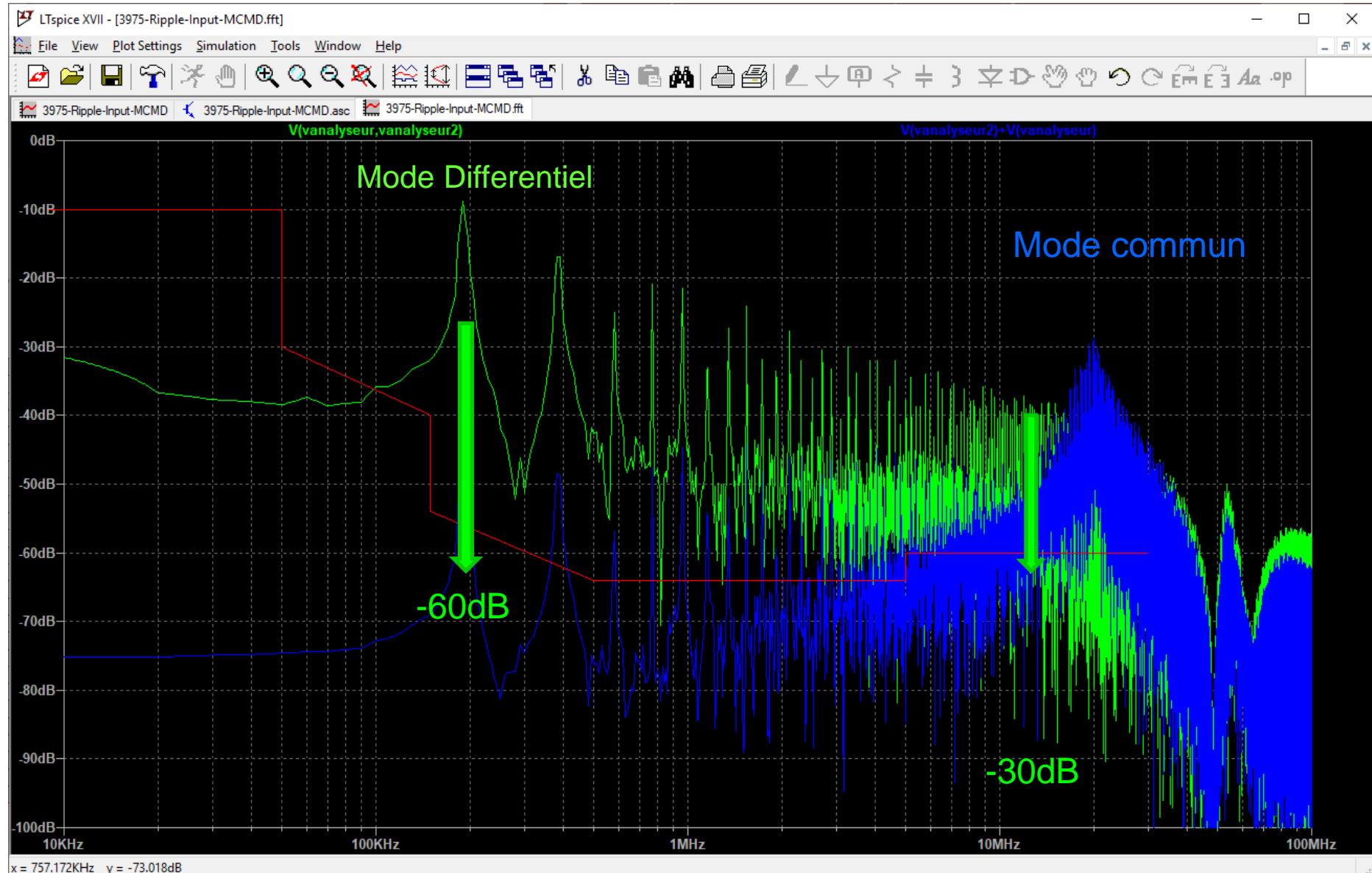

Cahier des charges en fonction du mode

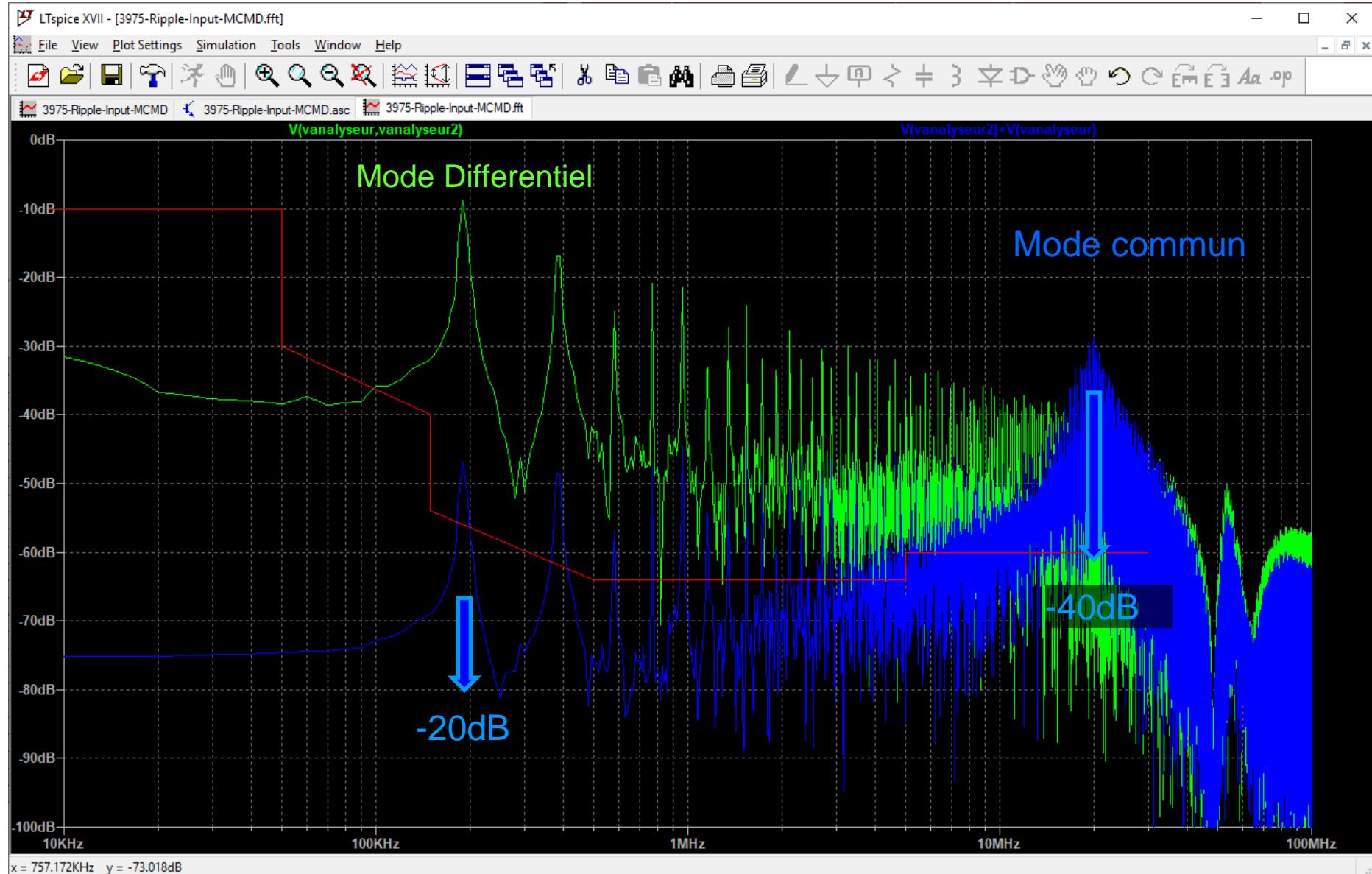


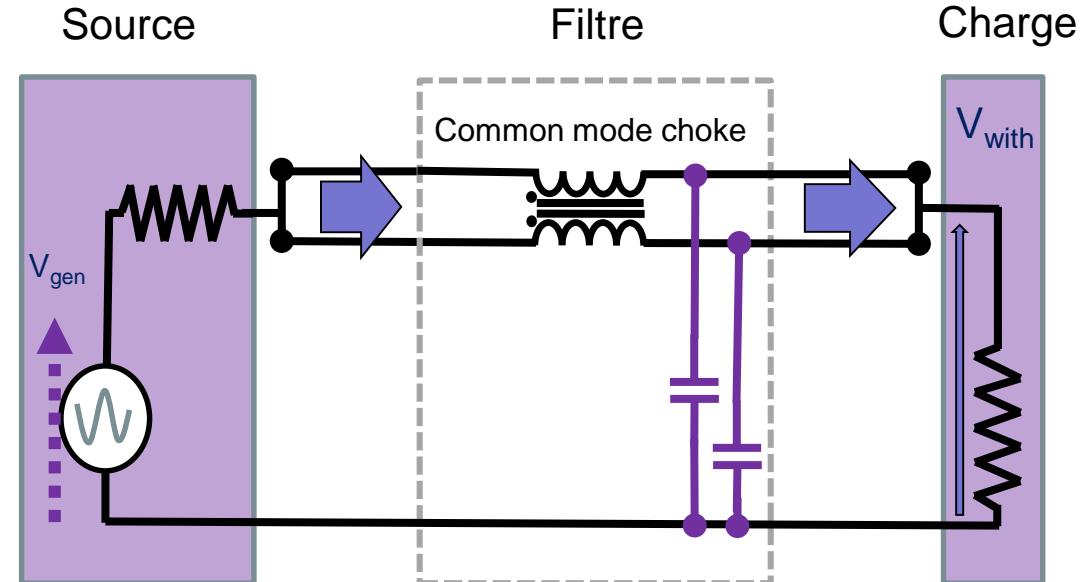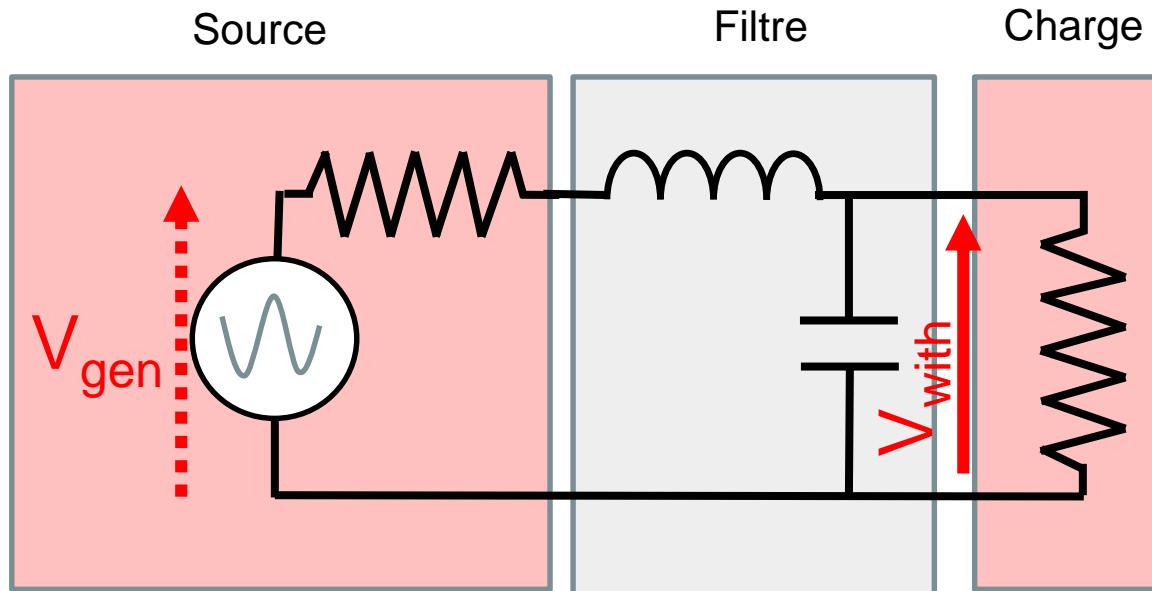Filtre de mode différentiel / mode commun




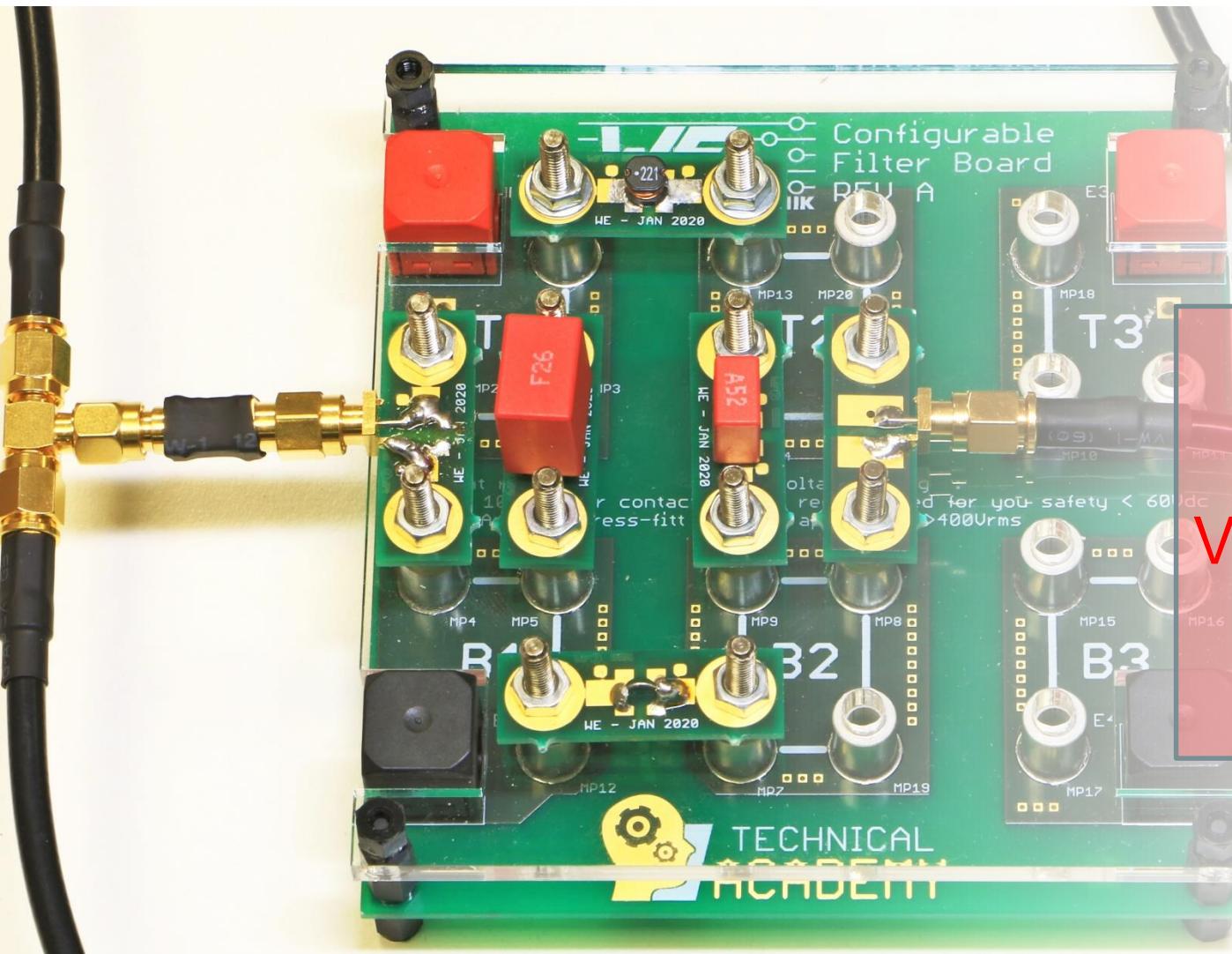Exemple de filtrage différentiel

Filtre du troisième ordre – Condensateur / Inductance / Condensateur




Source Filtre Charge

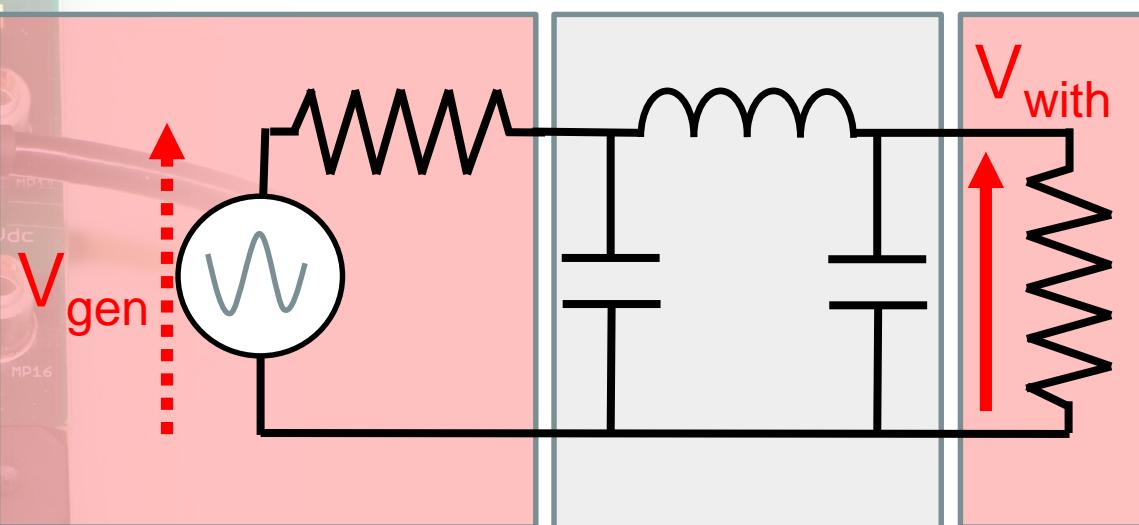

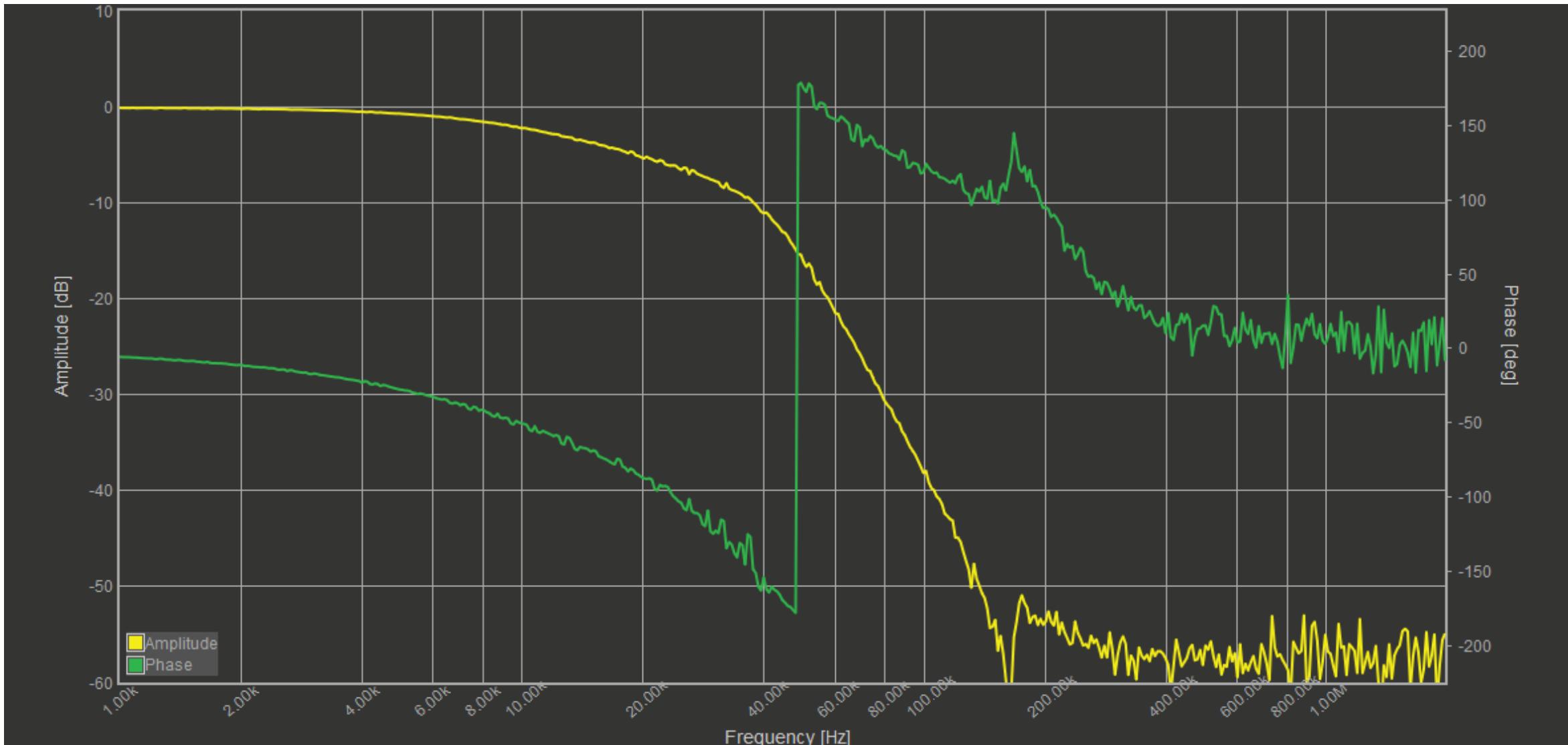Exemple de filtrage différentiel

Filtre du troisième ordre – Condensateur / Inductance / Condensateur



3rd order filters

-60dB per Decade

$$10 \left(\frac{-60}{20} \right) = 10^{-3} = 1/1000$$

Amplitude / 1000

Frequency * 10


-18dB per Octave

$$10 \left(\frac{-18}{20} \right) \approx 0,125 \approx 1 / 8$$

Amplitude / 8


Frequency * 2

FILTRAGE DE MODE COMMUN

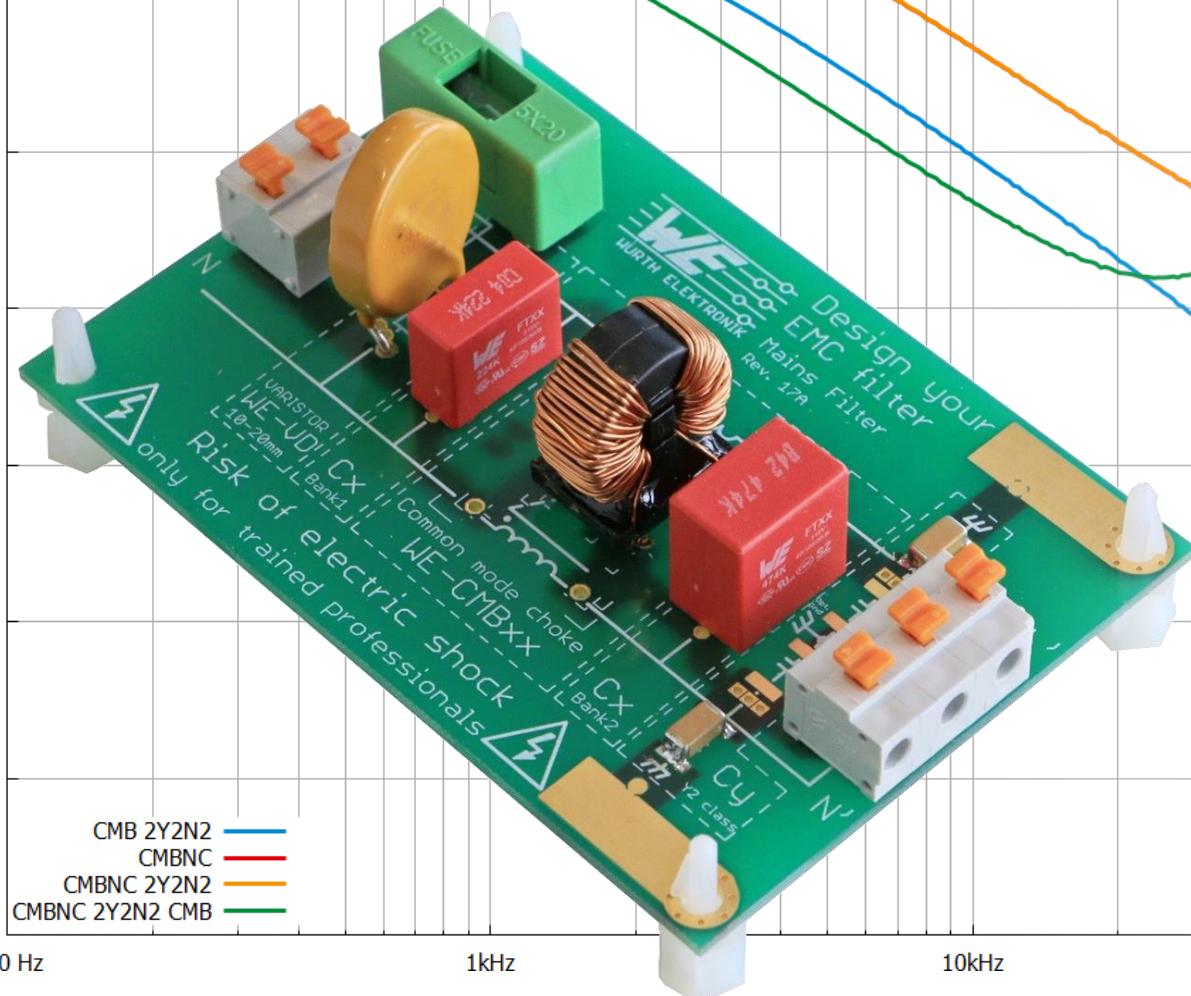


Filtre de mode différentiel/commun



Conducted
Common mode Differential mode

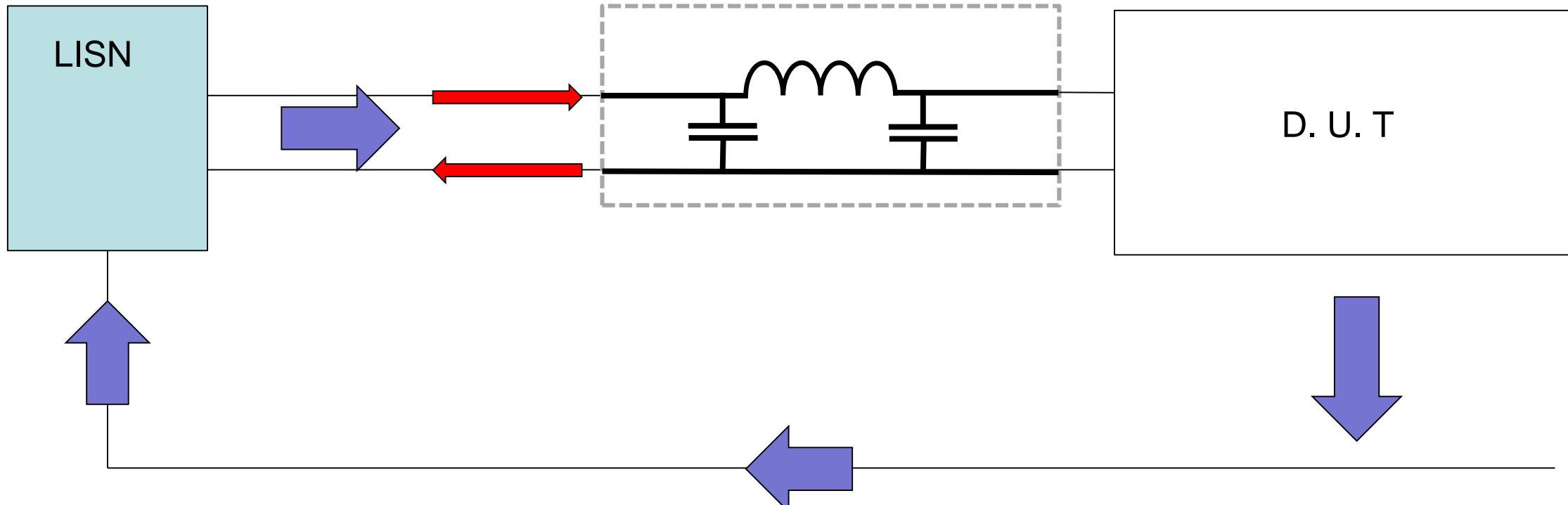


Filtre de mode commun

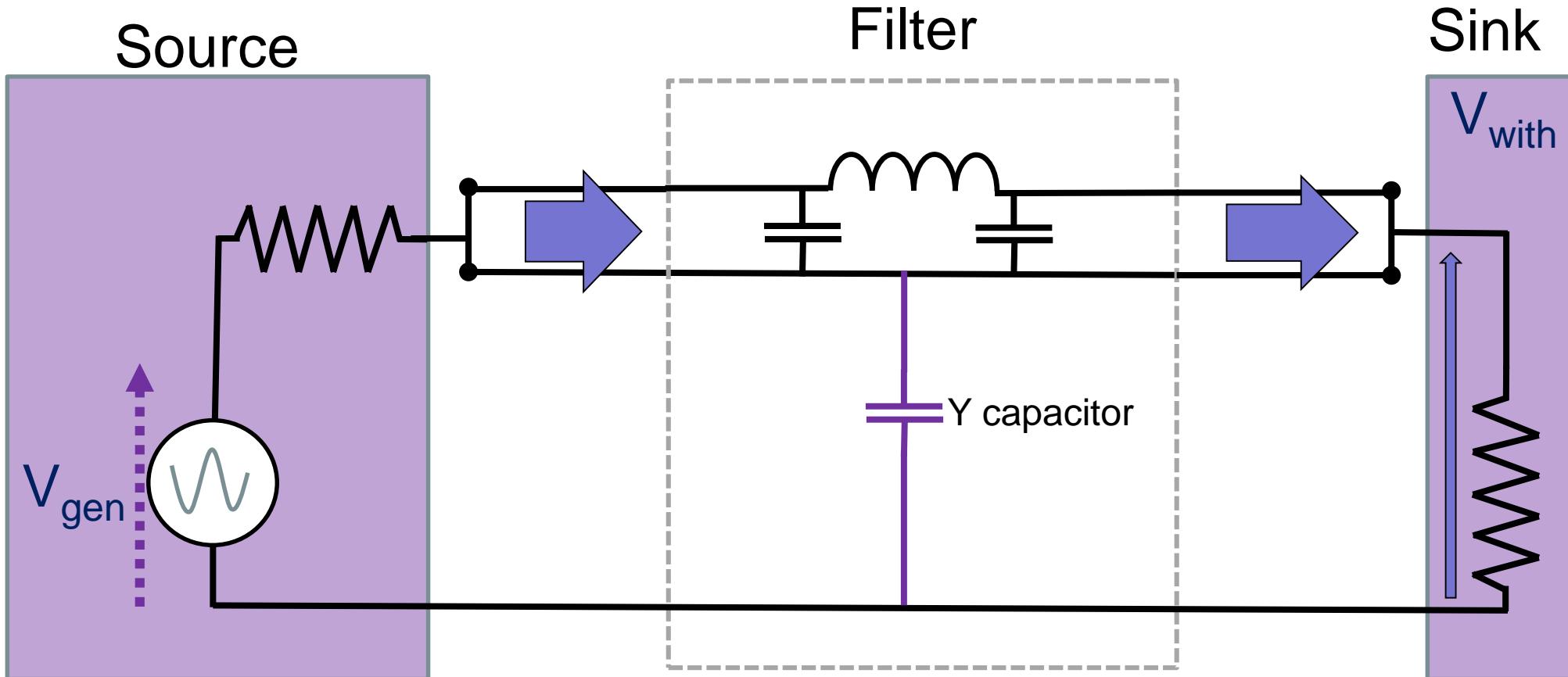



La mesure d'un filtre de mode commun

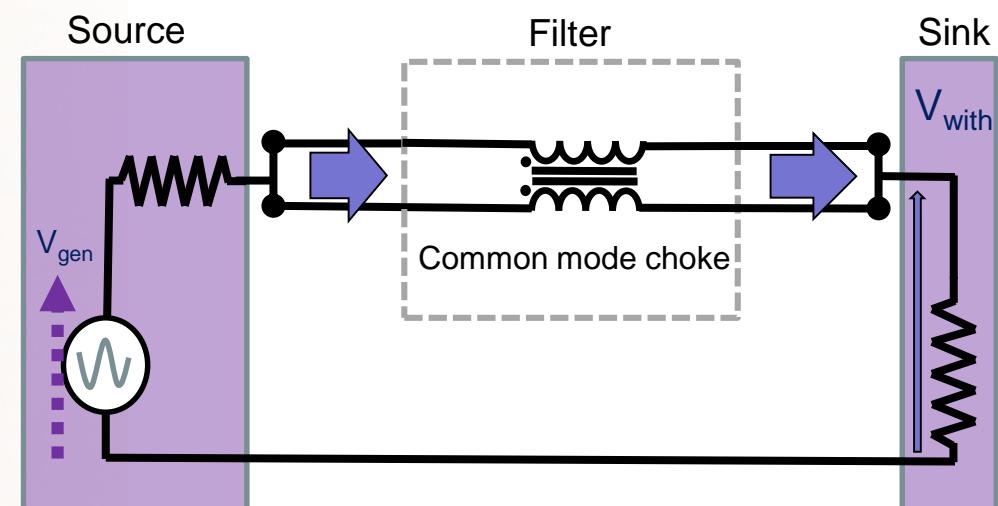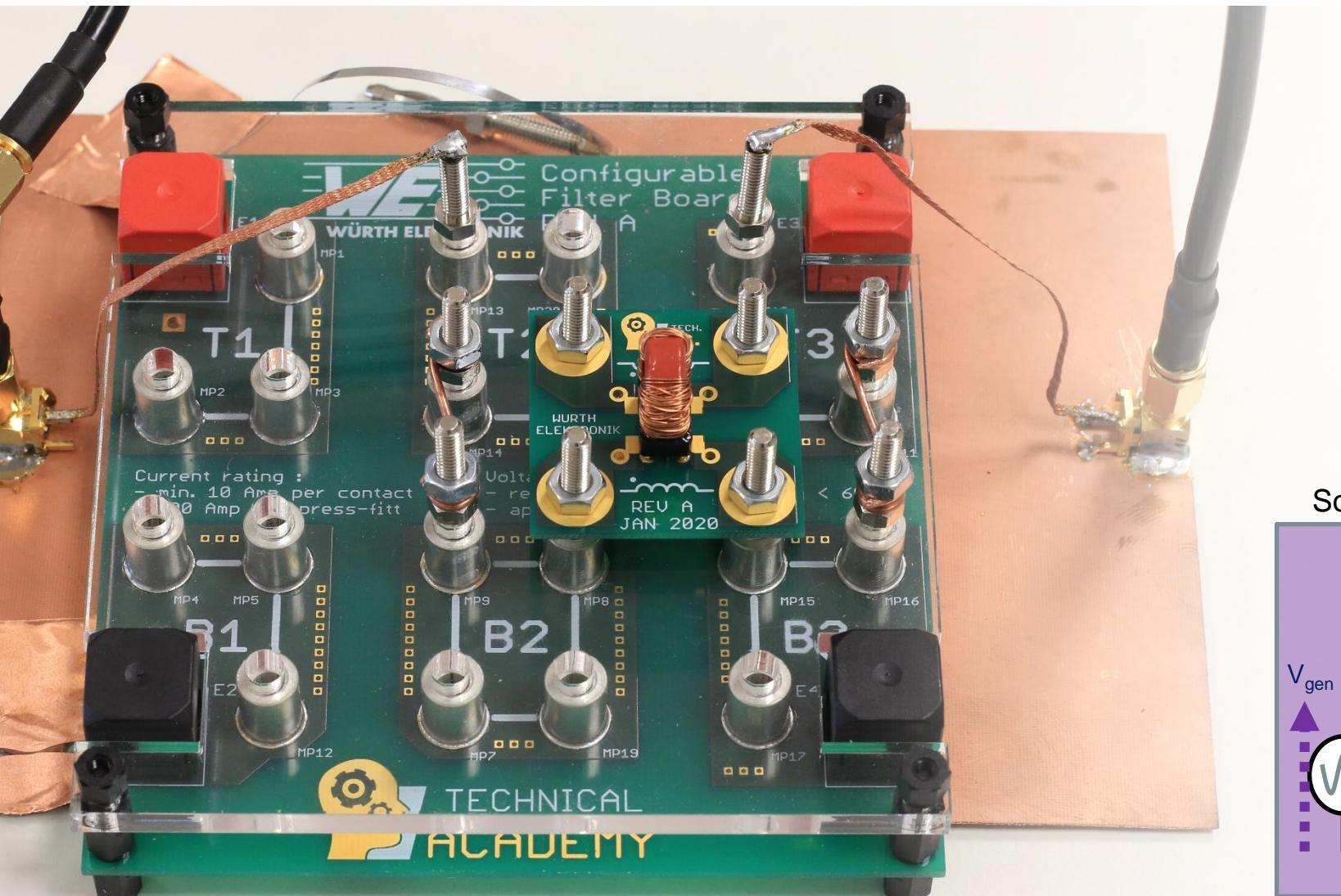


La mesure d'un filtre de mode commun

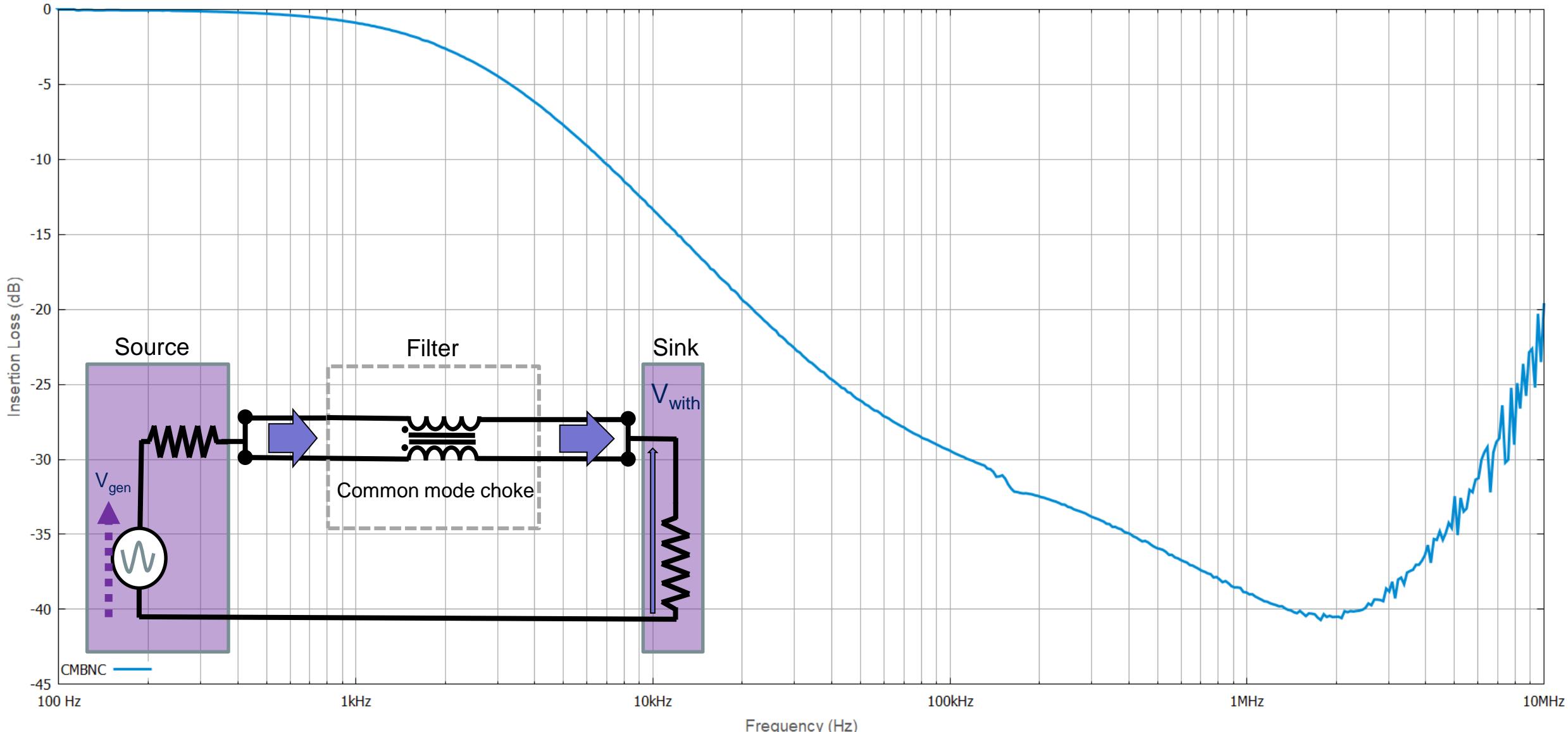

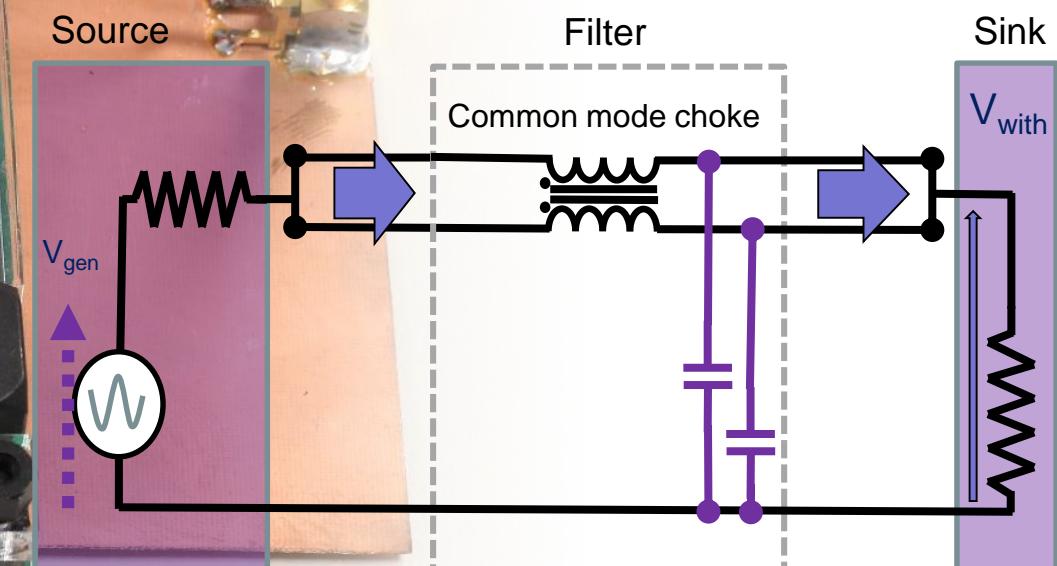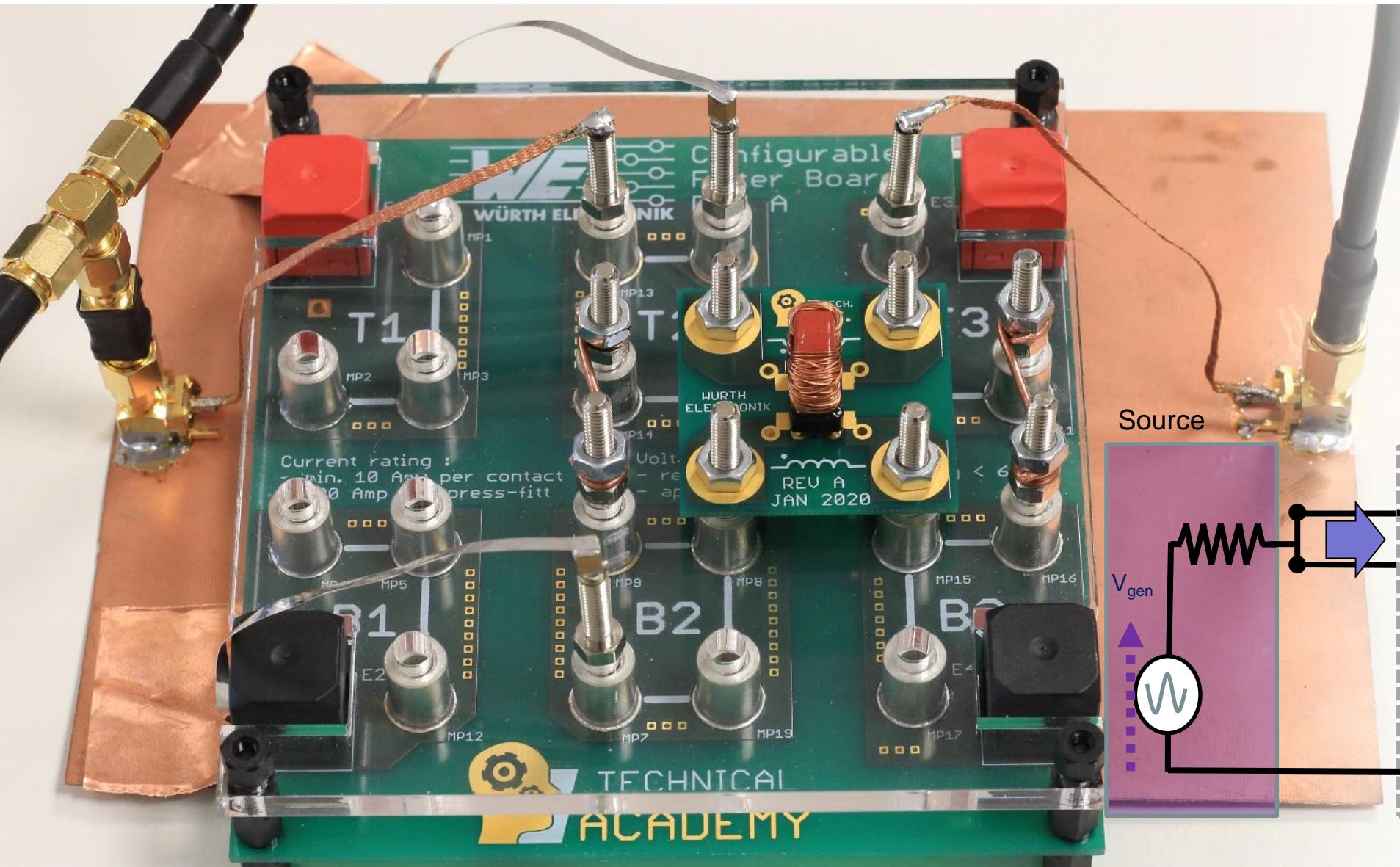
La mesure d'un filtre de mode commun : filtre en π



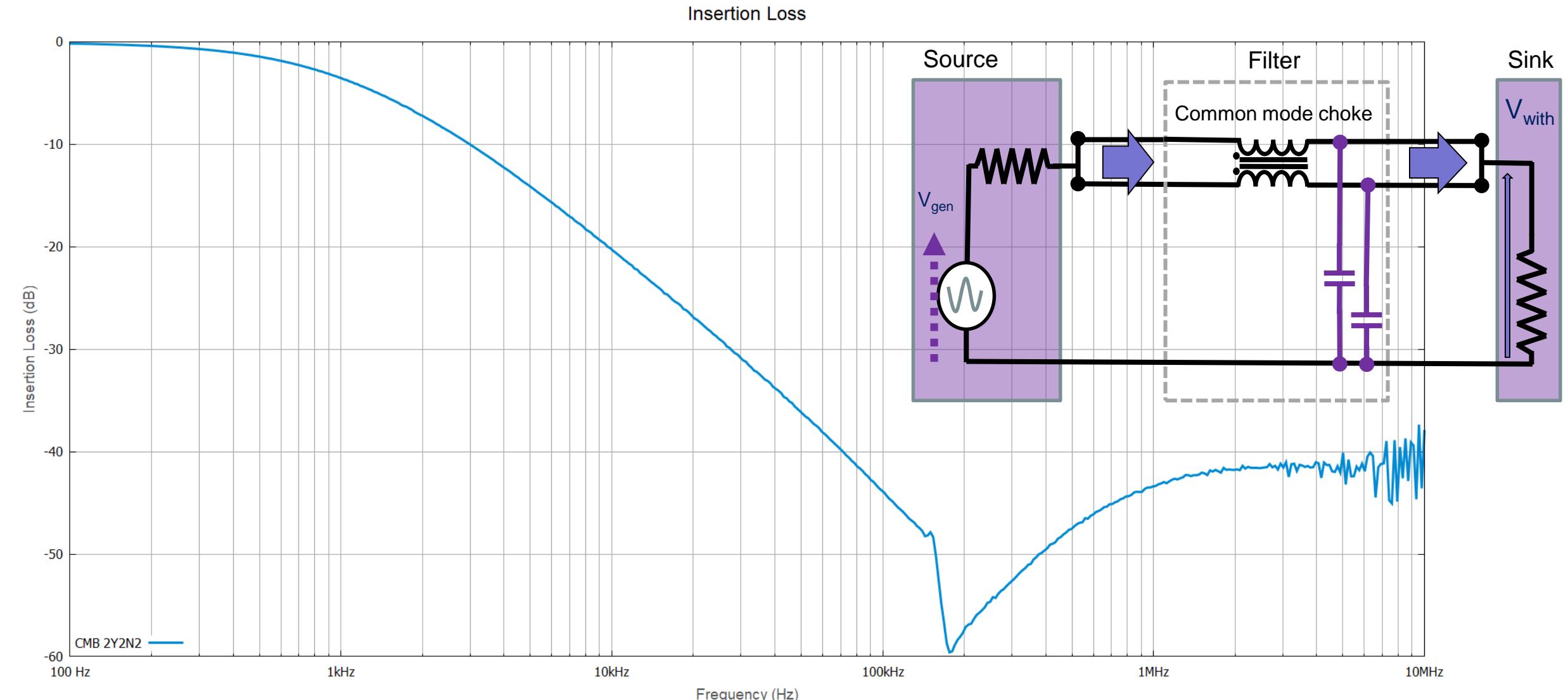
Extension to common mode filtering : π -filter



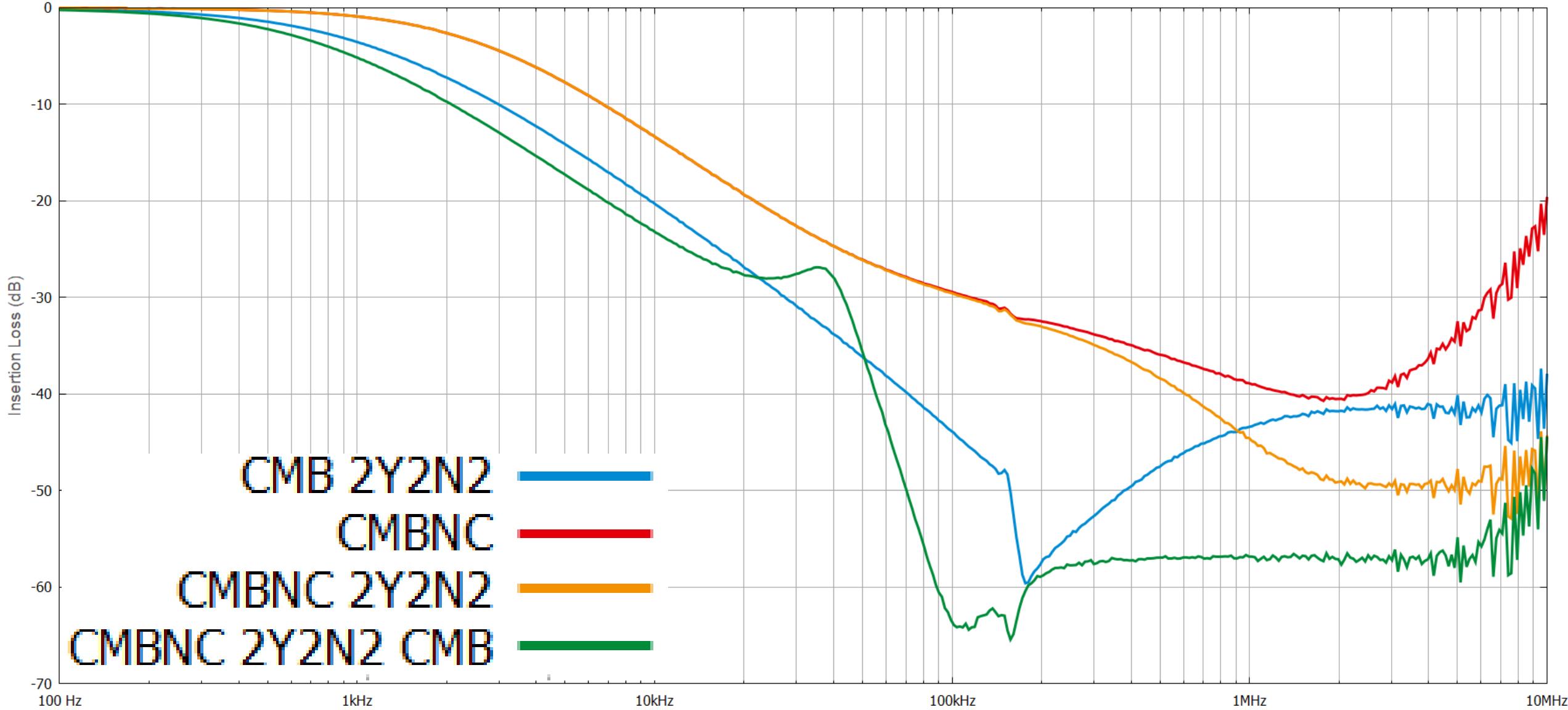Extension to common mode filtering : L/π/Dual Stage filters




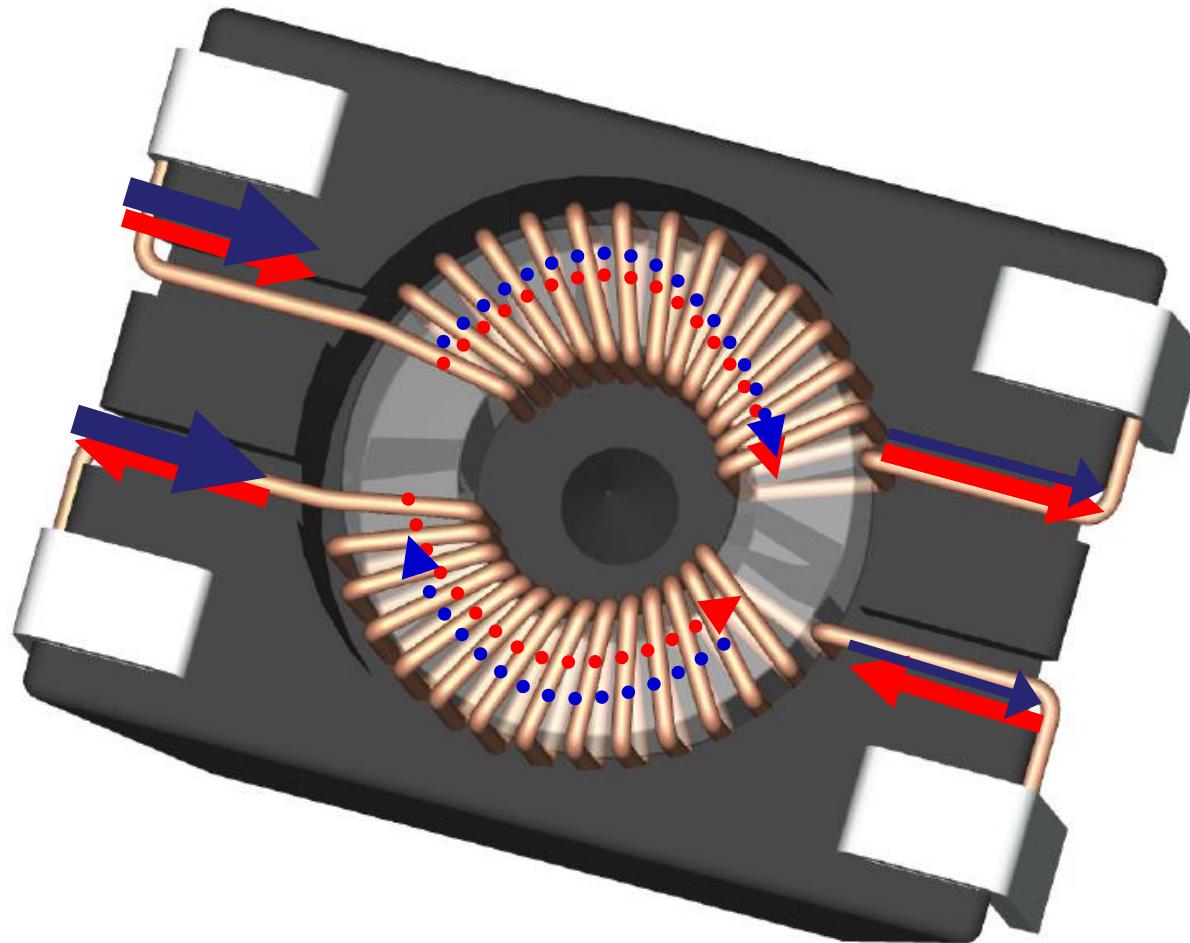Exploiter l'inductance de fuite d'une self de mode commun




Exploiter l'inductance de fuite d'une self de mode commun

Self de mode commun parfaite

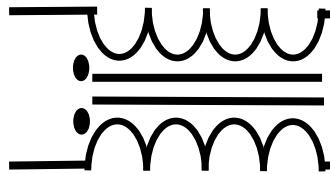


100% Lnom

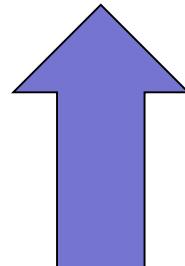


Action en mode
commun
uniquement

Inductance de fuite

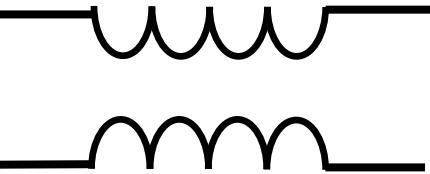


0,01 – 4 % de Lnom

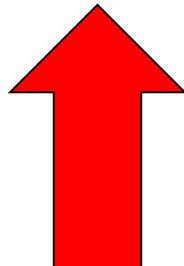

Action en mode
différentiel



<1%

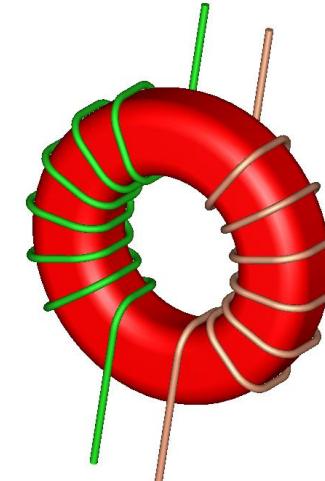

1 à 2 %





> 2 %


Intégrité du signal

Filtrage différentiel


Exemple de filtre

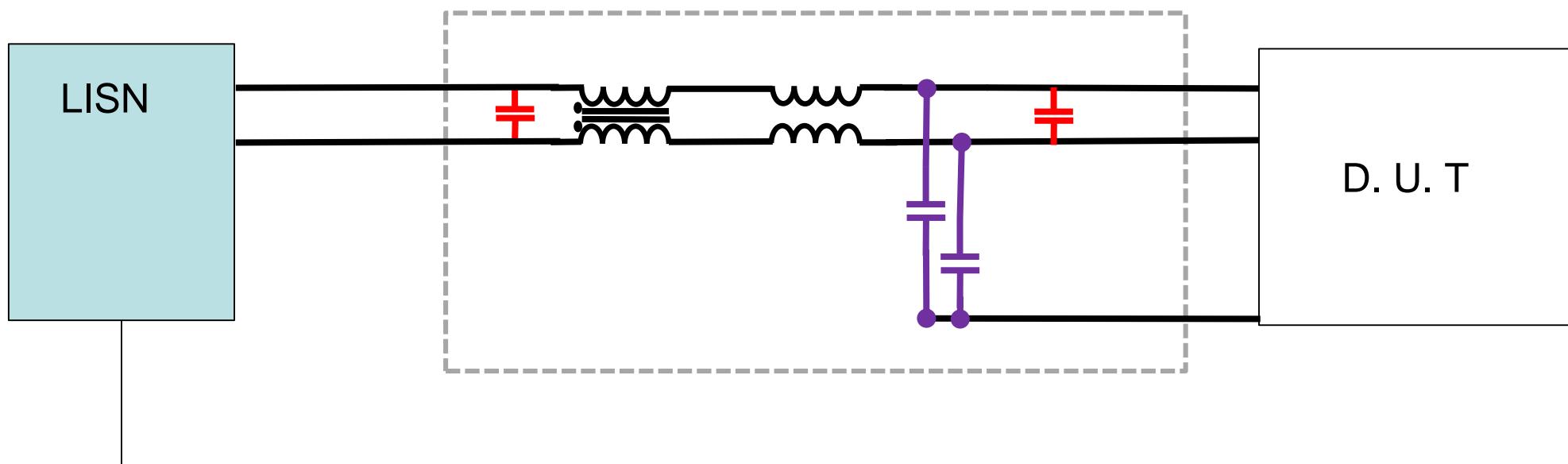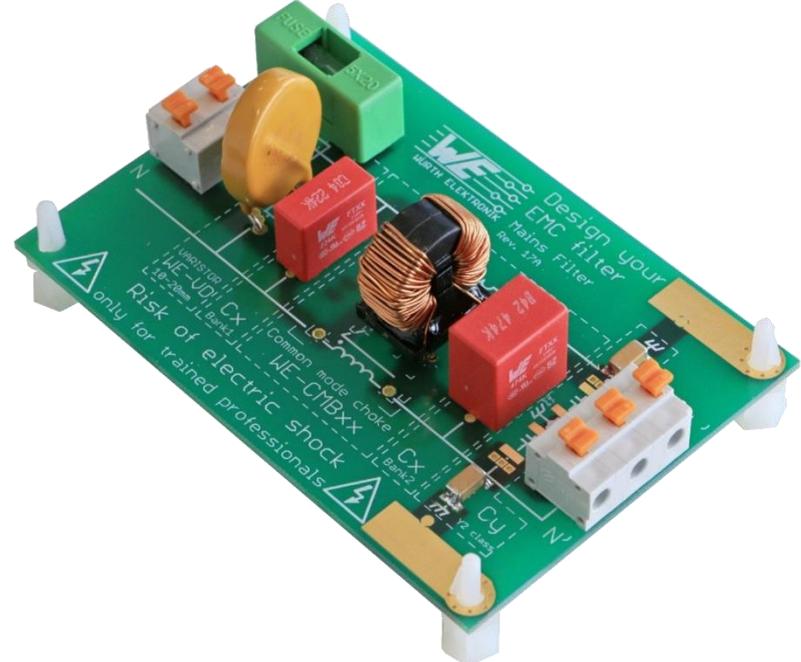


Lire les courbes de perte d'insertion

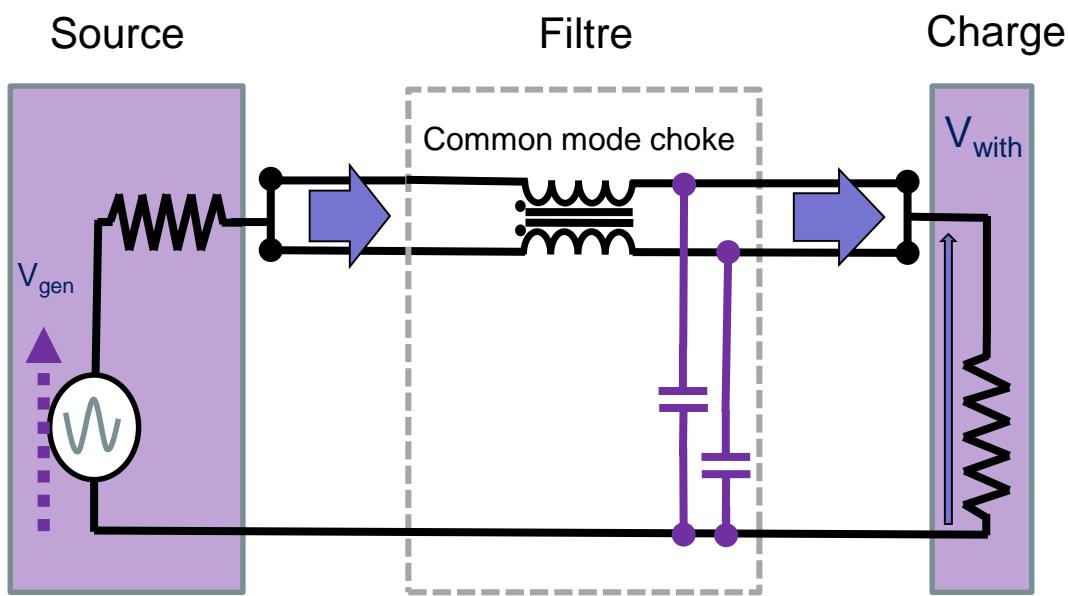


Typical Insertion Loss:

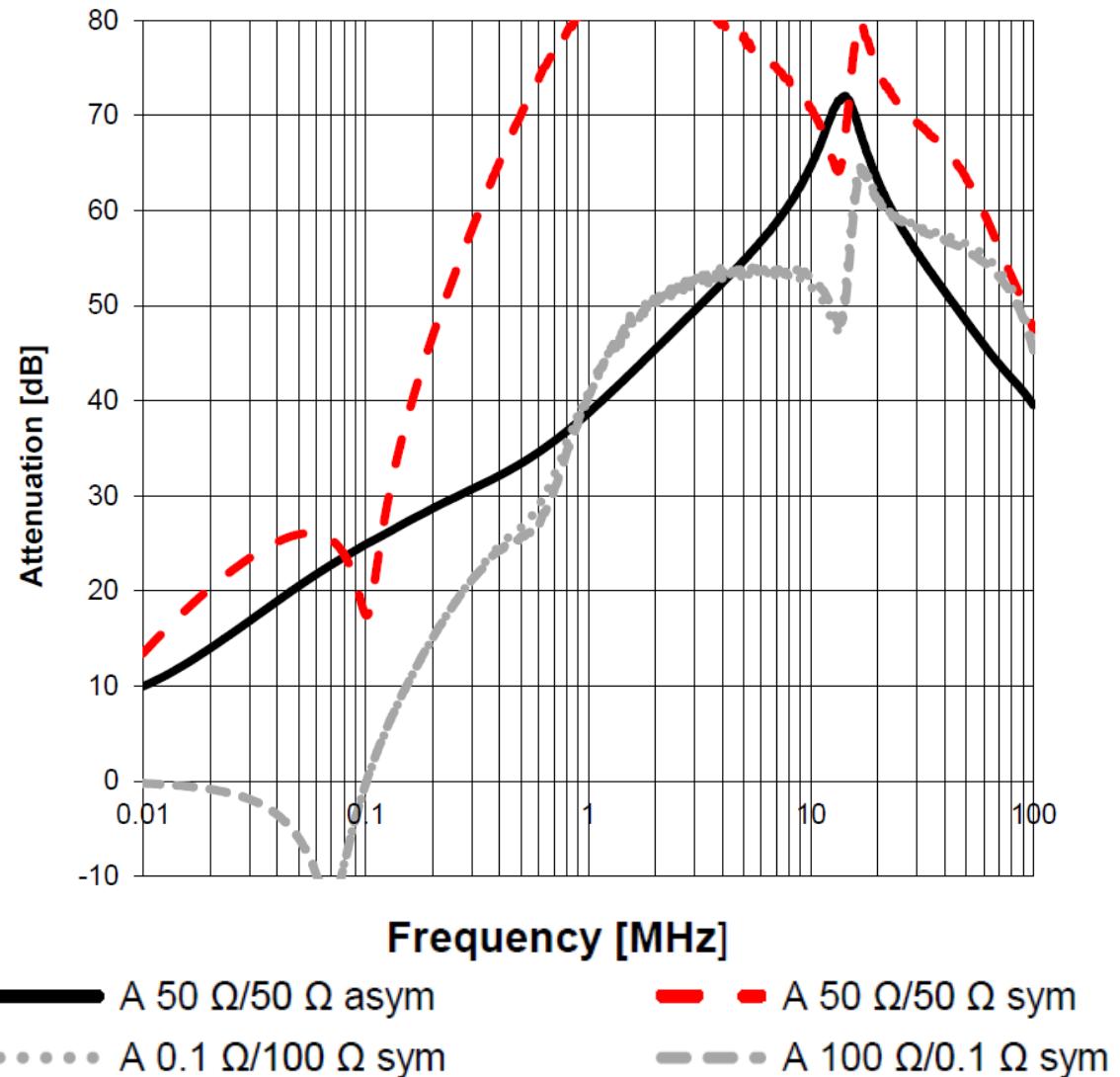


Filtre de mode différentiel/commun

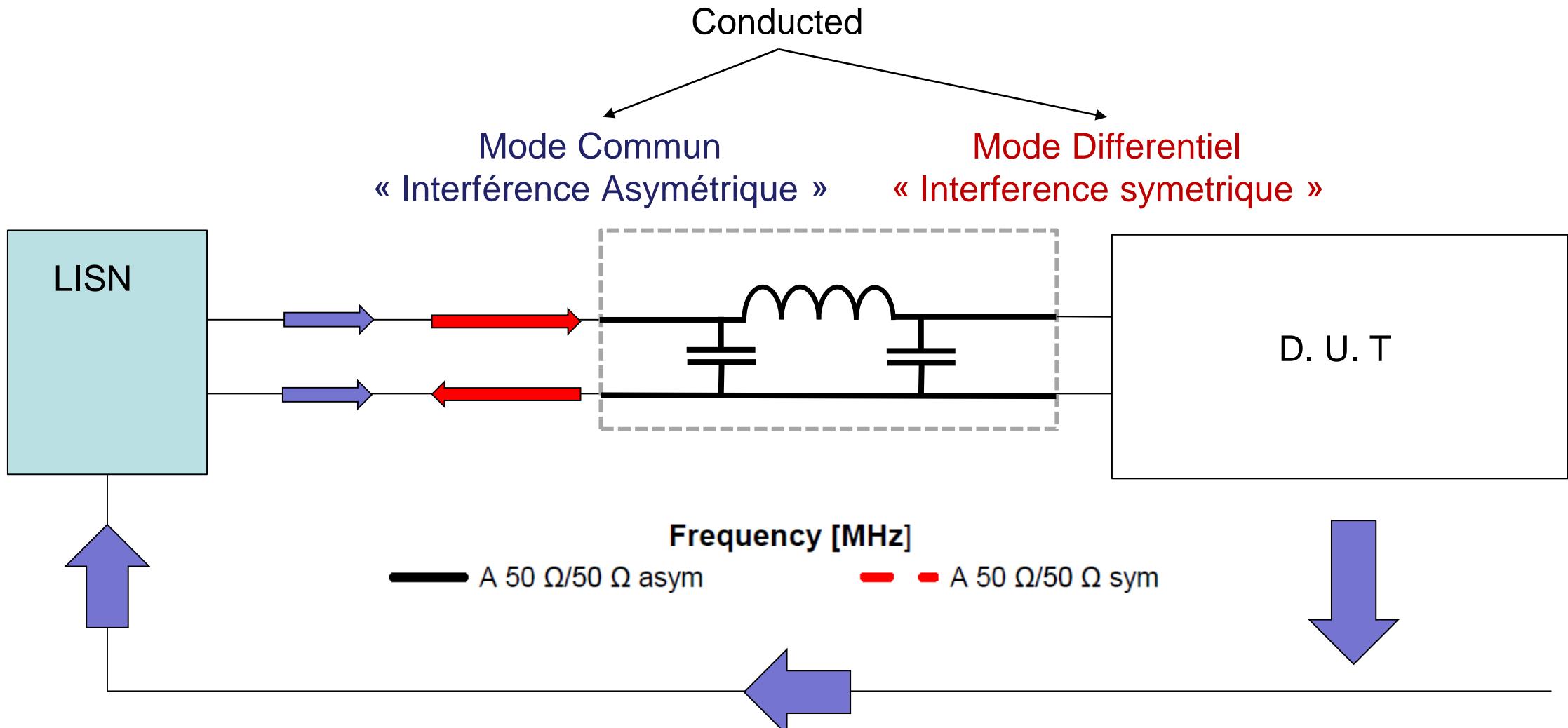

Filtre de mode différentiel/commun

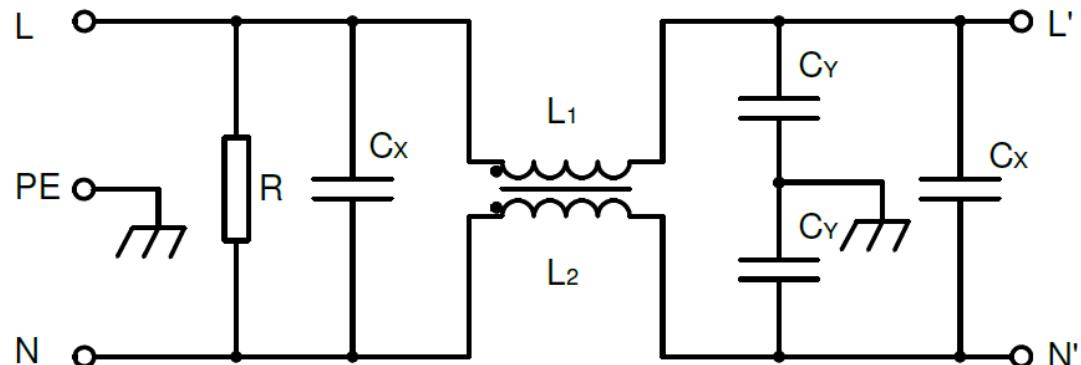

Typical Insertion Loss:

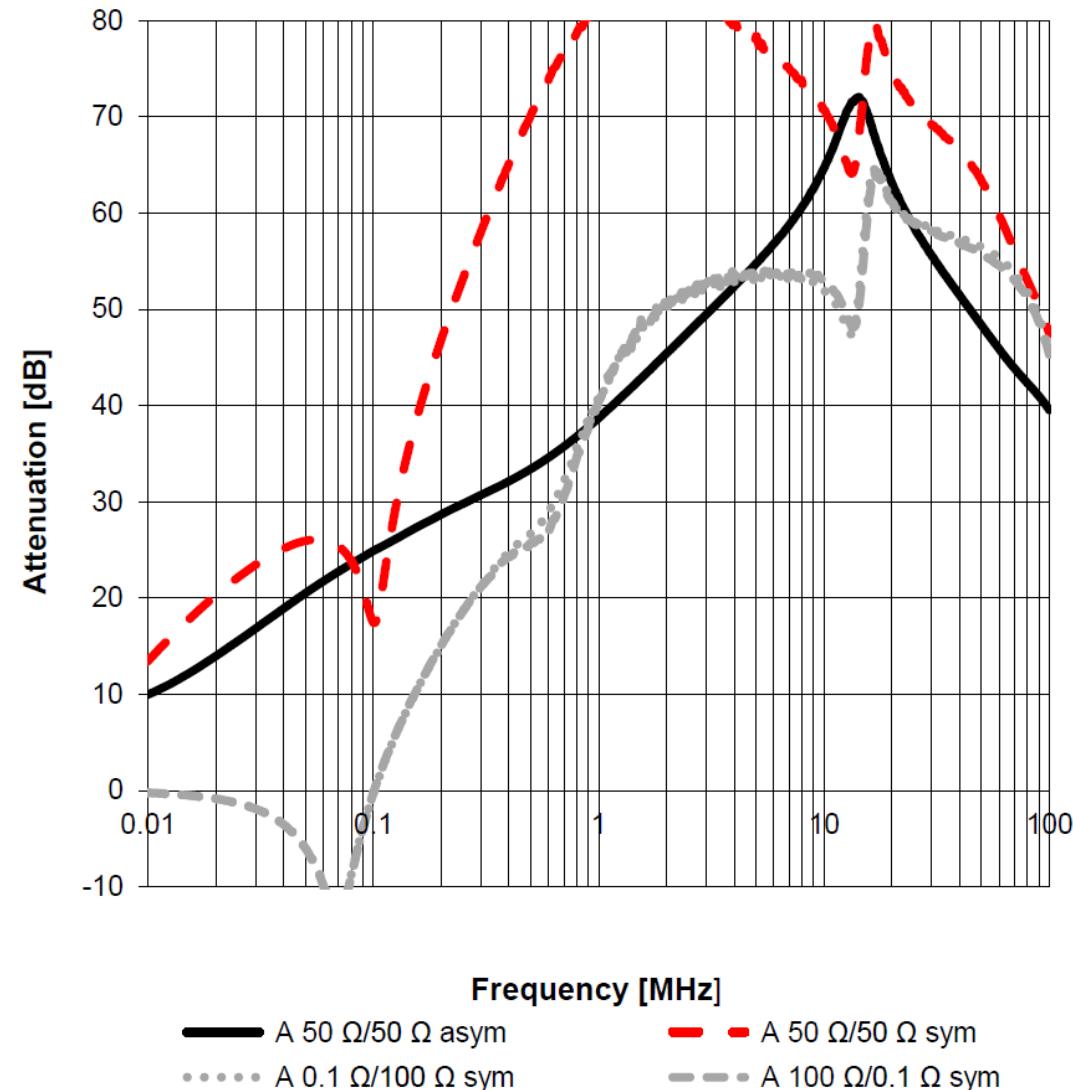



Thank
You!