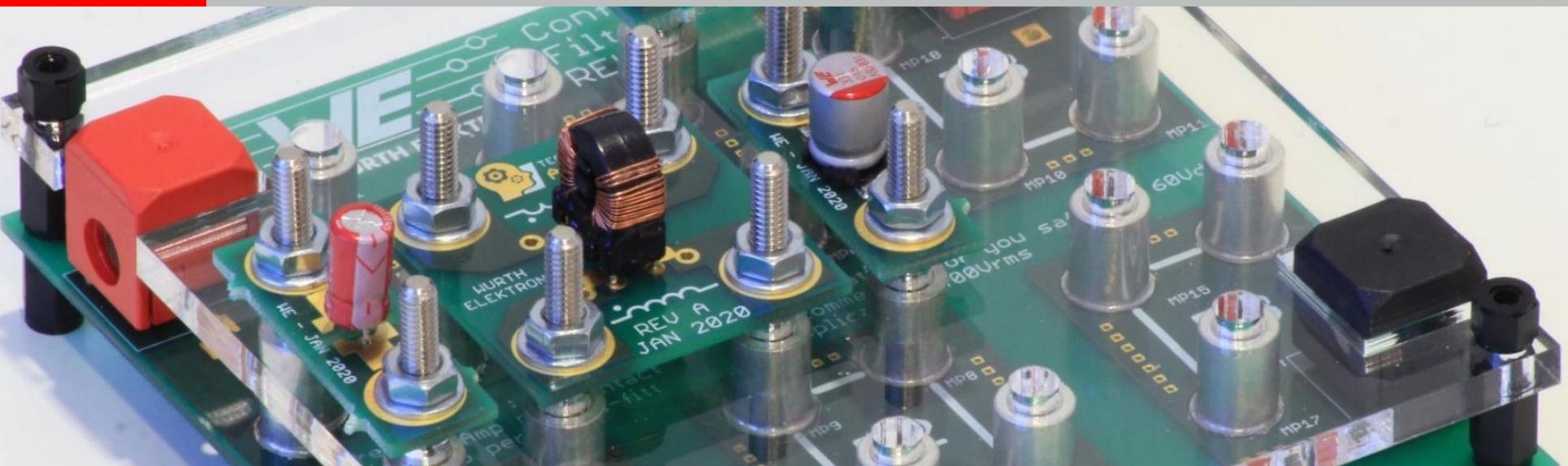



# Filtrage : Dimensionnement et Topologies




Sylvain LE BRAS  
Wurth Elektronik eiSos
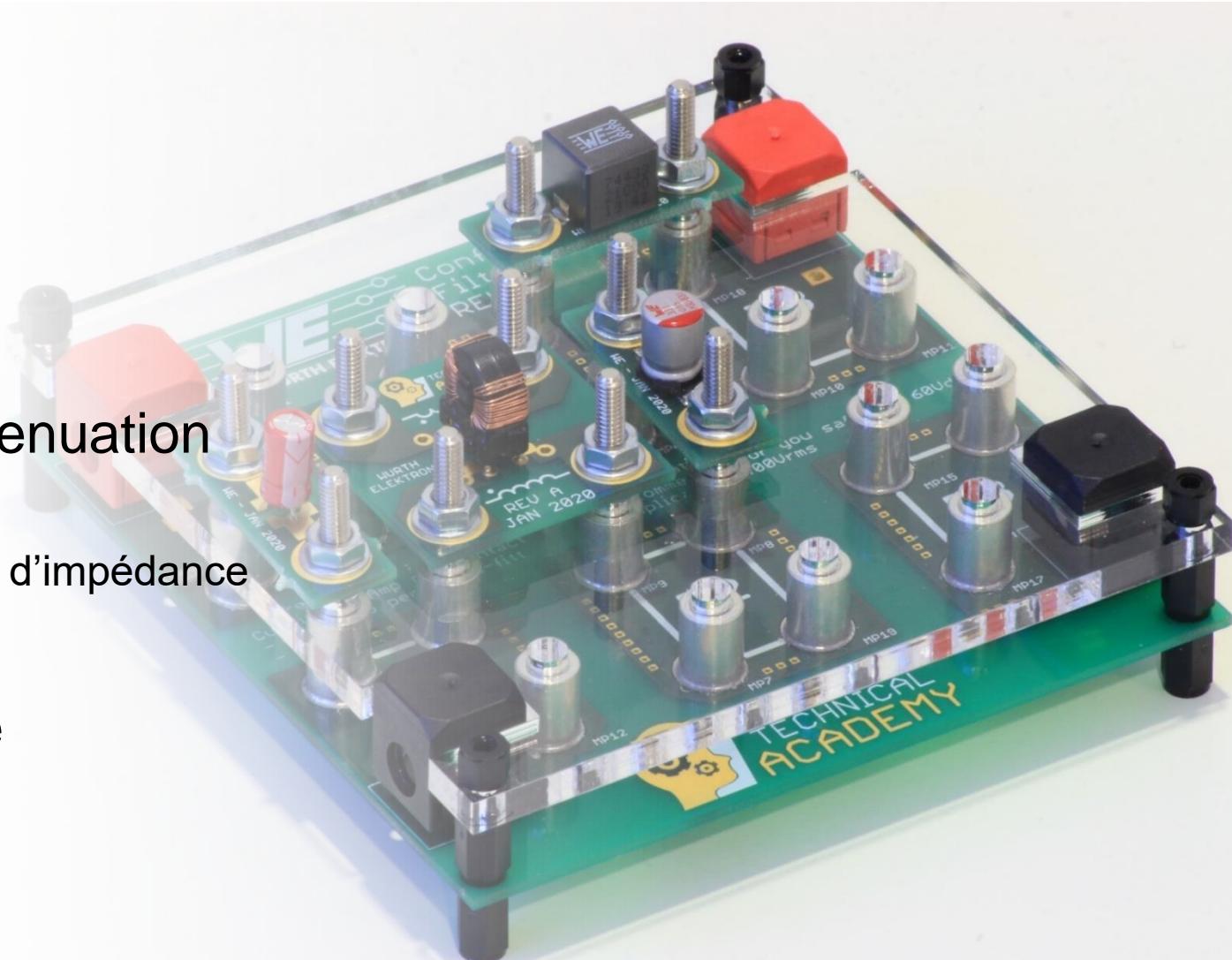
# Filtrage : Dimensionnement et Topologies


- Filtrer ?
- Dimensionnement de votre filtre
  - Courant
  - Tension
  - Atténuation
- Passer d'une impédance à une attenuation
  - Le système d'impédance et son impact
  - Topologie à choisir en fonction du système d'impédance
- Rappels sur le filtrage
- Obstacles entre théorie et pratique
  - Facteur de qualité
  - Fréquences de self-résonance
  - Couplages parasites



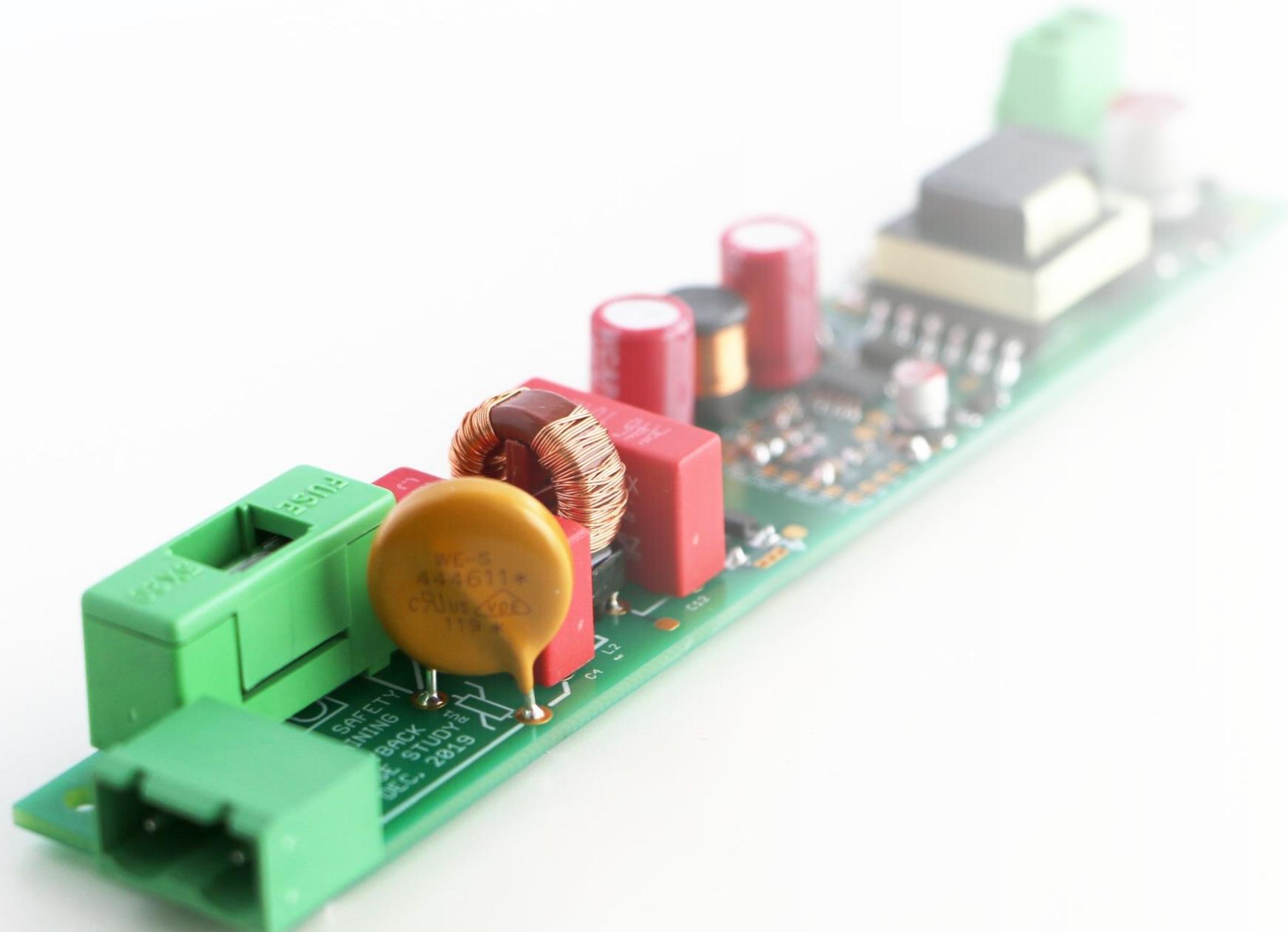


FILTRER ?

# Filtrer quoi ?

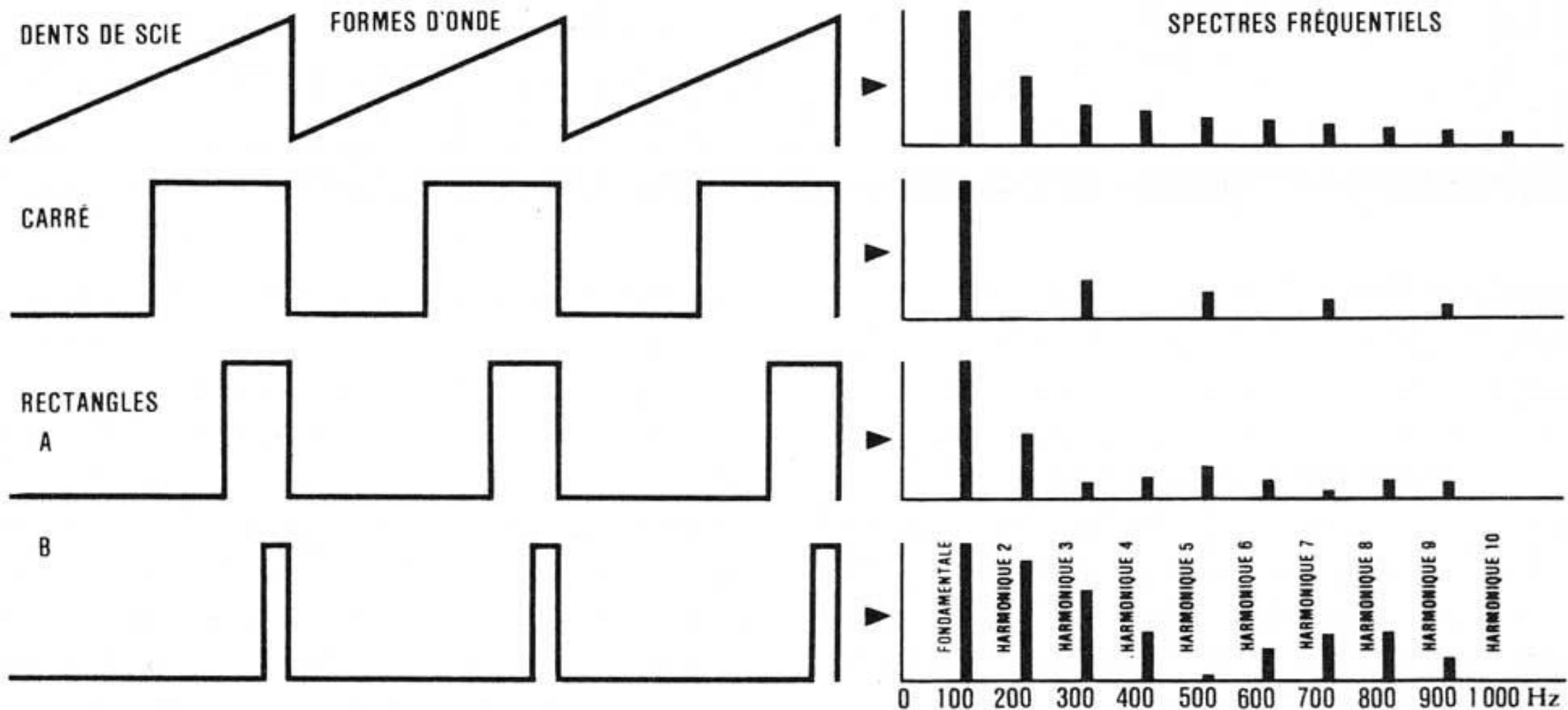


Source : Pianoweb-fr

# Filtrer quoi ?

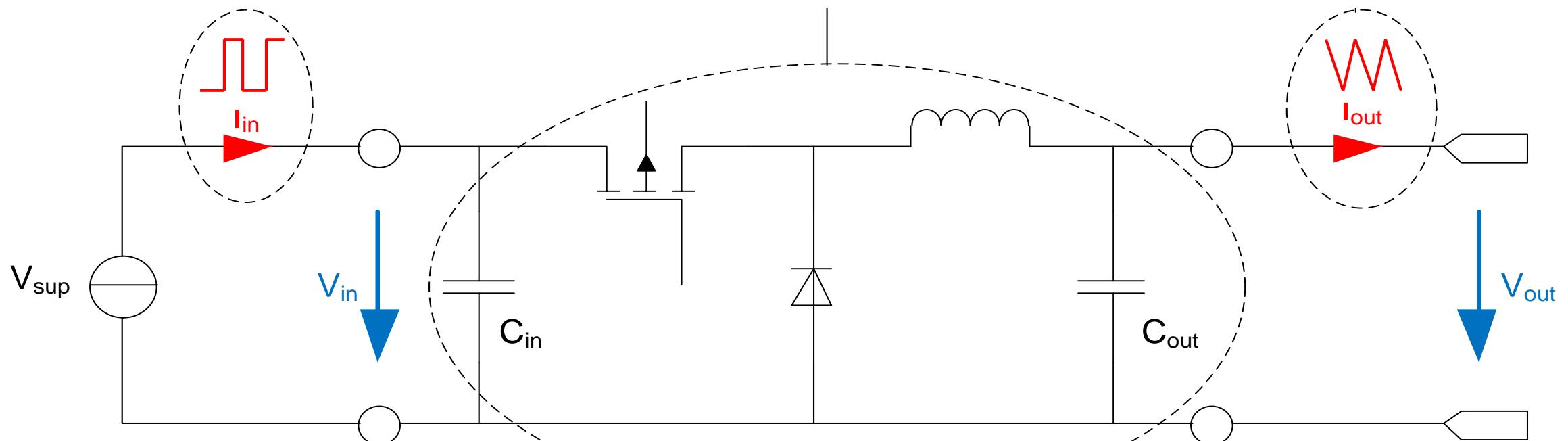

# Filtrer dans quel but ?

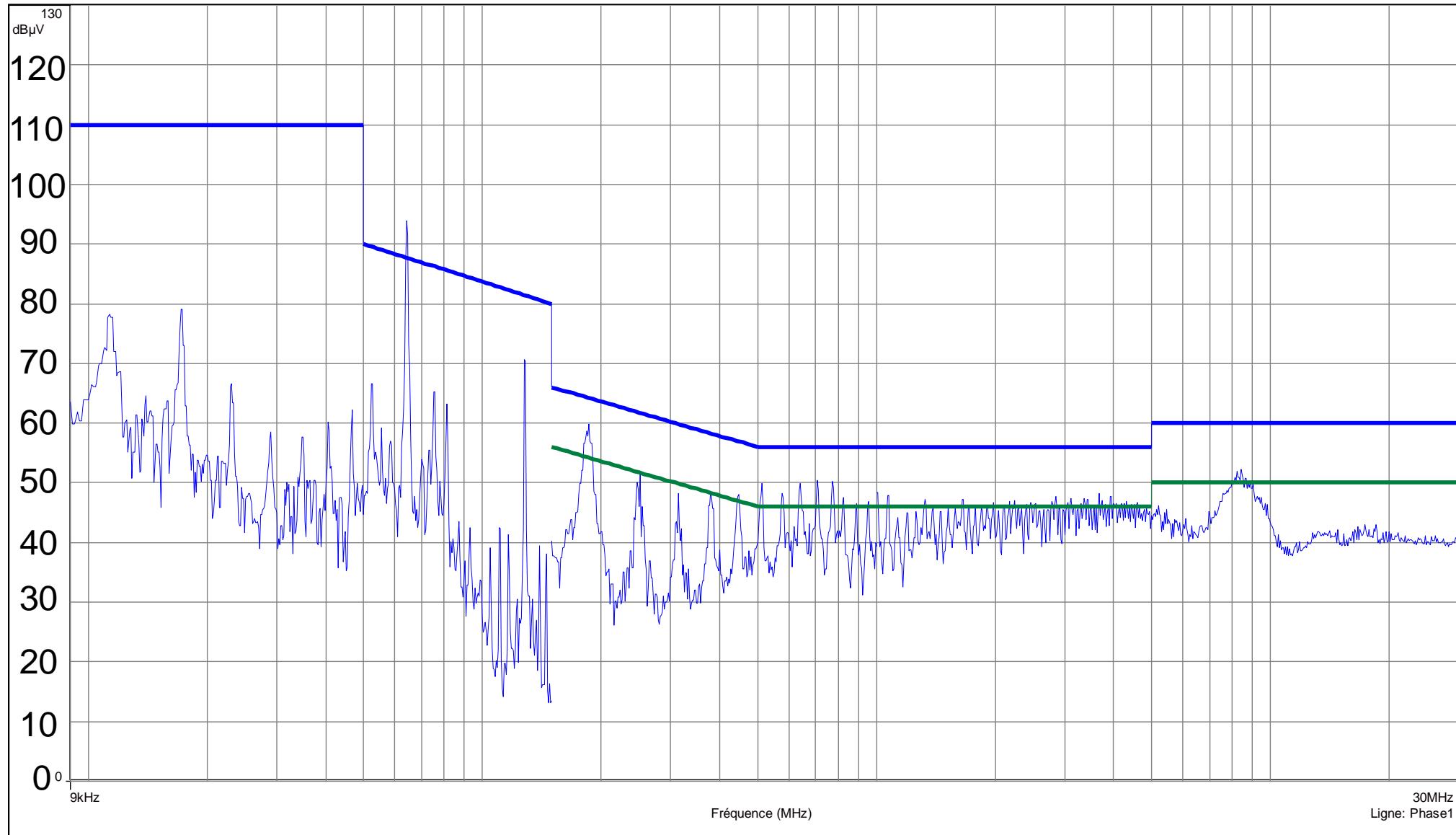


# Filtrer dans quel but ?

**Table 3. Electrical characteristics measured at  $V_{CC+} = +3\text{ V}$ ,  $V_{CC-} = 0\text{ V}$ ,  $V_{icm} = V_{CC}/2$ ,  $T_{amb} = 25^\circ\text{ C}$ , and  $R_L$  connected to  $V_{CC}/2$  (unless otherwise specified)**

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{io}$	Input offset voltage				500	$\mu\text{V}$
		$T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$			900	
$\Delta V_{io}/\Delta T$	Input offset voltage drift			2		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
$I_{io}$	Input offset current	$V_{out} = V_{CC}/2$ , $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		1	30	
$I_{ib}$	Input bias current	$V_{out} = V_{CC}/2$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		15	55	$\text{nA}$
					90	
CMR	Common mode rejection ratio	$V_{icm}$ from 0 to 3 V $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	65	85		$\text{dB}$
			60			
SVR	Supply voltage rejection ratio	$V_{CC} = 2.7$ to 3.3 V $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	75	90		
			70			


Source : datasheet ST - TS9222

# Dimensionnement de votre filtre

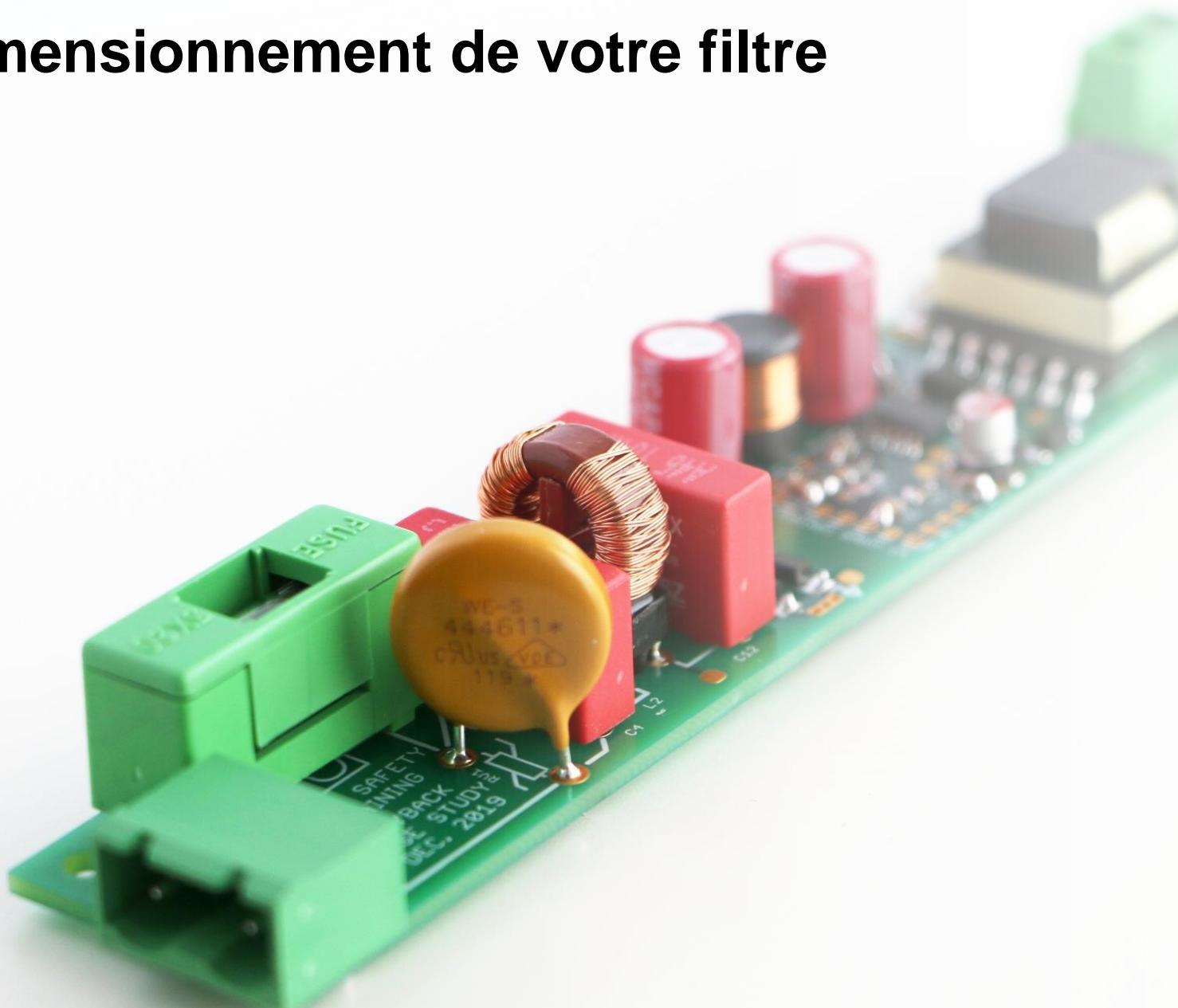


- Attenuation
  - Mode commun
  - Mode différentiel
- Système d'impédance
  - Source
  - Charge
- Tension
  - AC / DC
  - Tenue aux surtensions
- Courant
  - Nominal
  - Rms / Crête
  - En défaut
  - De fuite ?

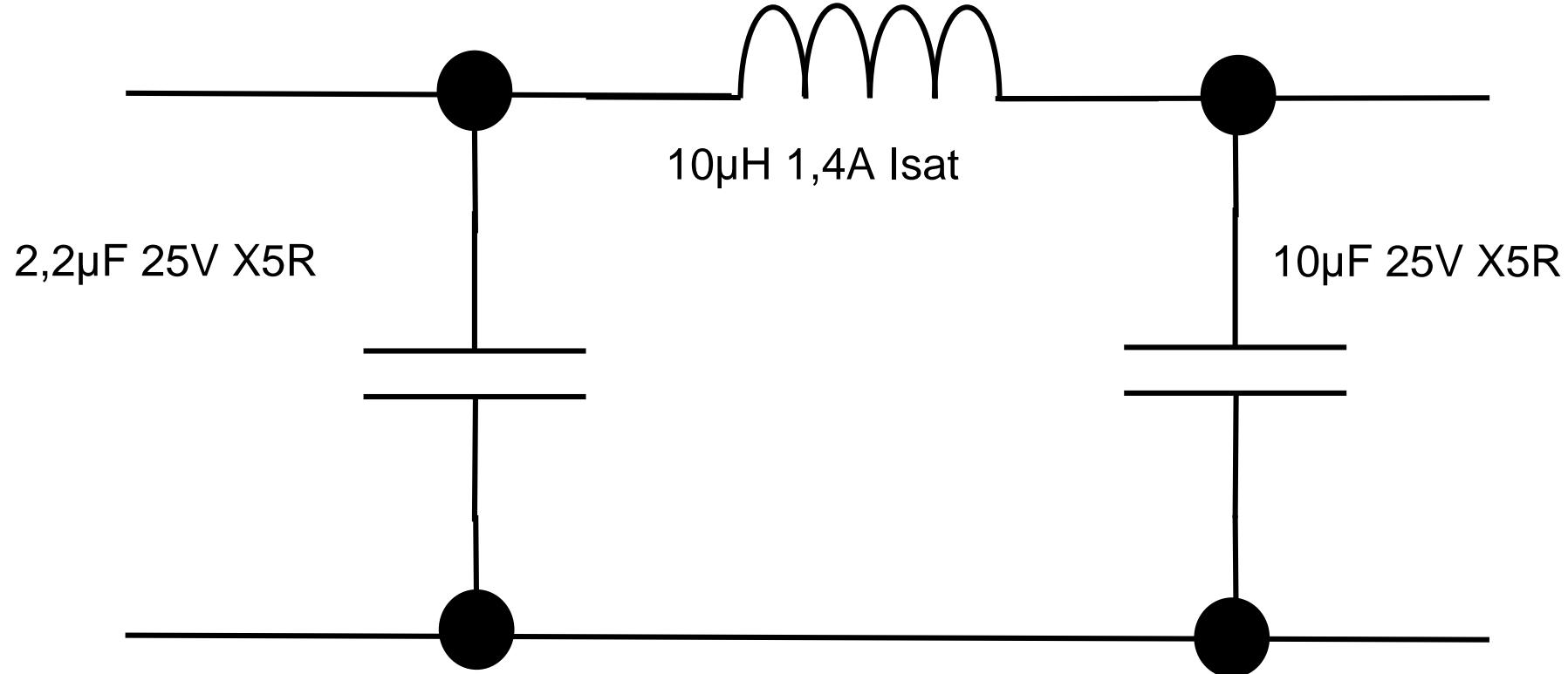
# Dimensionner son filtre en courant et en tension ?



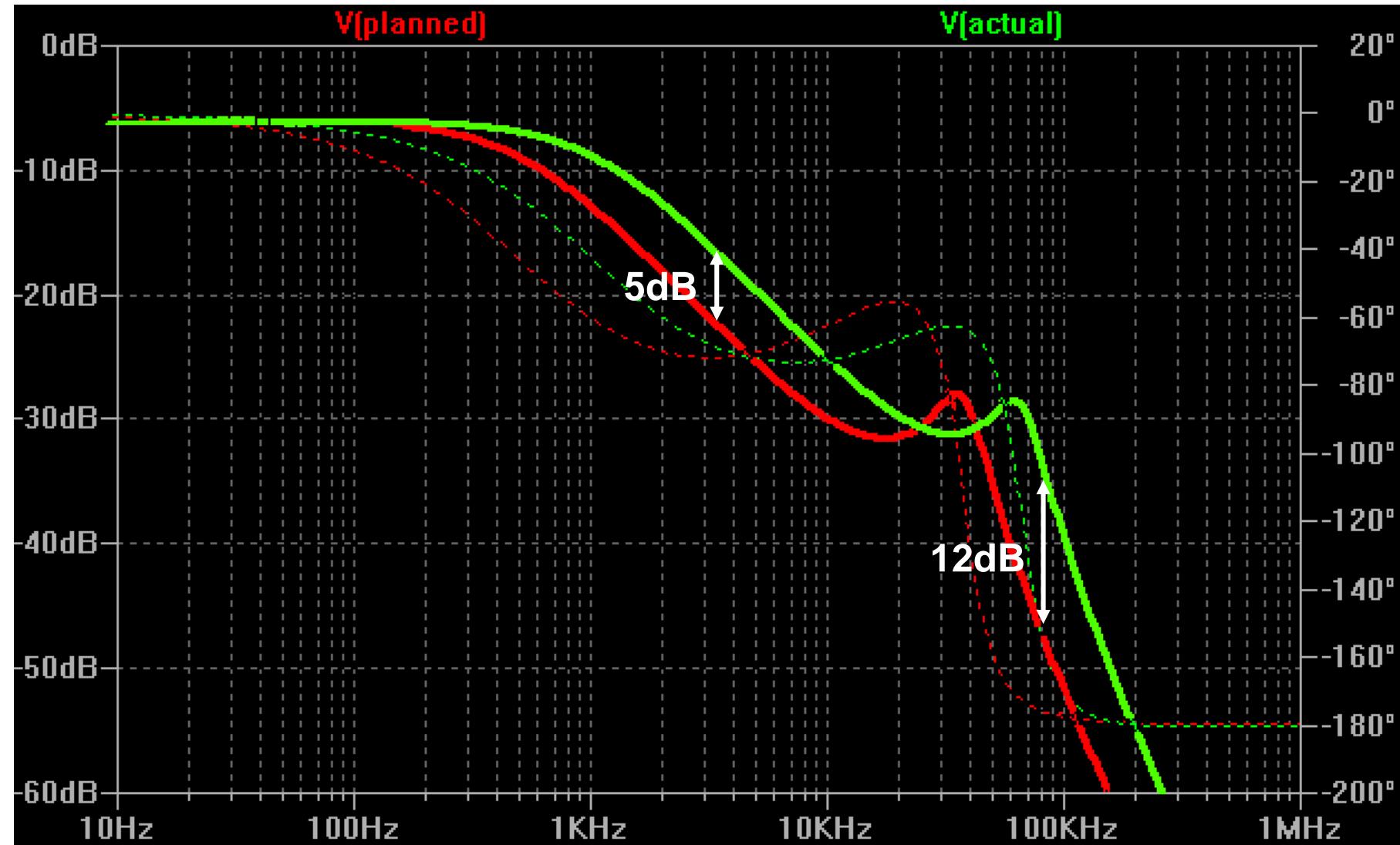
# Dimensionner son filtre en courant et en tension ?




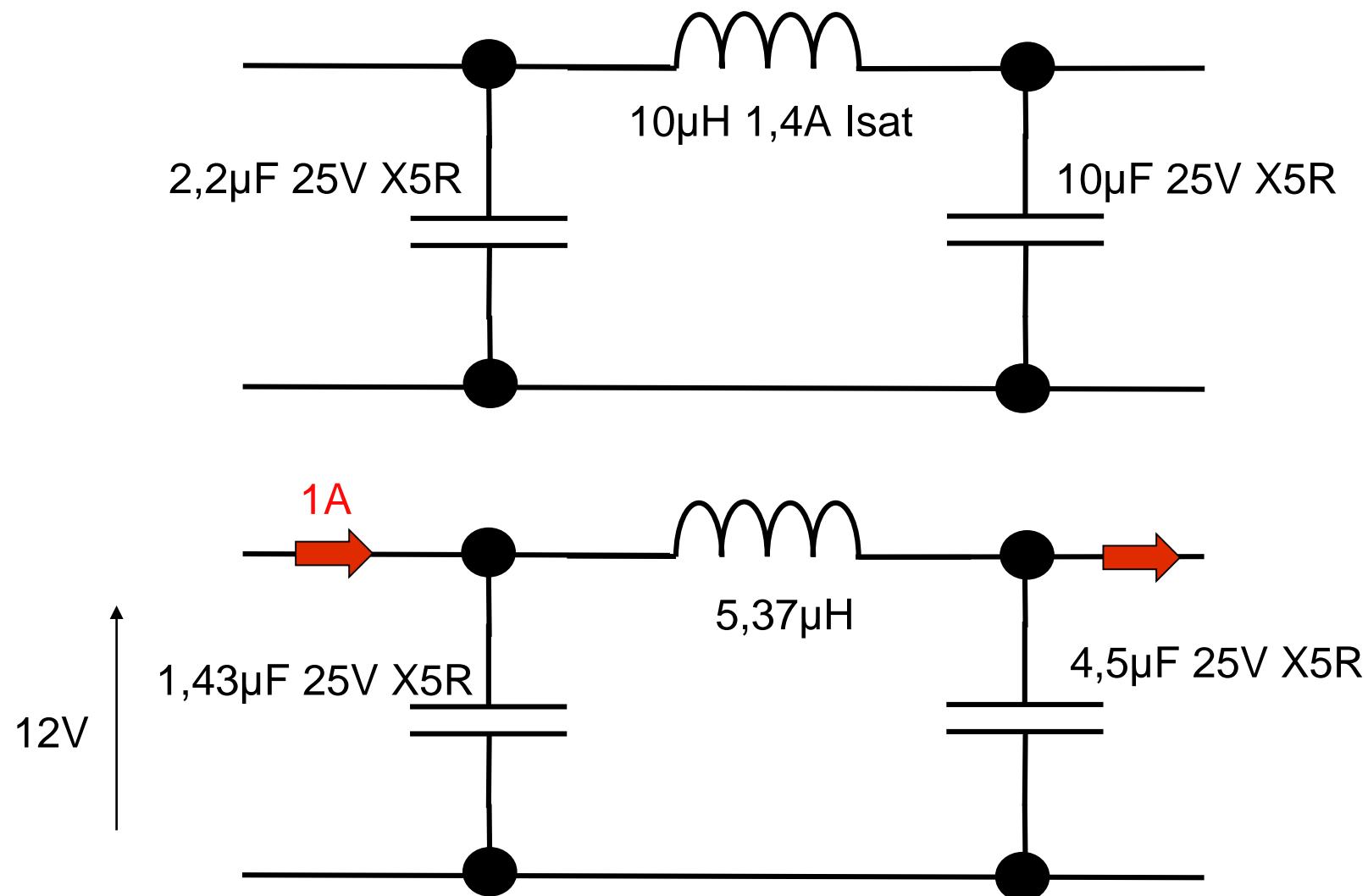
# Dimensionner son filtre en courant et en tension ?




# Influence du courant

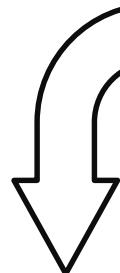

Properties		Test conditions	Value	Unit	Tol.
<b>Inductance</b>	L	100 kHz / 1 V	1000	µH	±20%
<b>Rated Current</b>	I <sub>R</sub>	ΔT = 40 K	0.48	A	max.
<b>Saturation Current</b>	I <sub>SAT</sub>	ΔL/L  < 30 %	0.65	A	typ.
<b>DC Resistance</b>	R <sub>DC</sub>	@ 20 °C	2350	mΩ	±20%
<b>Self Resonant Frequency</b>	f <sub>res</sub>		1.39	MHz	typ.

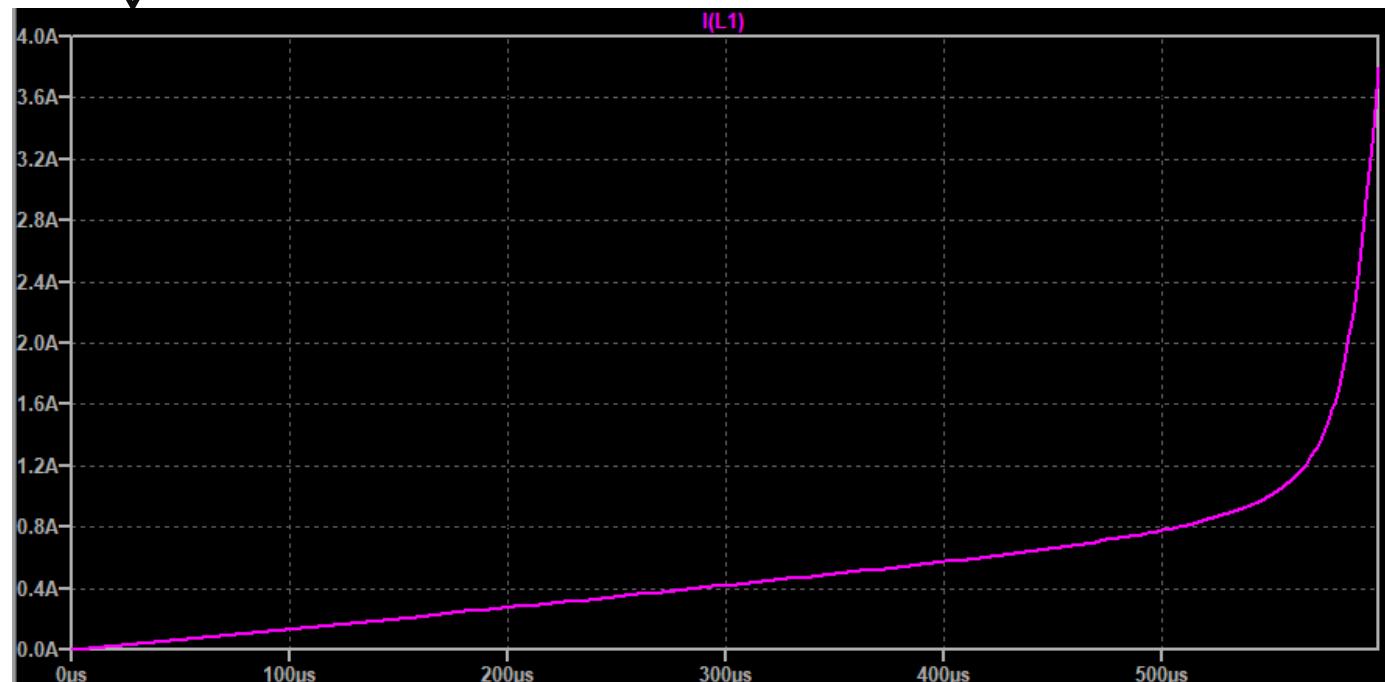
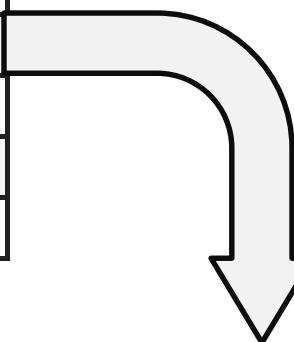

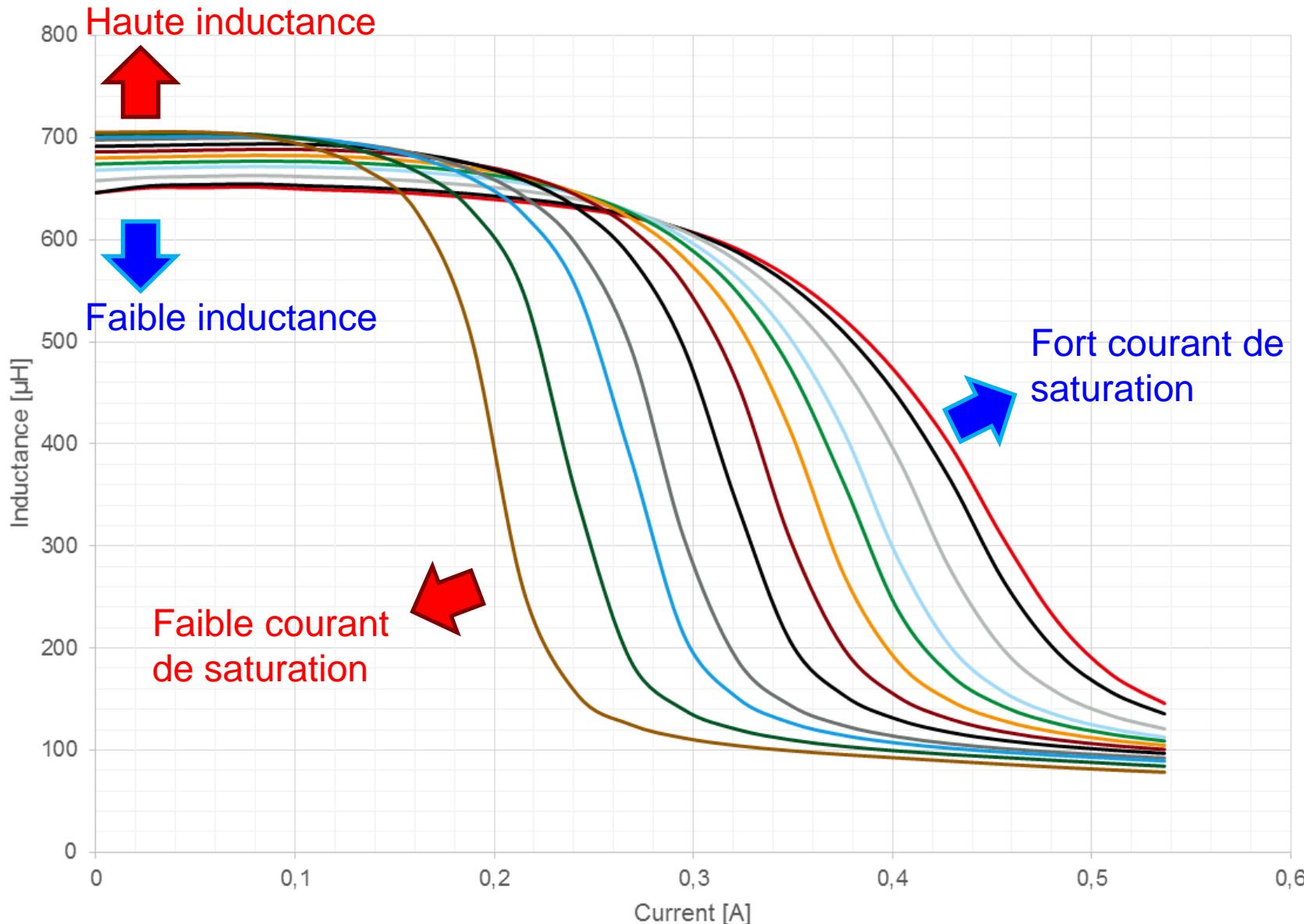
# Comportement en température et en fonction du courant




- L@-50,00 °C
- L@-40,00
- L@-20,00
- L@0,00
- L@10,00
- L@25,00
- L@40,00
- L@60,00
- L@85,00
- L@100,00
- L@125,00
- L@150,00 °C

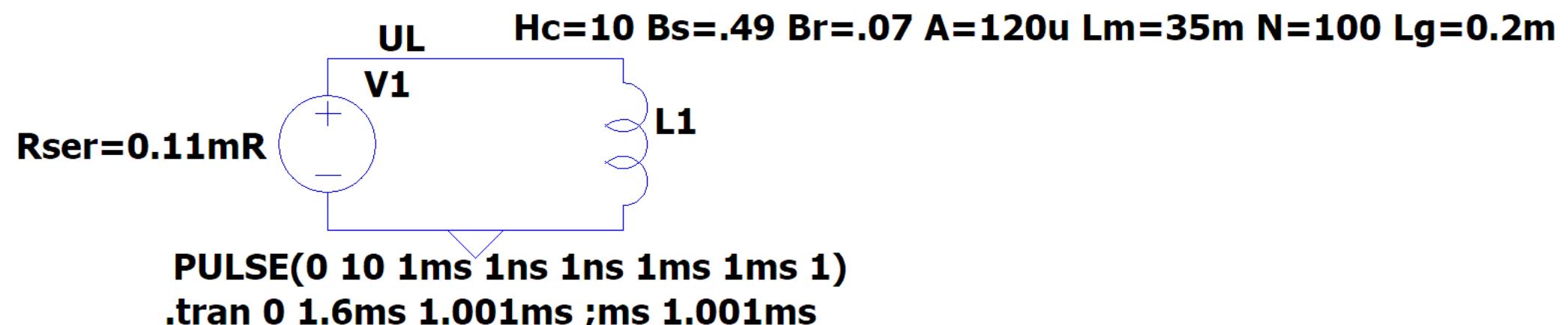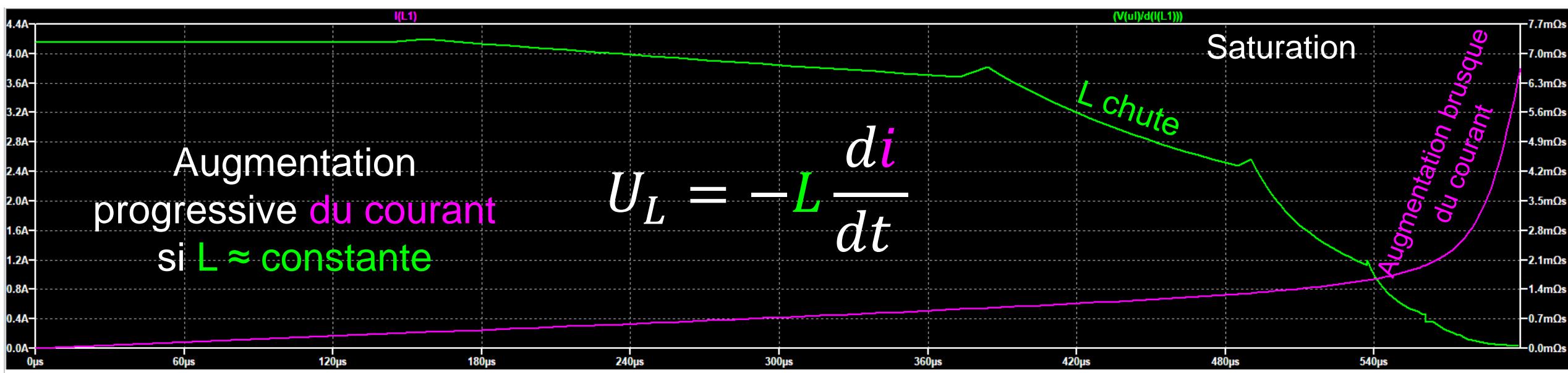
# Impact mathématique de la saturation (et simulation)



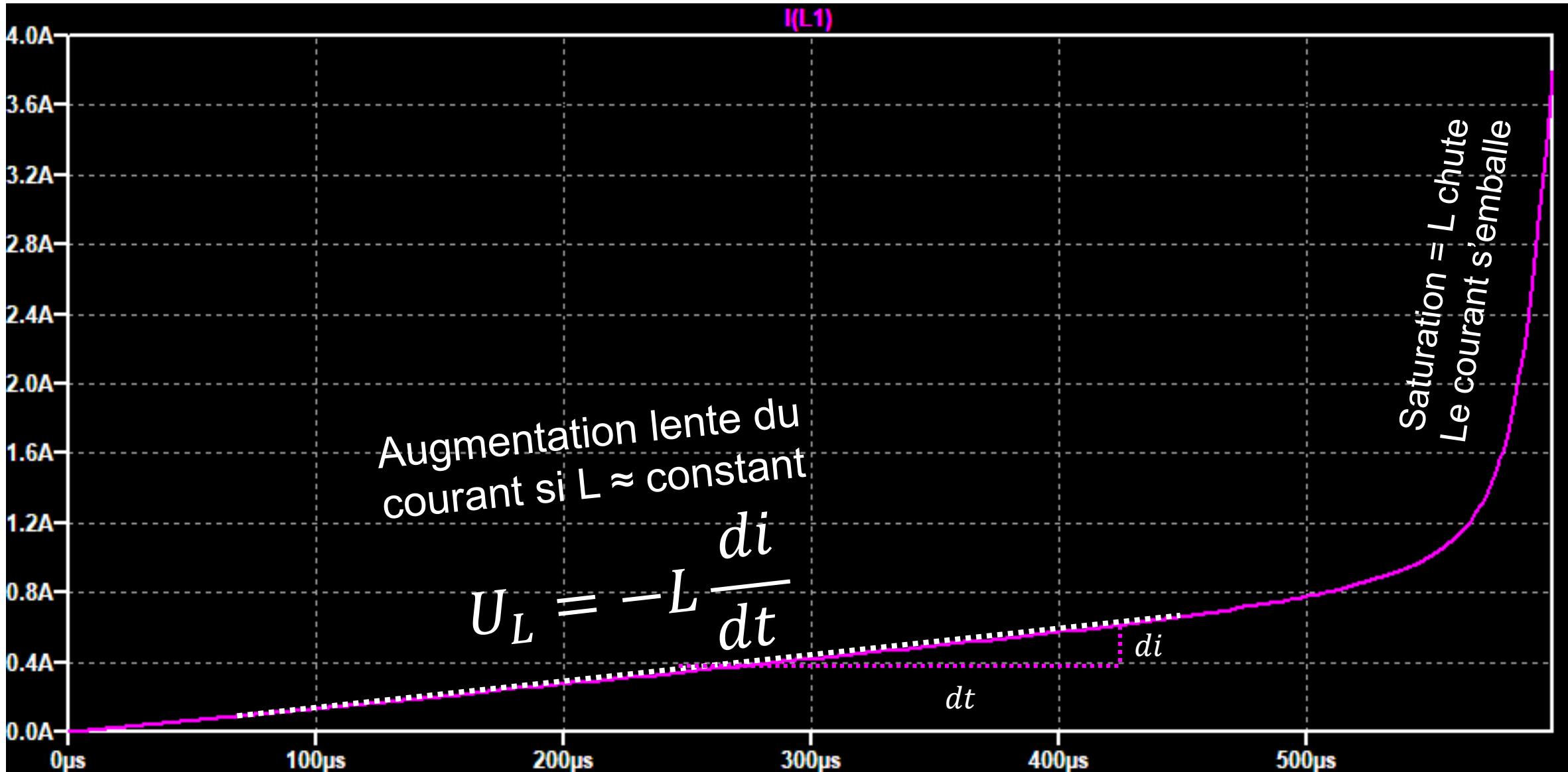
# Les effets de la saturation dans les filtres




# Exemple de saturation

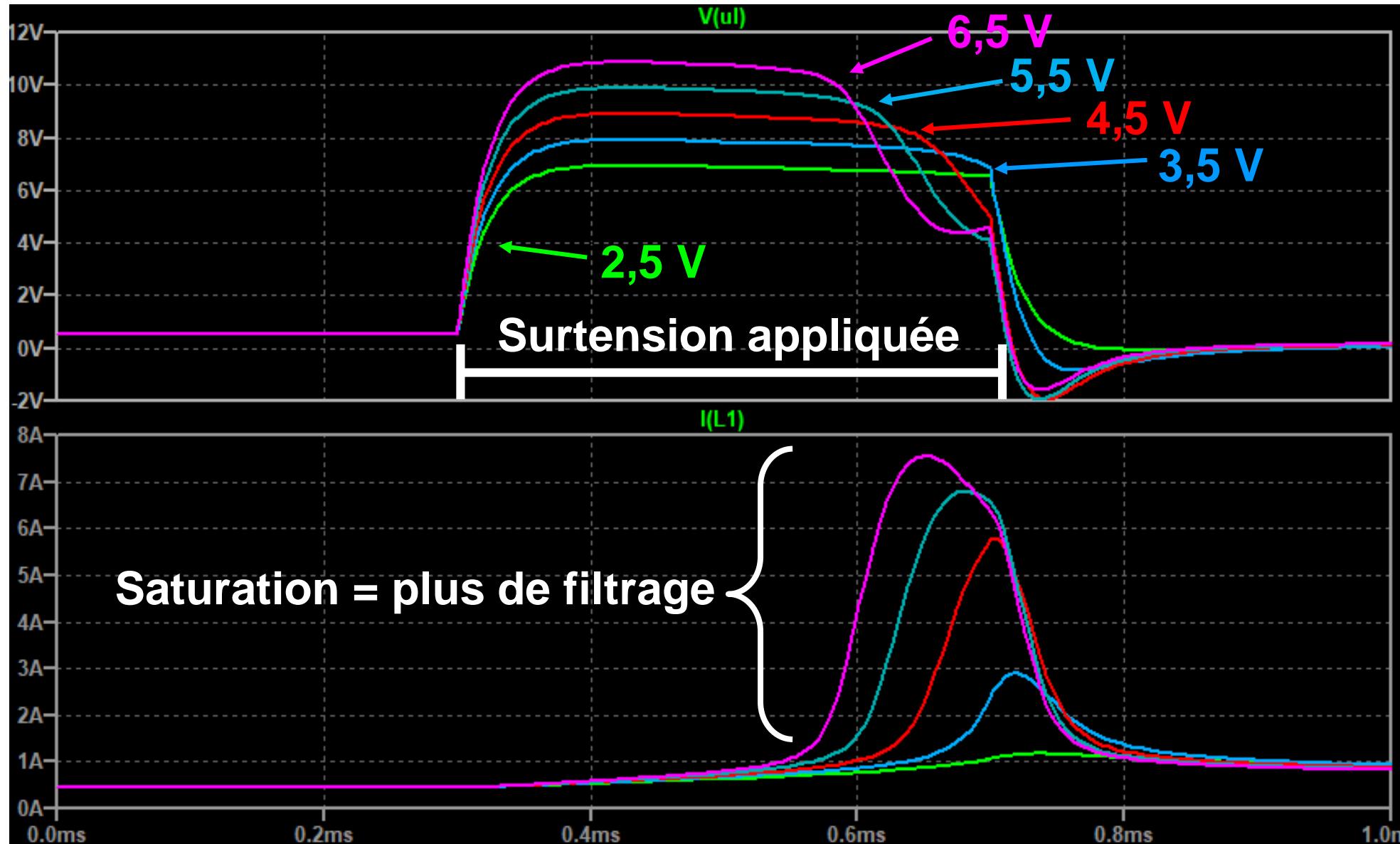

# Impact typique de la saturation

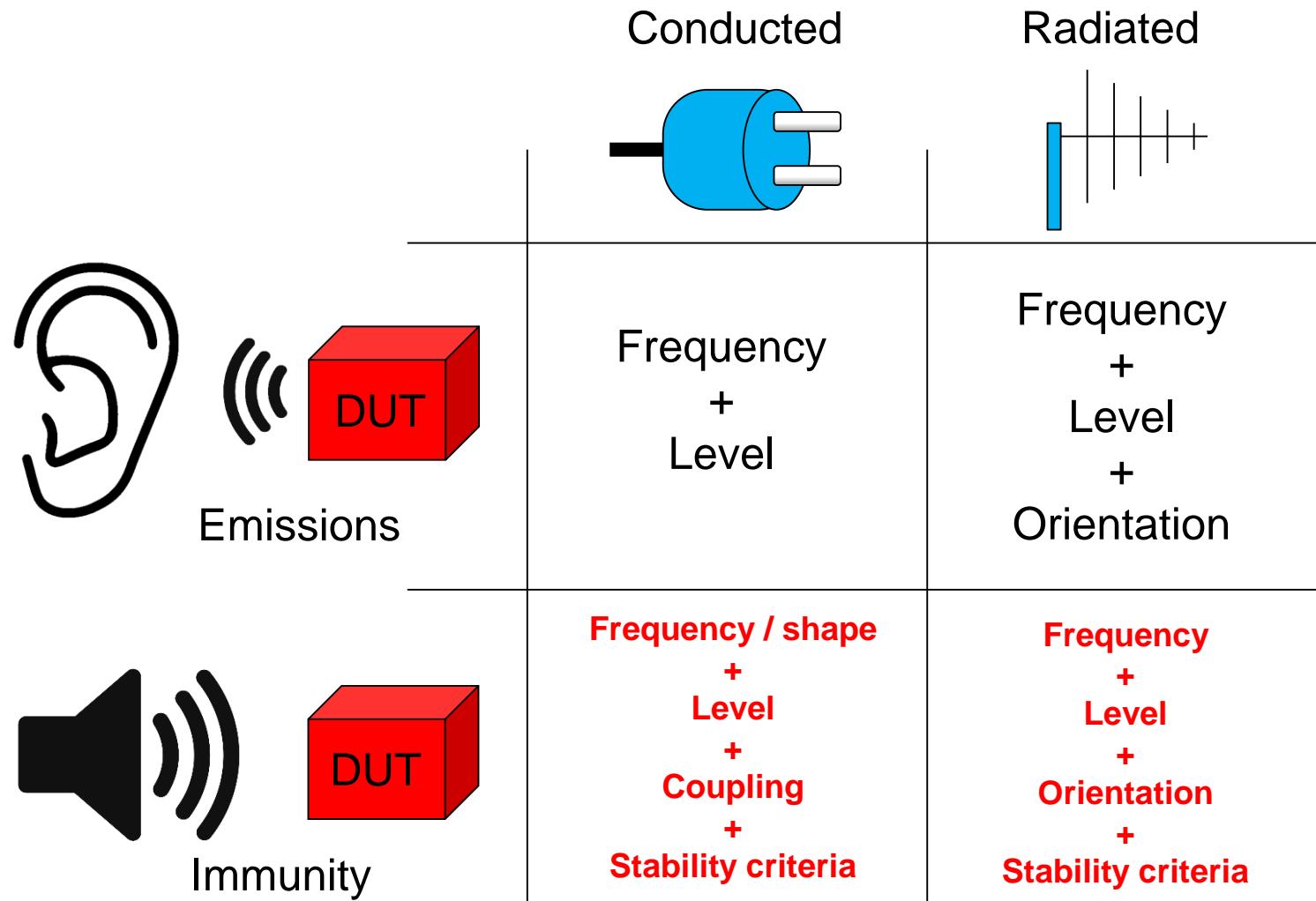

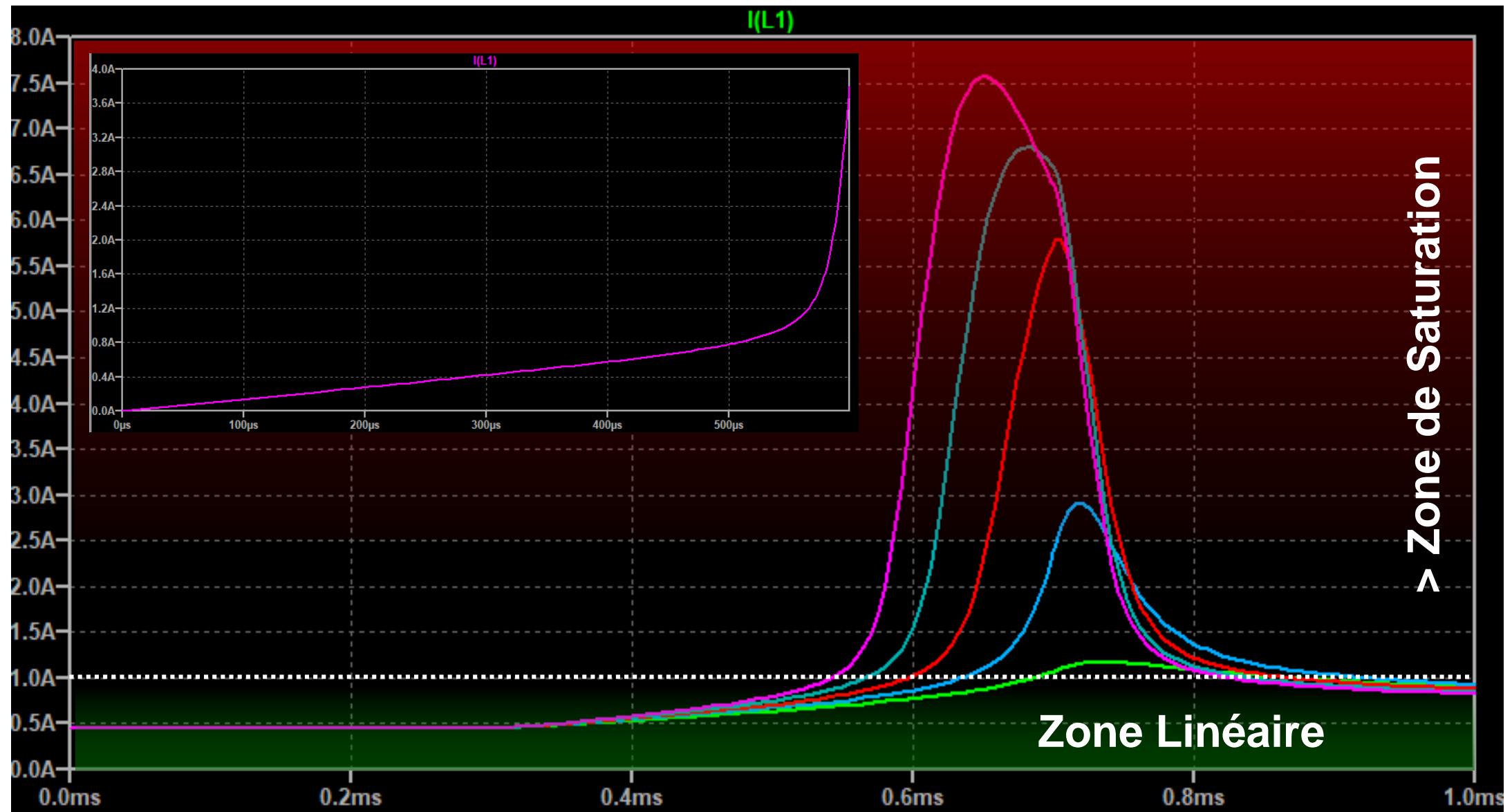
# Les effets de la saturation dans les filtres



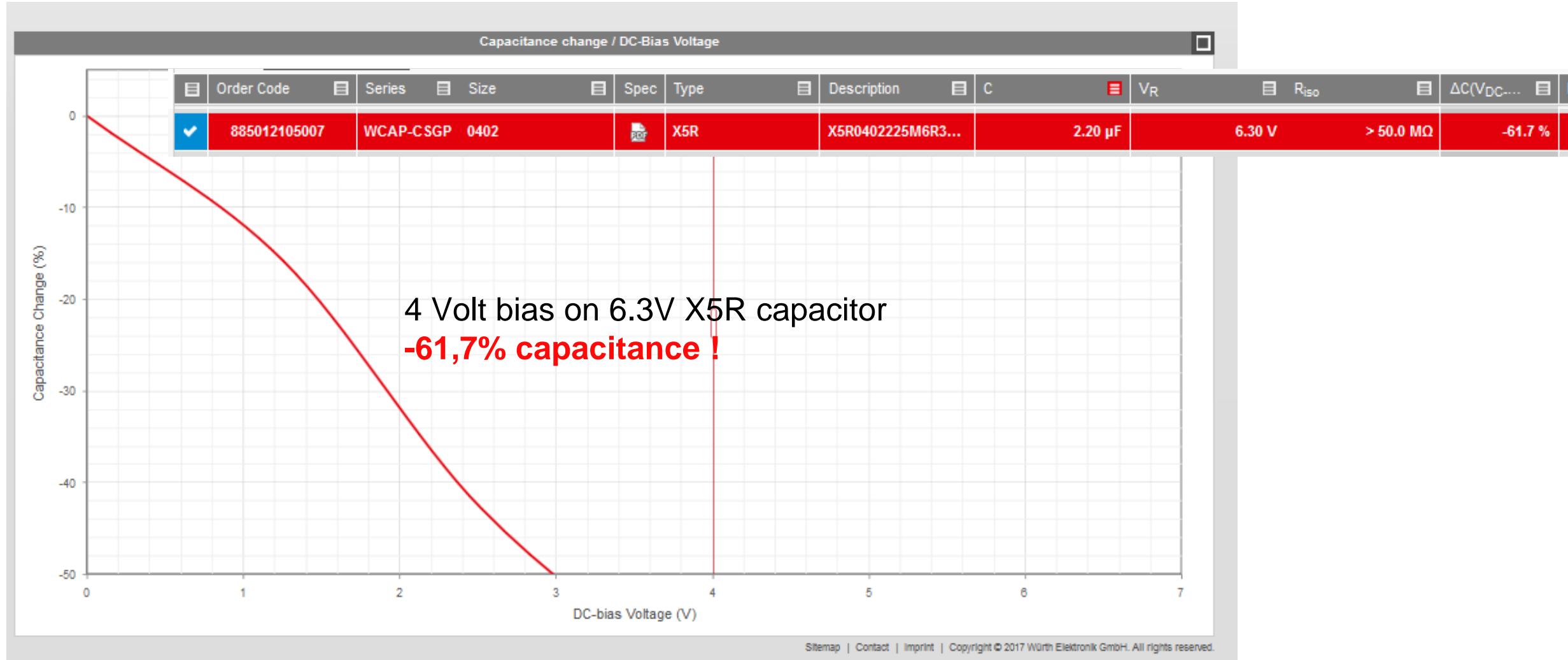
# Effet du biais en tension dans les condensateurs

- La valeur d'un condensateur est donnée à 0Vdc et 25°C



# Système d'impédance ?

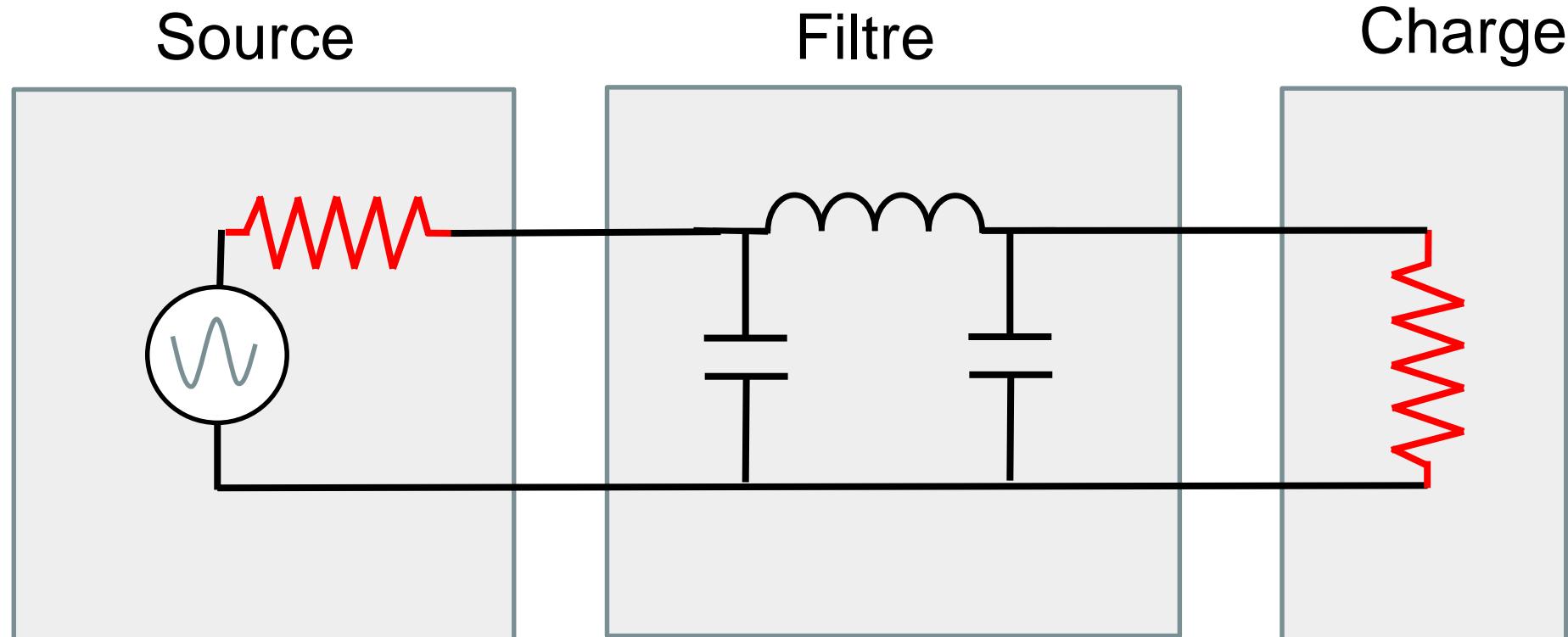


# Votre système d'impédance ?

- System impedance ?




Low

High

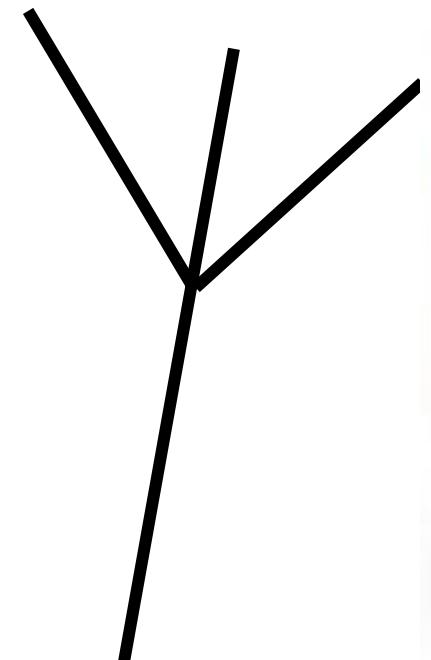

Low


High

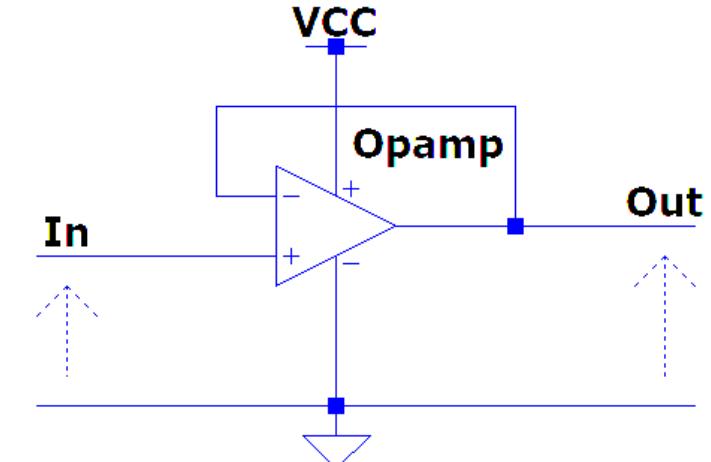

Low



# Votre système d'impédance ?

- System impedance ?


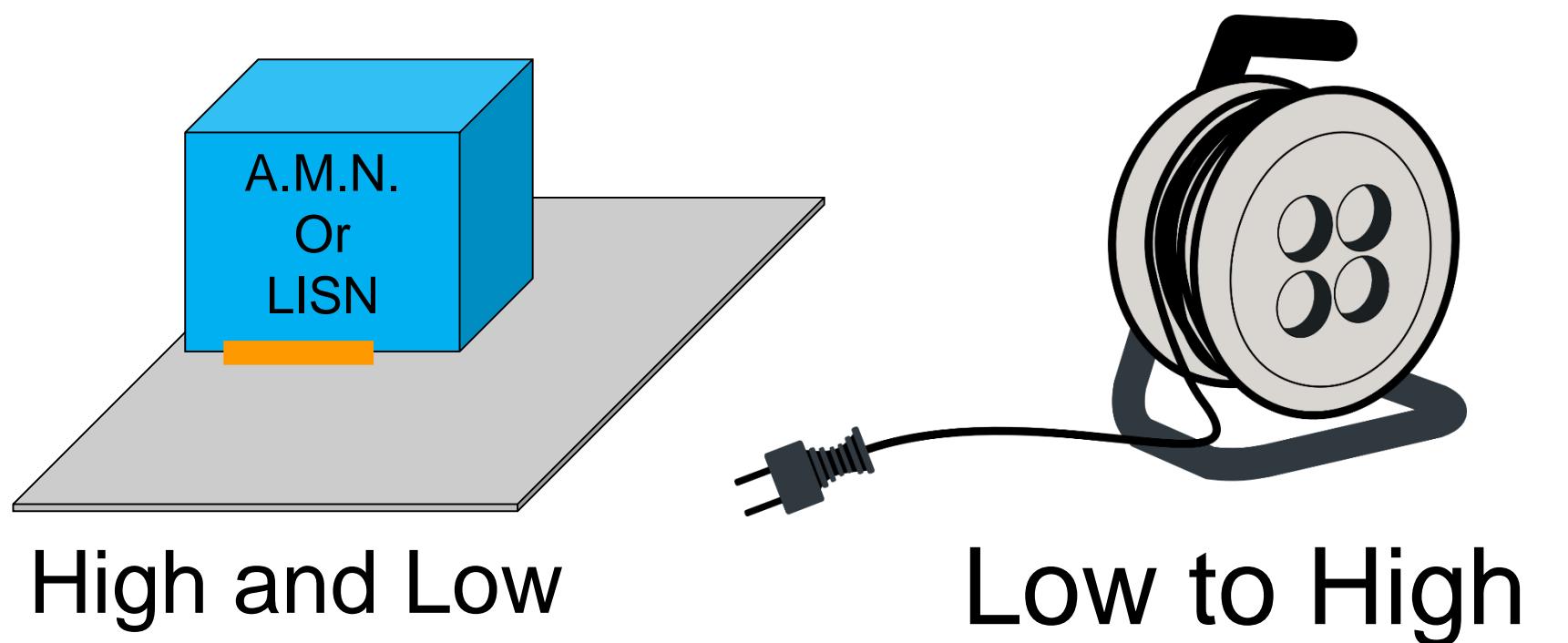


# Votre système d'impédance ?



- Restons sur des choses simple

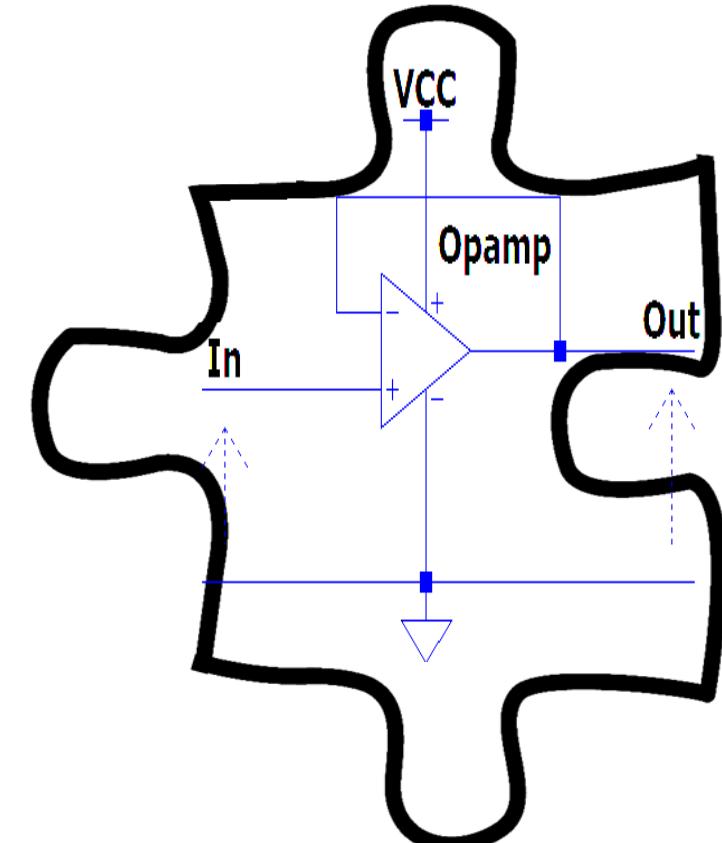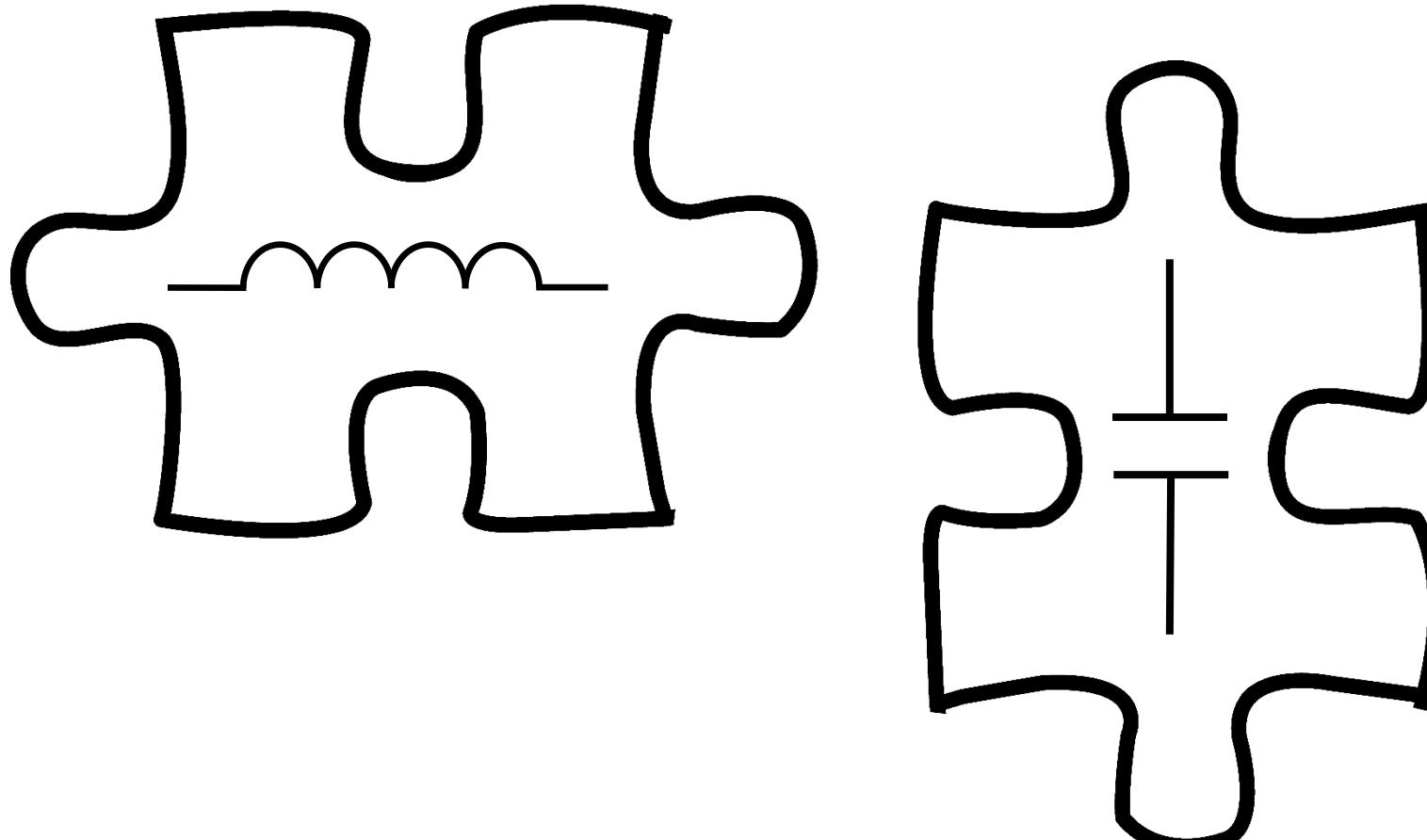

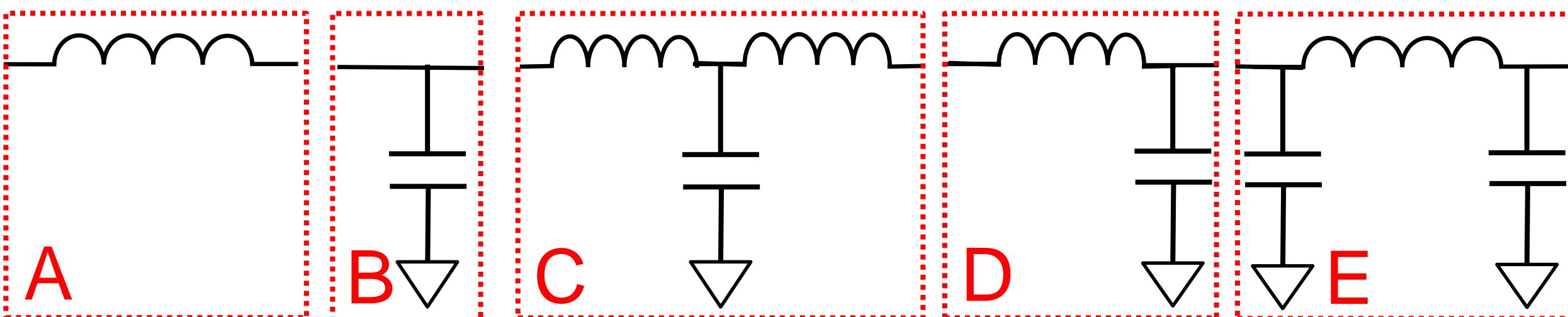
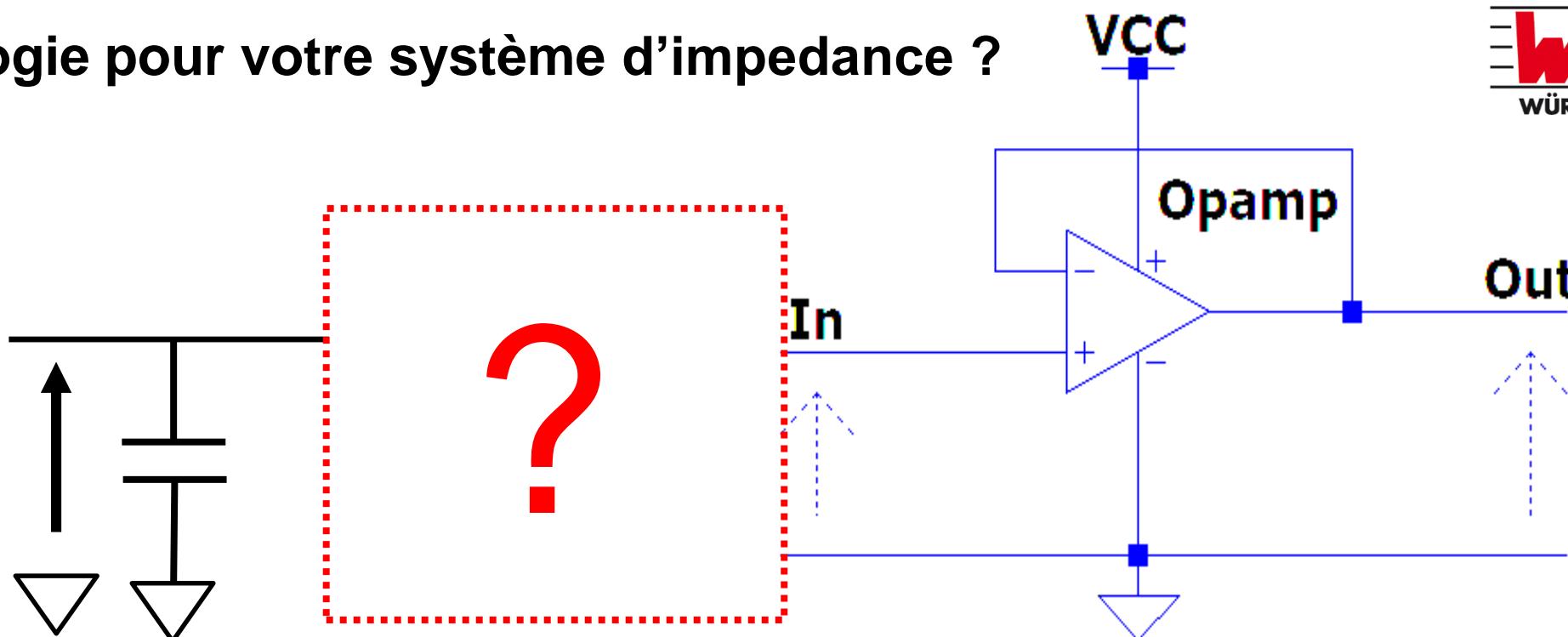
# Quelle topologie pour votre système d'impédance ?




# Votre système d'impédance ?

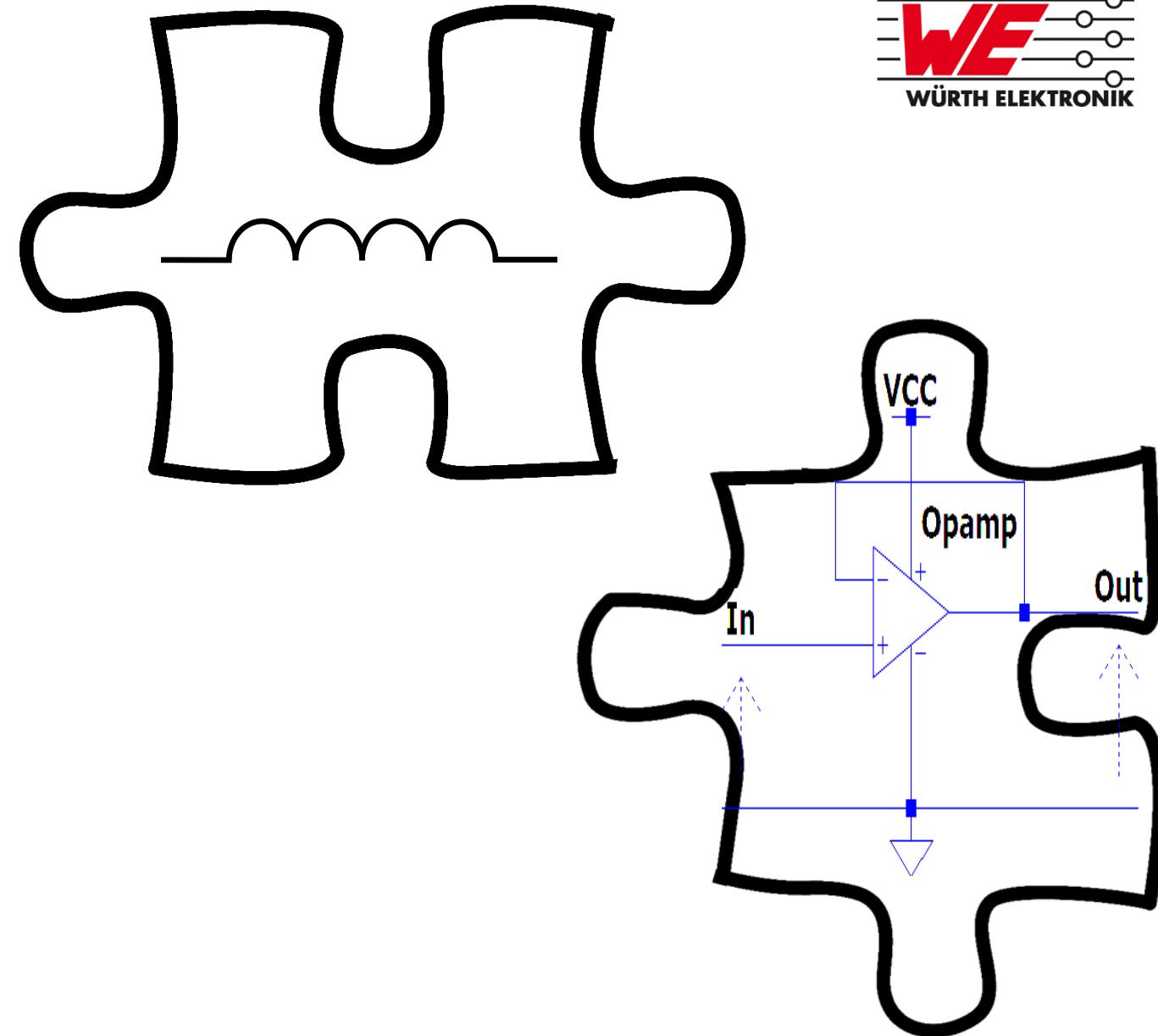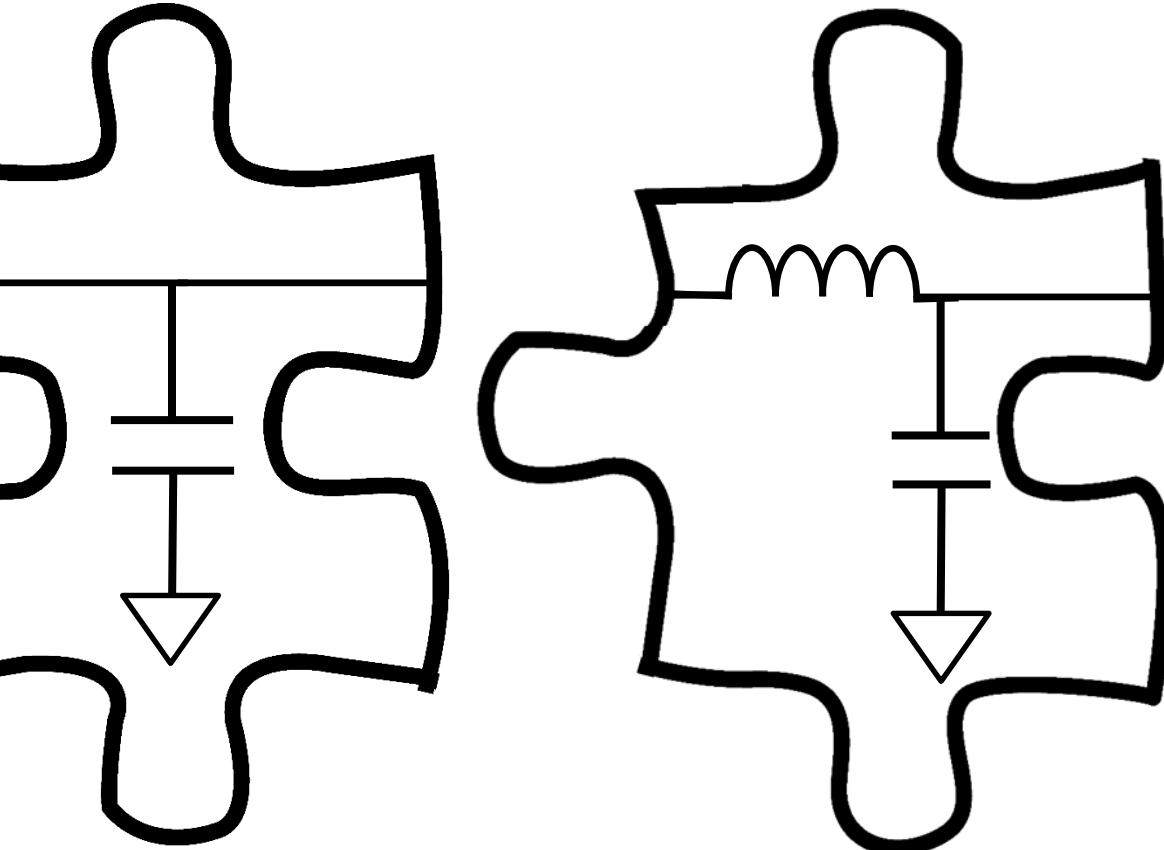

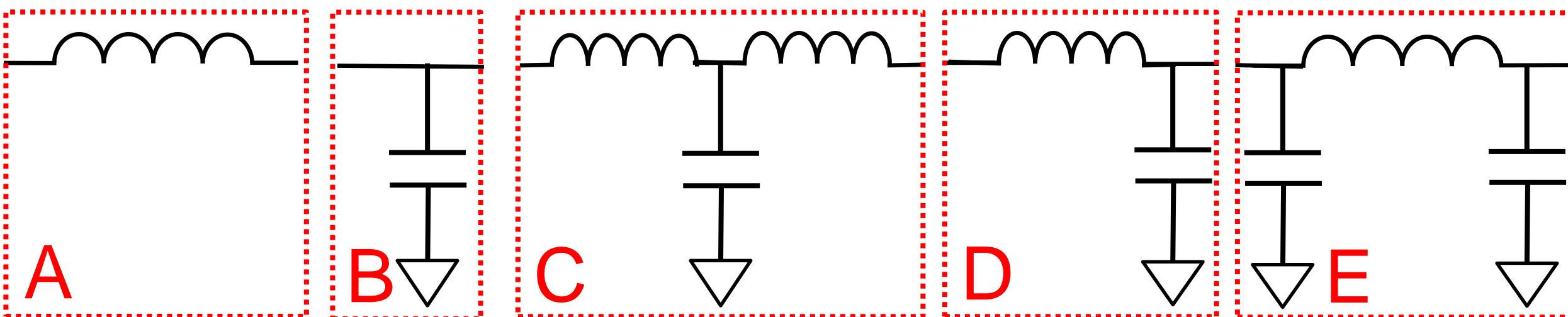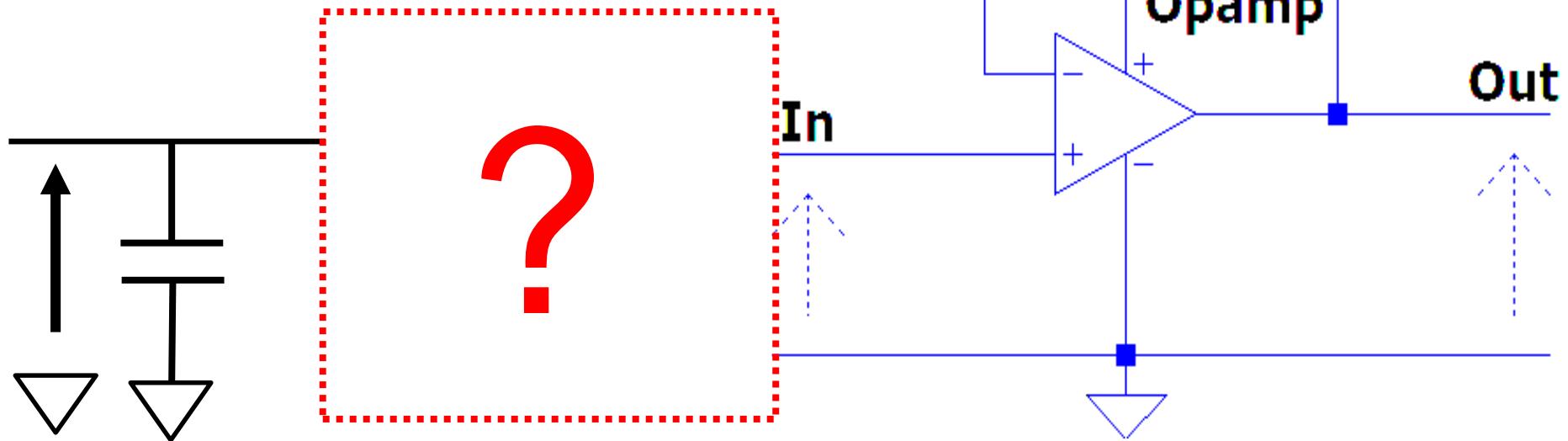
# Quelle topologie pour votre système d'impédance ?



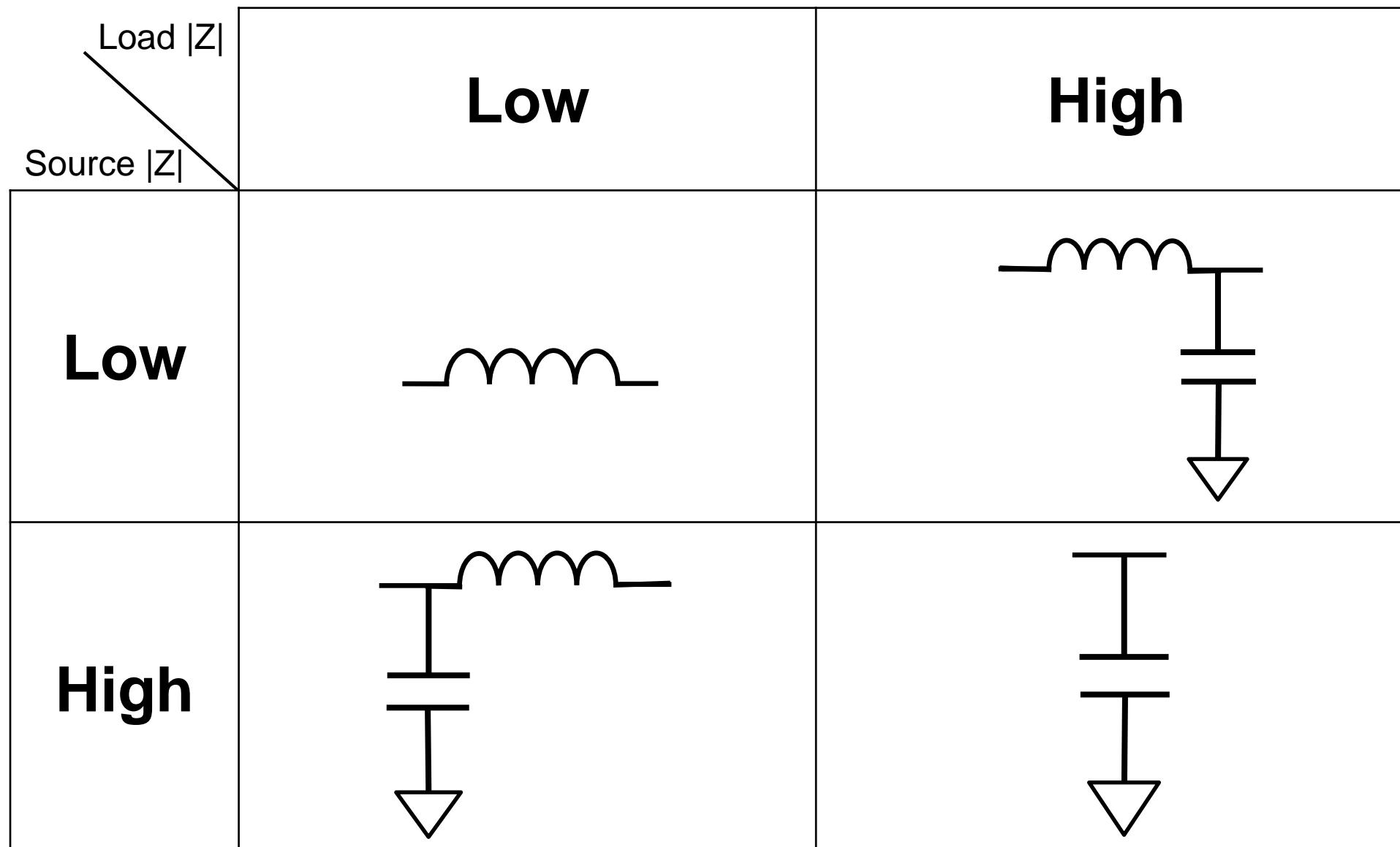
# Quelle topologie pour votre système d'impédance ?




# Impact du système d'impédance ?

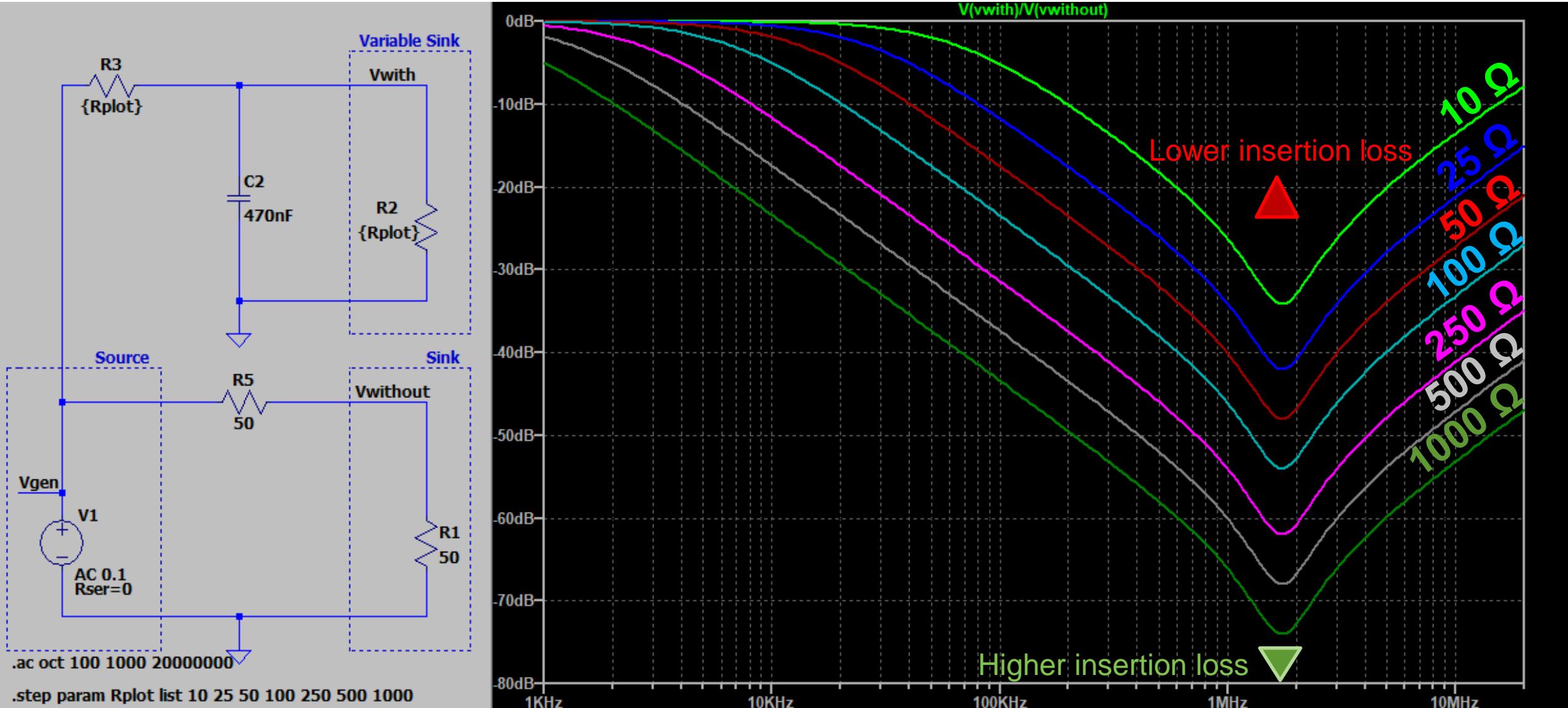


# Impact du système d'impédance ?

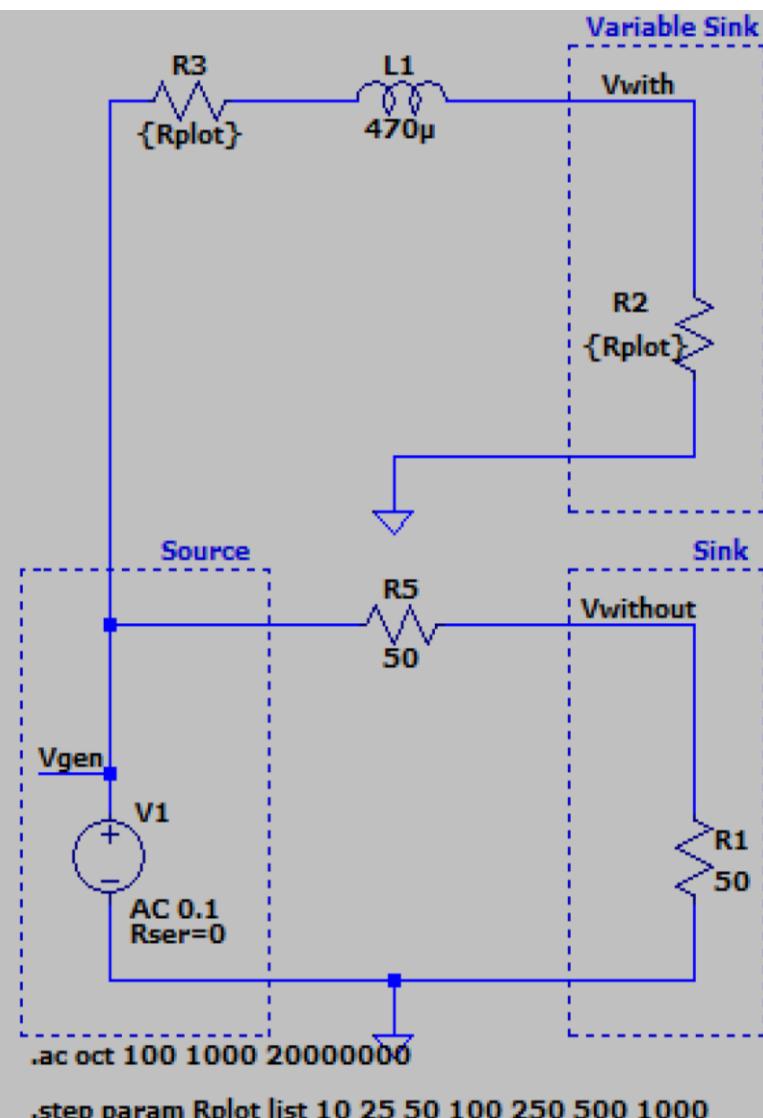

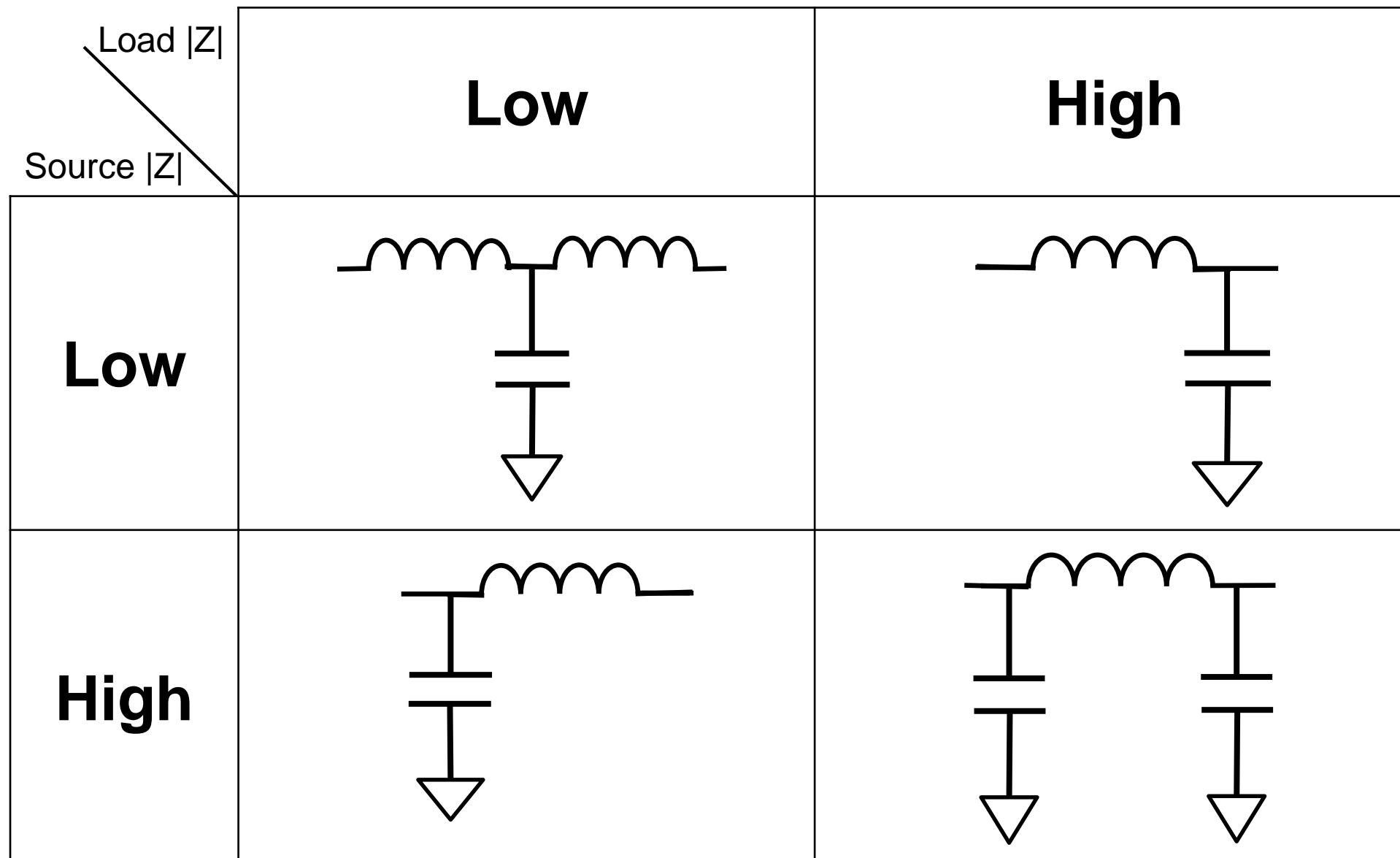
# High Order Filter topologies for your Impedance system



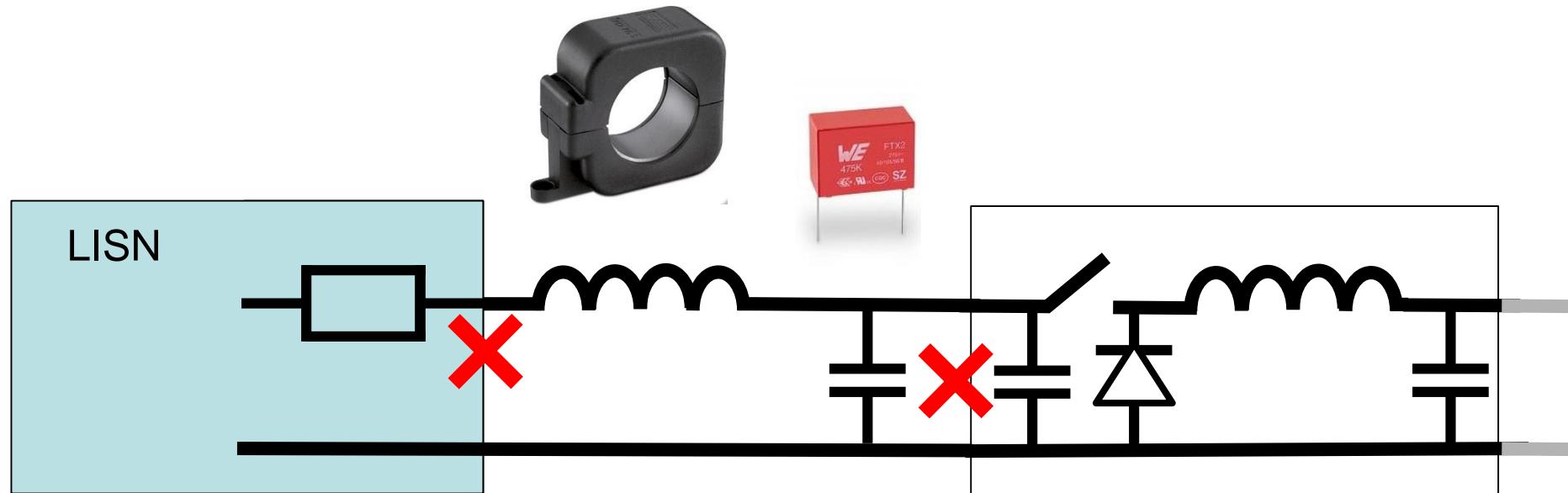
# La mauvaise méthode pour les bons composants


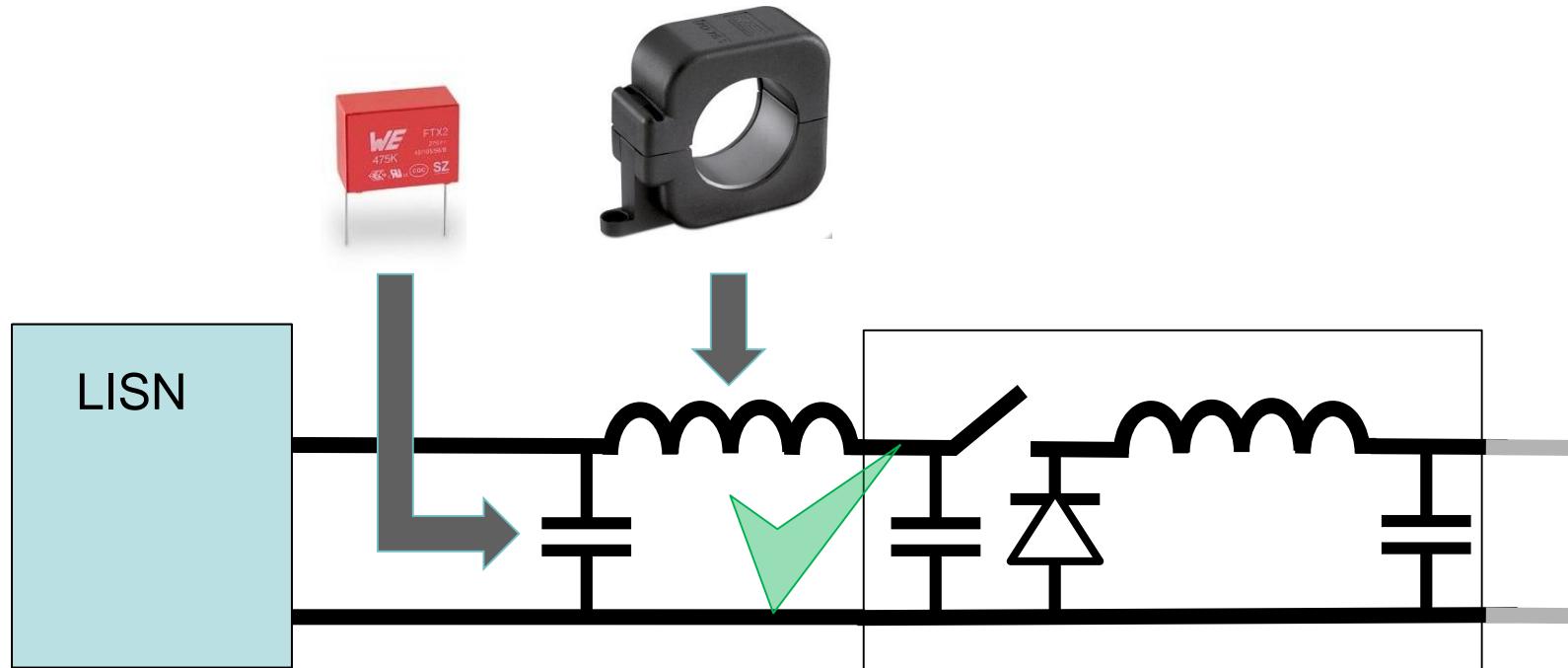
# La bonne méthode pour les bons composants




# Mnémotechnique du “block and bypass”

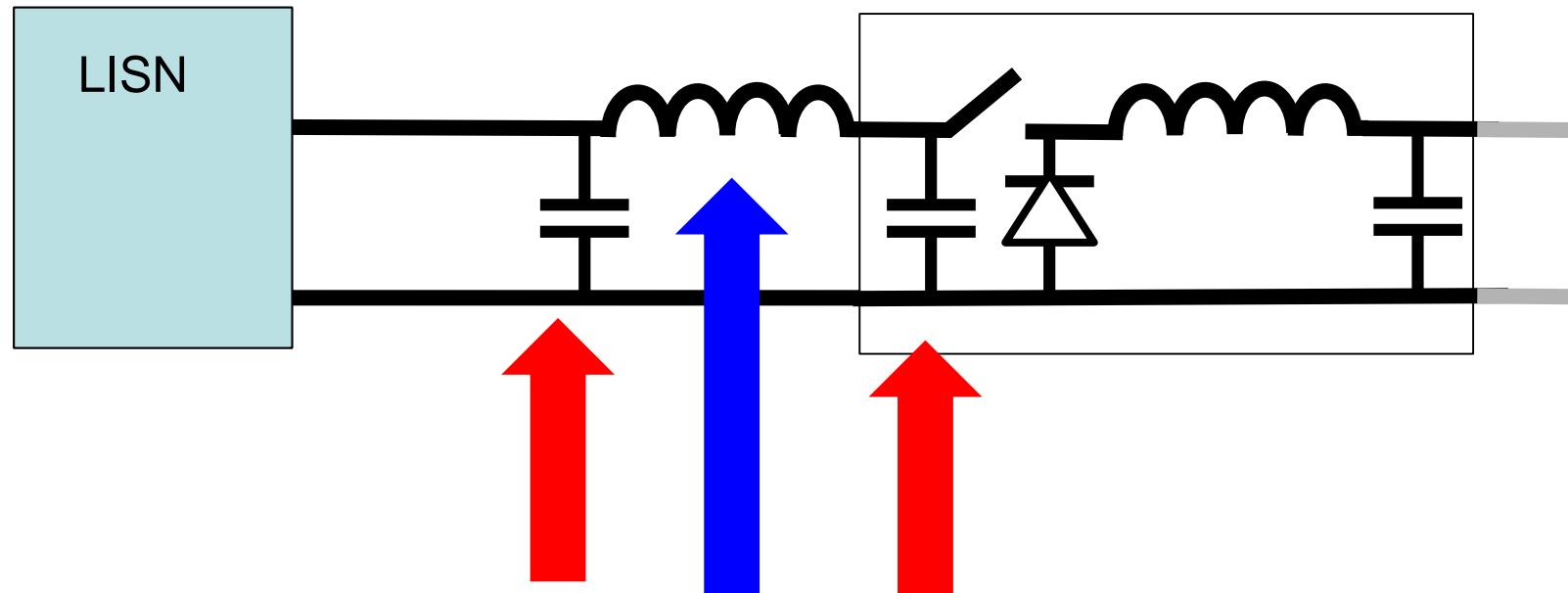


Solution CEM = Inductive + Capacitive

En série      En parallèle

# “Block and Bypass”

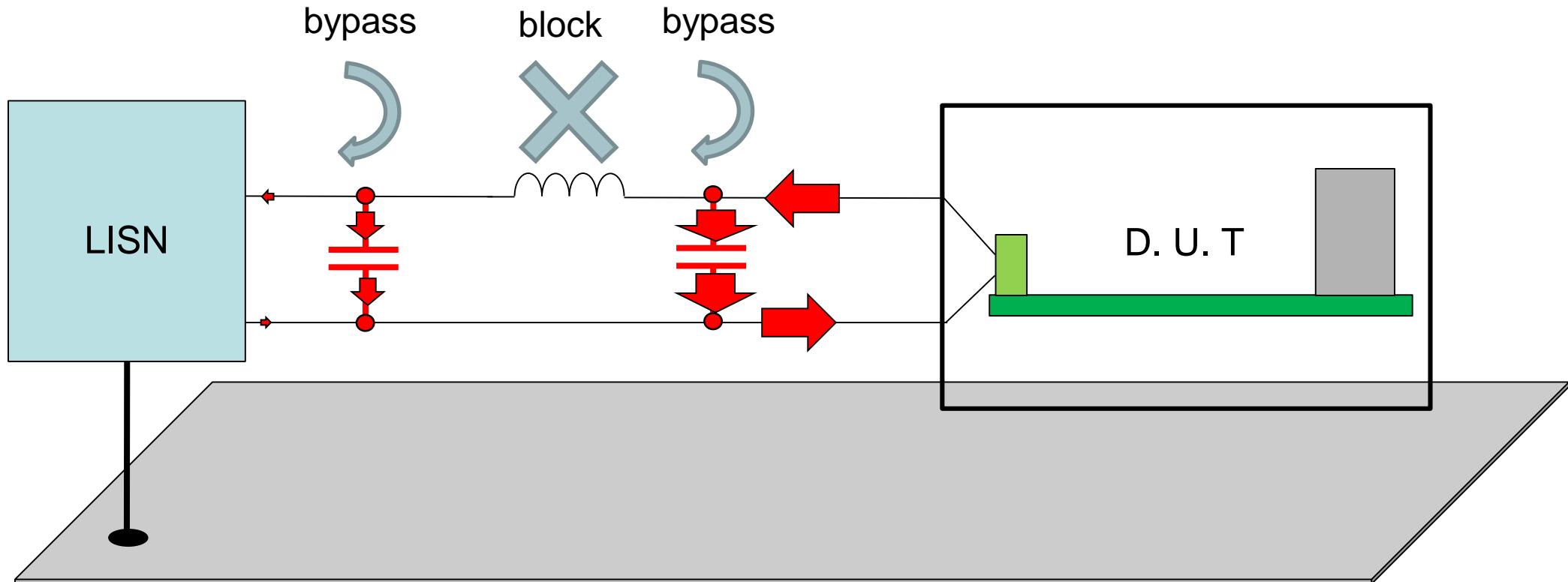


# Les filtres d'ordre supérieur

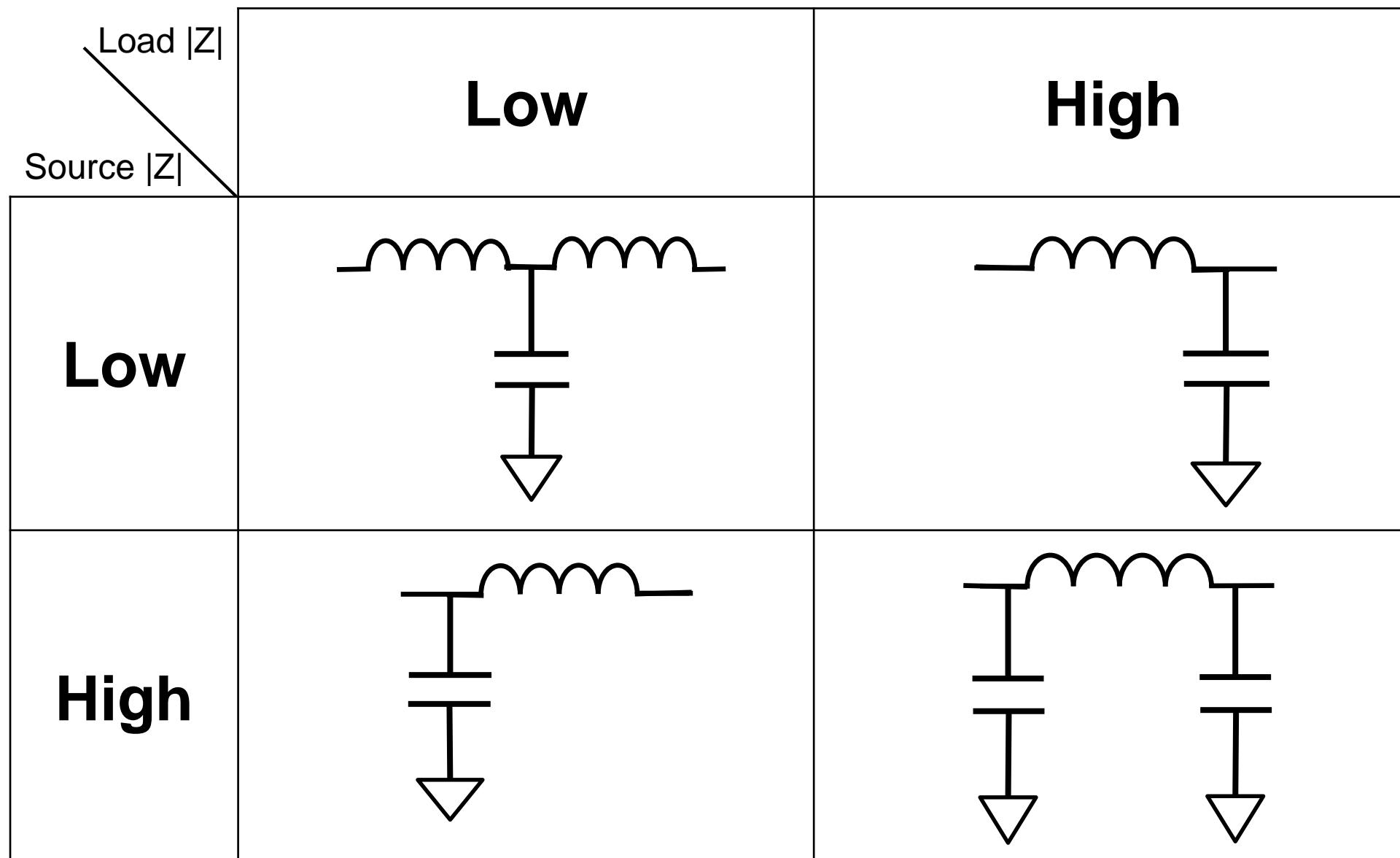
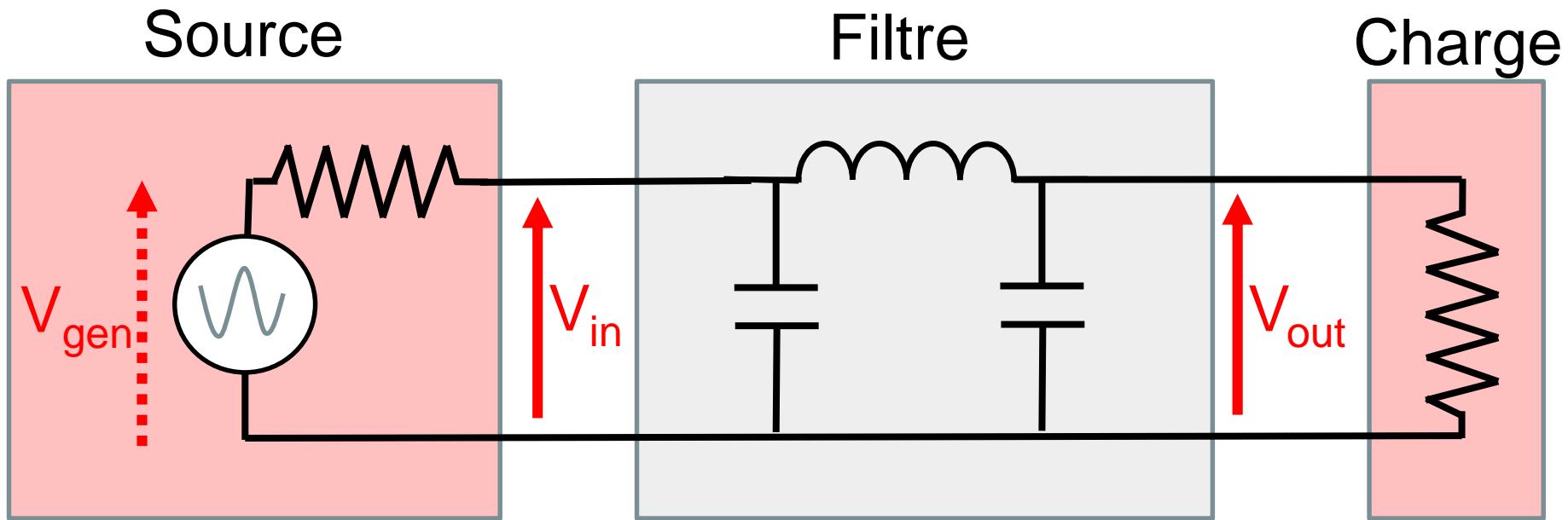
# Définition des pertes d'insertion

Apportées par un filtre dans un système 50/50 Ohm



A  $20 \log_{10} (V_{out}/V_{in})$


C  $10 \log_{10} (V_{out}/V_{in})$

B  $20 \log_{10} (V_{in}/V_{out})$

D  $20 \log_{10} ((V_{gen}/2)/V_{out})$
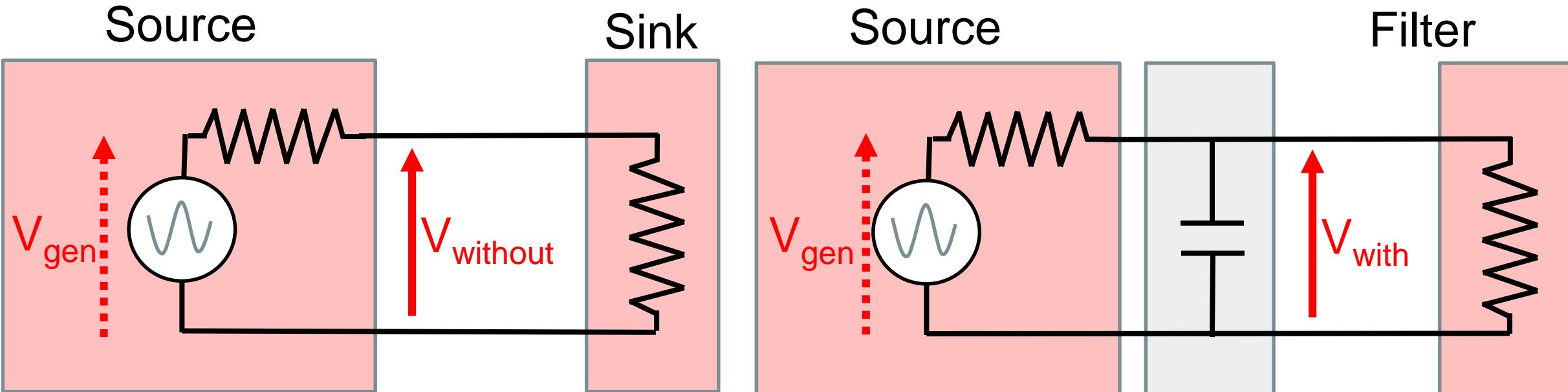
# Définition des pertes d'insertion

Apportées par un filtre dans un système 50/50 Ohm





$$20 \log_{10} ((V_{without})/V_{with})$$



$$20 \log_{10} ((V_{gen}/2)/V_{out})$$
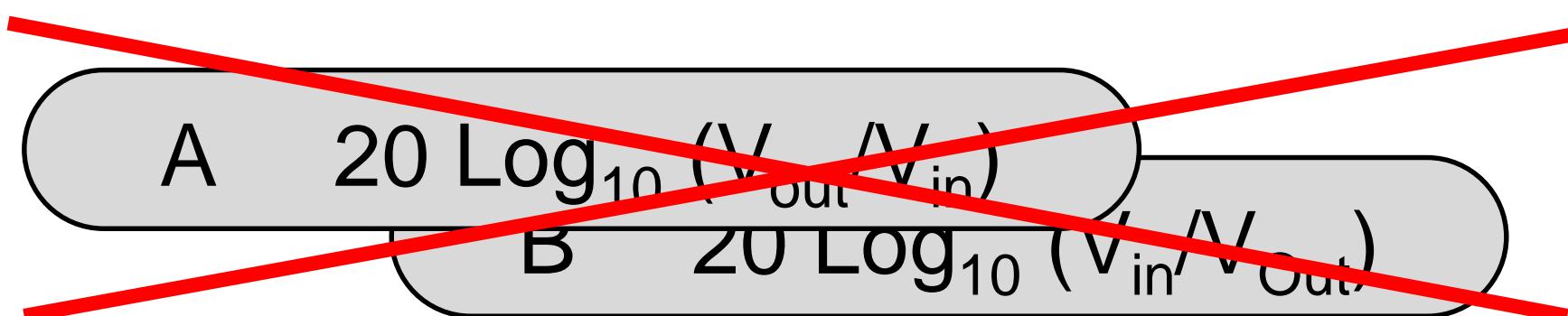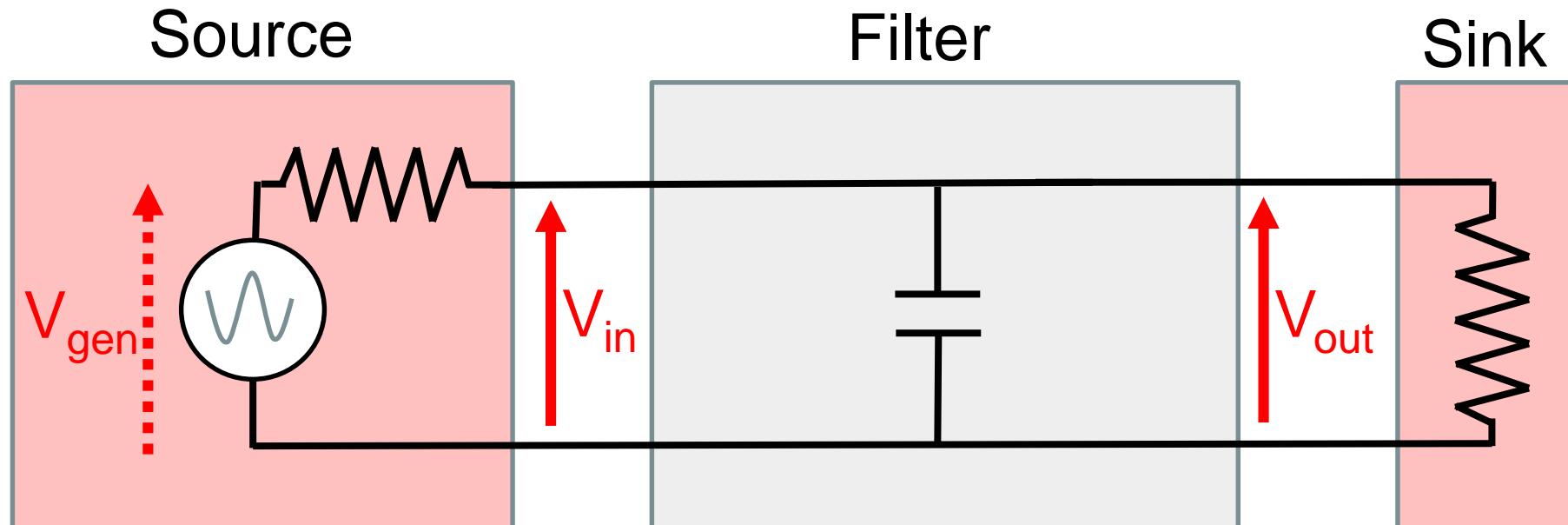
# Définition des pertes d'insertion

Apportées par un filtre dans un système 50/50 Ohm



# Simuler un filtre

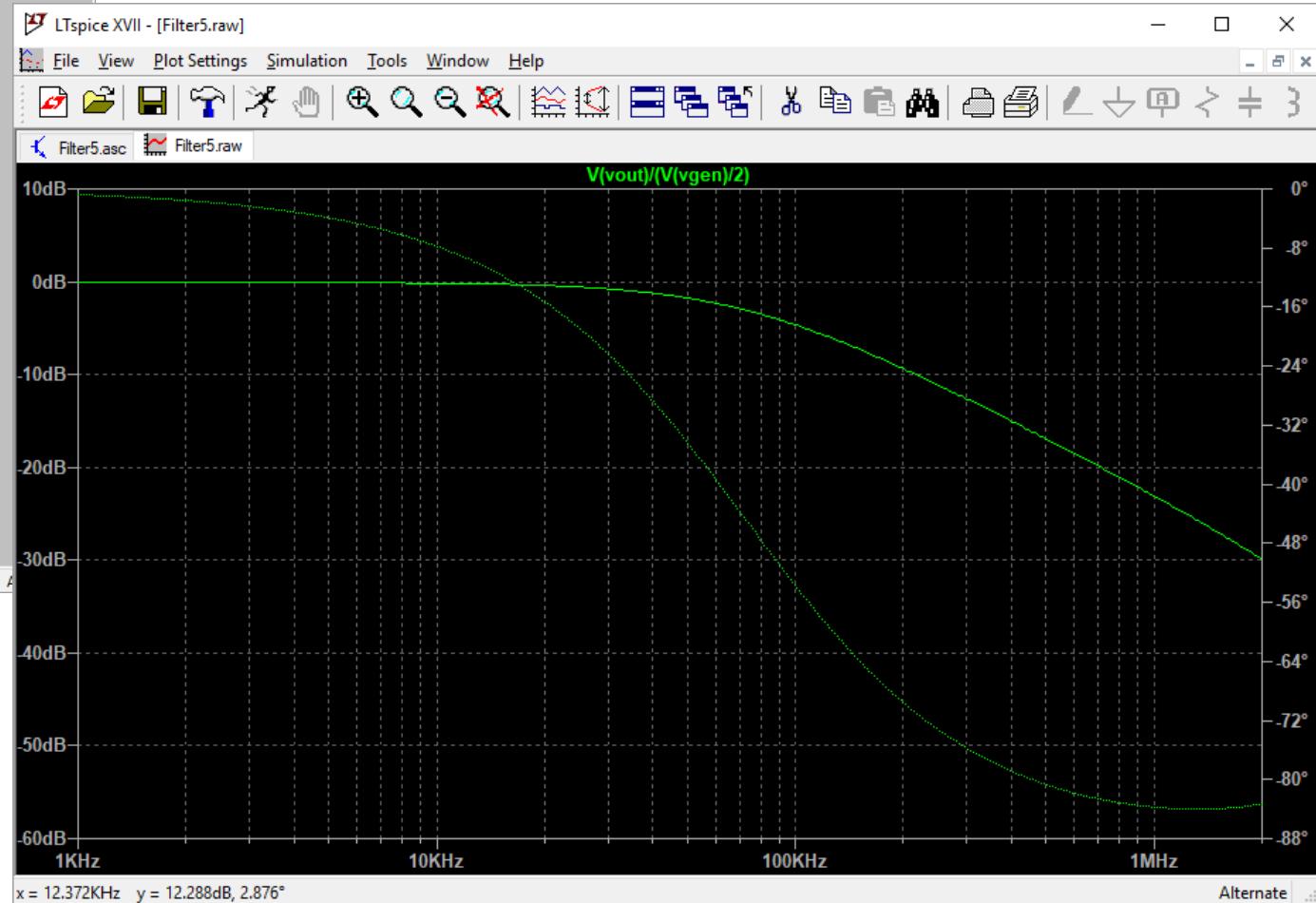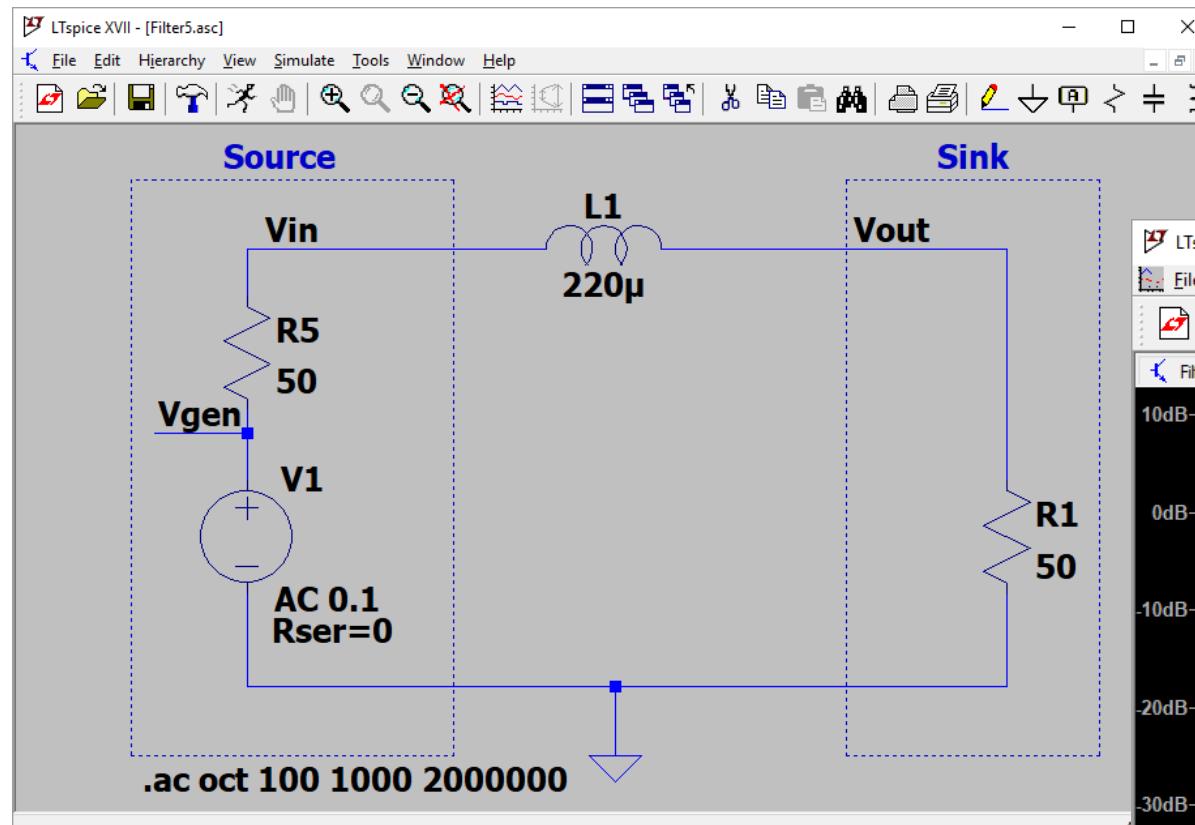

# Measure a filter


## Calibrate reference level Without filter

Signal  
Generator  
output

Reference input  
measurement


50  $\Omega$

To 50 Ohm  
measurement port

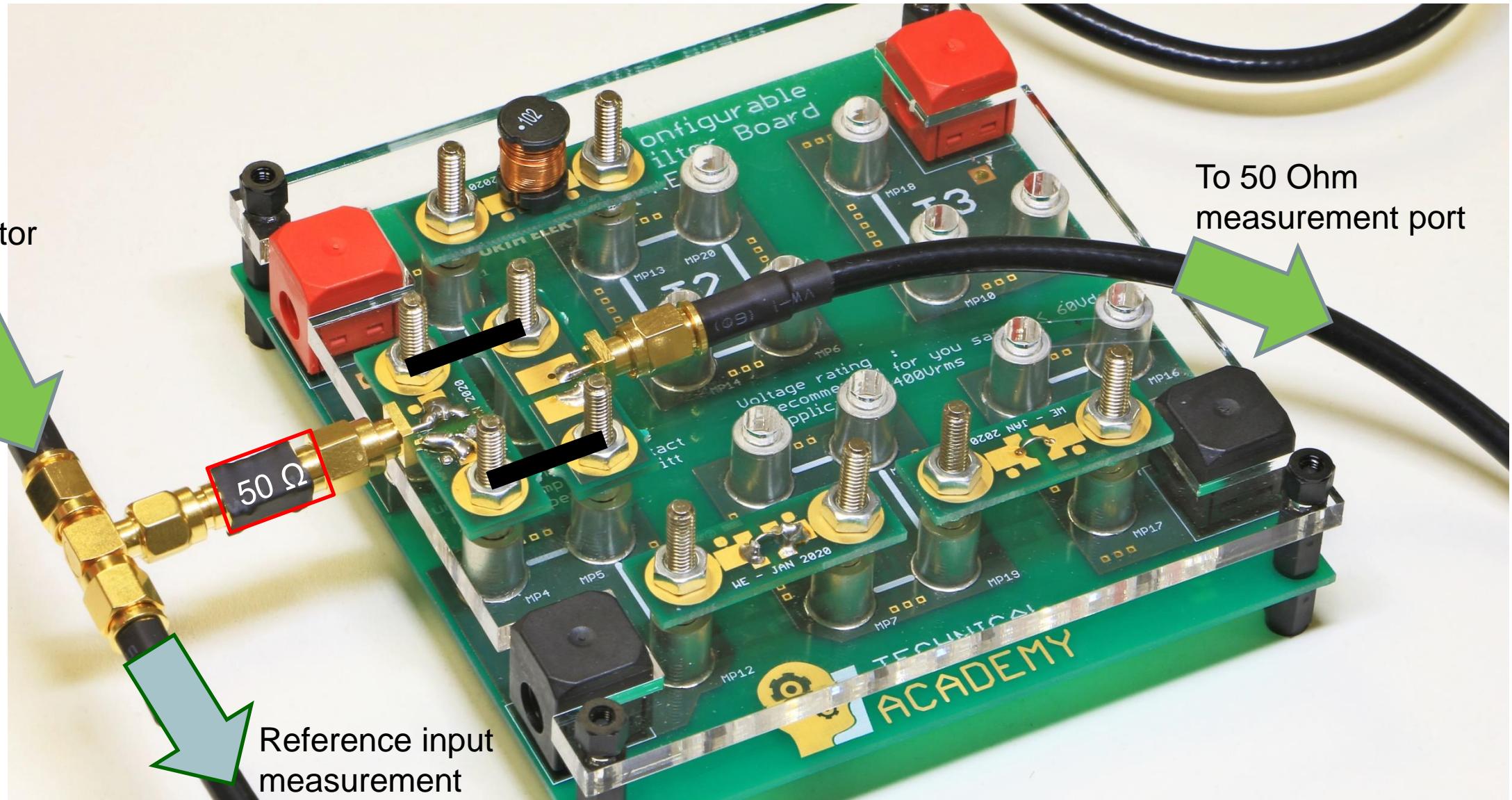


# Measure a filter

## Insert filter

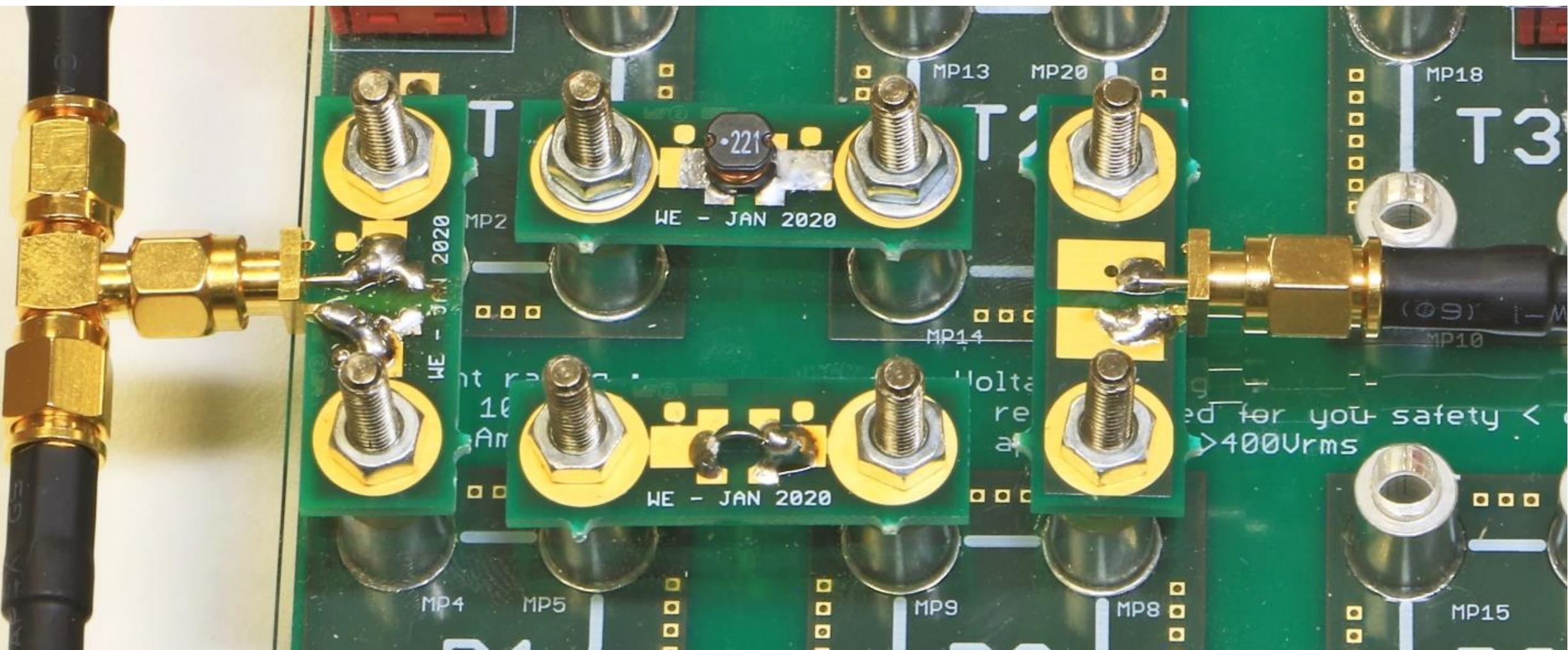


# Measure a filter

## Insert filter


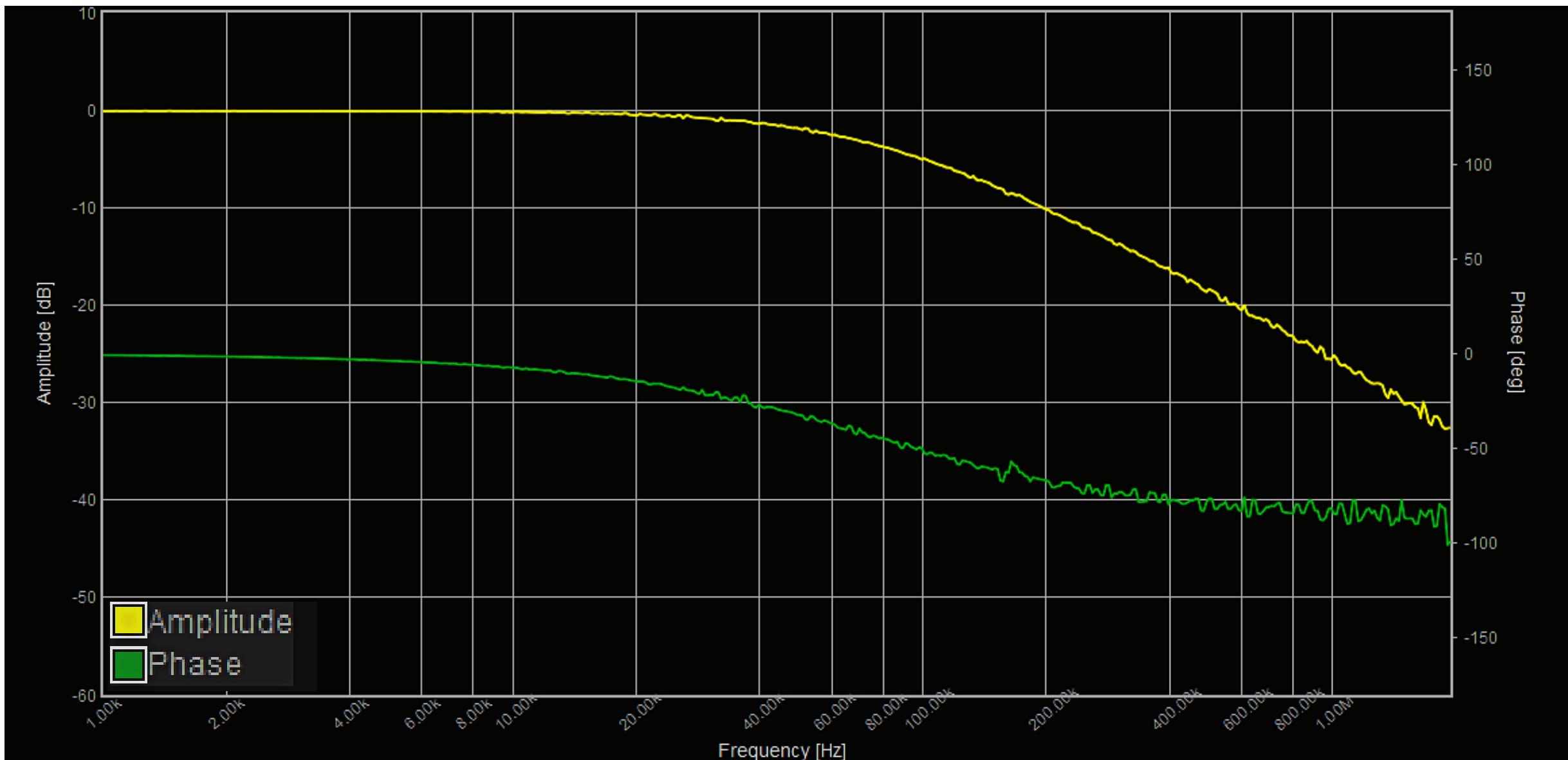


# Simulation vs Measurement

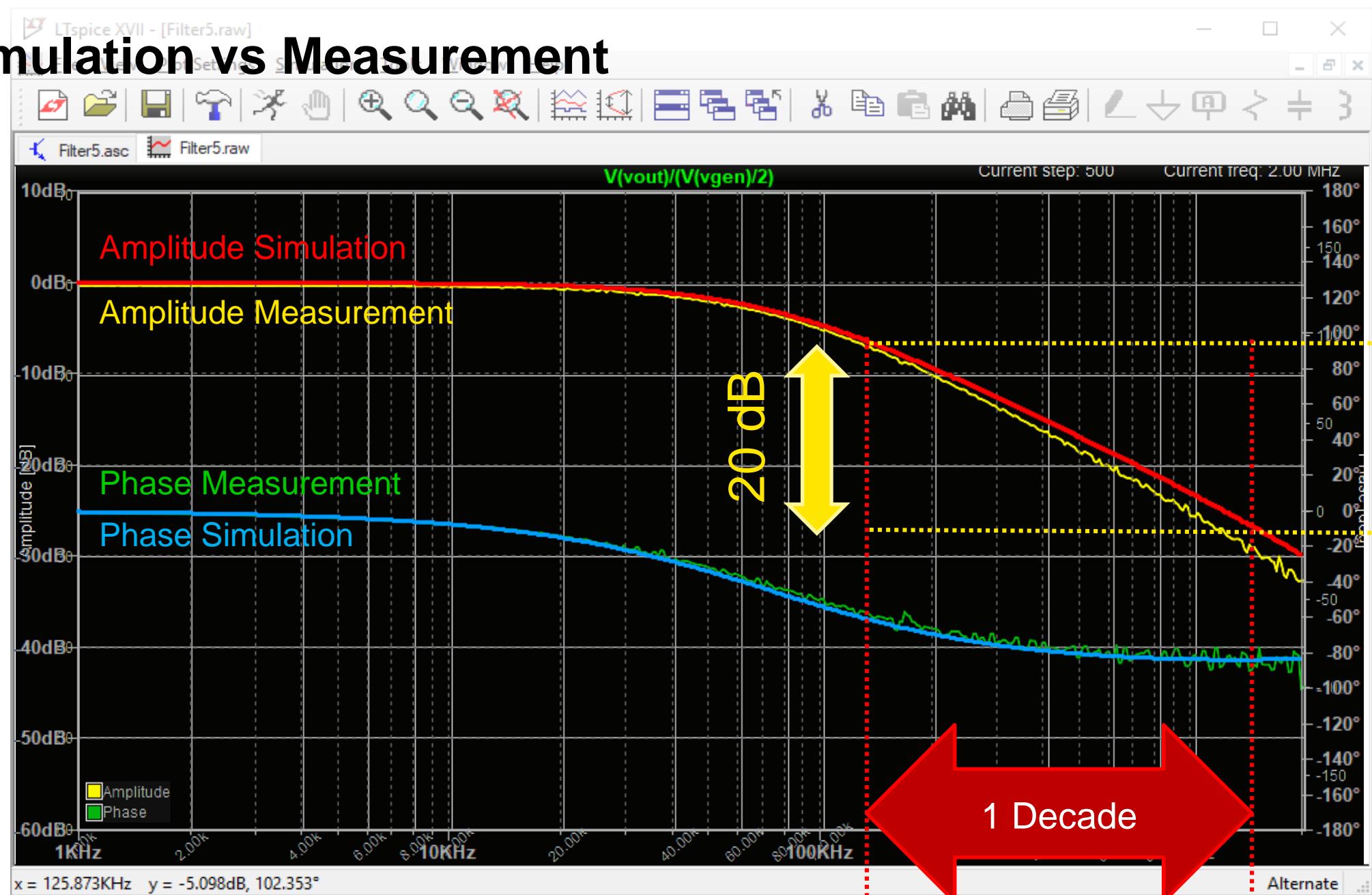


# Usual filters and their frequency responses

## Order 1 filters – Capacitor

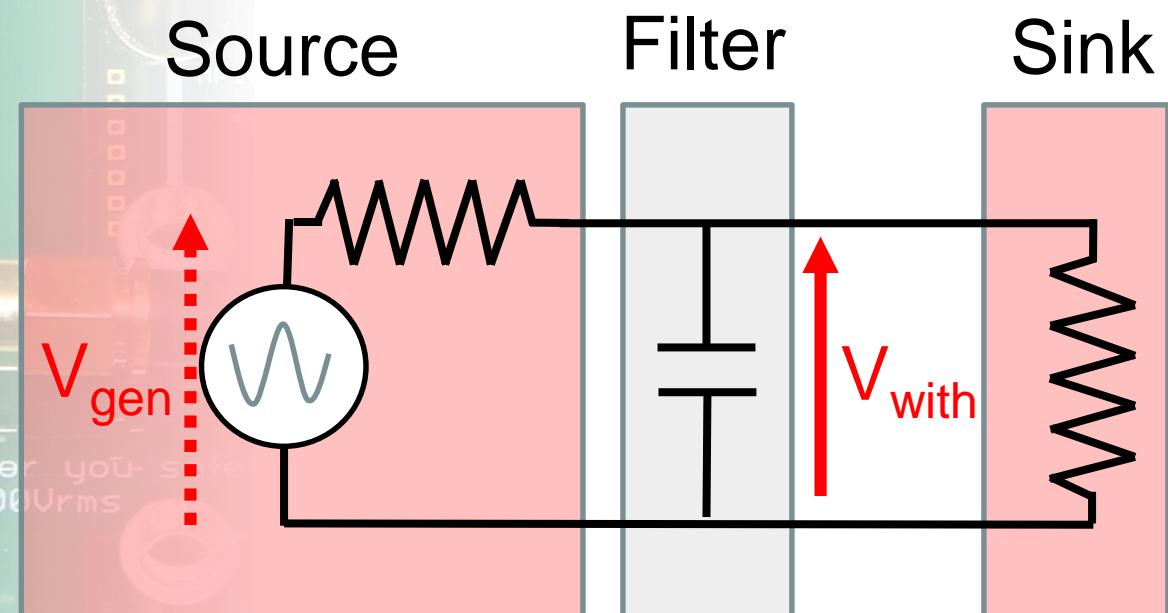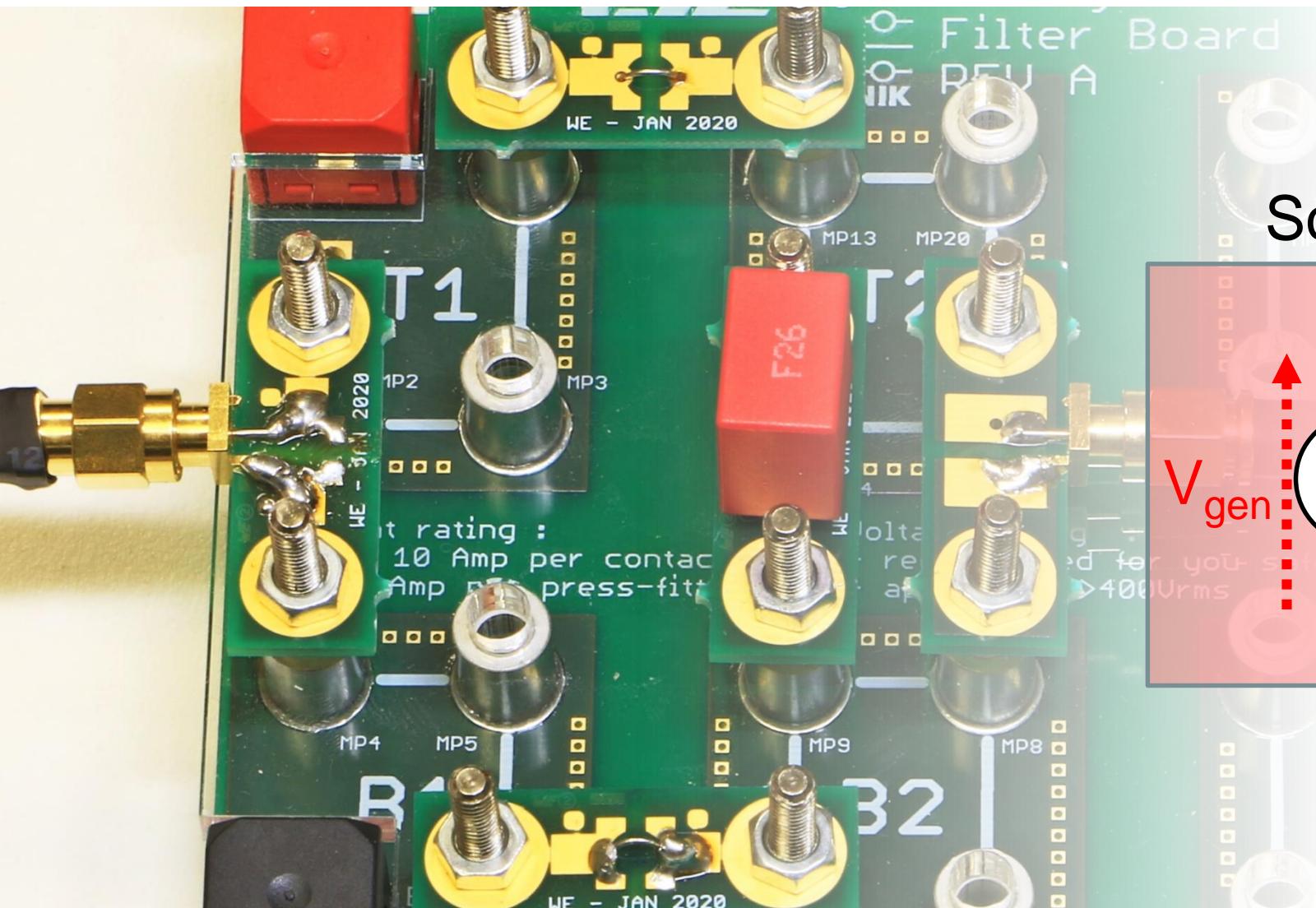

# 20dB per Decade ?

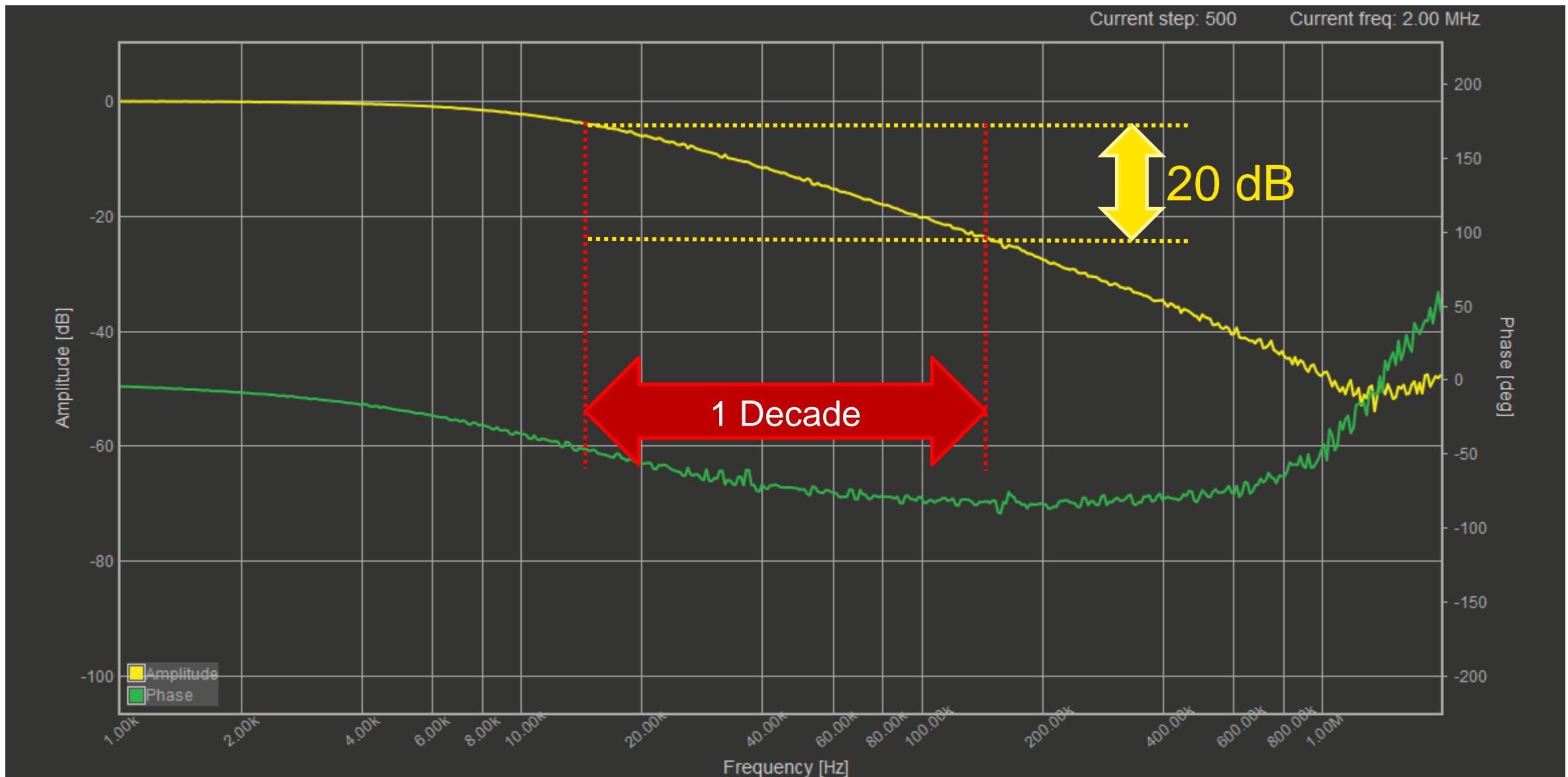

-20dB per Decade ?

$$10 \left( \frac{-20}{20} \right) = 10$$


Amplitude / 10

Frequency \* 10

-6dB per Octave

$$10 \left( \frac{-6}{20} \right) \approx 0,5 \approx 1 / 2$$

Amplitude / 2

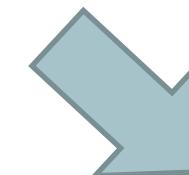

Frequency \* 2

# Usual filters and their frequency responses


## 2<sup>nd</sup> Order filters – Inductor / Capacitor



Source


Filter

Sink

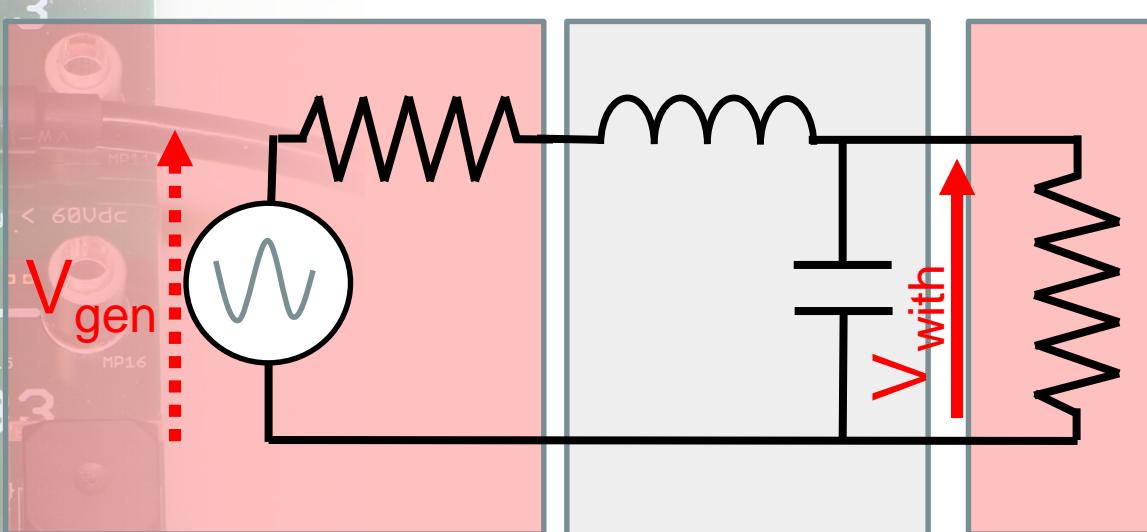

# Usual filters and their frequency responses
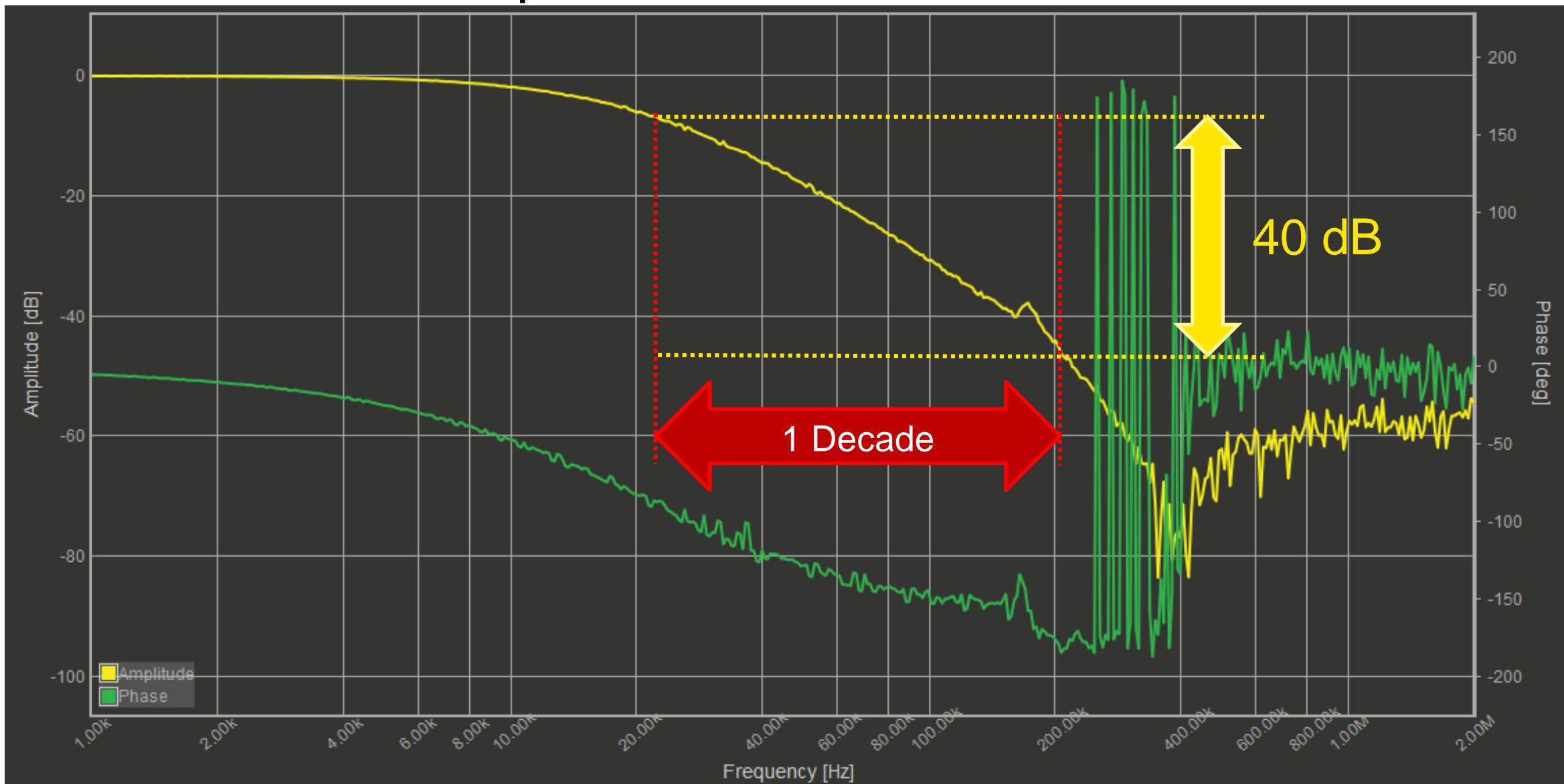
## 2<sup>nd</sup> Order filters – Inductor / Capacitor



**-40dB per Decade**

$$10 \left( \frac{-40}{20} \right) = 10^{-2} = 1/100$$

Amplitude / 100

Frequency \* 10

**-12dB per Octave**


$$10 \left( \frac{-12}{20} \right) \approx 0,25 \approx 1 / 4$$

Amplitude / 4

Frequency \* 2


# Usual filters and their frequency responses
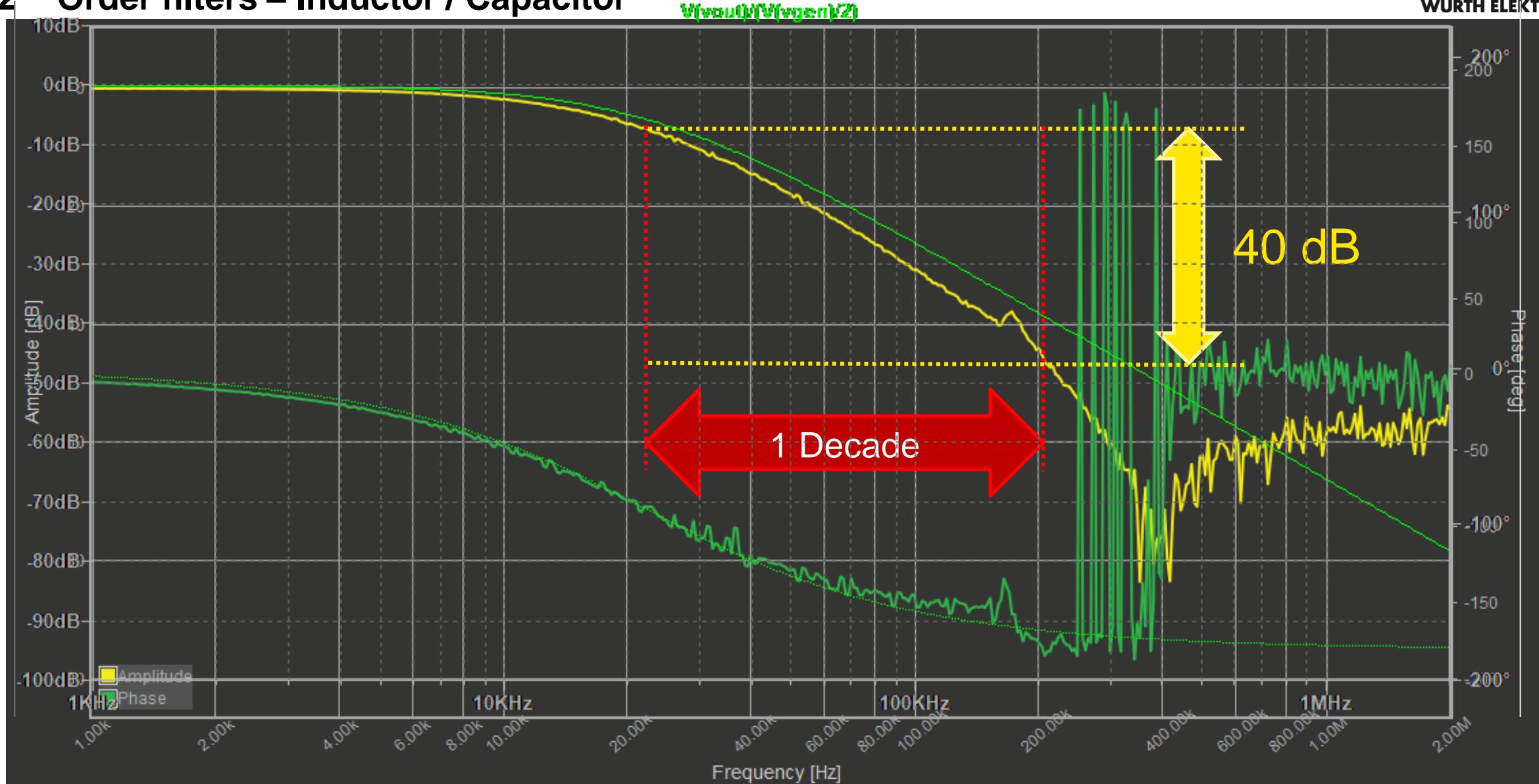
## 2<sup>nd</sup> Order filters – Inductor / Capacitor



# Usual filters and their frequency responses
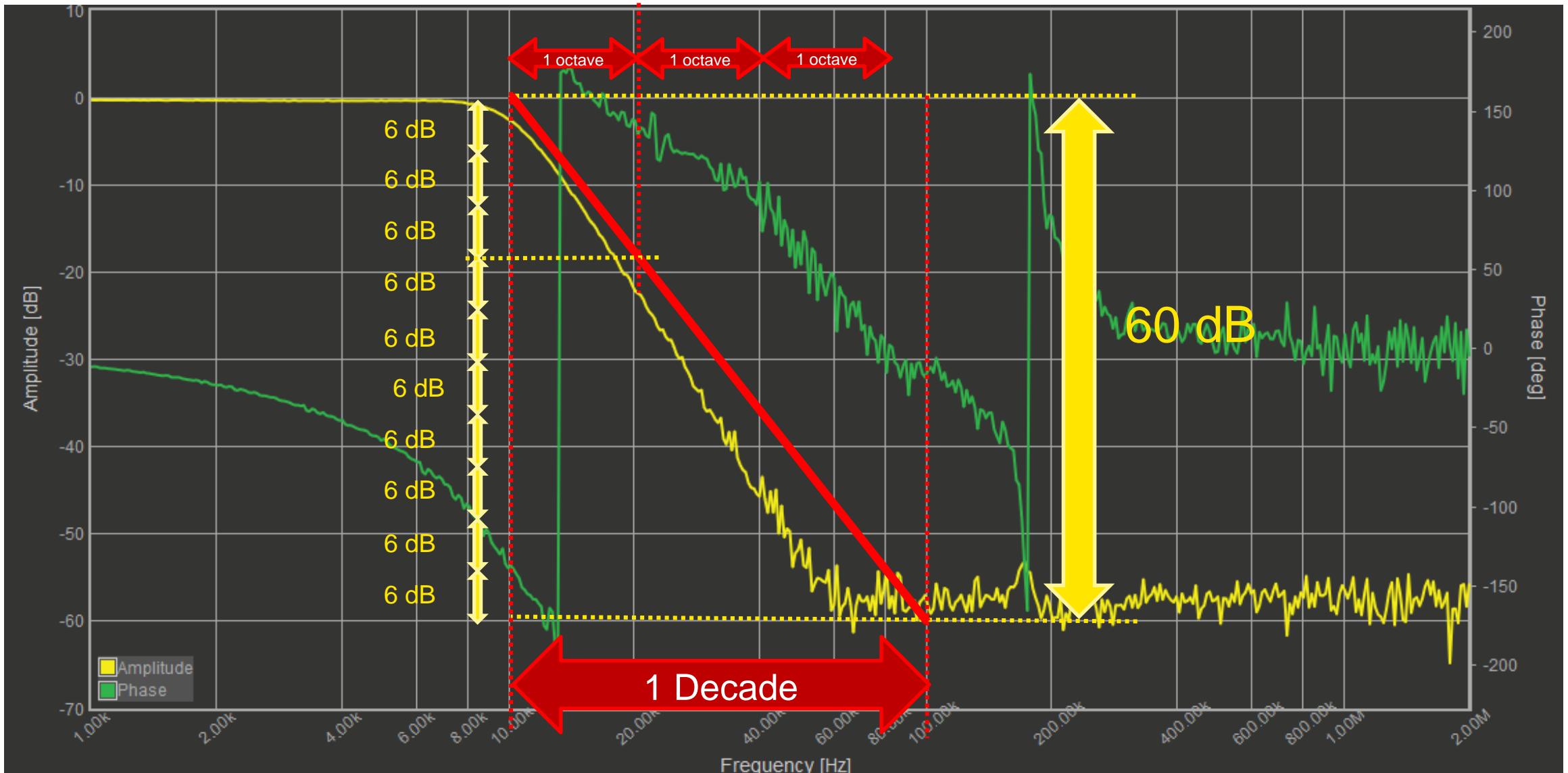
## 3<sup>rd</sup> Order filters – Inductor / Capacitor / Inductor



**-60dB per Decade**

$$10 \left( \frac{-60}{20} \right) = 10^{-3} = 1/1000$$

Amplitude / 1000

Frequency \* 10

**-18dB per Octave**


$$10 \left( \frac{-18}{20} \right) \approx 0,125 \approx 1 / 8$$

Amplitude / 8

Frequency \* 2


# Usual filters and their frequency responses
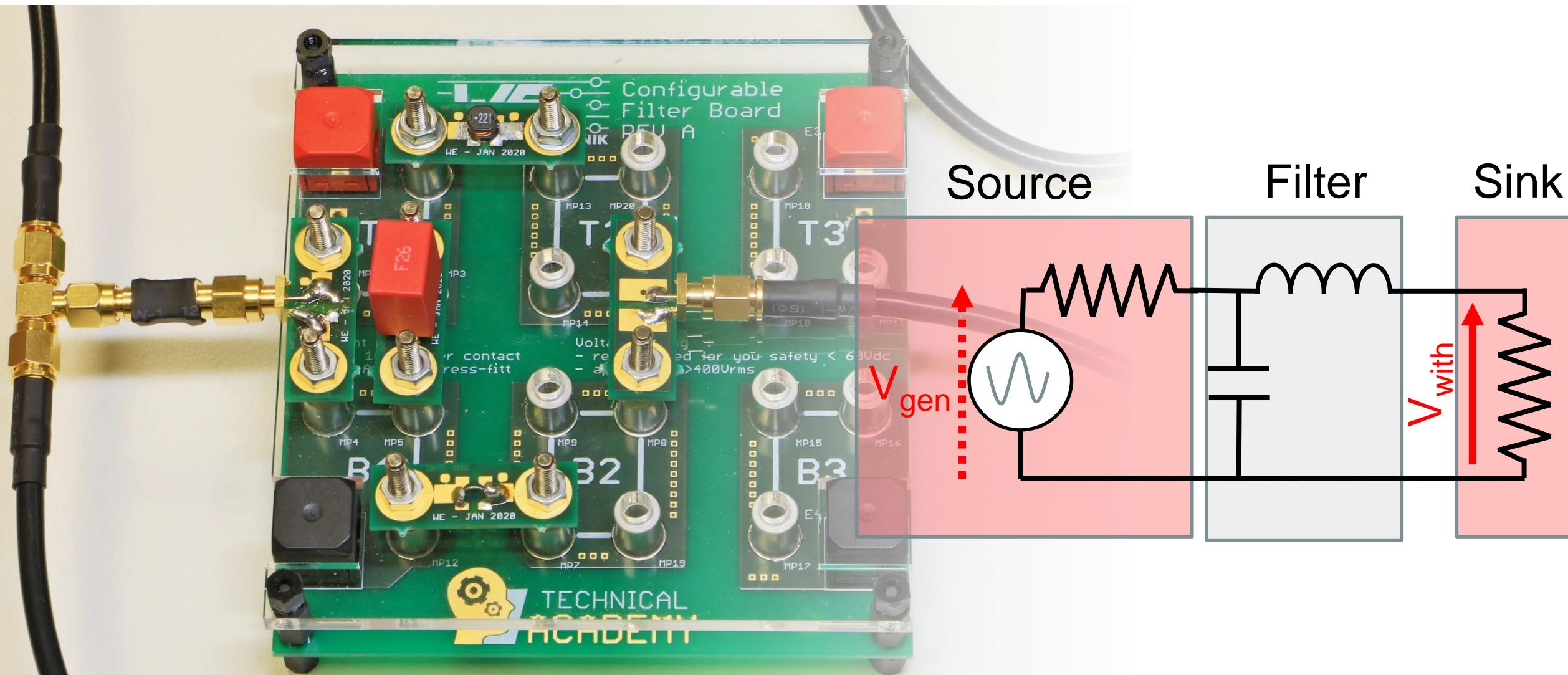
## 2<sup>nd</sup> Order filters – Capacitor / Inductor




# Usual filters and their frequency responses
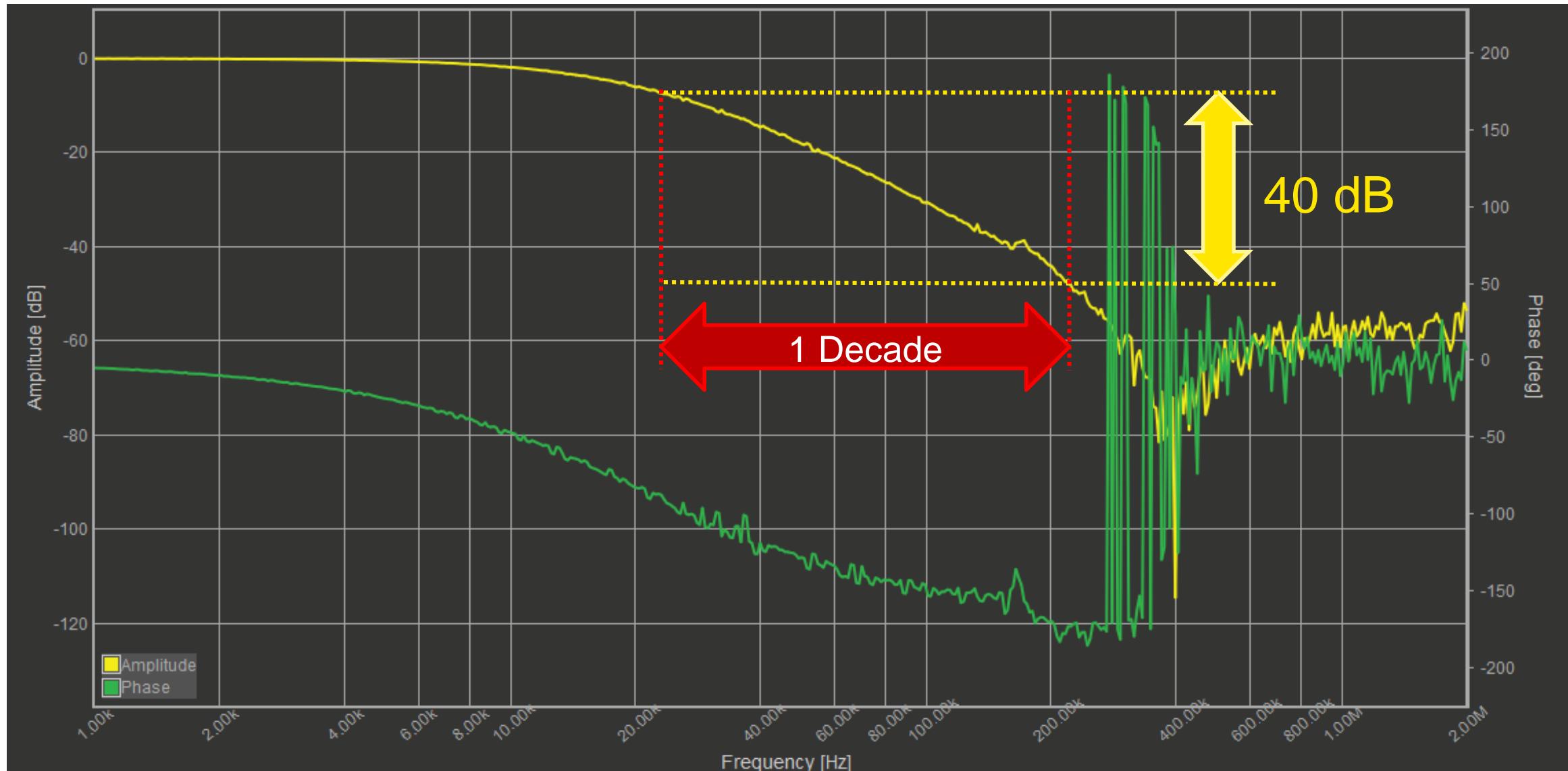
## 2<sup>nd</sup> Order filters – Capacitor / Inductor




# Usual filters and their frequency responses
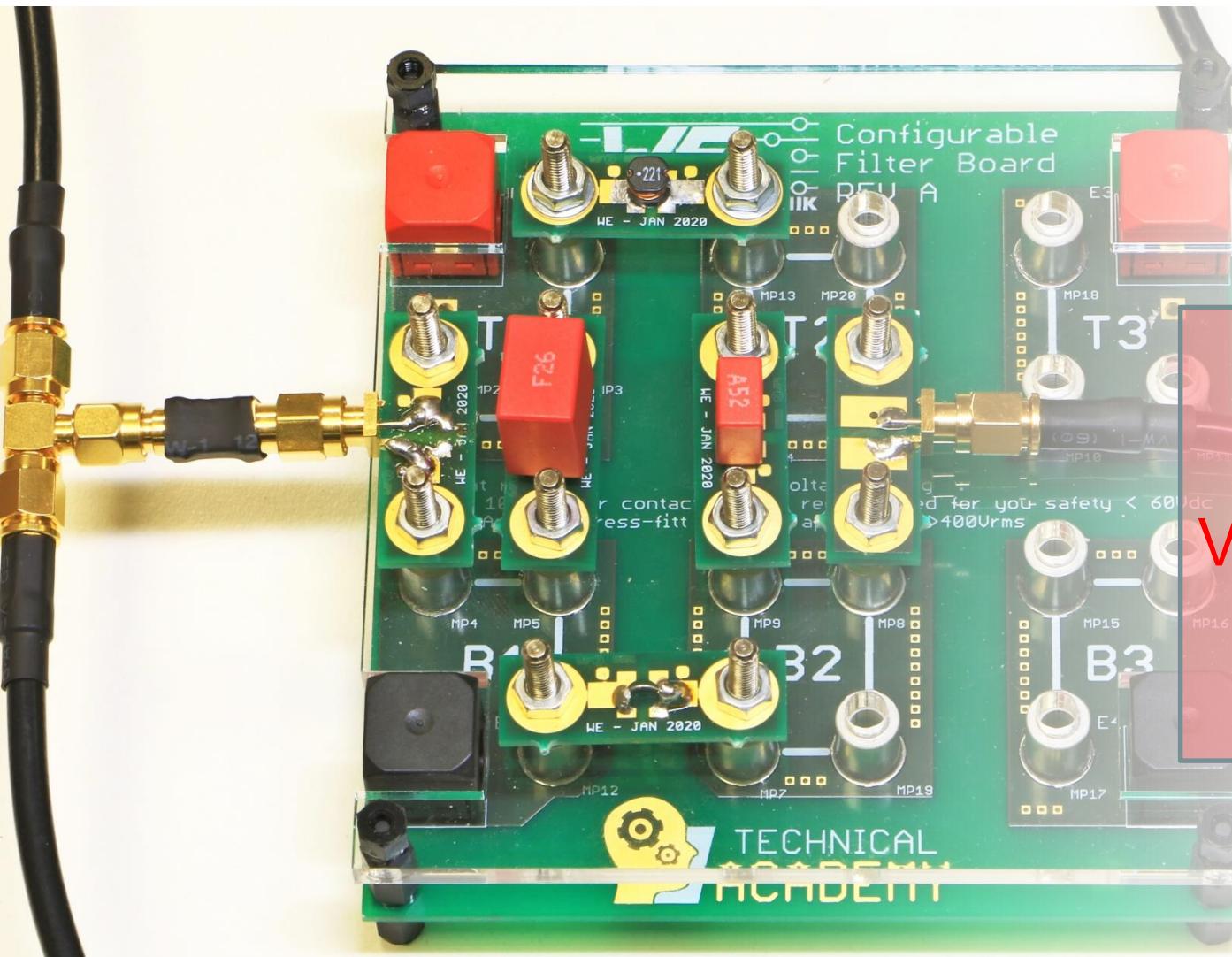
## 3<sup>rd</sup> Order filters – Capacitor / Inductor / Capacitor




Source      Filter      Sink

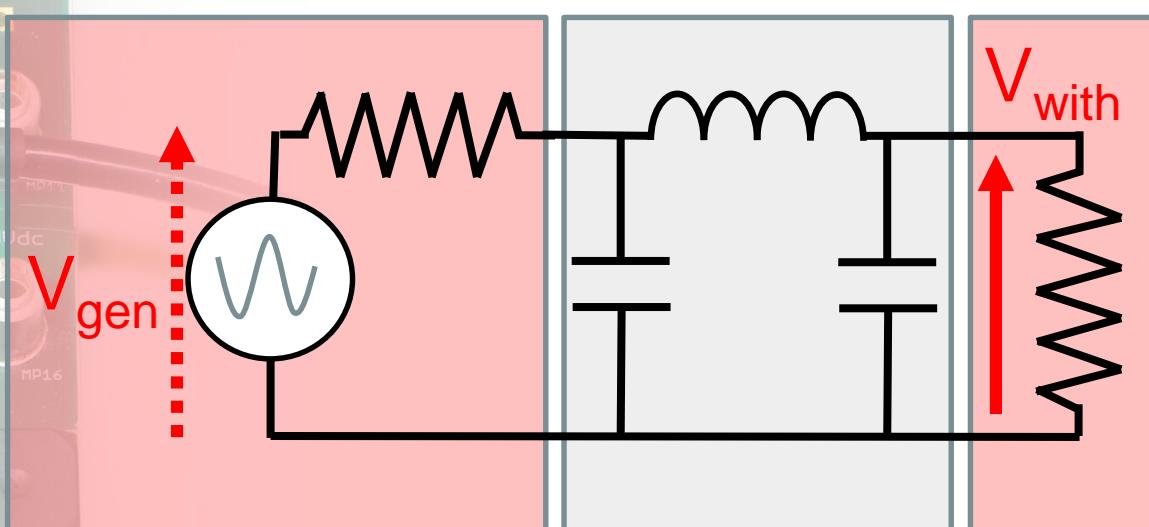


# Usual filters and their frequency responses
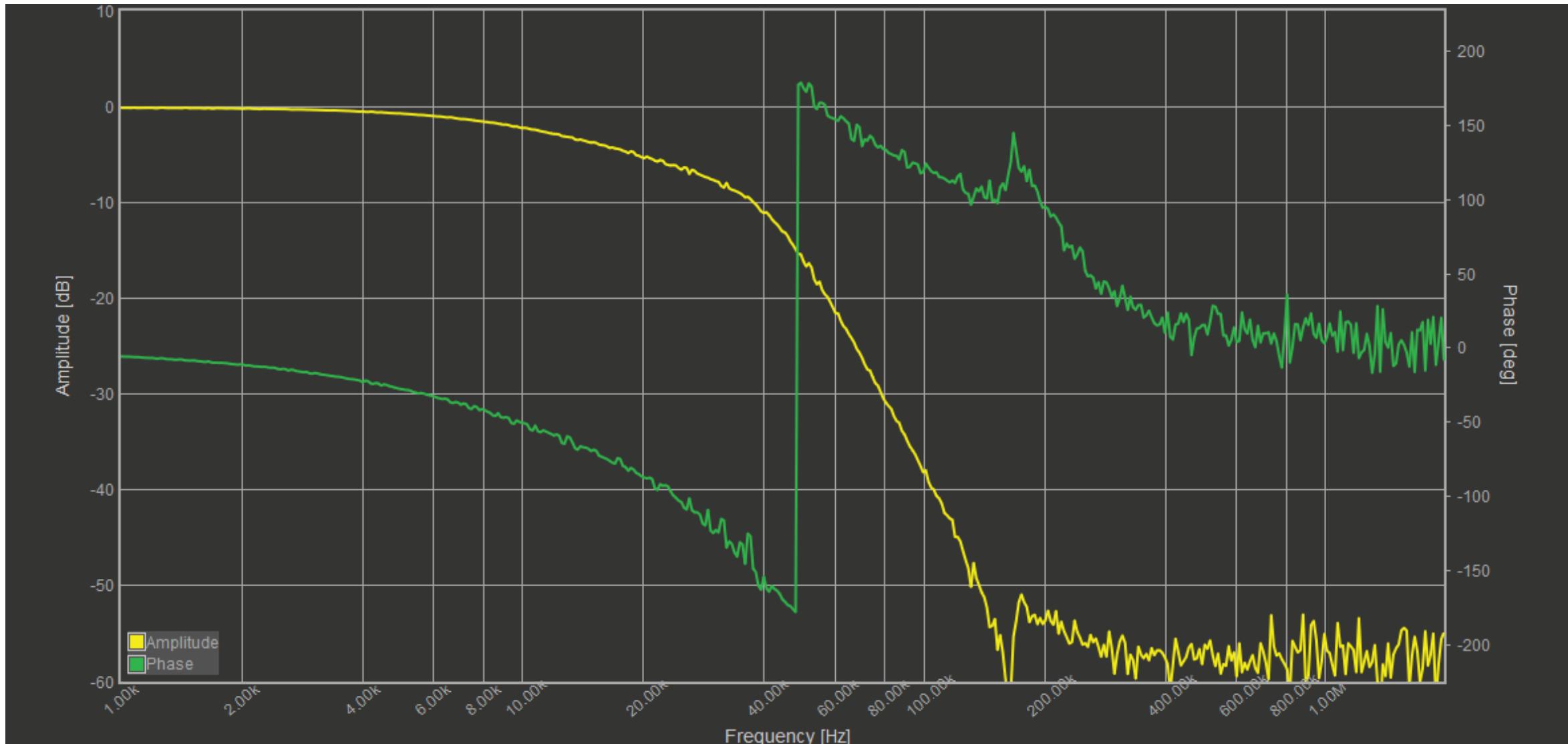
## 3<sup>rd</sup> Order filters – Capacitor / Inductor / Capacitor



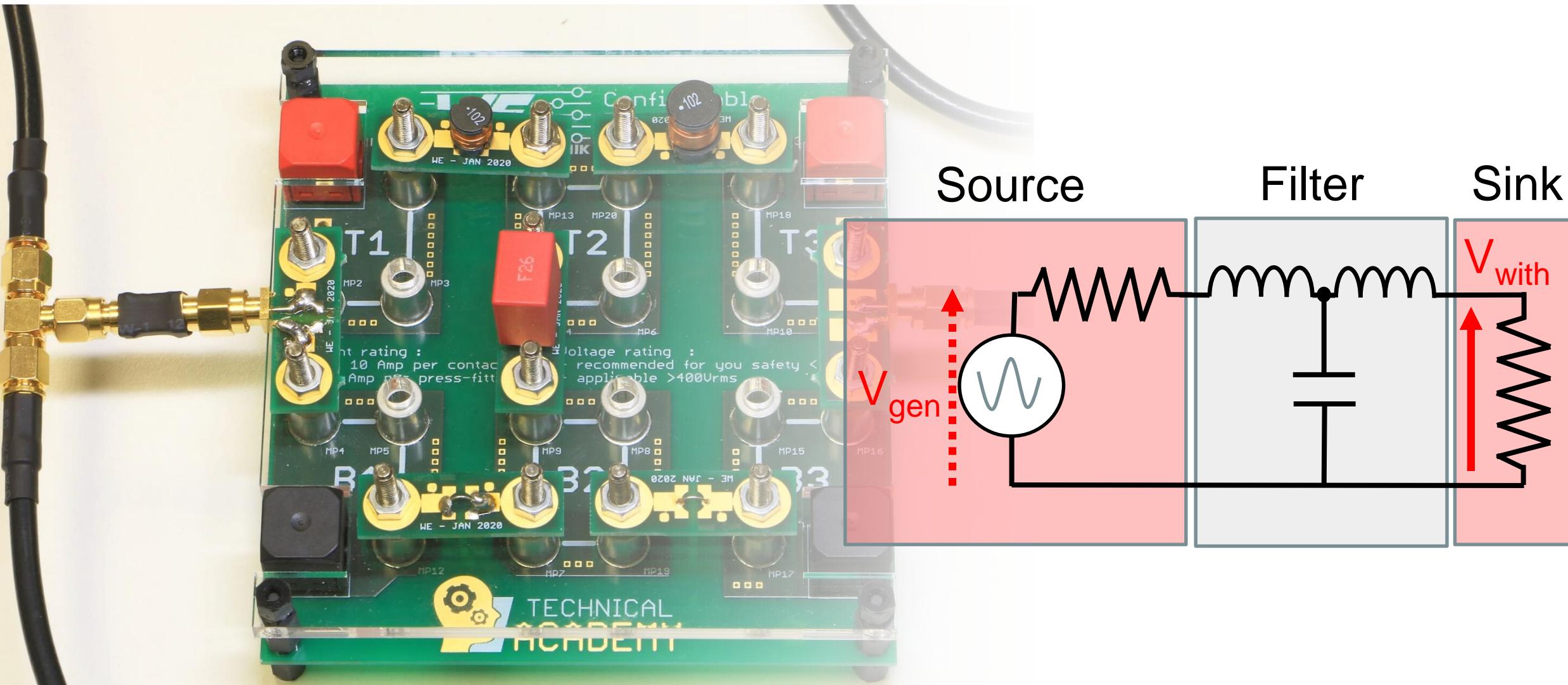
# Usual filters and their frequency responses

3<sup>rd</sup> Order filters – Inductor / Capacitor / Inductor




# Usual filters and their frequency responses
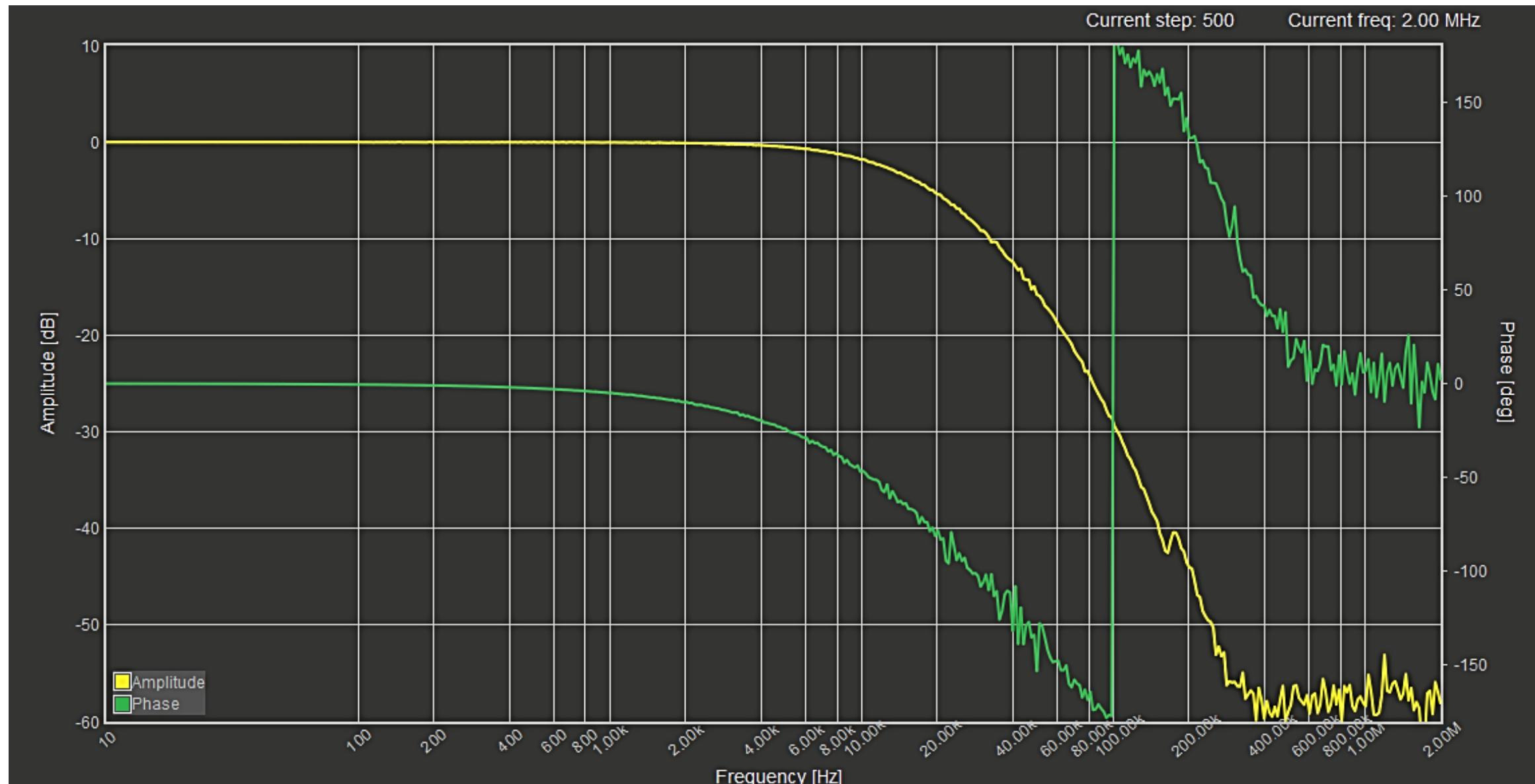
## 3<sup>rd</sup> Order filters – Inductor / Capacitor / Inductor






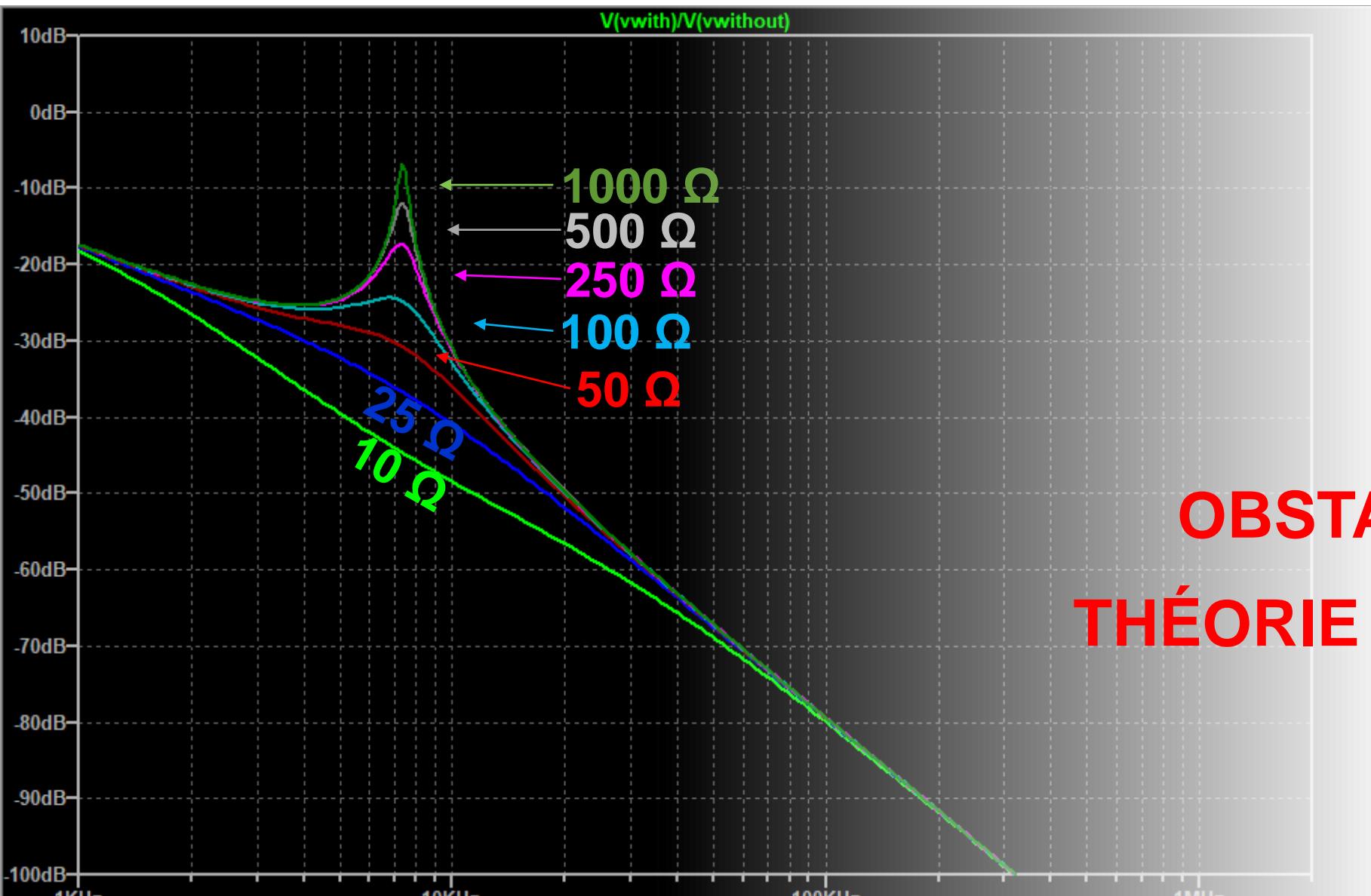

**OBSTACLES ENTRE  
THÉORIE ET PRATIQUE**



# Impact de “l’impédance de charge” sur filtre “CLC”

## Amortissement des filtres

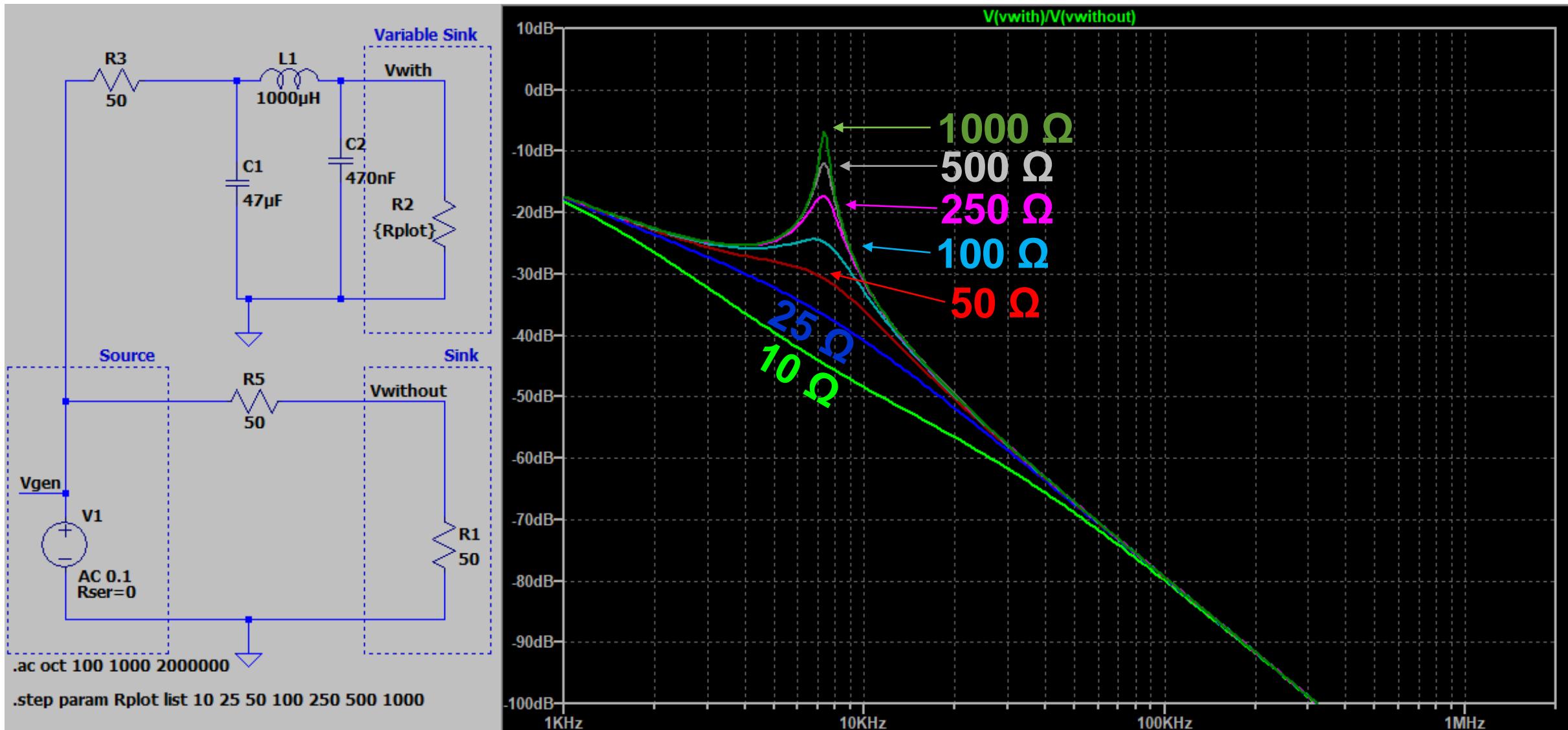


# Impact de “l’impédance de charge” sur filtre “CLC”

## Amortissement des filtres

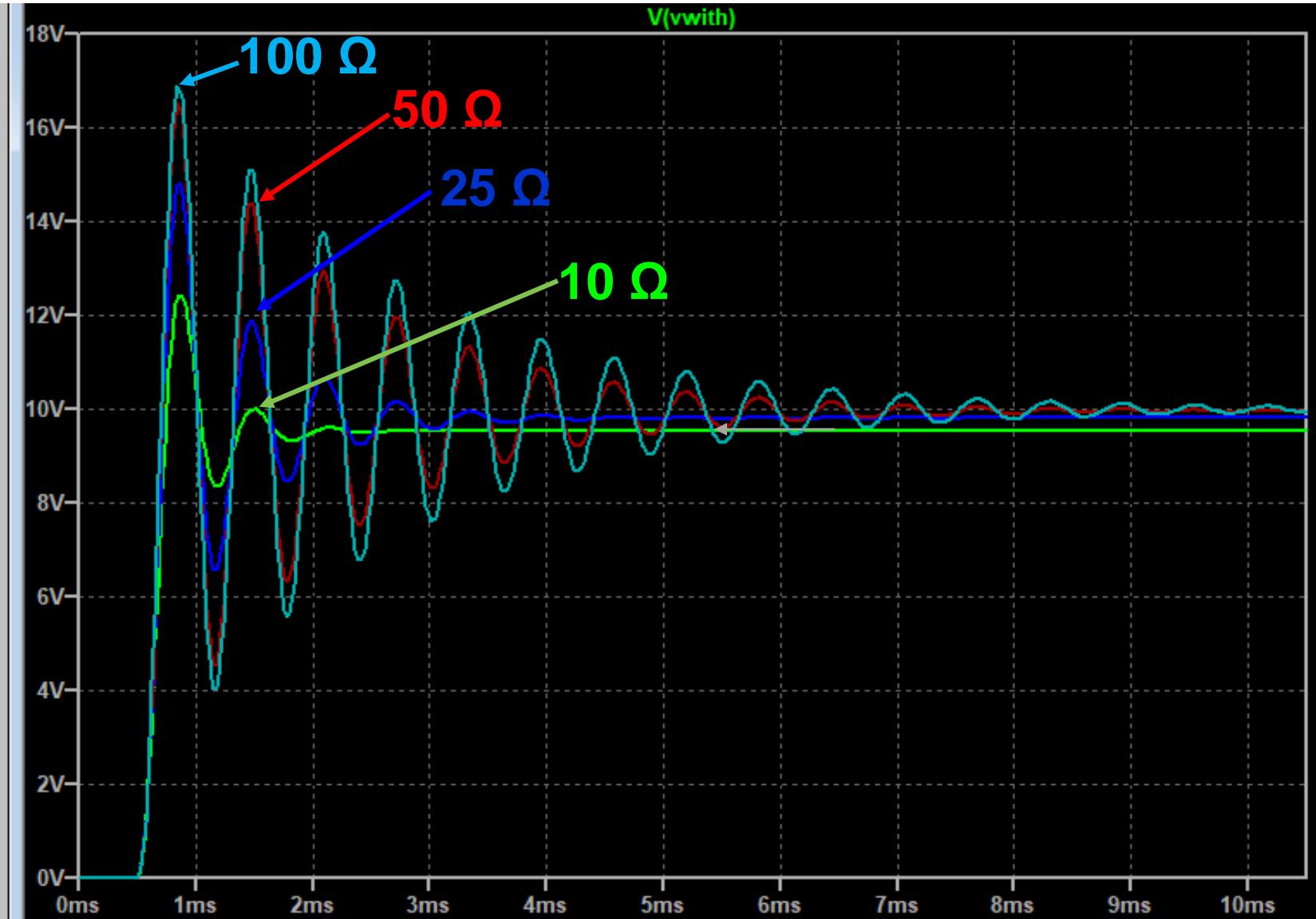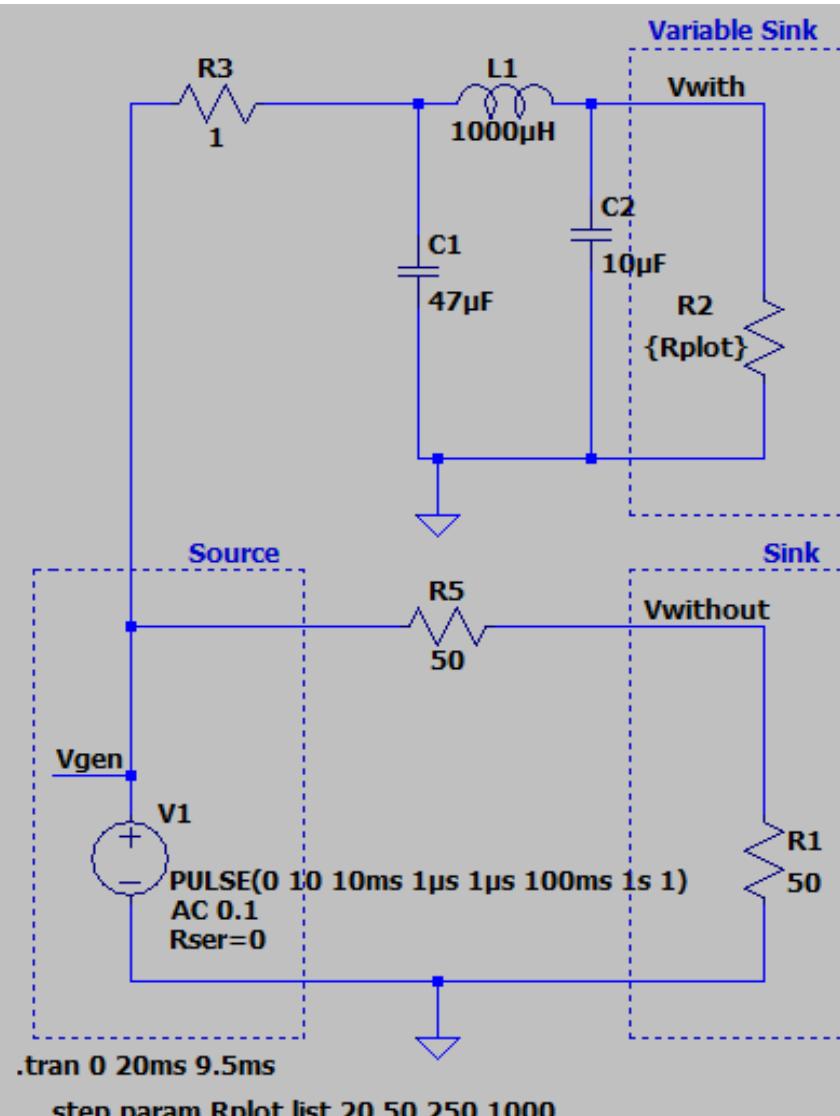



# Amortissement des filtres

## Avec capa + résistance

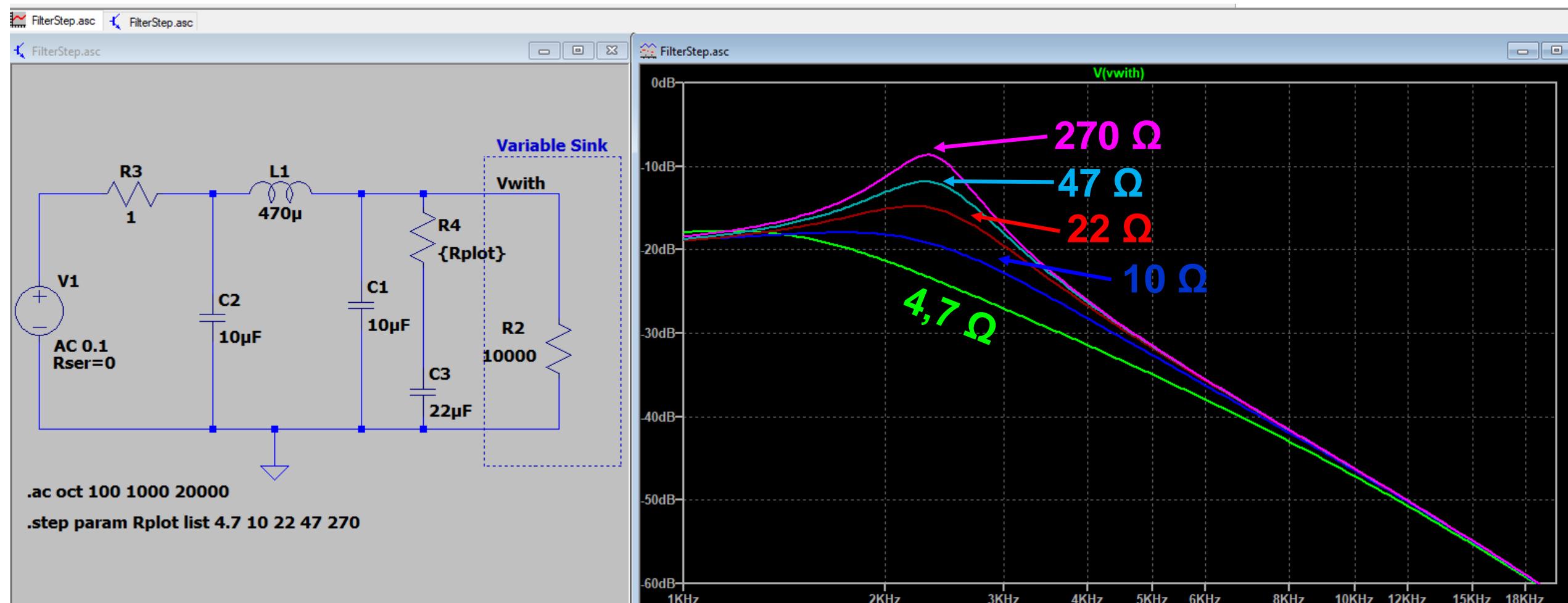
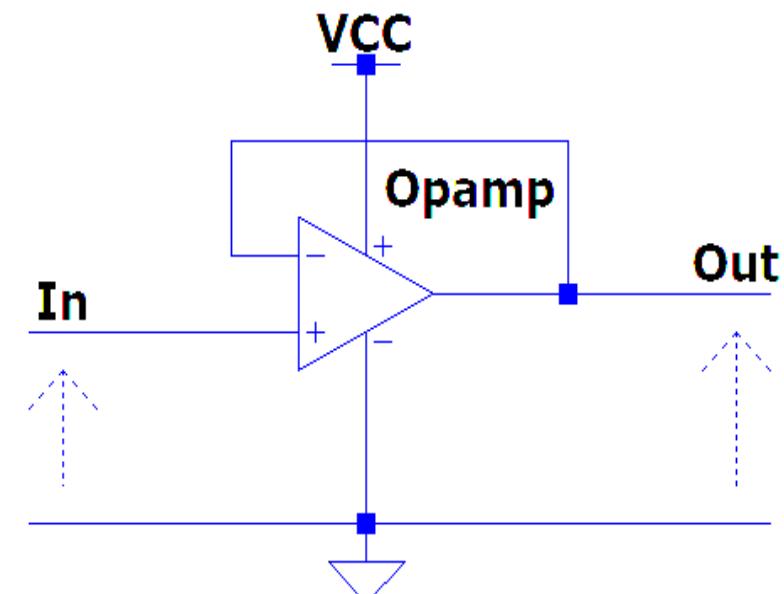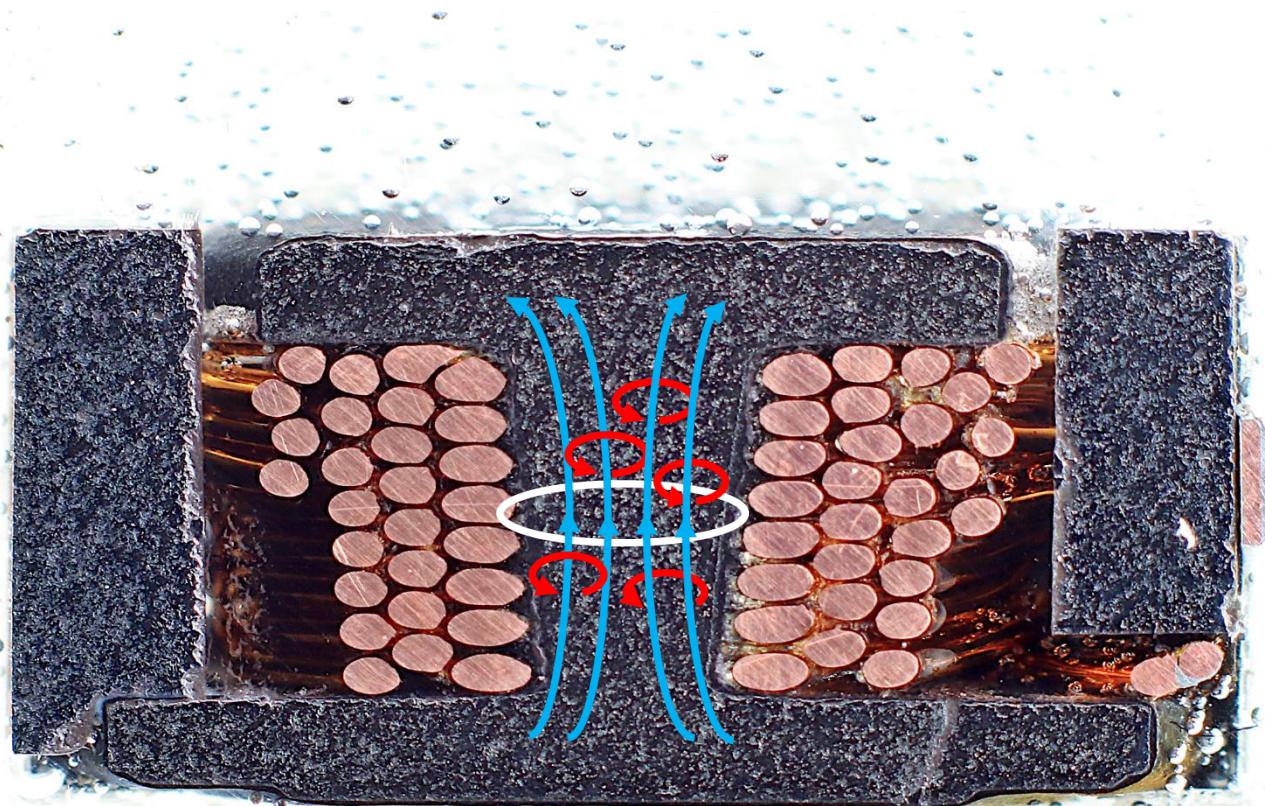
# Amortissement des filtres


Basé sur le facteur de qualité / les pertes par courant de Foucault


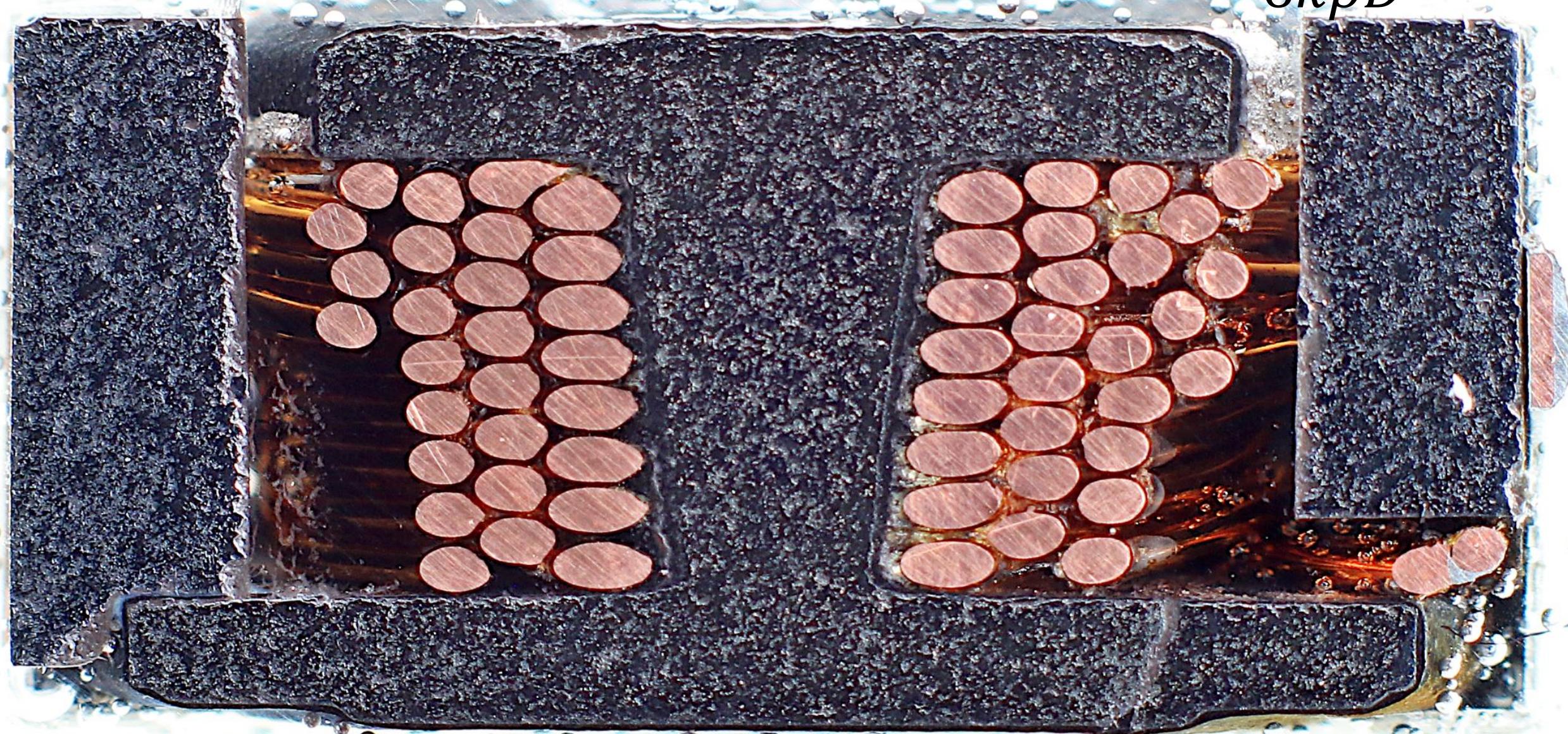
# Amortissement des filtres


Basé sur le facteur de qualité / les pertes par courant de Foucault

$$P_{Eddy} = \frac{\pi^2 B_p^2 d^2 f^2}{6k\rho D}$$


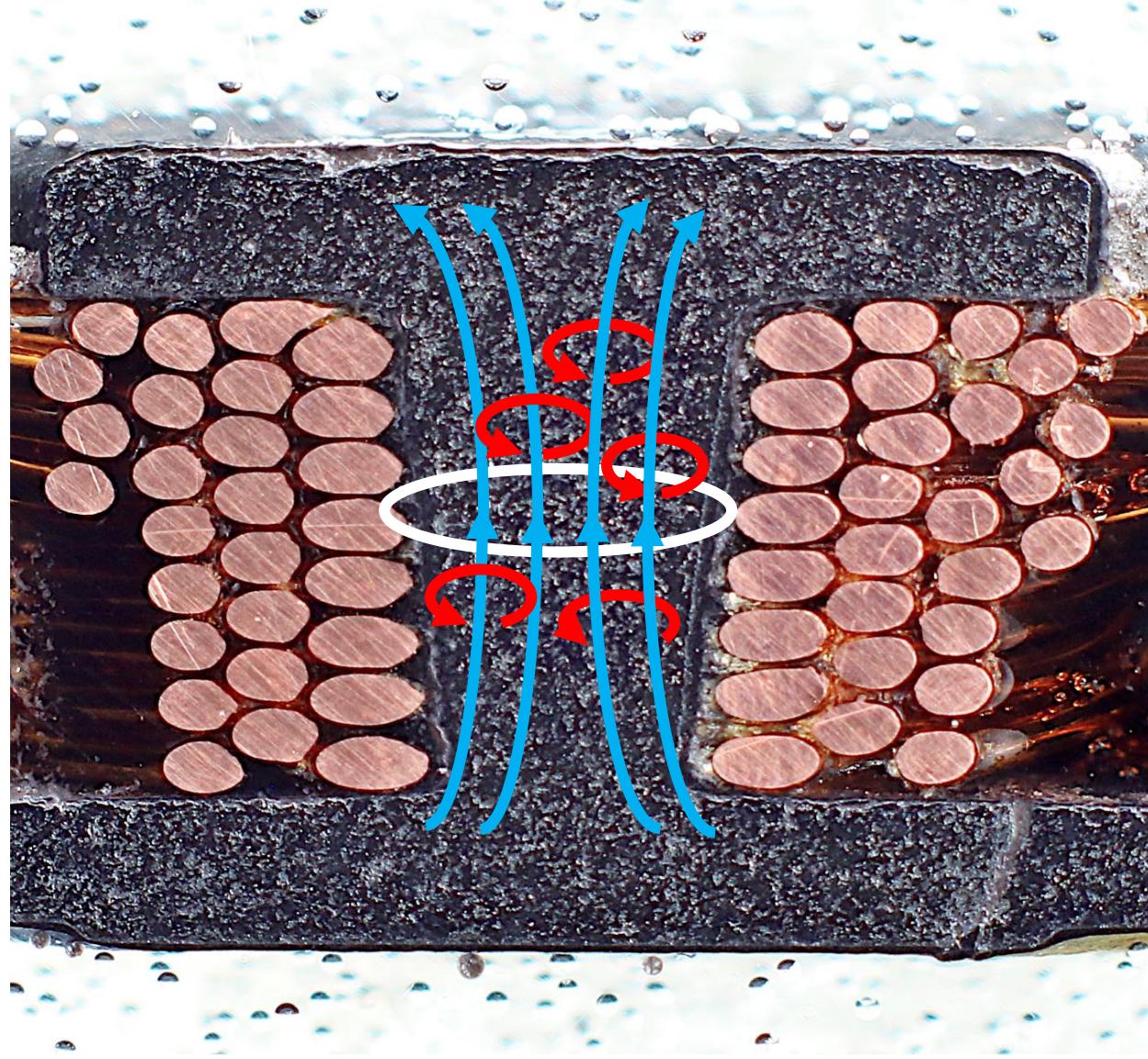
# Amortissement des filtres

Basé sur le facteur de qualité / les pertes par courant de Foucault




Peak Magnetic field  
(Current dependent )

$$P_{Eddy} = \frac{\pi^2 B_p^2 d^2 f^2}{6k\rho D}$$

↑ Peak Magnetic field (Current dependent)  
↑ Frequency<sup>2</sup>
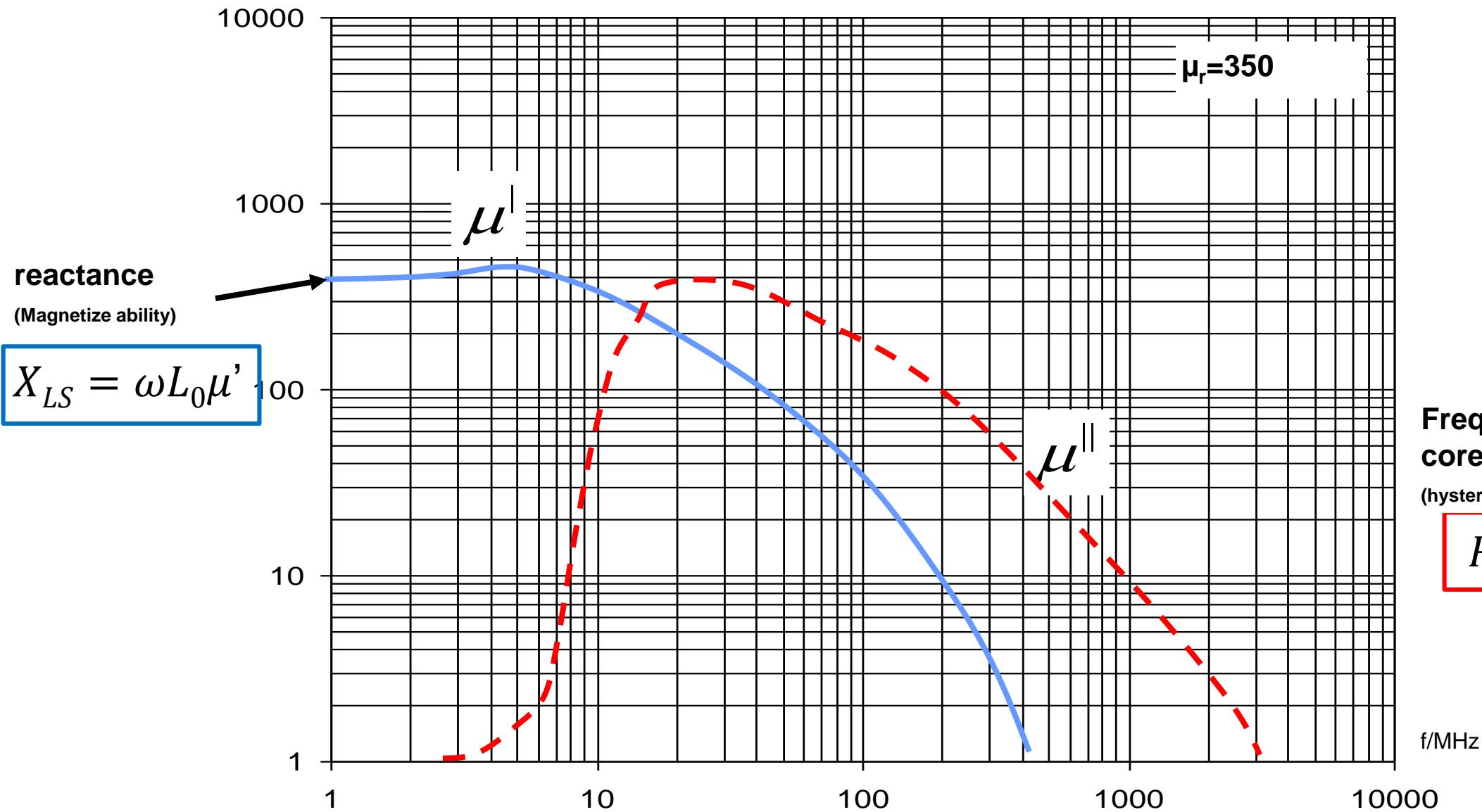
# Amortissement des filtres


Basé sur le facteur de qualité / les pertes par courant de Foucault



# Amortissement des filtres

Basé sur le facteur de qualité / les pertes par courant de Foucault


$$Z = \sqrt{X_L^2 + R^2}$$

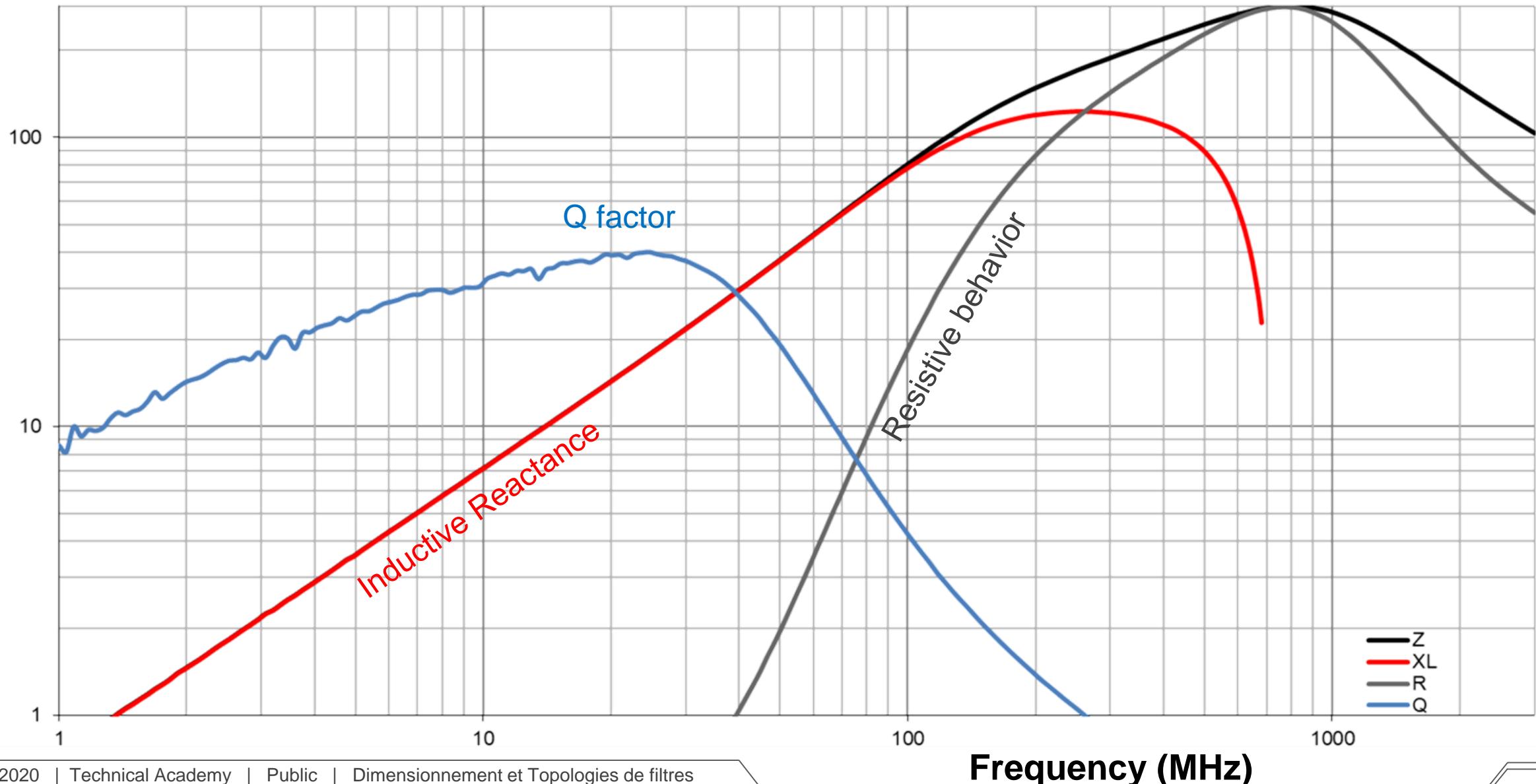

# Amortissement des filtres




Basé sur le facteur de qualité / courants de Foucault

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

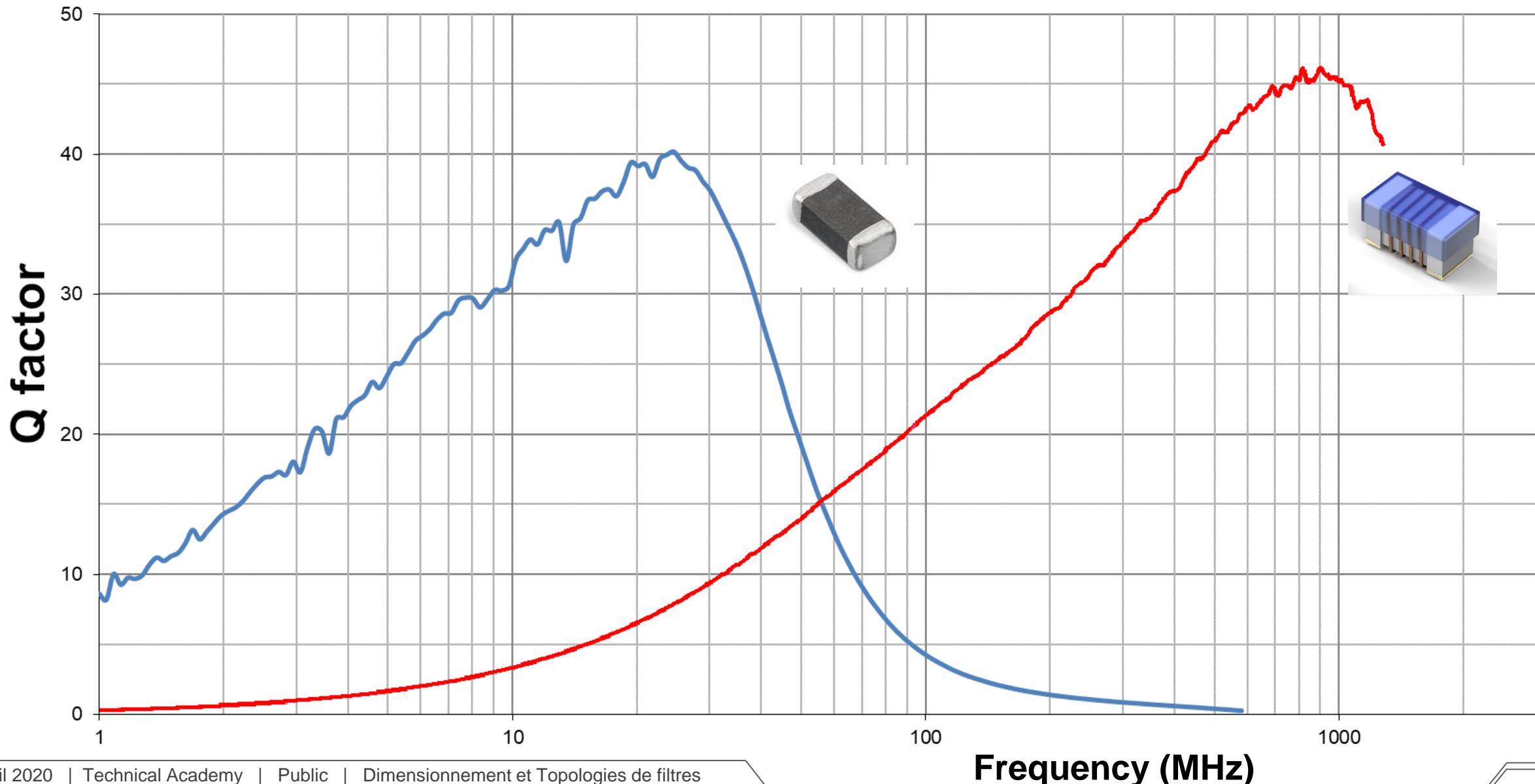

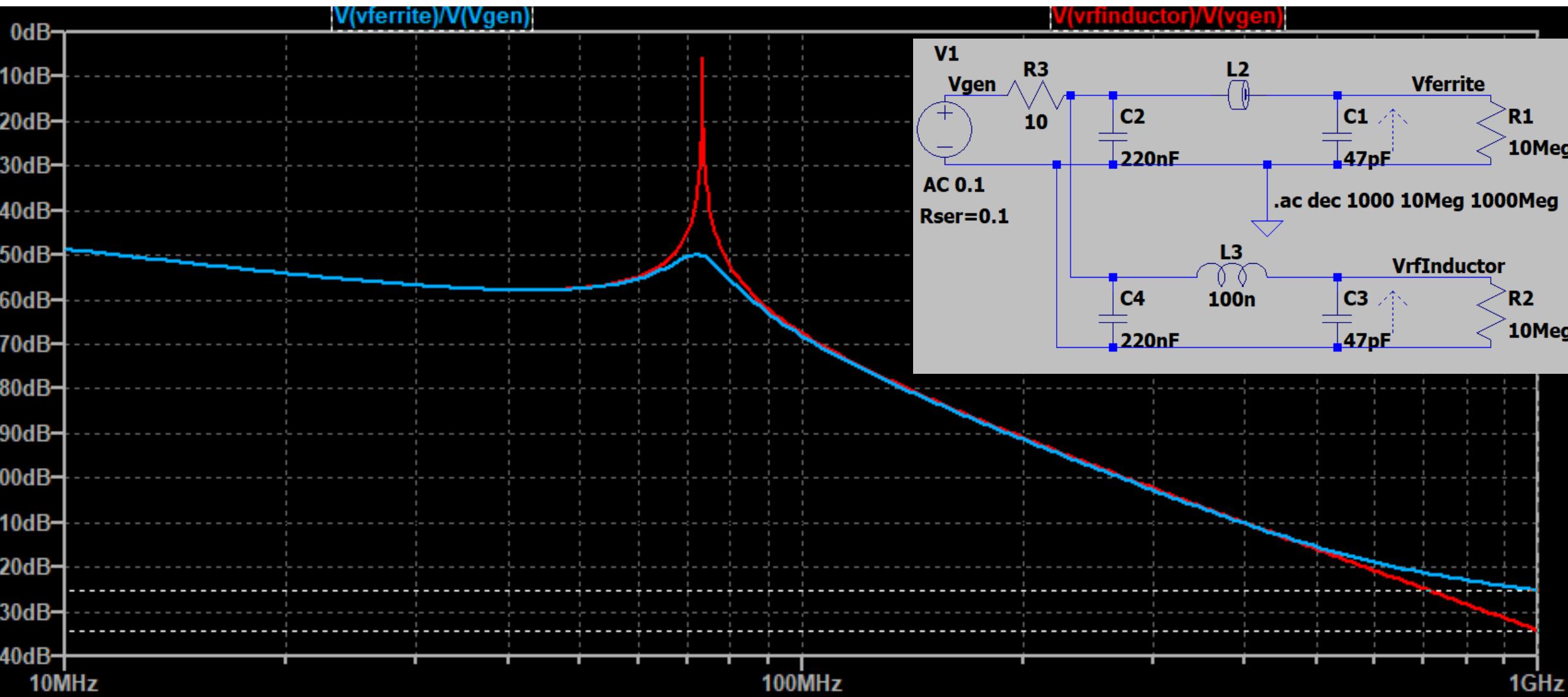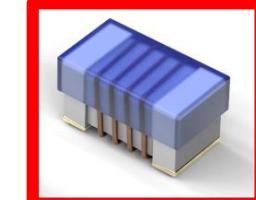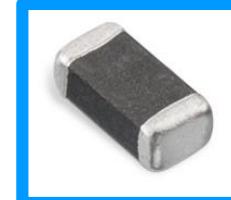
# Amortissement des filtres

Basé sur le facteur de qualité / courants de Foucault



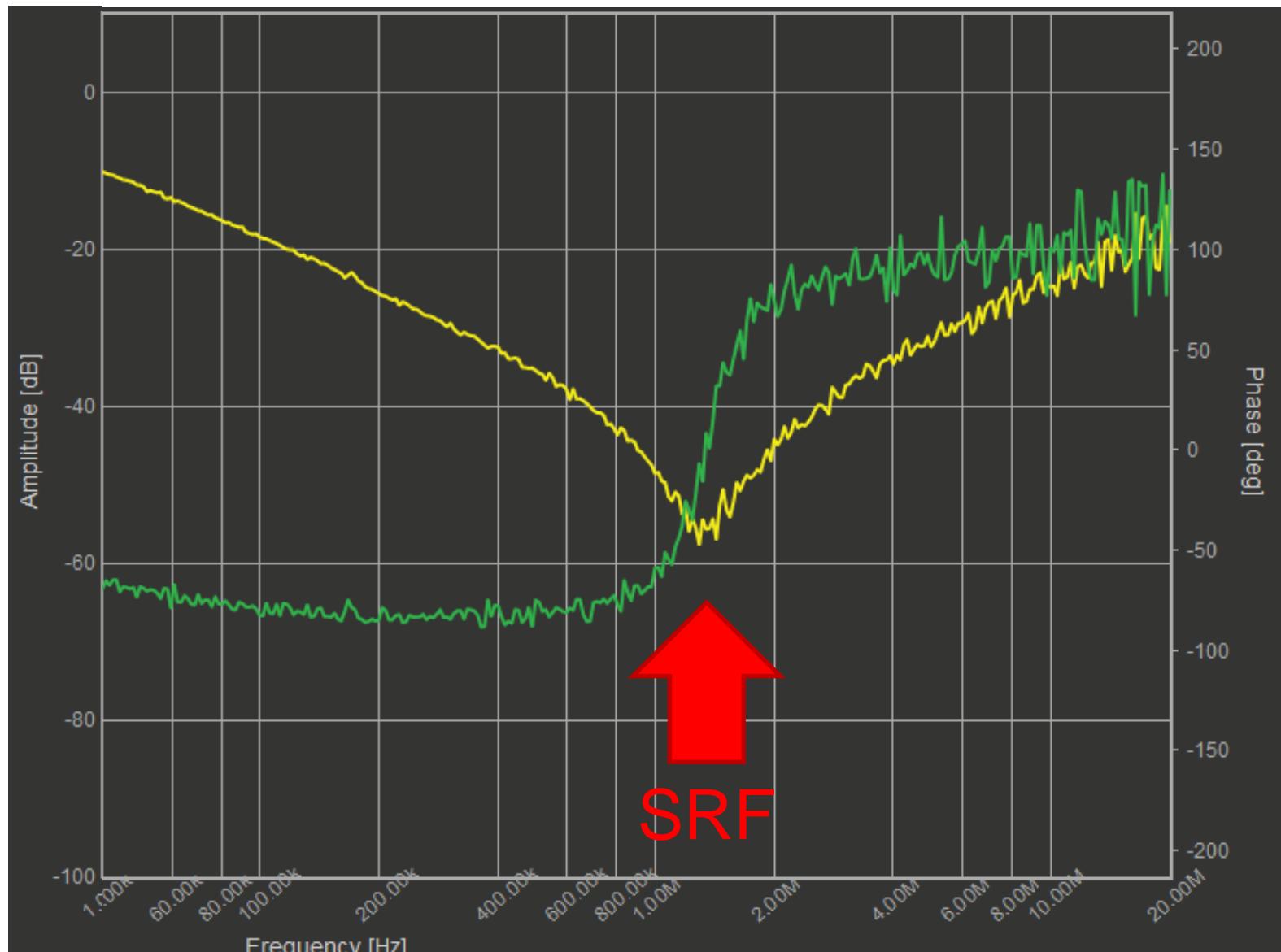
# La fréquence de résonance propre (SRF) et ses impacts

- Au delà de la SRF
  - Décroissance de l'impédance des inducances
  - Augmentation de l'impédance des condensateurs



# Self Resonance Frequency of capacitors

- Impedance of perfect capacitor

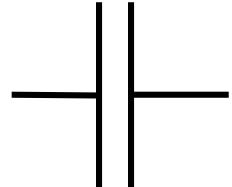


$$\omega = 2\pi f$$


C = capacitance  
in ( $\Omega$ )

$$|Z| = \frac{1}{|jC\omega|}$$


- Impedance of real\* capacitor

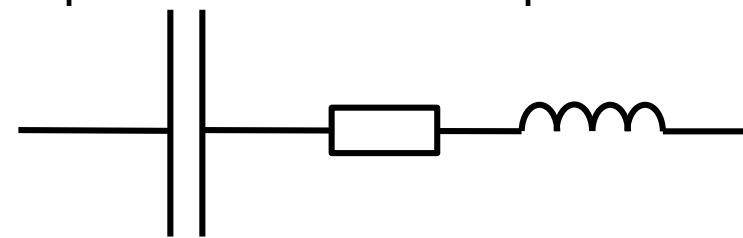

$$|Z| = \frac{1}{|jC\omega|} + ESR + |jL_{ESL}\omega|$$

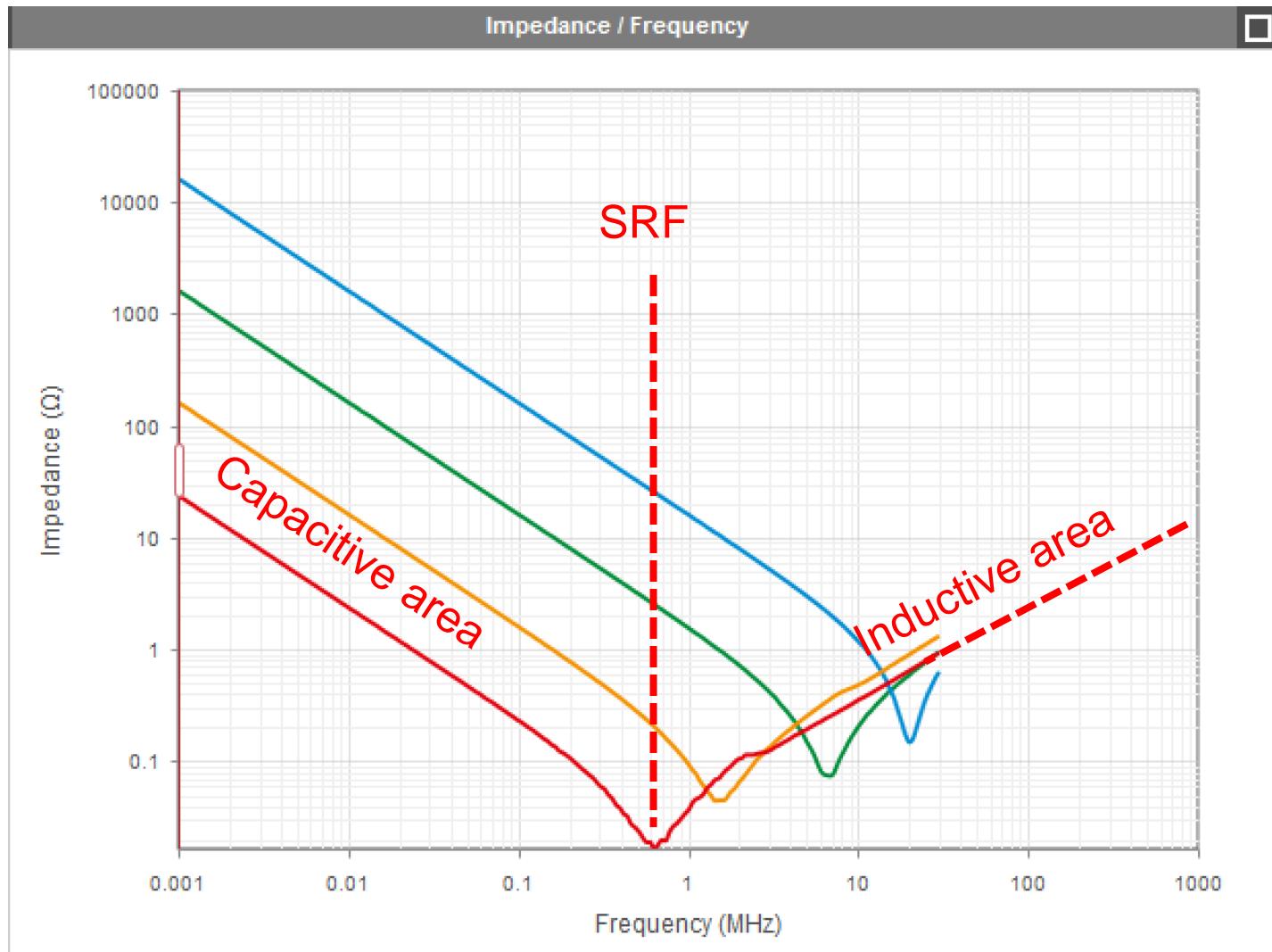
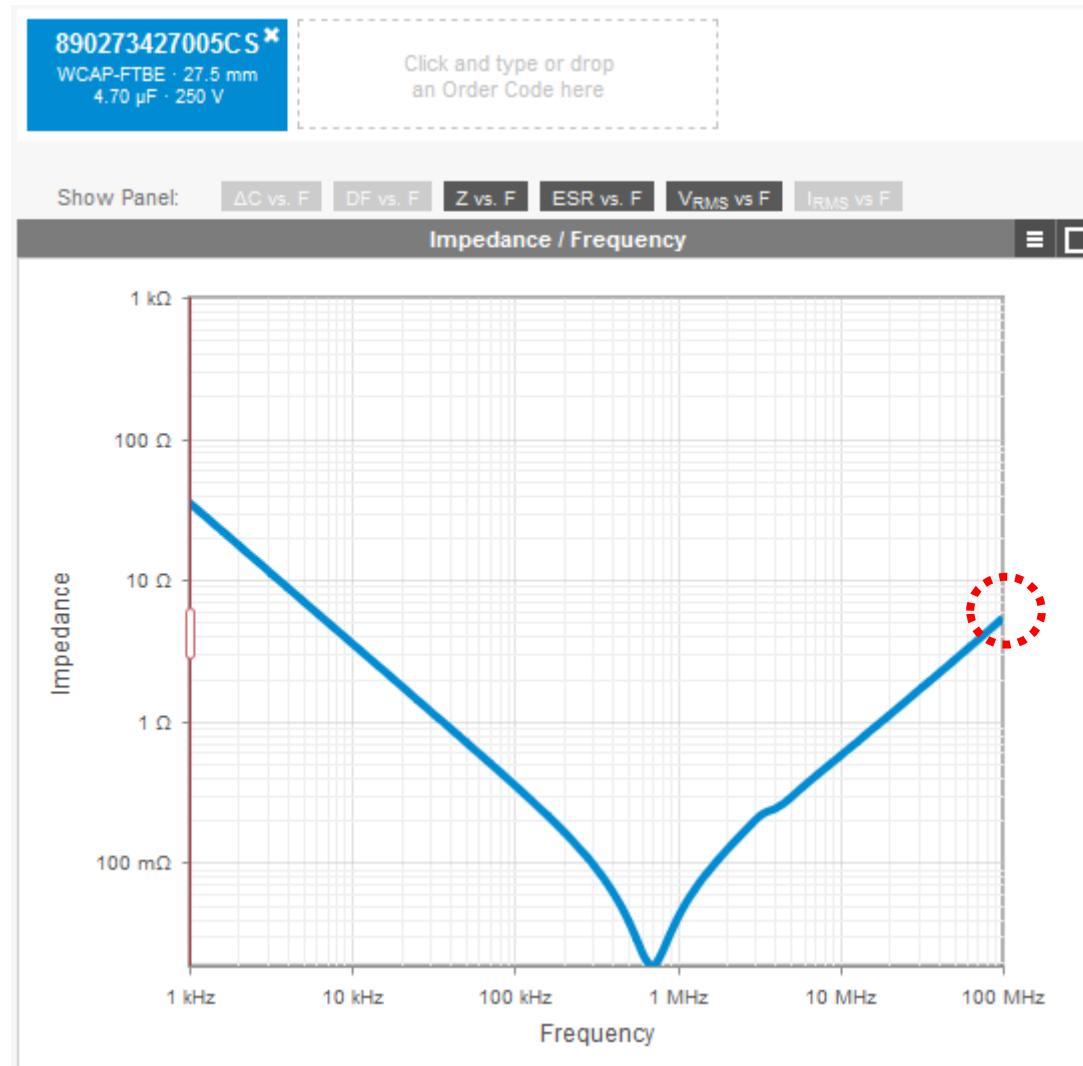
# ESL identification from Datasheet or REDExpert



$$|Z_L| = L\omega$$

$$\frac{Z_L}{\omega} = L$$

$$L = \frac{|Z_L|}{2\pi F} = \frac{5}{100 \times 10^6 \times 2\pi} \cong 8 \text{ nH}$$

# ESL identification from Datasheet or REDExpert




$$|Z_L| = L\omega$$

$$\frac{Z_L}{\omega} = L$$

$$L = \frac{|Z_L|}{2\pi F} = \frac{0,132}{100 \times 10^6 \times 2\pi} \cong 0.2 \text{ nH}$$

# Self Resonance Frequency of Inductors

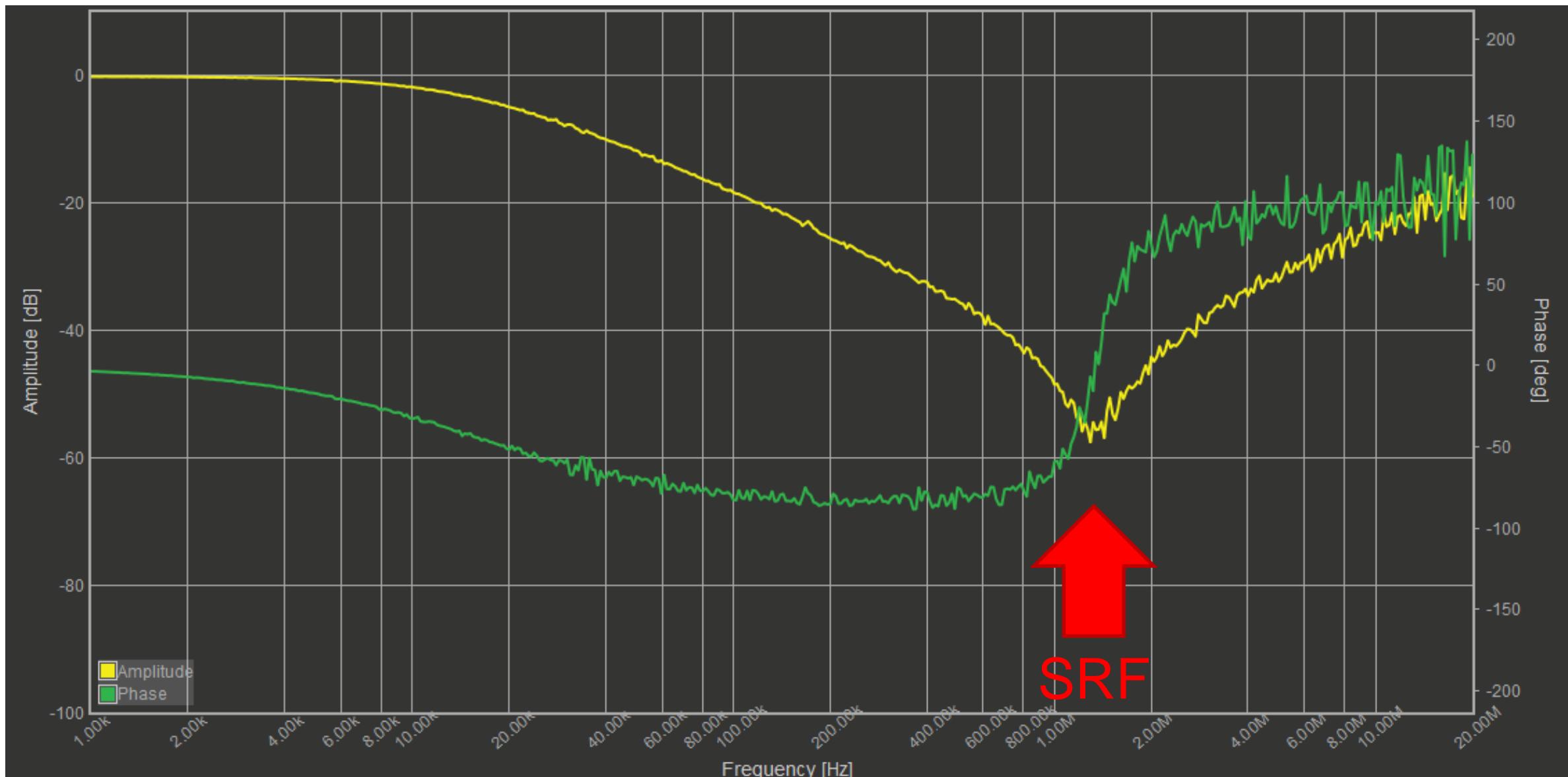


# Technologies to improve SRF

- Core material





- Winding Chambers

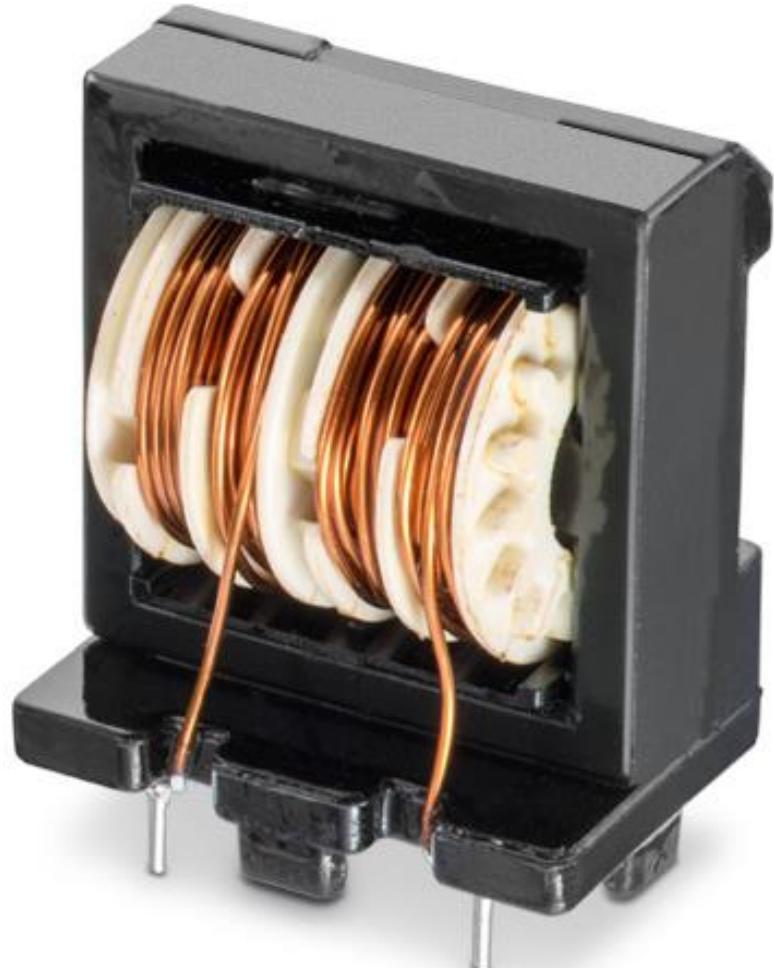


- Winding Style




# Technologies to improve SRF

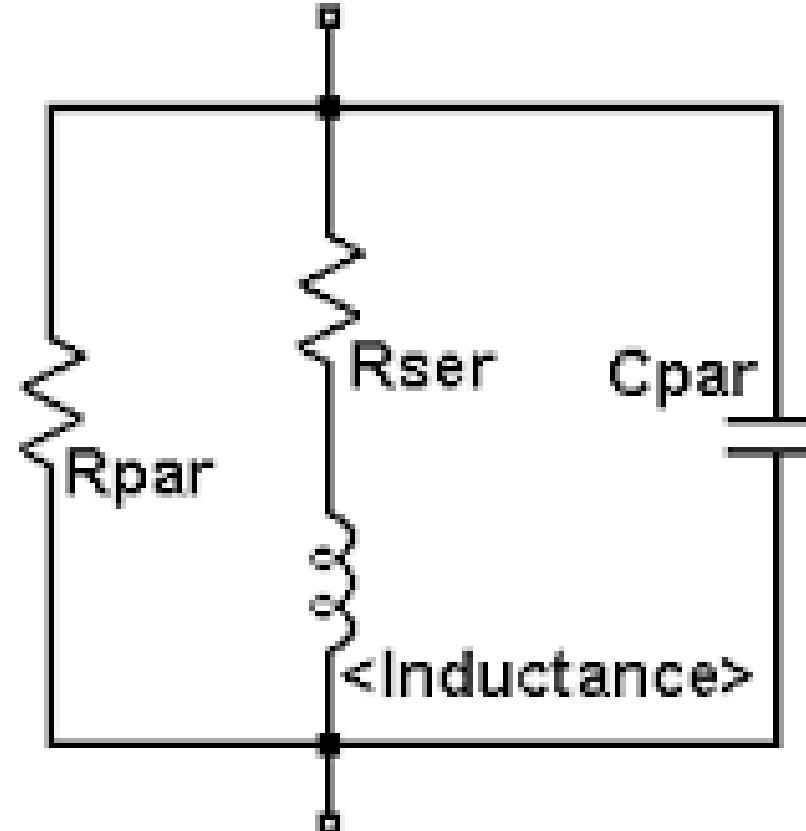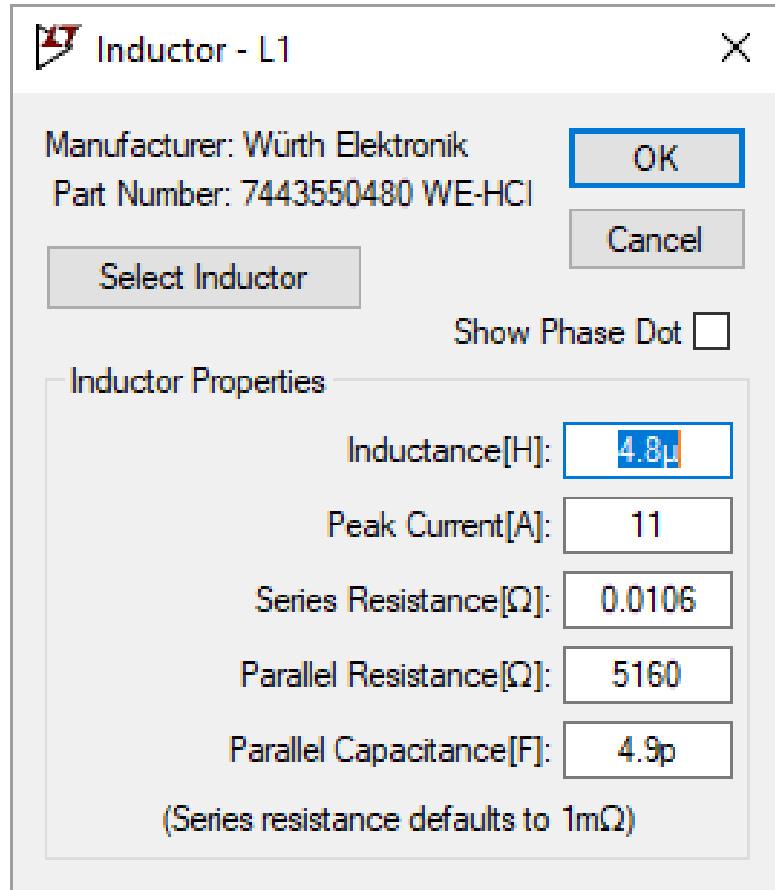


# Parasitic E and H field coupling

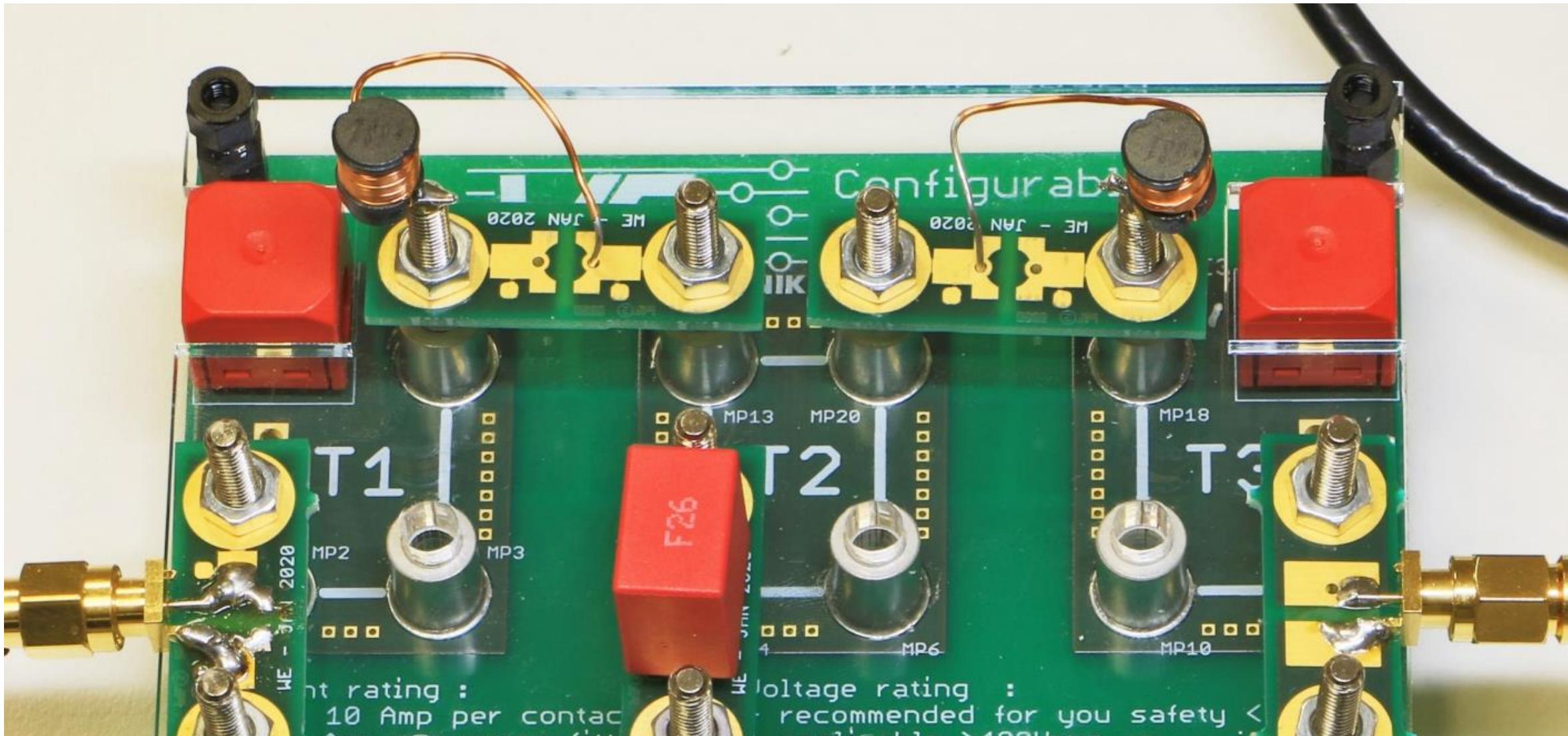

# Parasitic E and H field coupling

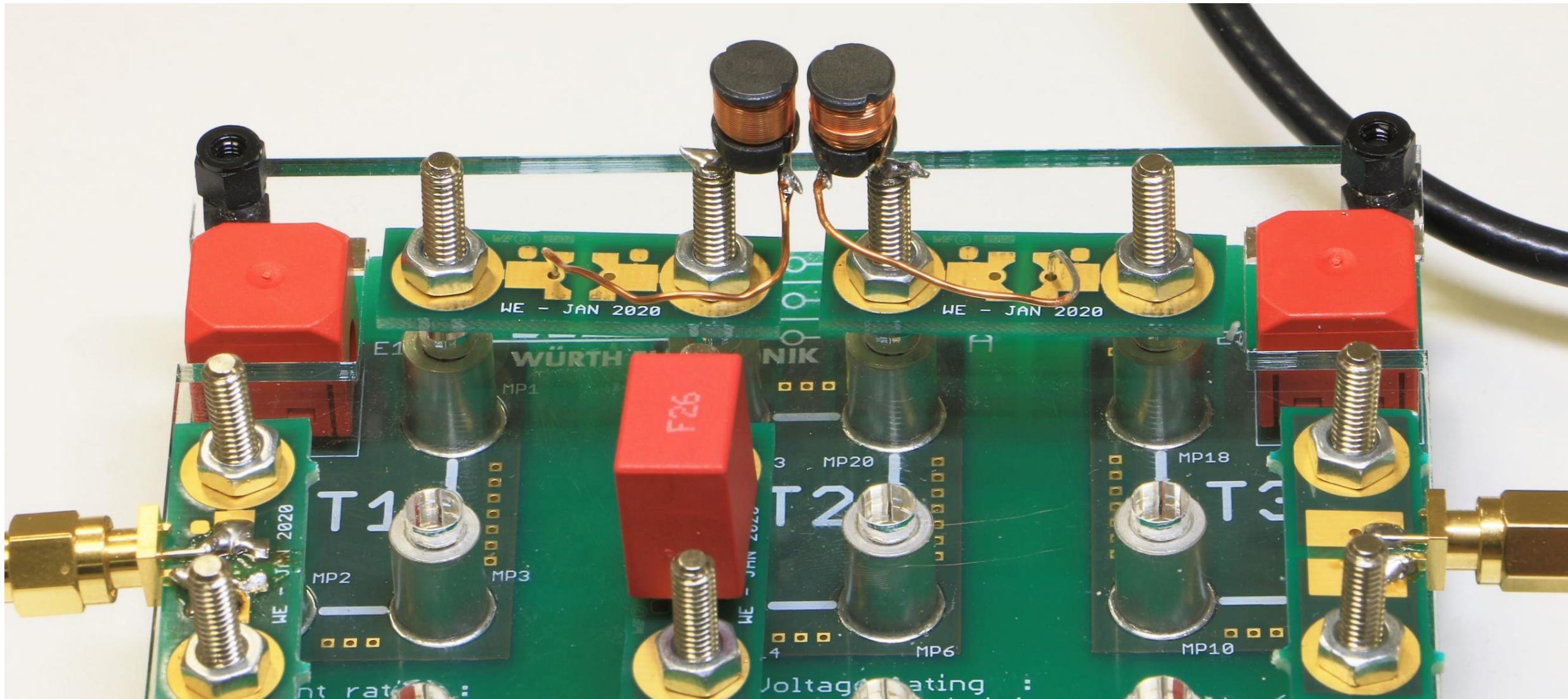
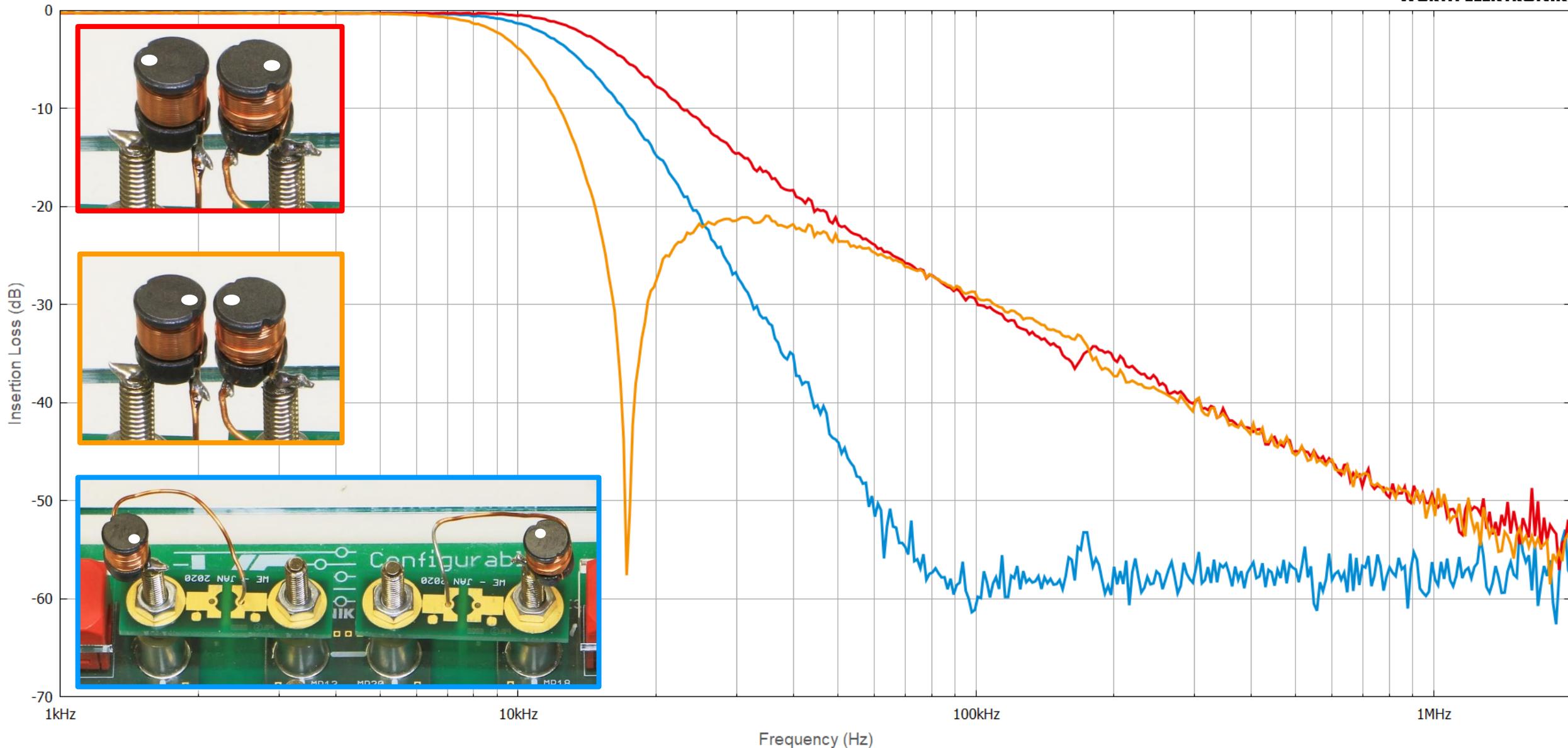
# Parasitic E and H field coupling (measurement)



# Parasitic E and H field coupling (measurement)

